

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Enc

AI2/I2

AI2

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

I1 (Start)

I2 (Stop)

Q1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____ Klasse: _____
Datum: _____ Bewertung: _____

Q8

AI3/I3

Enc

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Enc

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

I1 (Start)

I2 (Stop)

Q1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____ Klasse: _____
Datum: _____ Bewertung: _____

Q8

AI3/I3

Enc

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Enc

AI2/I2

AI2

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

I1 (Start)

I2 (Stop)

Q1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____ Klasse: _____
Datum: _____ Bewertung: _____

Q8

AI3/I3

Enc

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Enc

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

I1 (Start)

I2 (Stop)

Q1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____ Klasse: _____
Datum: _____ Bewertung: _____

Q8

AI3/I3

Enc

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Enc

AI2/I2

AI2

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

I1 (Start)

I2 (Stop)

Q1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____ Klasse: _____
Datum: _____ Bewertung: _____

Q8

AI3/I3

Enc

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Enc

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

I1 (Start)

I2 (Stop)

Q1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____ Klasse: _____
Datum: _____ Bewertung: _____

Q8

AI3/I3

Enc

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Enc

AI2/I2

AI2

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

I1 (Start)

I2 (Stop)

Q1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____ Klasse: _____
Datum: _____ Bewertung: _____

Q8

AI3/I3

Enc

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Enc

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

I1 (Start)

I2 (Stop)

Q1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____ Klasse: _____
Datum: _____ Bewertung: _____

Q8

AI3/I3

Enc

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1