

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

Enc

logiBUS® Mini-Trainer
ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Powered by 4diac™

AI2/I2

AI2

AI1/I1

AI1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
 Q1 hält sich selbst über den Hilfskontakt Q1.
 Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____
 Datum: _____

Klasse: _____
 Bewertung: _____

```

graph TD
    I1[I1] --- Q1[Q1]
    I2[I2] --- Q2[Q2]
    I3[I3] --- Q3[Q3]
    I4[I4] --- Q4[Q4]
    I5[I5] --- Q5[Q5]
    I6[I6] --- Q6[Q6]
    I7[I7] --- Q7[Q7]
    I8[I8] --- Q8[Q8]

```

Enc

logiBUS® Mini-Trainer

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Powered by 4diac™

AI2/12

AI2

AI1/11

AI1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
 Q1 hält sich selbst über den Hilfskontakt Q1.
 Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____

Datum: _____

Klasse: _____

Bewertung: _____

I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8

logiBUS® Mini-Trainer
Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1. Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____

Datum: _____

Klasse: _____

Bewertung: _____

Diagram illustrating a sequence of 8 nodes (I1 to I8) connected by a horizontal line. Below each node is a corresponding node (Q1 to Q8) connected by a vertical line.

Enc

logiBUS® Mini-Trainer

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Powered by 4diac™

AI2/I2

AI2

AI1/I1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
 Q1 haelt sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
 Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

AI1

AI2/I1

Name: _____

Datum: _____

Klasse: _____

Bewertung: _____

A diagram showing a sequence of eight nodes labeled I1 through I8, each in a light blue box with a green border, connected by a horizontal line.

Q8
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

AI3/I3


AI2/I2

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer
ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Powered by 4diac™

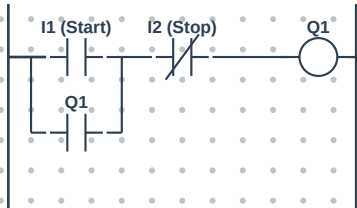

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
 Q1 hält sich selbst über den Hilfskontakt Q1.
 Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekontakt und schaltet Q1 aus.

Name: _____
Klasse: _____

Datum: _____
Bewertung: _____

AI3/I3

AI3

Diagram illustrating a 2D grid structure with 8 columns and 2 rows. The top row contains nodes labeled I8, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. The bottom row contains nodes labeled Q8, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Vertical lines connect the top row nodes to the bottom row nodes: I8 to Q8, I1 to Q1, I2 to Q2, I3 to Q3, I4 to Q4, I5 to Q5, I6 to Q6, I7 to Q7, and I8 to Q8.

AI3/I3

AI2/I2

AI3

AI2

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: Klasse:
Datum: Bewertung:

AI3/I3

AI3

Diagram illustrating a 2D grid structure with 8 columns and 2 rows. The top row contains nodes labeled I8, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. The bottom row contains nodes labeled Q8, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Vertical lines connect I8 to Q8, I1 to Q1, I2 to Q2, I3 to Q3, I4 to Q4, I5 to Q5, I6 to Q6, I7 to Q7, and I8 to Q8.

logiBUS® Mini-Trainer

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Powered by 4diac™

AI3/I3

AI2/I2

AI1/I1

AI2

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

Bewertung: _____

AI3/I3

AI2

Diagram illustrating a 2D grid structure with 8 columns and 2 rows. The top row contains nodes labeled I8, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. The bottom row contains nodes labeled Q8, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Vertical lines connect I8 to Q8, I1 to Q1, I2 to Q2, I3 to Q3, I4 to Q4, I5 to Q5, I6 to Q6, I7 to Q7, and I8 to Q8.

logiBUS® Mini-Trainer

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Powered by 4diac™

AI3/I3

AI2/I2

AI1/I1

AI2

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
 Q1 haelt sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
 Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____ Klasse: _____
 Datum: _____ Bewertung: _____

AI3/I3

A diagram showing a sequence of nodes labeled I8, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, and I8. The nodes are arranged in a horizontal line, connected by arrows pointing from left to right. The first node is I8, followed by I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, and finally I8.