

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

Enc

**logiBUS® Mini-Trainer**  
**ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG**

Powered by 4diac™

AI2/I2

AI1/I1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.  
 Q1 hält sich selbst über den Hilfskontakt Q1.  
 Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

AI1

AI2

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Bewertung: \_\_\_\_\_

```

graph TD
    I1[I1] --- Q1[Q1]
    I2[I2] --- Q2[Q2]
    I3[I3] --- Q3[Q3]
    I4[I4] --- Q4[Q4]
    I5[I5] --- Q5[Q5]
    I6[I6] --- Q6[Q6]
    I7[I7] --- Q7[Q7]
    I8[I8] --- Q8[Q8]

```

Enc

logiBUS® Mini-Trainer

## ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Powered by 4diac™

AI2/12

AI2

AI1/11

AI1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.  
 Q1 hält sich selbst über den Hilfskontakt Q1.  
 Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Klasse: \_\_\_\_\_

Bewertung: \_\_\_\_\_

```

graph TD
    I1[I1] --- Q1[Q1]
    I2[I2] --- Q2[Q2]
    I3[I3] --- Q3[Q3]
    I4[I4] --- Q4[Q4]
    I5[I5] --- Q5[Q5]
    I6[I6] --- Q6[Q6]
    I7[I7] --- Q7[Q7]
    I8[I8] --- Q8[Q8]

```

Enc

logiBUS® Mini-Trainer  
**ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG**

Powered by 4diac™

AI2/I2

AI2

AI1/I1

AI1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.  
 Q1 haelt sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1 aus.  
 Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: \_\_\_\_\_

Klasse: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Bewertung: \_\_\_\_\_

The diagram illustrates a sequence model with 8 input-output pairs. Each input  $I_i$  (green box) is connected to its corresponding output  $Q_i$  (blue box) by a vertical line. A horizontal line connects all the inputs  $I_1$  through  $I_8$ , representing the sequence context.

Enc

logiBUS® Mini-Trainer

## ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Powered by 4diac™

AI2/I2

AI2

AI1/I1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 hält sich selbst über den Hilfskontakt Q1. Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

AI1

Enc

AI2/I2

AI2

AI1/I1

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Bewertung: \_\_\_\_\_

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q8
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

AI3/I3

Enc

AI2/I2

AI3

AI2

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer Powered by 4diac™

**ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG**

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.  
 Q1 hält sich selbst über den Hilfskontakt Q1.  
 Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekontakt Q1 aus.

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_ Bewertung: \_\_\_\_\_

AI3/I3

Diagram illustrating a 2D grid structure with 8 columns and 2 rows. The top row contains nodes labeled I8, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. The bottom row contains nodes labeled Q8, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Vertical lines connect the top row nodes to the bottom row nodes: I8 to Q8, I1 to Q1, I2 to Q2, I3 to Q3, I4 to Q4, I5 to Q5, I6 to Q6, I7 to Q7, and I8 to Q8.

AI3/I3

AI2/I2

AI3

AI2

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

**ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG**

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.  
Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.  
Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_ Bewertung: \_\_\_\_\_

AI3/I3

AI3

```

graph TD
    I1[I1] --- Q1[Q1]
    I2[I2] --- Q2[Q2]
    I3[I3] --- Q3[Q3]
    I4[I4] --- Q4[Q4]
    I5[I5] --- Q5[Q5]
    I6[I6] --- Q6[Q6]
    I7[I7] --- Q7[Q7]
    I8[I8] --- Q8[Q8]

```

logiBUS® Mini-Trainer

**ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG**

Powered by 4diac™

A13/I3

A12/I2

A13

A12

A11/I1

A11

I1 (Start)    I2 (Stop)    Q1

A13/I3

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.  
 Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1  
 Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Bewertung: \_\_\_\_\_

```

graph TD
    I1 --> Q1
    I2 --> Q2
    I3 --> Q3
    I4 --> Q4
    I5 --> Q5
    I6 --> Q6
    I7 --> Q7
    I8 --> Q8

```

AI3/I3

AI2/I2

AI3

AI2

AI1/I1

AI1

solisBUS® Mini-Trainer

## ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 haelt sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1. Offener I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Bewertung: \_\_\_\_\_

AI3/I3

AI3

```

graph LR
    I8_1[I8] --> I1[I1]
    I1 --> I2[I2]
    I2 --> I3[I3]
    I3 --> I4[I4]
    I4 --> I5[I5]
    I5 --> I6[I6]
    I6 --> I7[I7]
    I7 --> I8_2[I8]
  
```