

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

Enc

LOGIBUS® Mini-Trainer
ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Powered by 4diac™

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
 Q1 haeft sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
 Drinner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

AI2/I2

AI2

AI1/I1

AI1

Name: _____
 Datum: _____

Klasse: _____
 Bewertung: _____

```

graph TD
    I1 --- Q1
    I2 --- Q2
    I3 --- Q3
    I4 --- Q4
    I5 --- Q5
    I6 --- Q6
    I7 --- Q7
    I8 --- Q8

```

Enc

Powered by 4diac®

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
 Q1 hält sich selbst über den Hilfskontakt Q1 aus.
 Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

AI2/I2

AI2

AI1/I1

AI1

Name: _____
 Datum: _____

Klasse: _____
 Bewertung: _____

The diagram illustrates a sequence of 8 nodes, labeled I1 through I8, arranged horizontally. Each node Ii is connected to a corresponding node Qi below it by a vertical line. The nodes are arranged in a grid-like structure, with I1 to I8 in the top row and Q1 to Q8 in the bottom row.

logiBUS® Mini-Trainer
Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

I1 (Start) **I2 (Stop)** **Q1**

Beschreibung: Tastendruck auf **I1** schaltet Ausgang **Q1** ein.
Q1 hält sich selbst über den Hilfskontakt **Q1**.
 Öffner **I2** unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet **Q1** aus.

Name: _____

Datum: _____

Klasse: _____

Bewertung: _____

Diagram illustrating a 2D array structure with 8 columns and 2 rows. The top row contains elements I1 through I8, and the bottom row contains elements Q1 through Q8. Each element is in a colored box (green for I, blue for Q) and connected to its neighbor in the row below by a vertical line.

Enc

logiBUS® Mini-Trainer

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Powered by 4diac™

AI2/I2

AI2

AI1/I1

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
 Q1 haelt sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
 Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____ Klasse: _____

Datum: _____ Bewertung: _____

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q8
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

AI3/I3

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein.
 Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1.
 Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____ Klasse: _____
 Datum: _____ Bewertung: _____

AI3/I3

AI3

Diagram illustrating a 2D grid structure with 8 columns and 2 rows. The top row contains nodes labeled I1 through I8, and the bottom row contains nodes labeled Q1 through Q8. Each node in the top row is connected to its corresponding node in the bottom row by a vertical line.

AI3/I3

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trair

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Powered by 4diac™

AI3/I3

AI3/I3

AI3

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1. Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____

Datum: _____

Klasse: _____

Bewertung: _____

Diagram illustrating a 2D grid structure with 8 columns and 2 rows. The top row contains nodes labeled I8, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. The bottom row contains nodes labeled Q8, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Vertical lines connect corresponding nodes in the two rows.

AI3/I3

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 hält sich selbst über den Hilfskontakt Q1. Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____

Datum: _____

Klasse: _____

Bewertung: _____

AI3/I3

AI3

Diagram illustrating a 2D grid structure with 8 columns and 2 rows. The top row contains nodes labeled I8, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. The bottom row contains nodes labeled Q8, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Vertical lines connect corresponding nodes in the two rows.

AI3/I3

AI2/I2

AI3

AI1/I1

AI1

LogiBUS® Mini-Trainer

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 hält sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1. Öffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____ Klasse: _____

Datum: _____ Bewertung: _____

AI3/I3

AI3

A diagram showing a sequence of nodes labeled I8, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, and I8. The nodes are arranged horizontally and connected by arrows pointing from left to right. The first node is I8, followed by I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, and finally I8.