

Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7

Enc

AI2/I2

AI2


AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

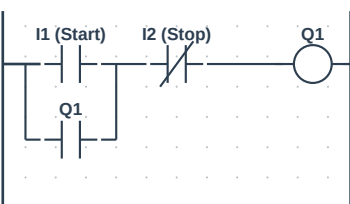

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 haelt sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1. Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____, Klasse: _____

Datum: _____, Bewertung: _____

Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8

AI3/I3

Enc

AI2/I2

AI3


AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

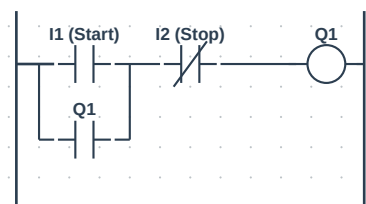

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 haelt sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1. Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____, Klasse: _____

Datum: _____, Bewertung: _____

I1I2I3I4I5I6I7

Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7

Enc

AI2/I2

AI2


AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

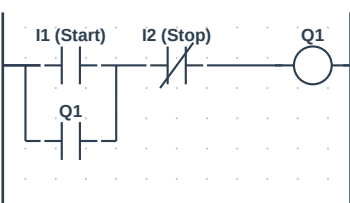

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 haelt sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1. Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____, Klasse: _____

Datum: _____, Bewertung: _____

I1I2I3I4I5I6I7I8

Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8

AI3/I3

Enc

AI2/I2

AI3


AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

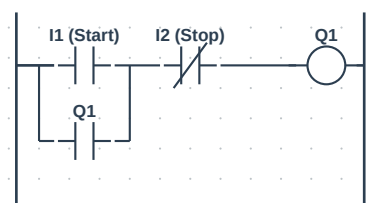

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 haelt sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1. Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____, Klasse: _____

Datum: _____, Bewertung: _____

I1I2I3I4I5I6I7

Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7

Enc

AI2/I2

AI2


AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

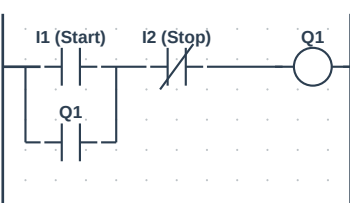

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 haelt sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1. Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____, Klasse: _____

Datum: _____, Bewertung: _____

I1I2I3I4I5I6I7I8

Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8

AI3/I3

Enc

AI2/I2

AI3


AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

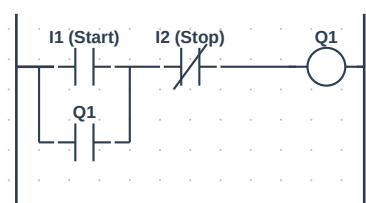

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 haelt sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1. Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____, Klasse: _____

Datum: _____, Bewertung: _____

I1I2I3I4I5I6I7

Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7

Enc

AI2/I2

AI2


AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

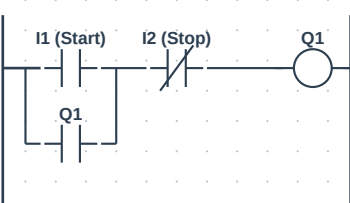

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 haelt sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1. Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____, Klasse: _____

Datum: _____, Bewertung: _____

I1I2I3I4I5I6I7I8

Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8

AI3/I3

Enc

AI2/I2

AI3


AI1/I1

AI1

logiBUS® Mini-Trainer

Powered by 4diac™

ÜBUNG 1: SELBSTHALTUNG

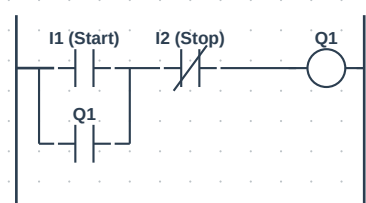

Beschreibung: Tastendruck auf I1 schaltet Ausgang Q1 ein. Q1 haelt sich selbst ueber den Hilfskontakt Q1. Oeffner I2 unterbricht den Selbsthaltekreis und schaltet Q1 aus.

Name: _____, Klasse: _____

Datum: _____, Bewertung: _____