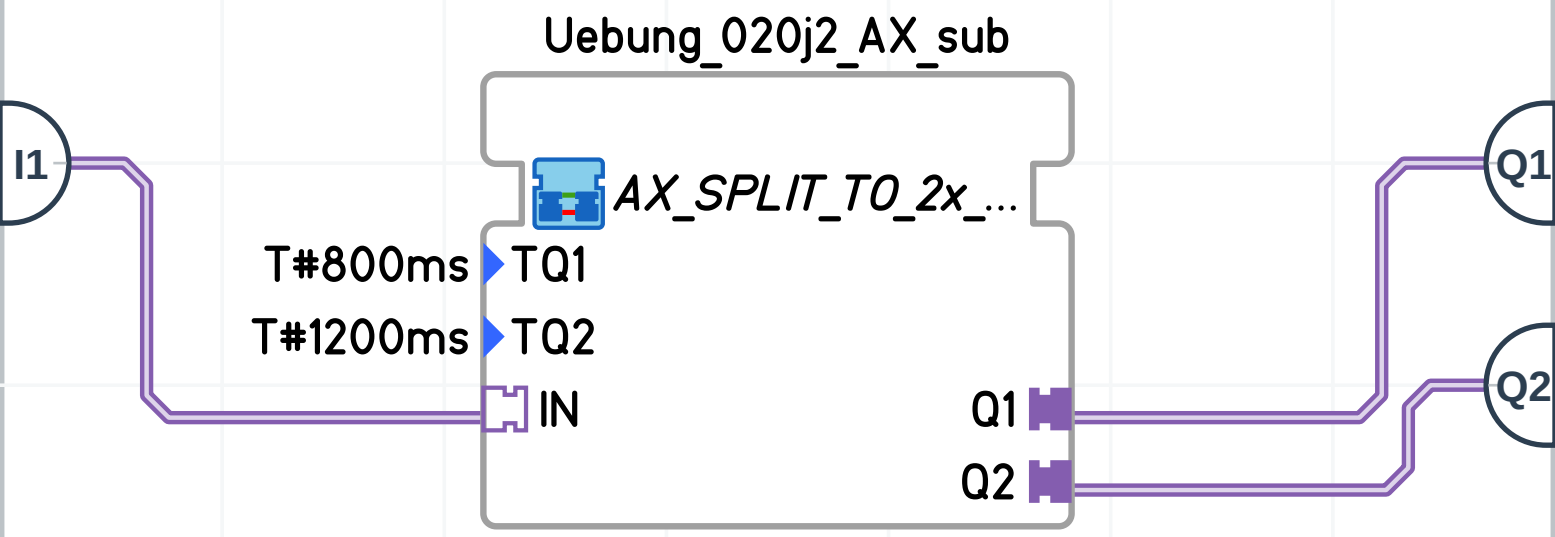


# Uebung_020j2_AX

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1/2; 2xAX_TP;
Impulsformend mit SUB