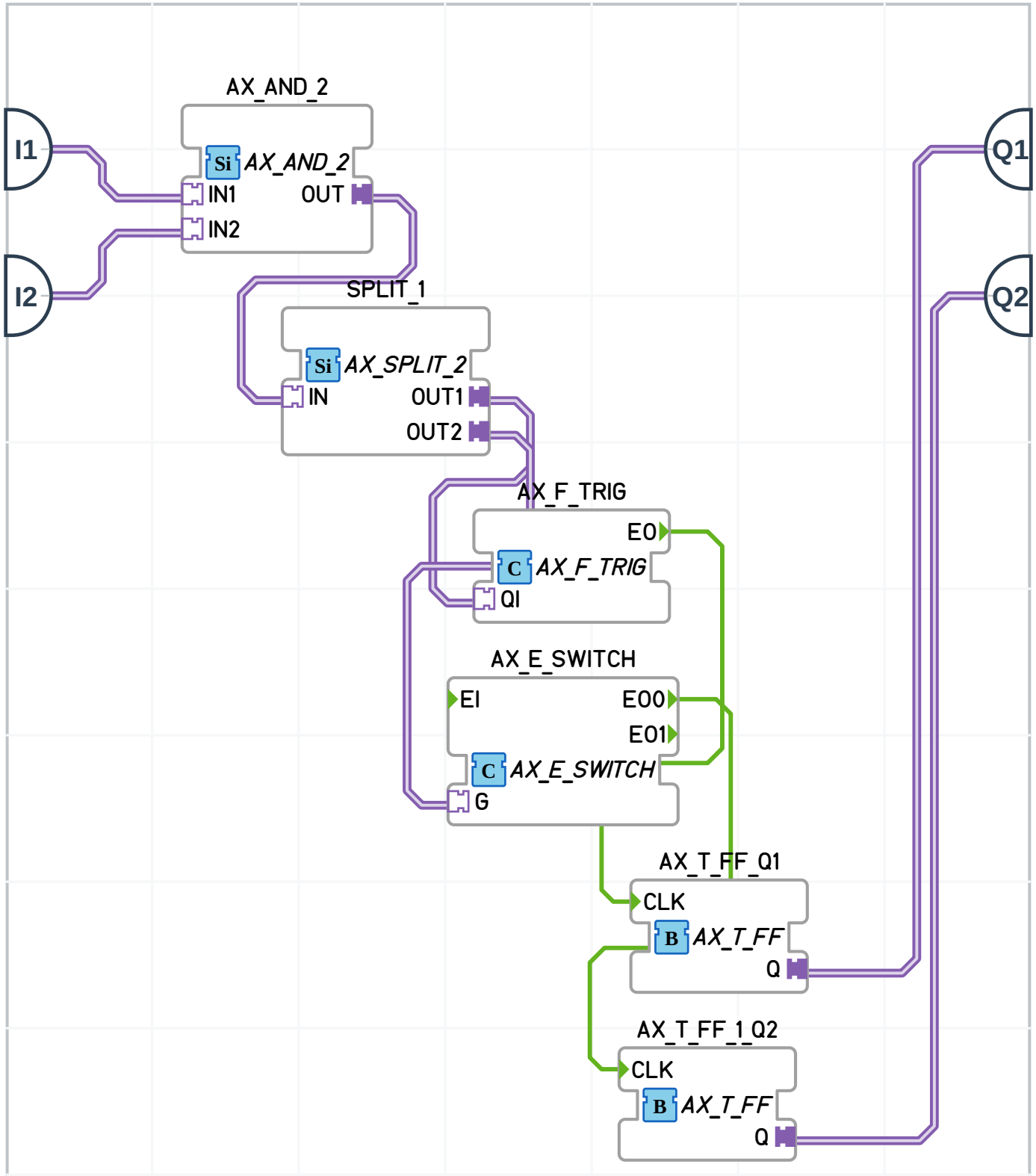

Uebung_088_AX

Beispiel für E_F_TRIG, mit Plug and Socket