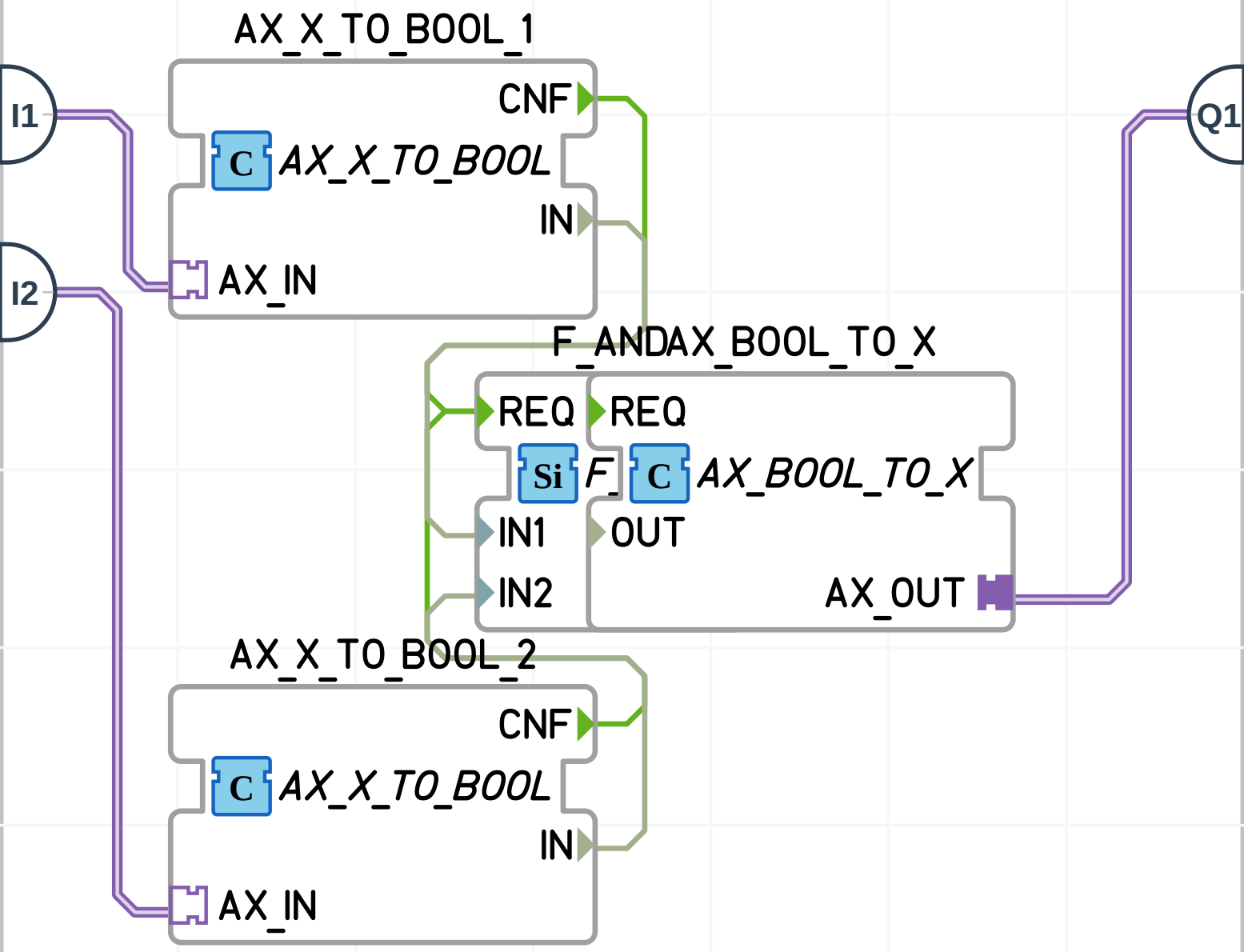

Uebung_002a2_AX

DigitalInput_I1/_I2 mit F_AND (bitwise) auf DigitalOutput_Q1