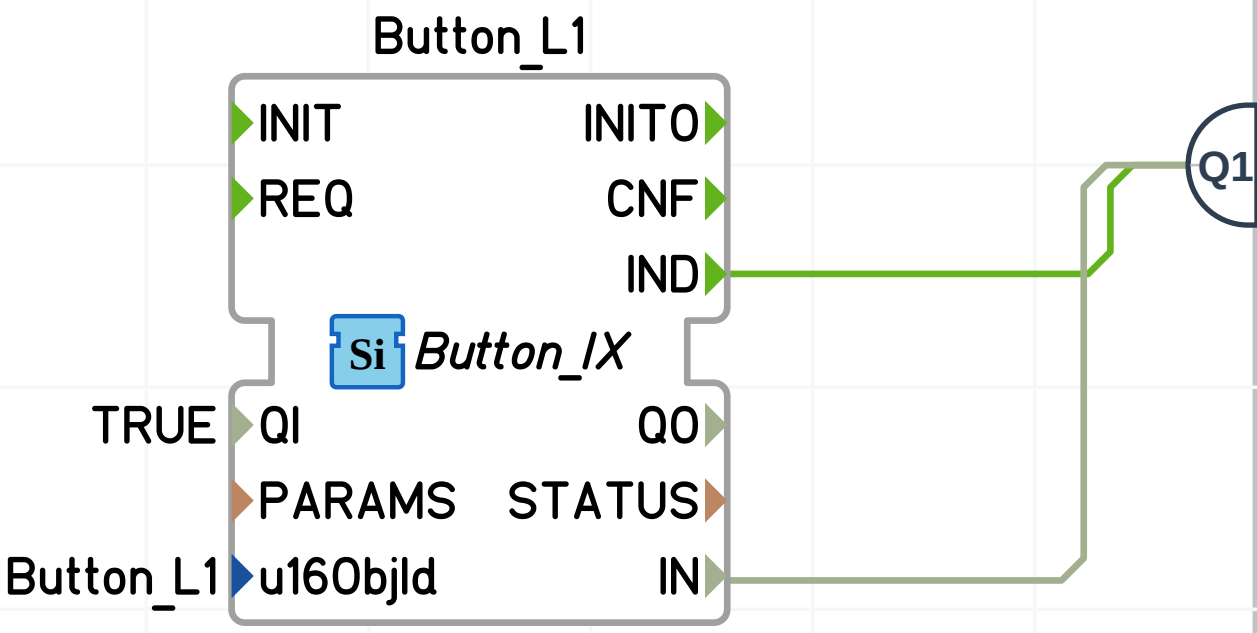

Uebung_010a3

Button_L1 (Latching) auf DigitalOutput_Q1