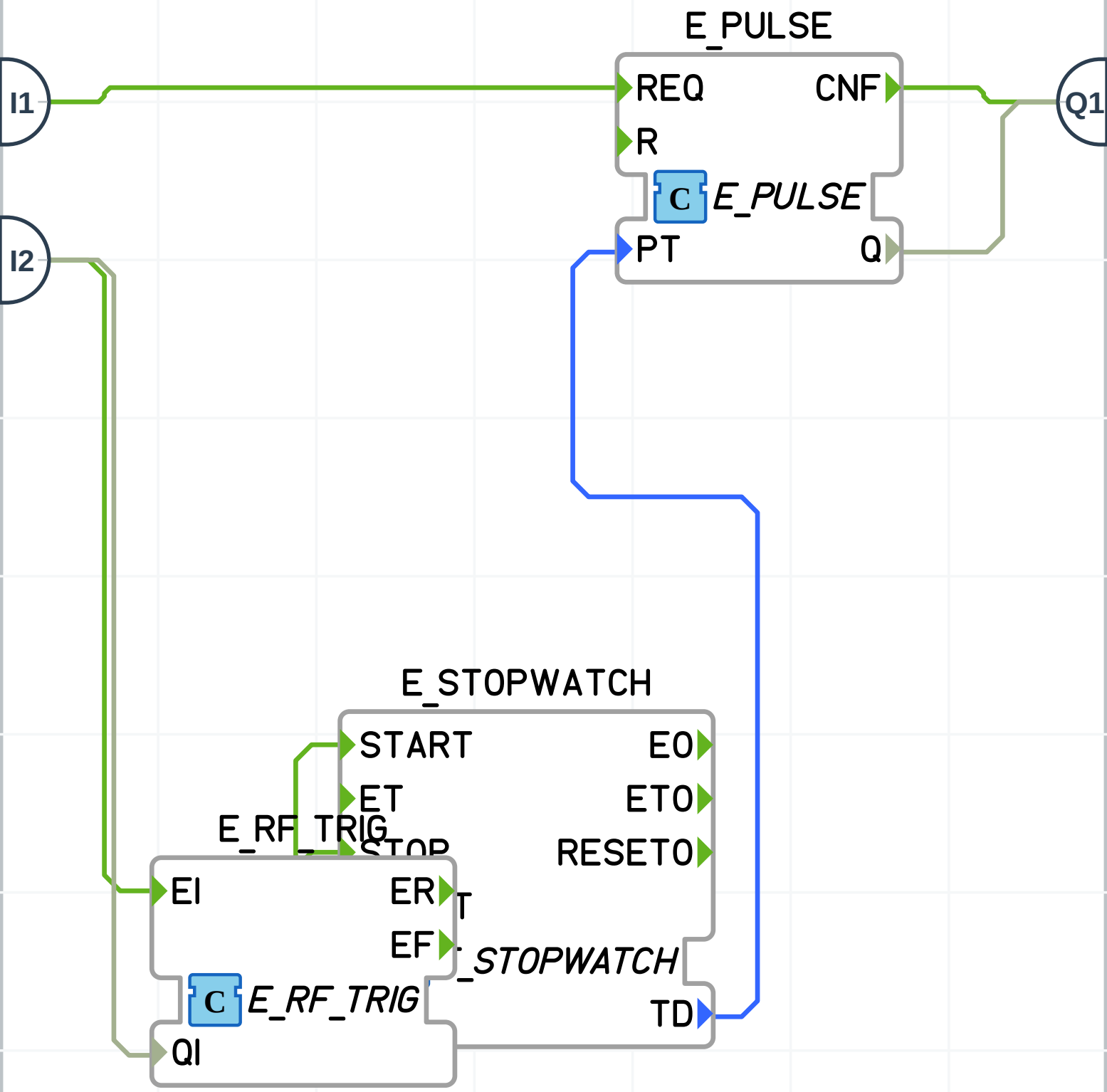

Uebung_020i

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; E_PULSE;
Impulsformend; Teach-In