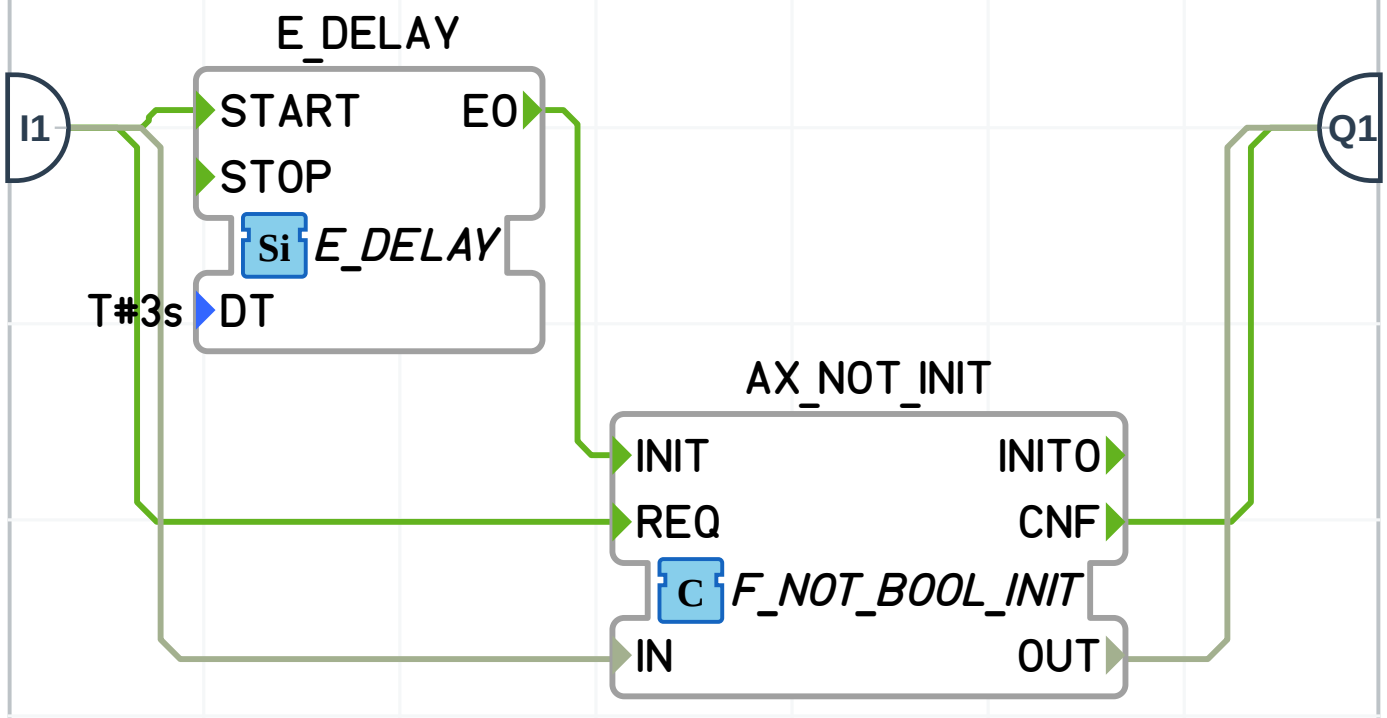

Uebung_001g

DigitalInput_I1 negiert mit INIT und Delay auf DigitalOutput_Q1