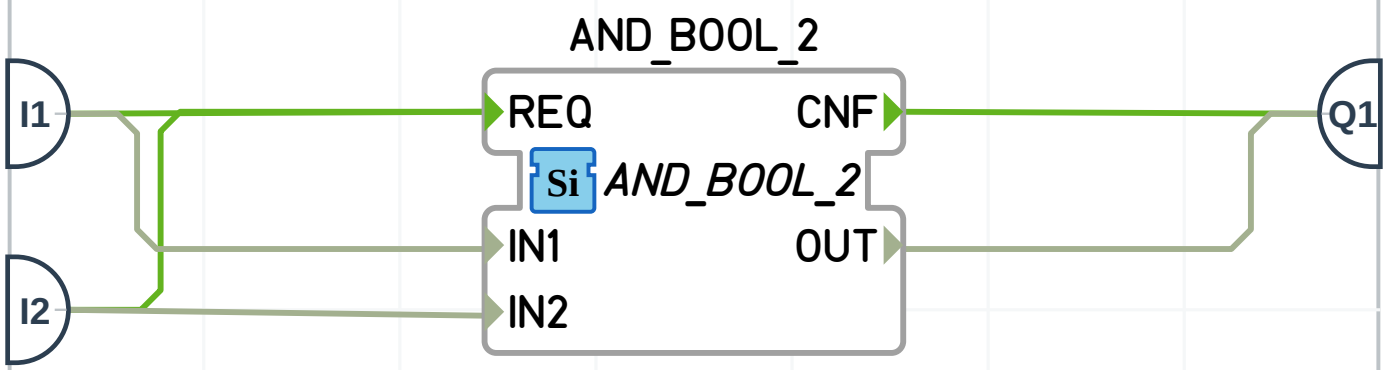

Uebung_002a4

DigitalInput_I1/_I2 mit AND_BOOL auf
DigitalOutput_Q1