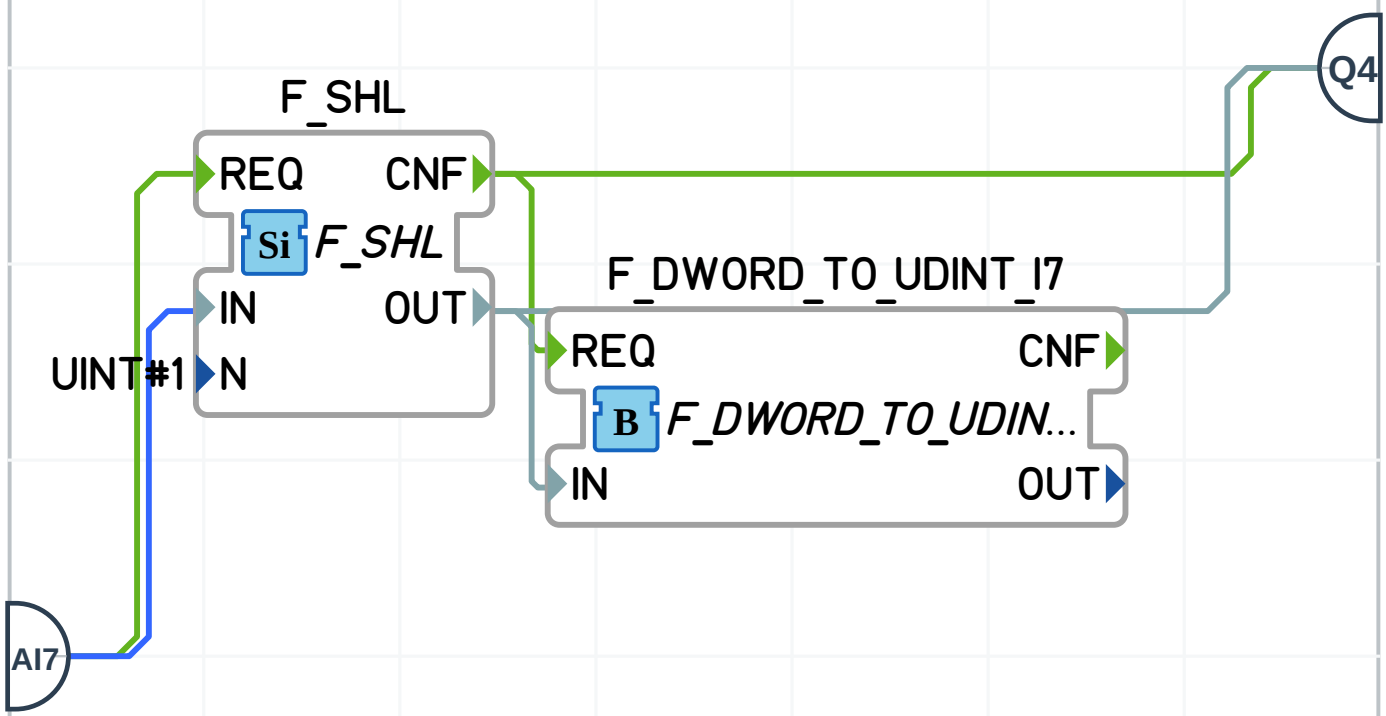

Uebung_034

Analog-Eingang auf PWM Ausgang