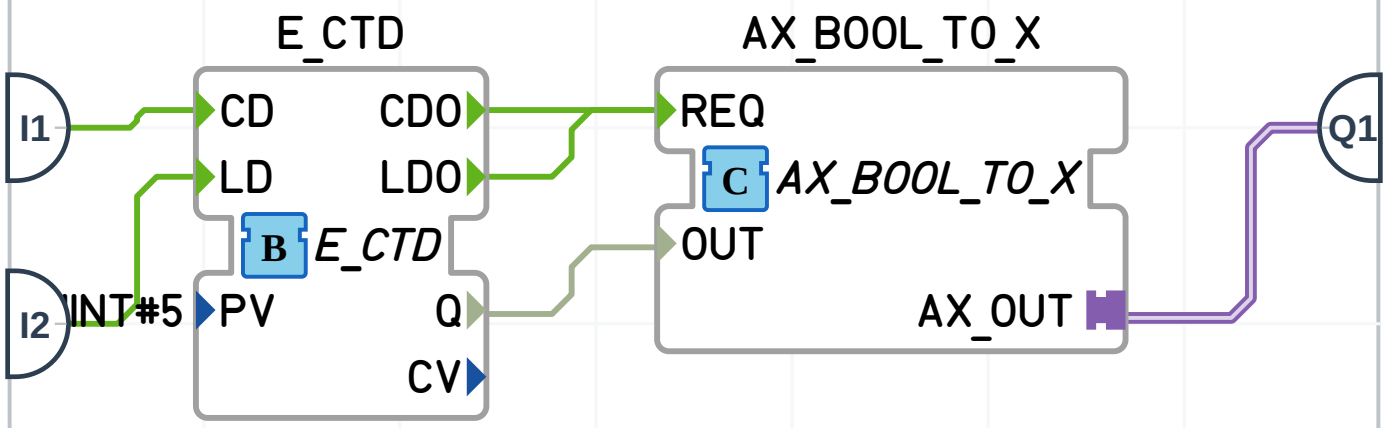


# Uebung_081_AX

Beispiel für E_CTD, mit Plug and Socket