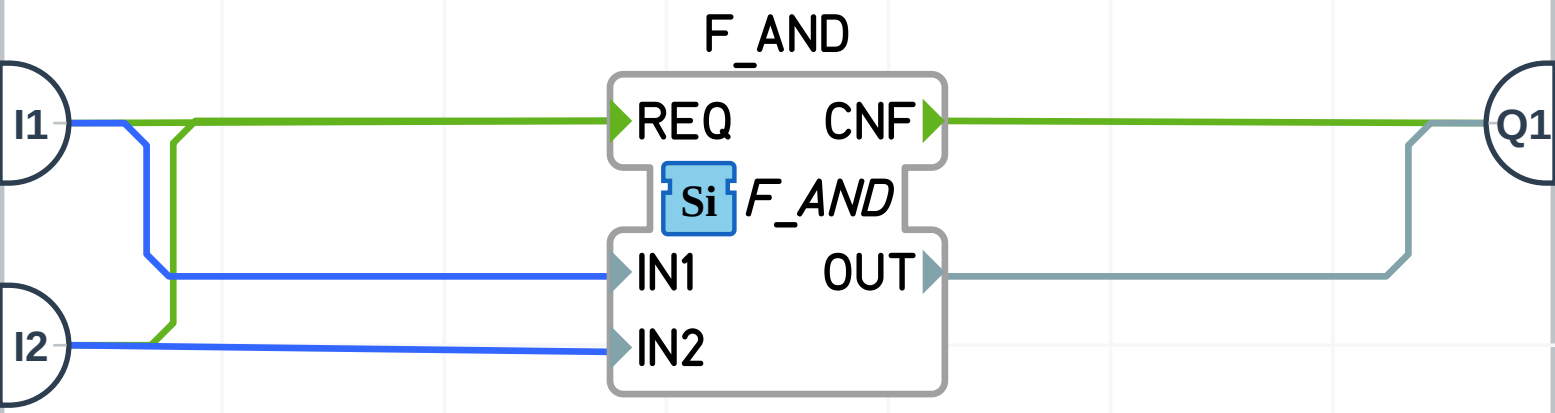

Uebung_002a2

DigitalInput_I1/_I2 mit AND (alt) auf DigitalOutput_Q1