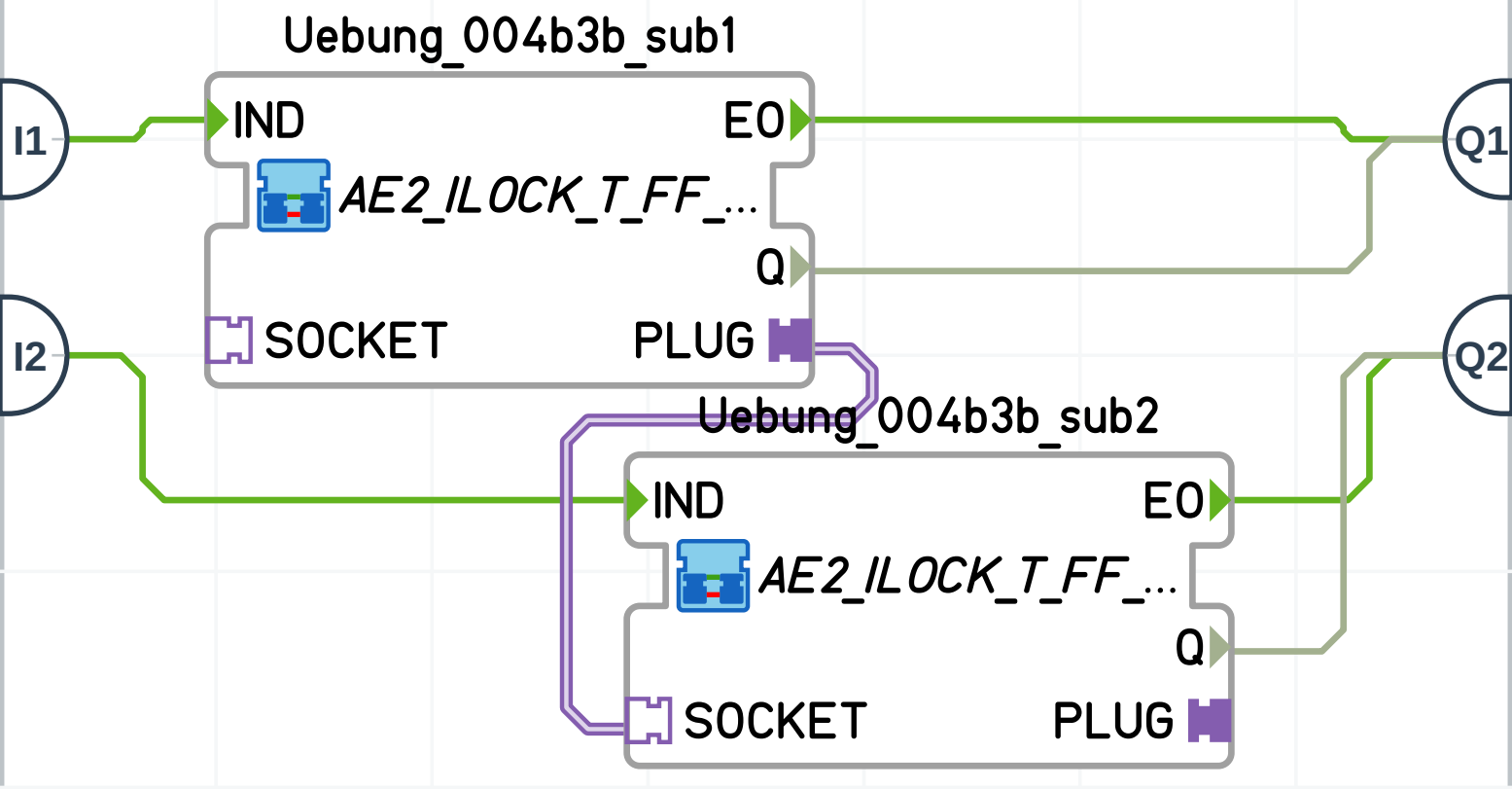

Uebung_004b3c

Zwei gegenseitig verriegelte Toggle-Flip-Flops unter Verwendung von bidirektionalen Adaptern