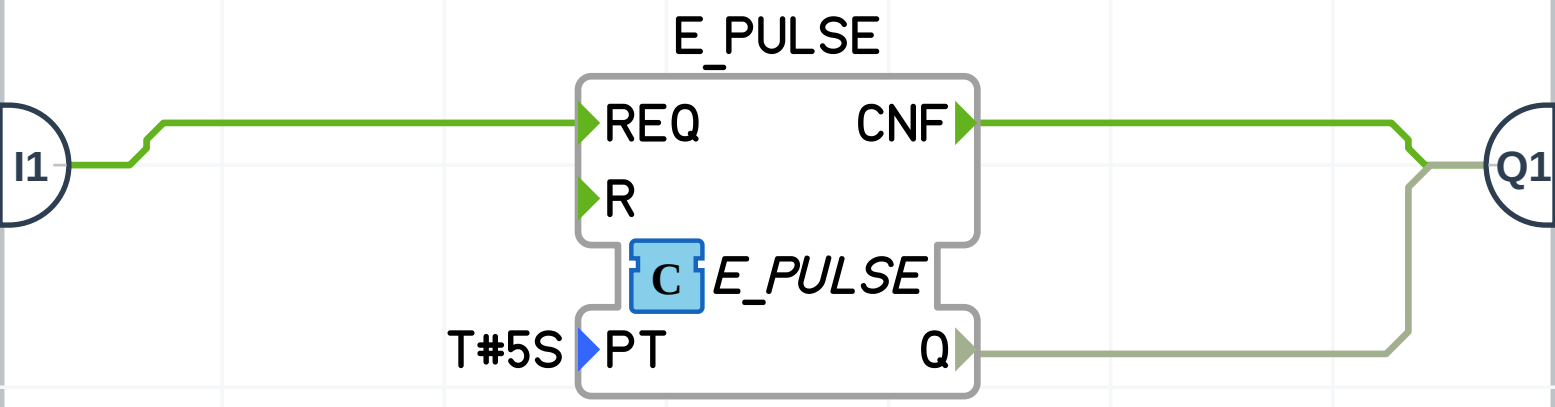

Uebung_020h

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; E_PULSE;
Impulsformend