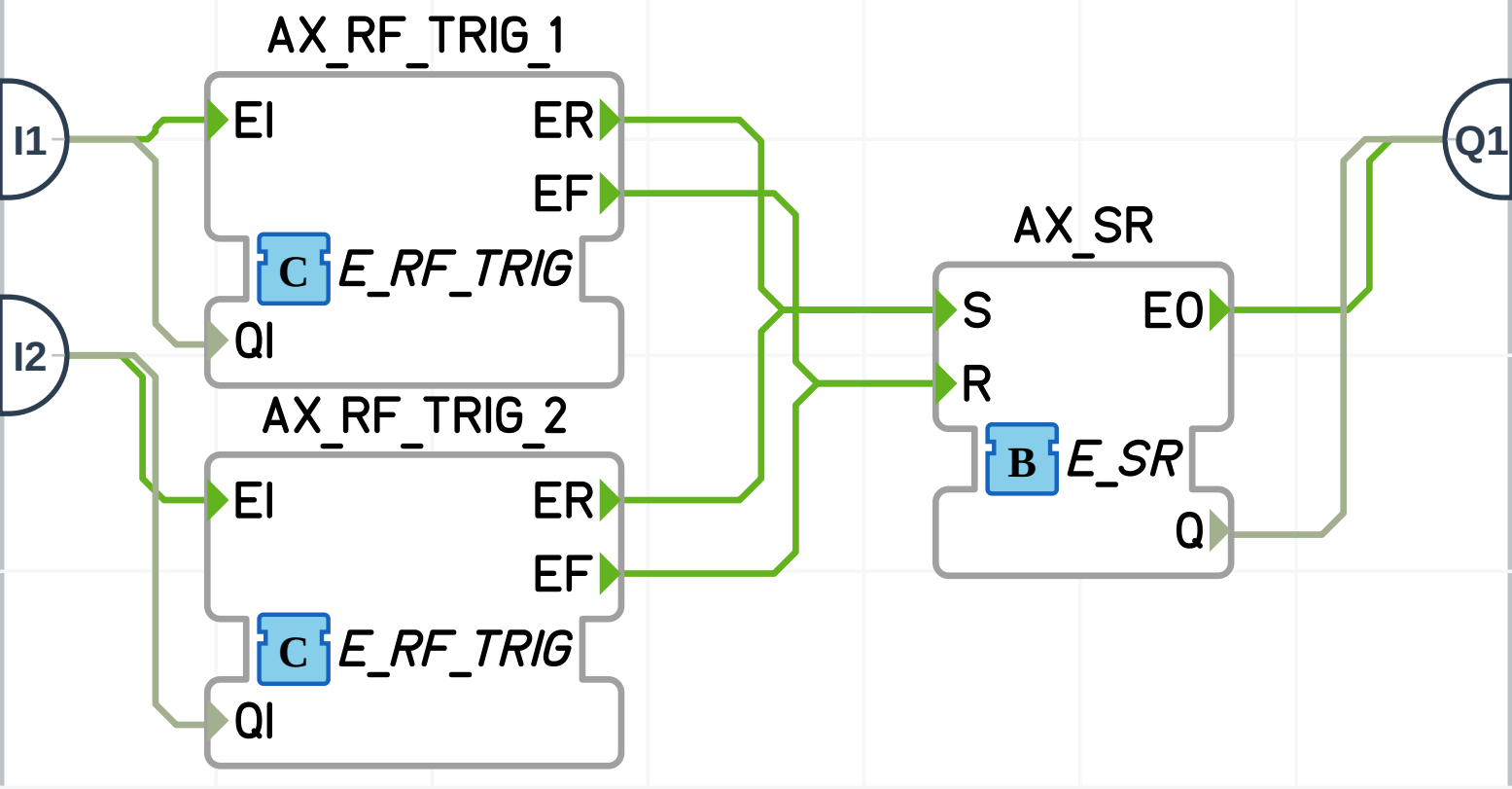

Uebung_229

2 Taster (I1/I2) auf 1 SR-Latch (Last-Wins) via 2x AX_RF_TRIG + AX_SR, Ausgang Q1