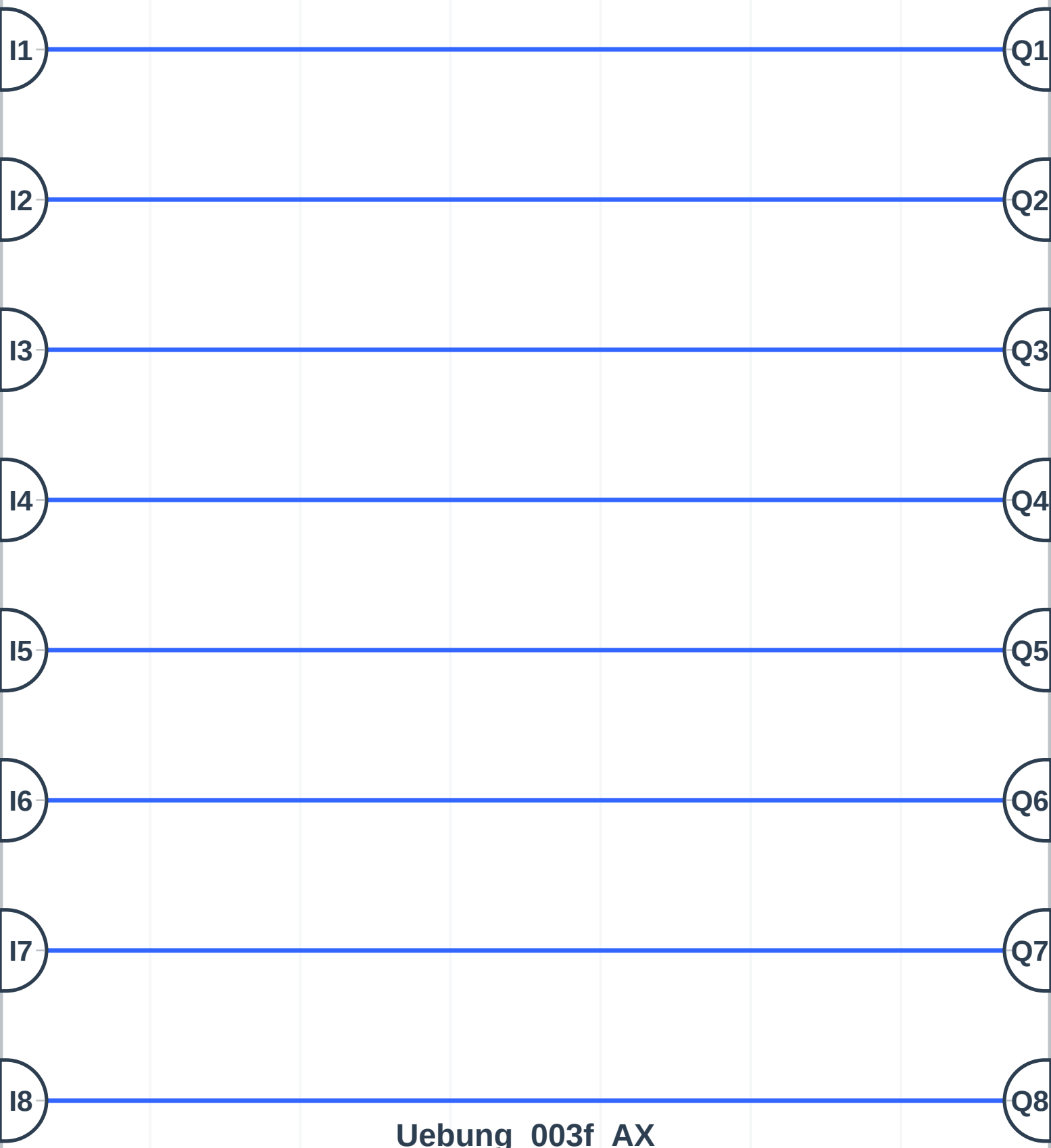


# Uebung_003f_AX

DigitalInput_I1-8 auf DigitalOutput_Q1-8