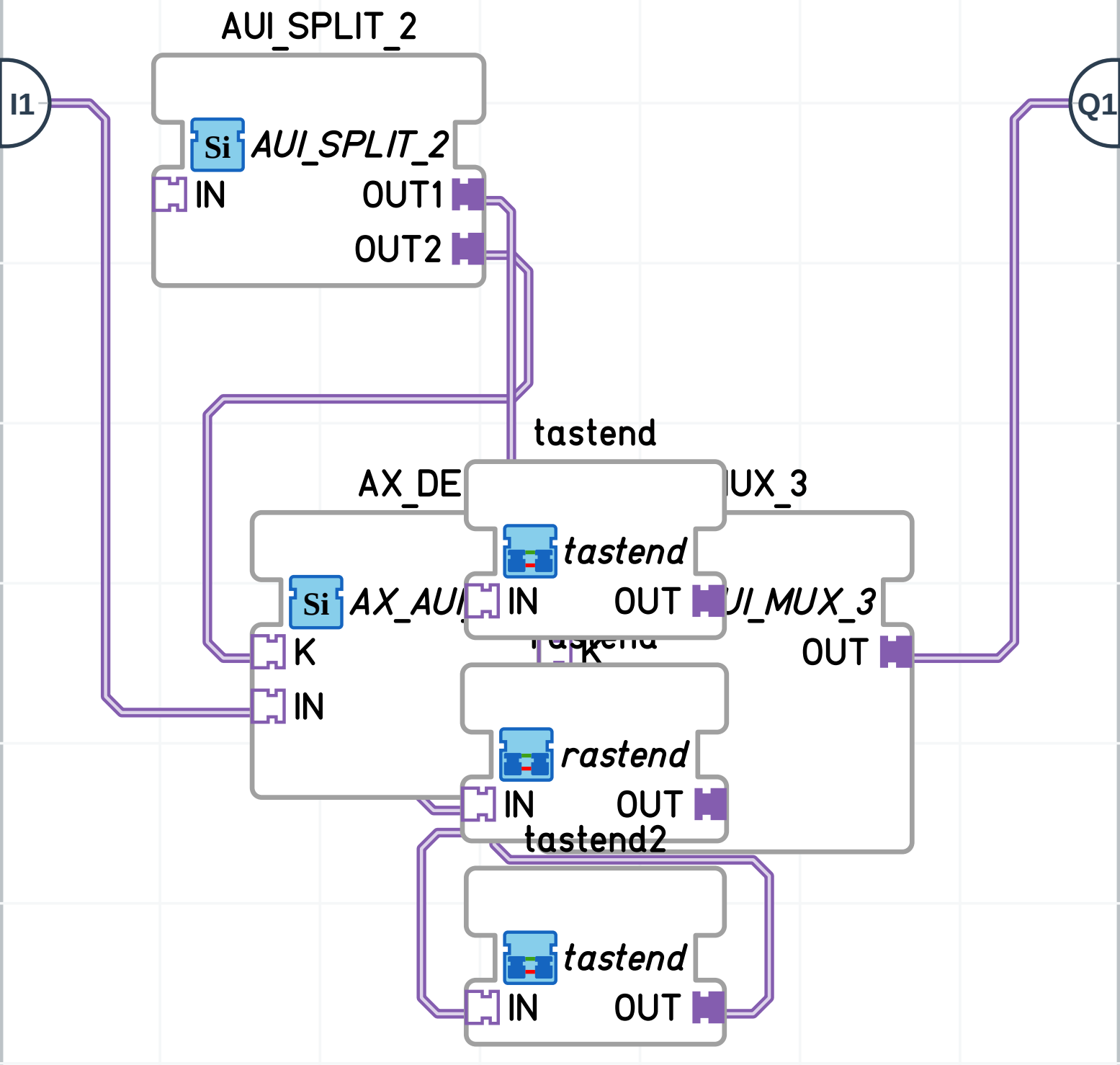

Uebung_103c2

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1, mit Plug and Socket und DEMUX