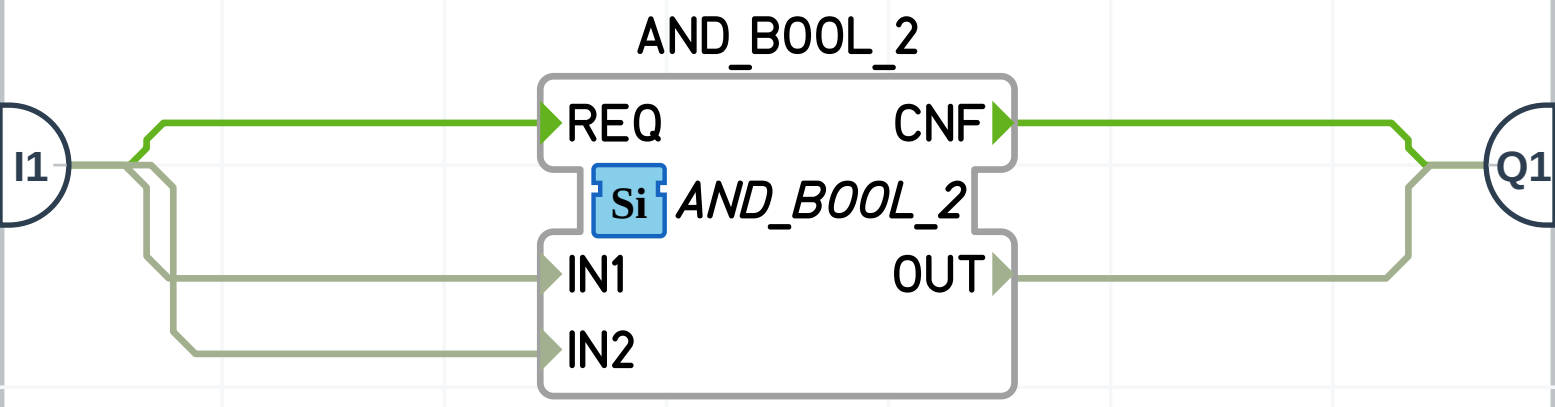

Uebung_001d

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1