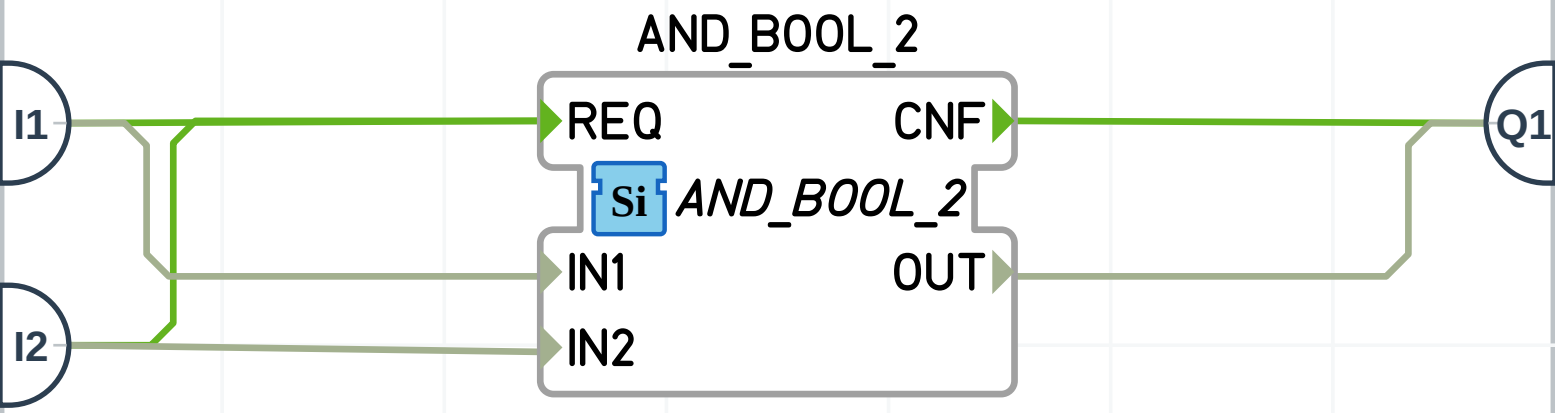

Uebung_002a4

DigitalInput_I1/_I2 mit AND_BOOL auf DigitalOutput_Q1