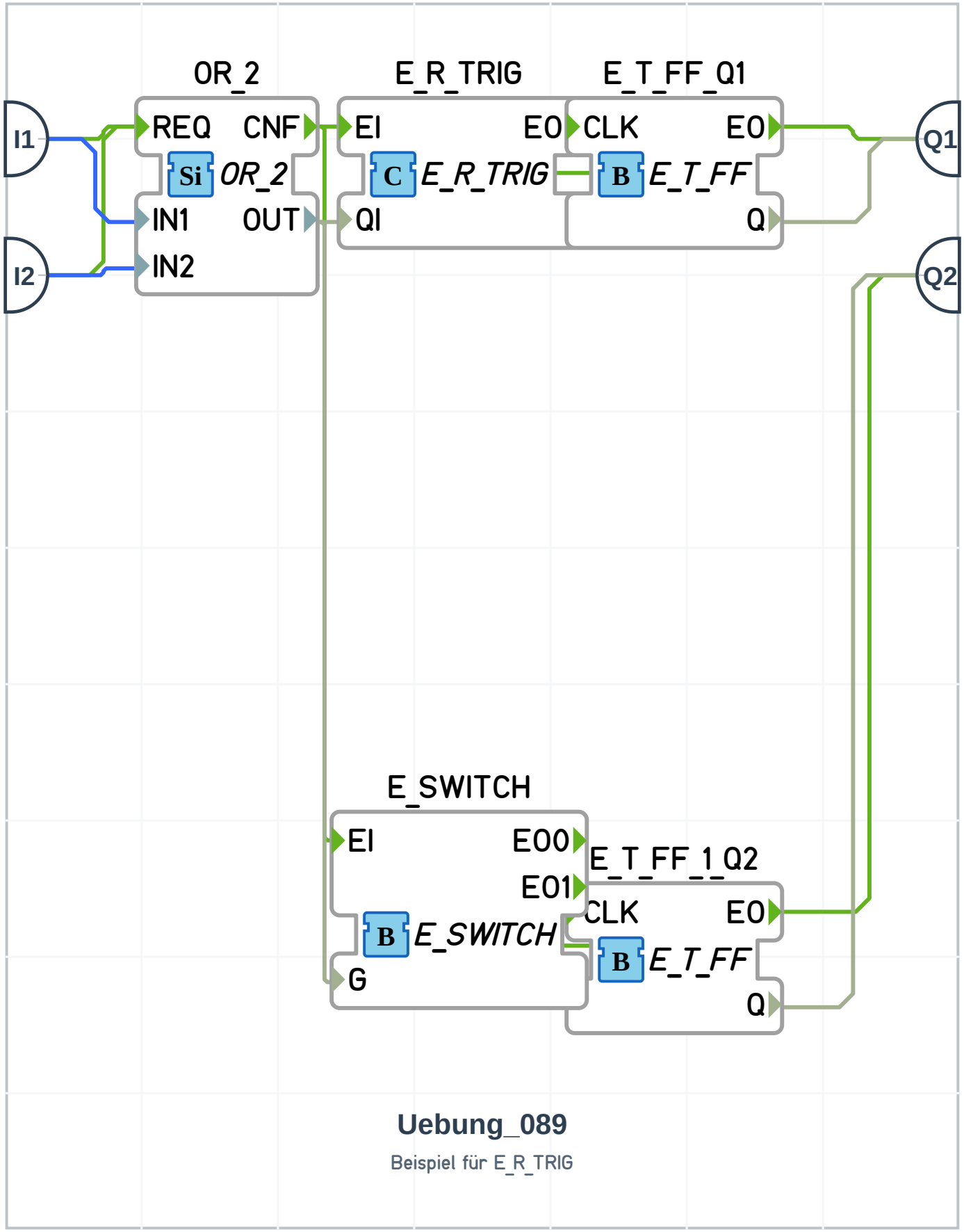
OR_2
E_R_TRIG
E_T_FF_Q1
I1
I2
REQ
CNF
Si
OR_2
IN1
OUT
IN2
EI
EO
C
E_R_TRIG
QI
CLK
EO
B
E_T_FF
Q
Q1
Q2
E_SWITCH
EI
EO0
EO1
B
E_SWITCH
G
E_T_FF_1_Q2
CLK
EO
B
E_T_FF
Q
Uebung_089
Beispiel für E_R_TRIG