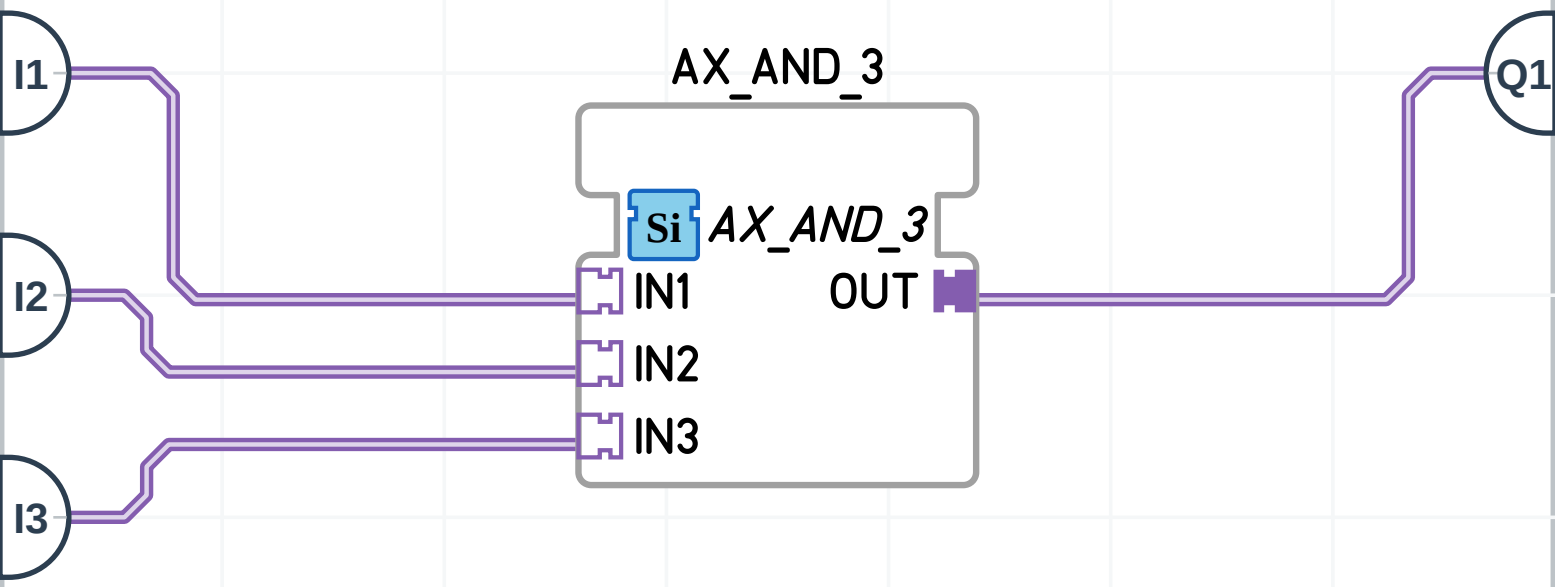


# Uebung_002a6_AX

DigitalInput_I1-3 mit AND auf DigitalOutput_Q1, mit Plug and Socket

logiBUS® Mini-Trainer

# Uebung_002a6_AX

## Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf