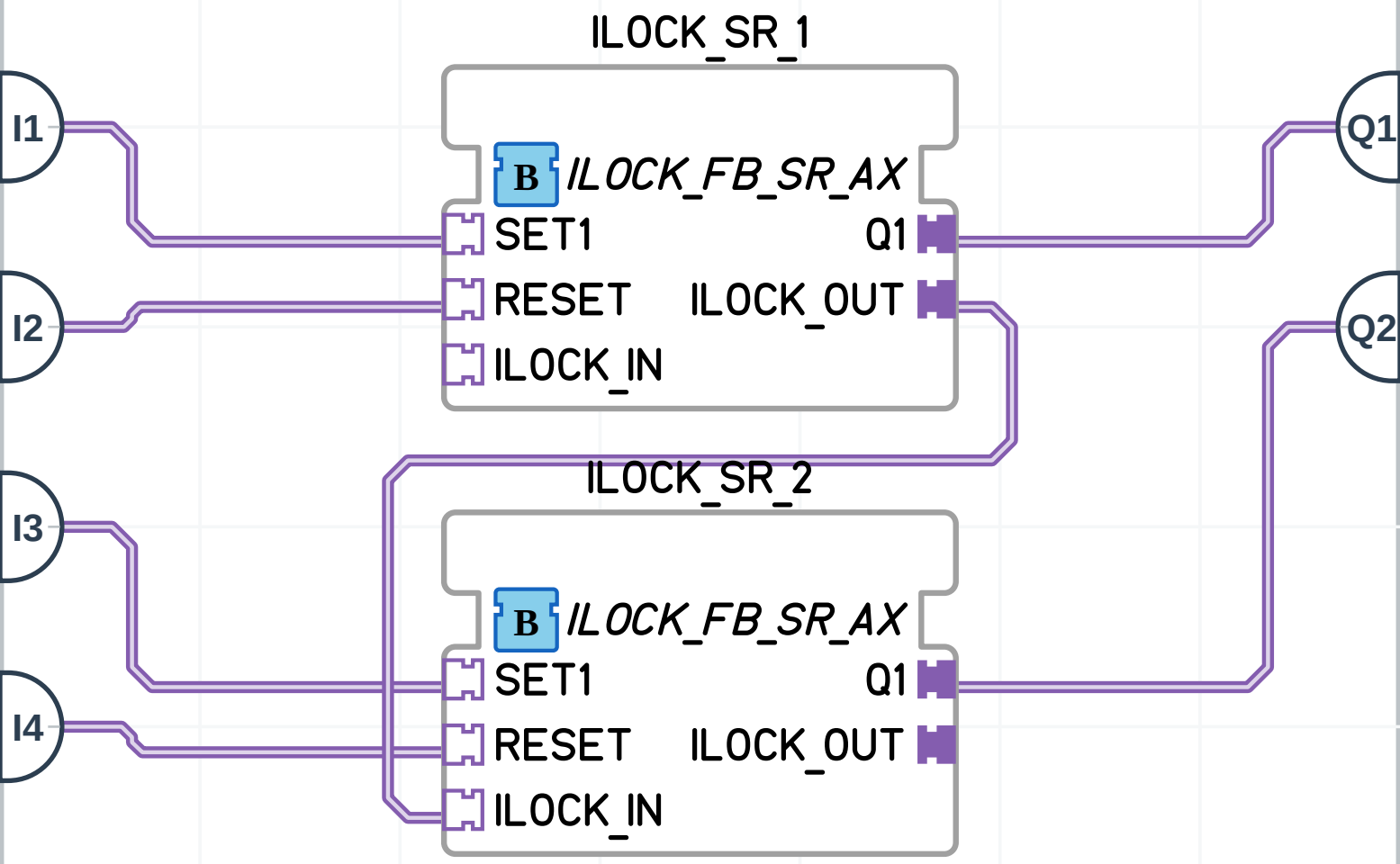


# Uebung_208_AX

Interlock: ILOCK_FB_SR_AX (Zwei gegenseitig verriegelte Set-Dominante Latches via AX/AX2-Adapter)

logiBUS® Mini-Trainer

# Uebung_208_AX

## Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf