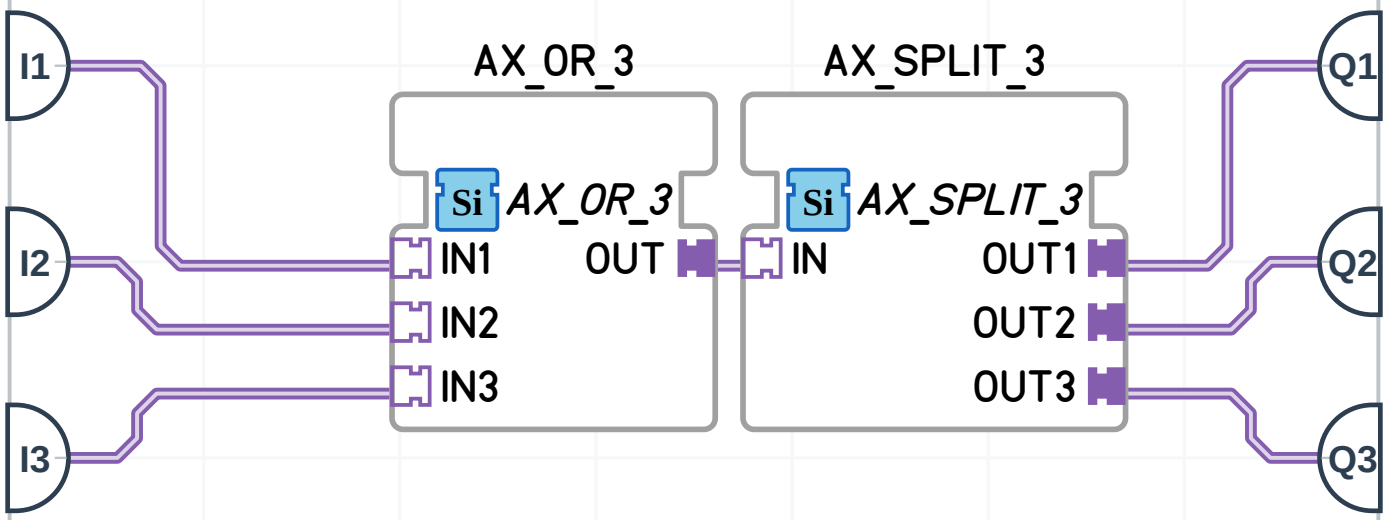

Uebung_002a5b_AX

DigitalInput_I1-3 mit OR auf DigitalOutput_Q1-3, mit Plug and Socket

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_002a5b_AX

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf