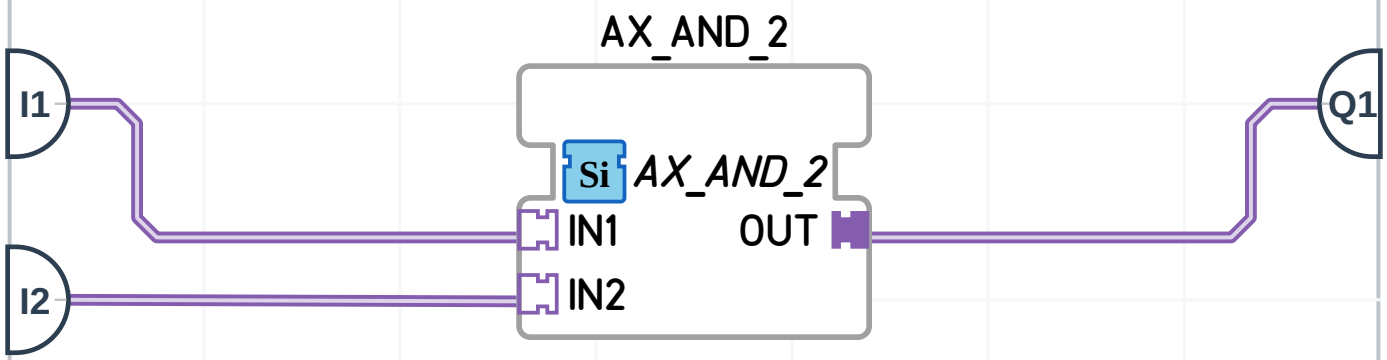

Uebung_002a_AX

DigitalInput_I1/_I2 mit AND auf DigitalOutput_Q1,
mit Plug and Socket

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_002a_AX

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf