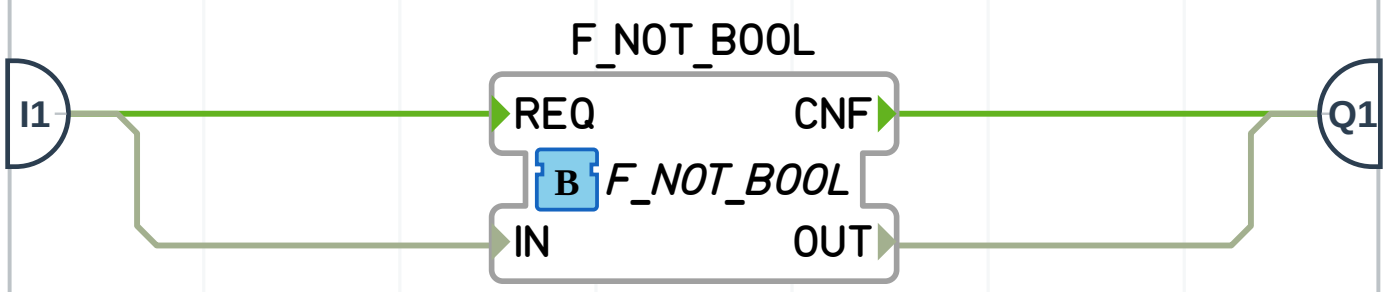

Uebung_001e

DigitalInput_I1 negiert auf DigitalOutput_Q1

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_001e

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf