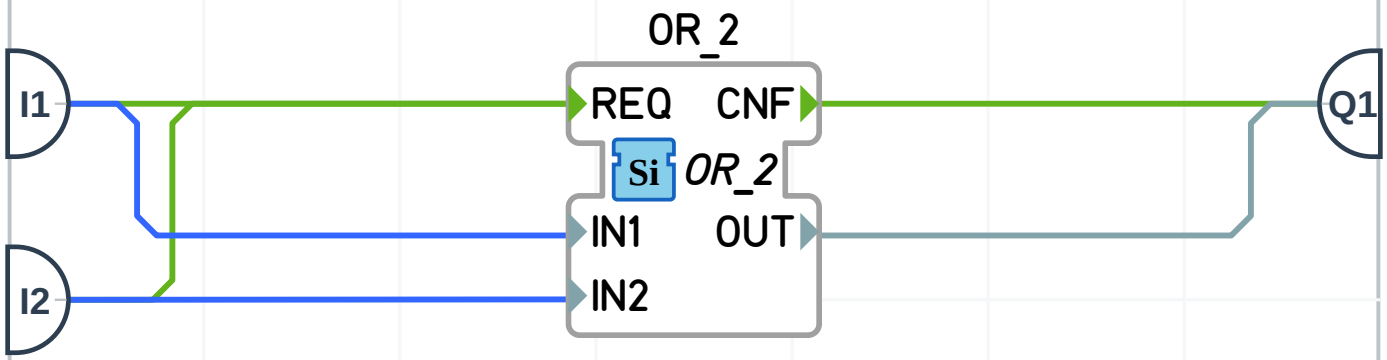

Uebung_002a3

DigitalInput_I1/_I2 mit OR auf DigitalOutput_Q1

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_002a3

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf