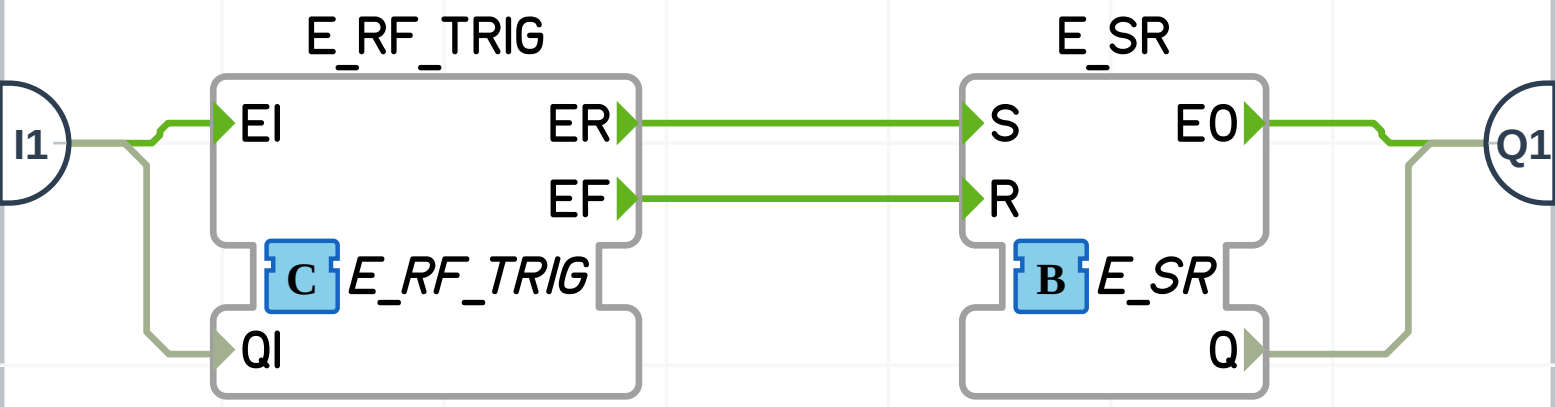

Uebung_020a

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1