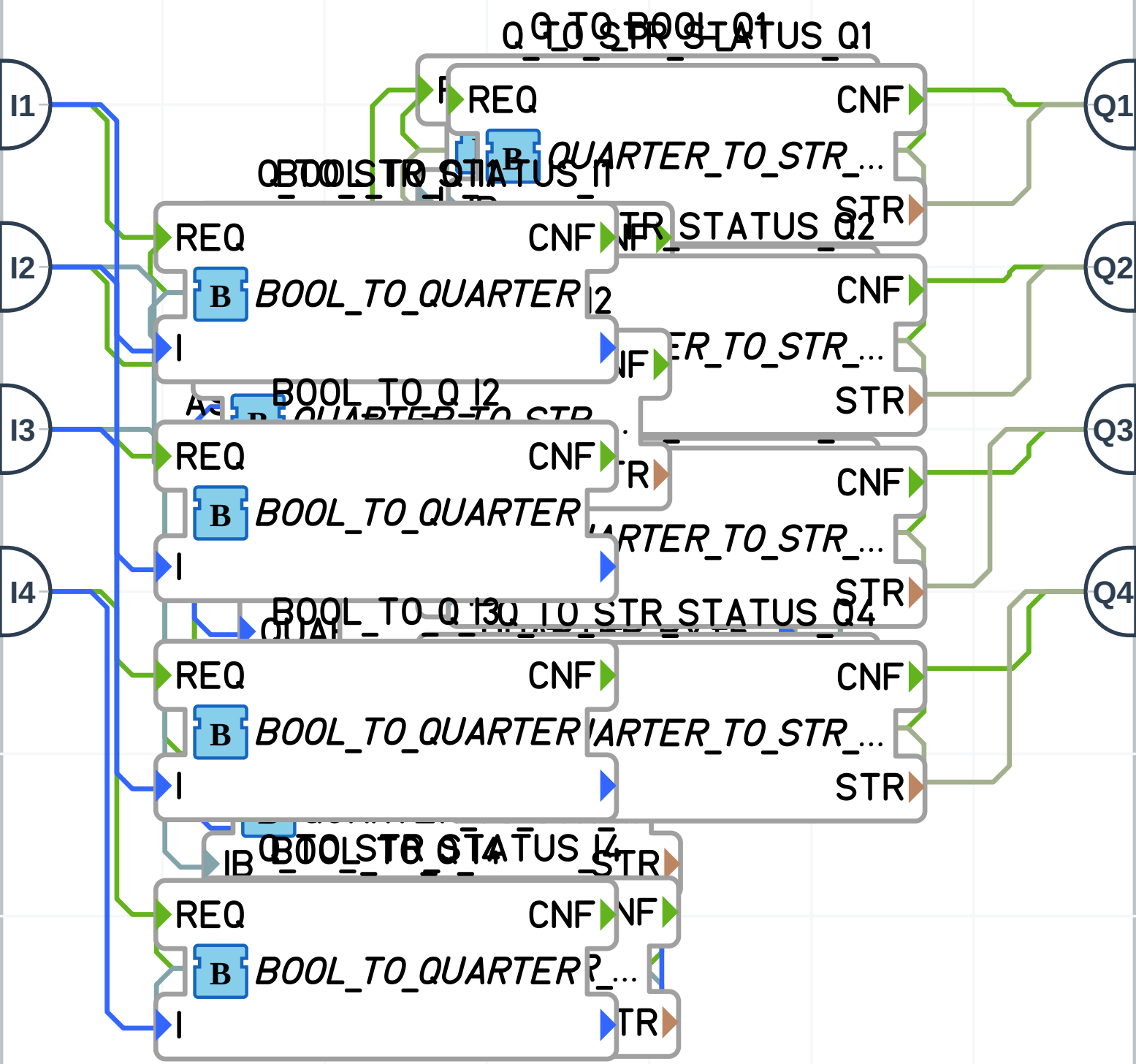

Uebung_056

DigitalInput_I1-_I4 auf DigitalOutput_Q1-_Q4