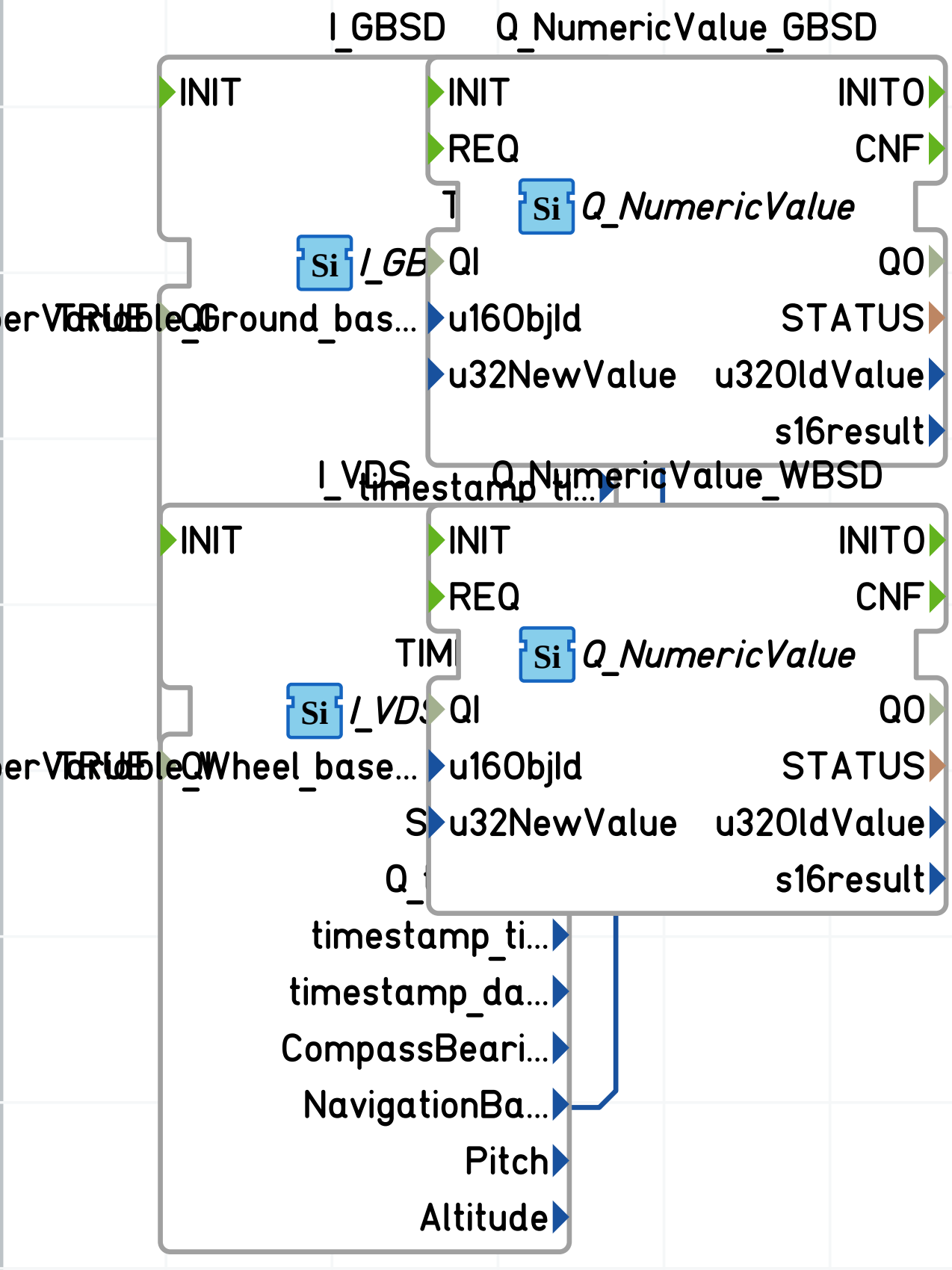

Uebung_073

VDS auf UT ausgeben