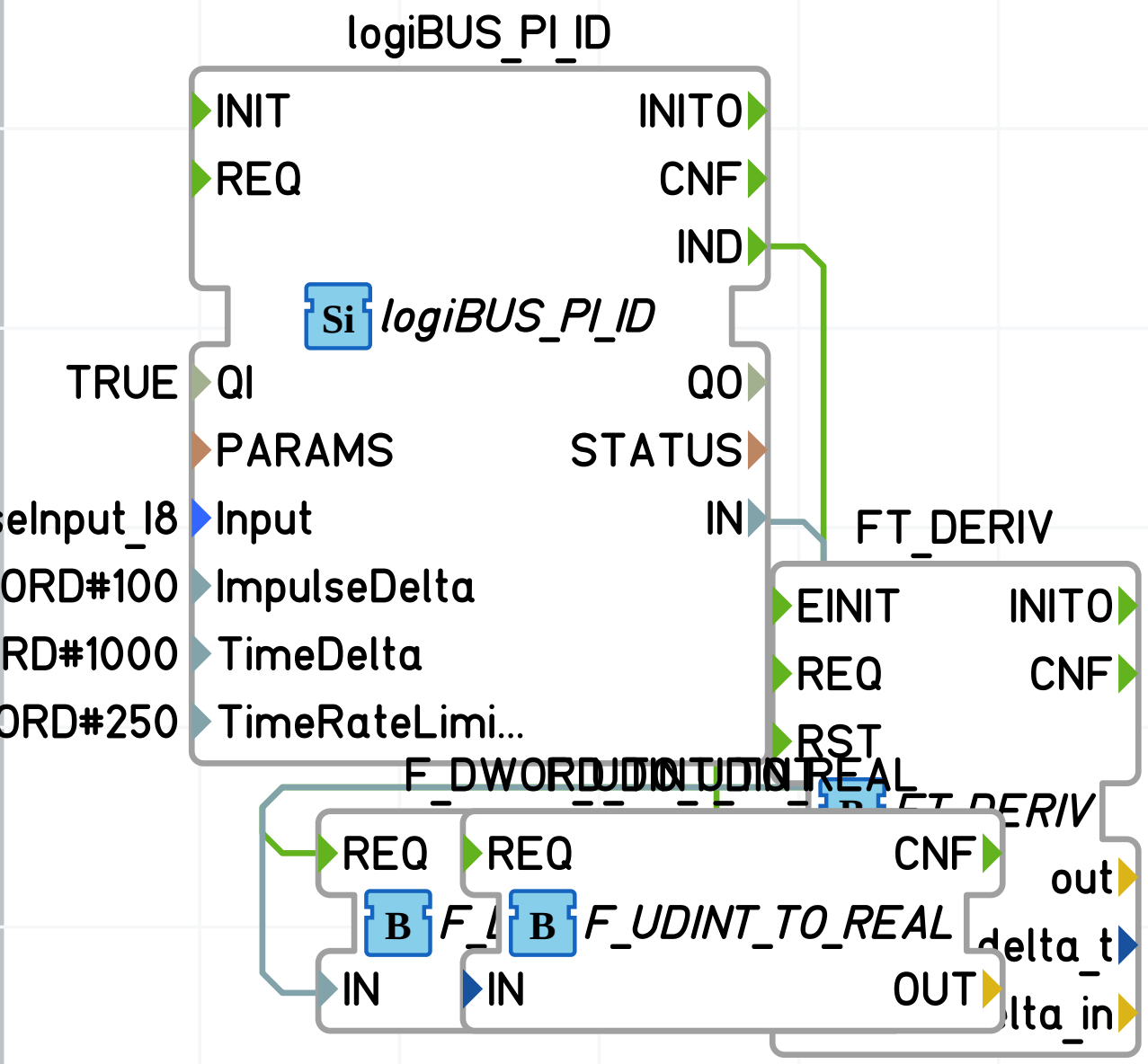

Uebung_151

Impulszähler