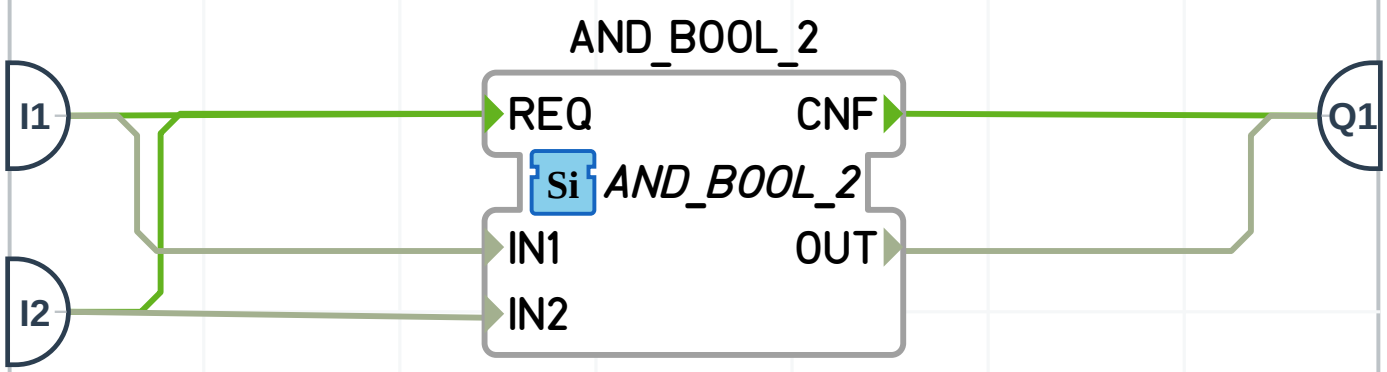

Uebung_002a4b

DigitalInput_I1/_I2 mit AND_BOOL und Negate auf DigitalOutput_Q1