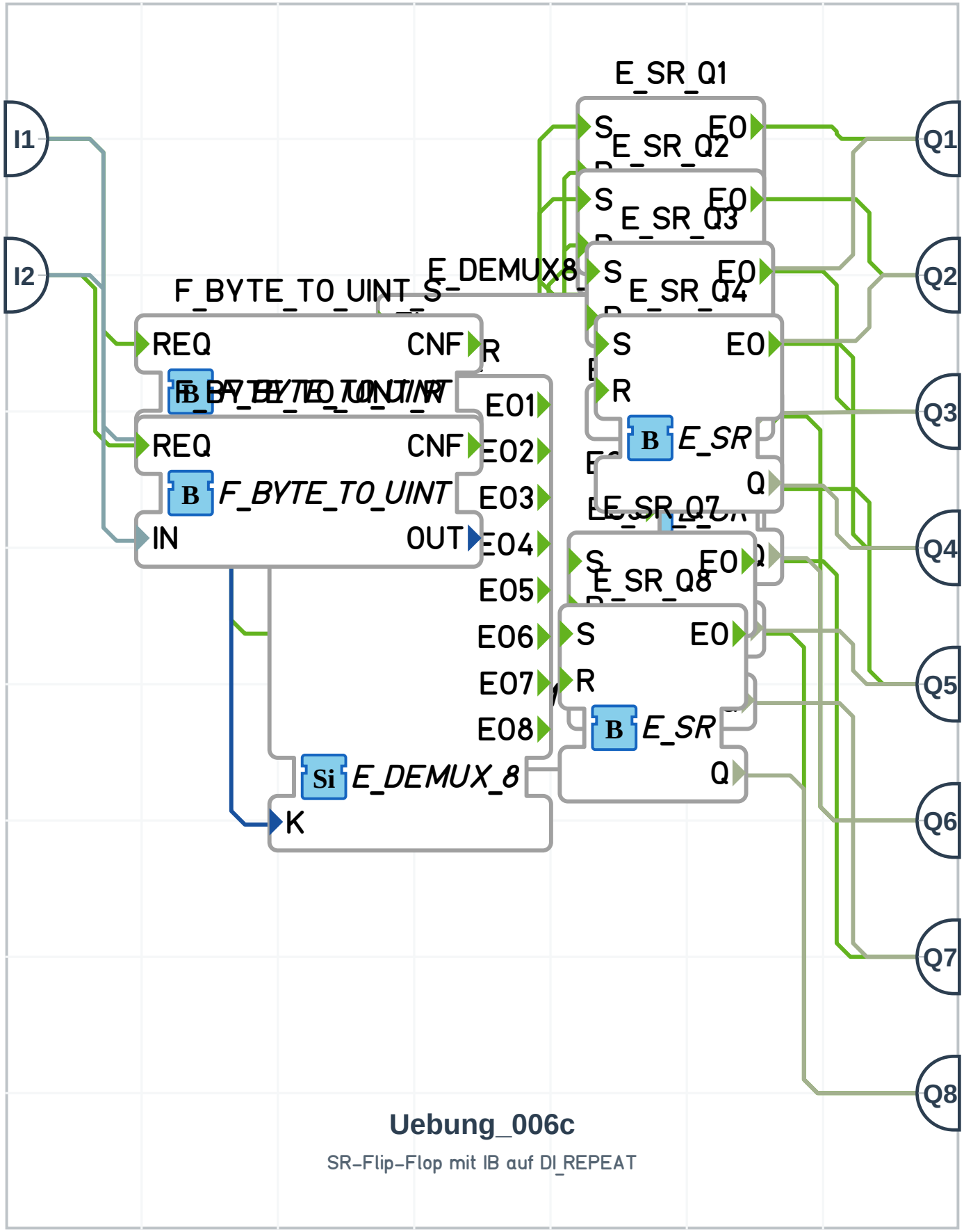
I1
I2
F_BYTE_TO_UINT_S
REQ
CNF
IN
OUT
F_BYTE_TO_UINT
E_DEMUX8
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E_DEMUX_8
K
E_SR_Q1
E_SR_Q2
E_SR_Q3
E_SR_Q4
E_SR_Q8
S
R
E0
Q
E_SR
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_006c
SR-Flip-Flop mit IB auf DI_REPEAT