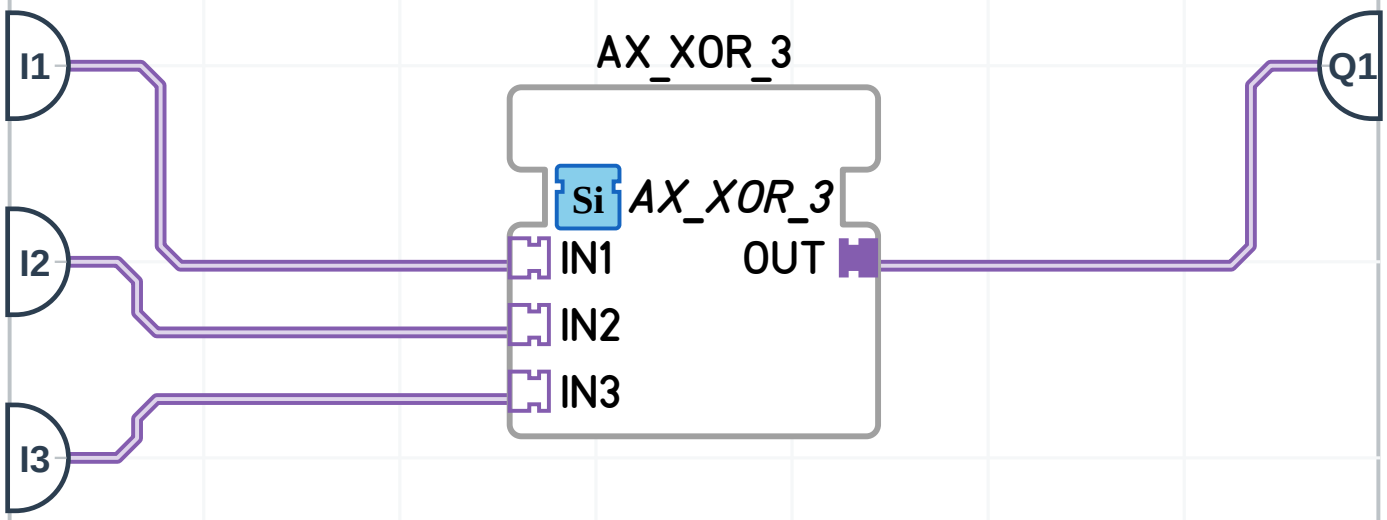

Uebung_002a7_AX

DigitalInput_I1–3 mit XOR auf DigitalOutput_Q1, mit Plug and Socket