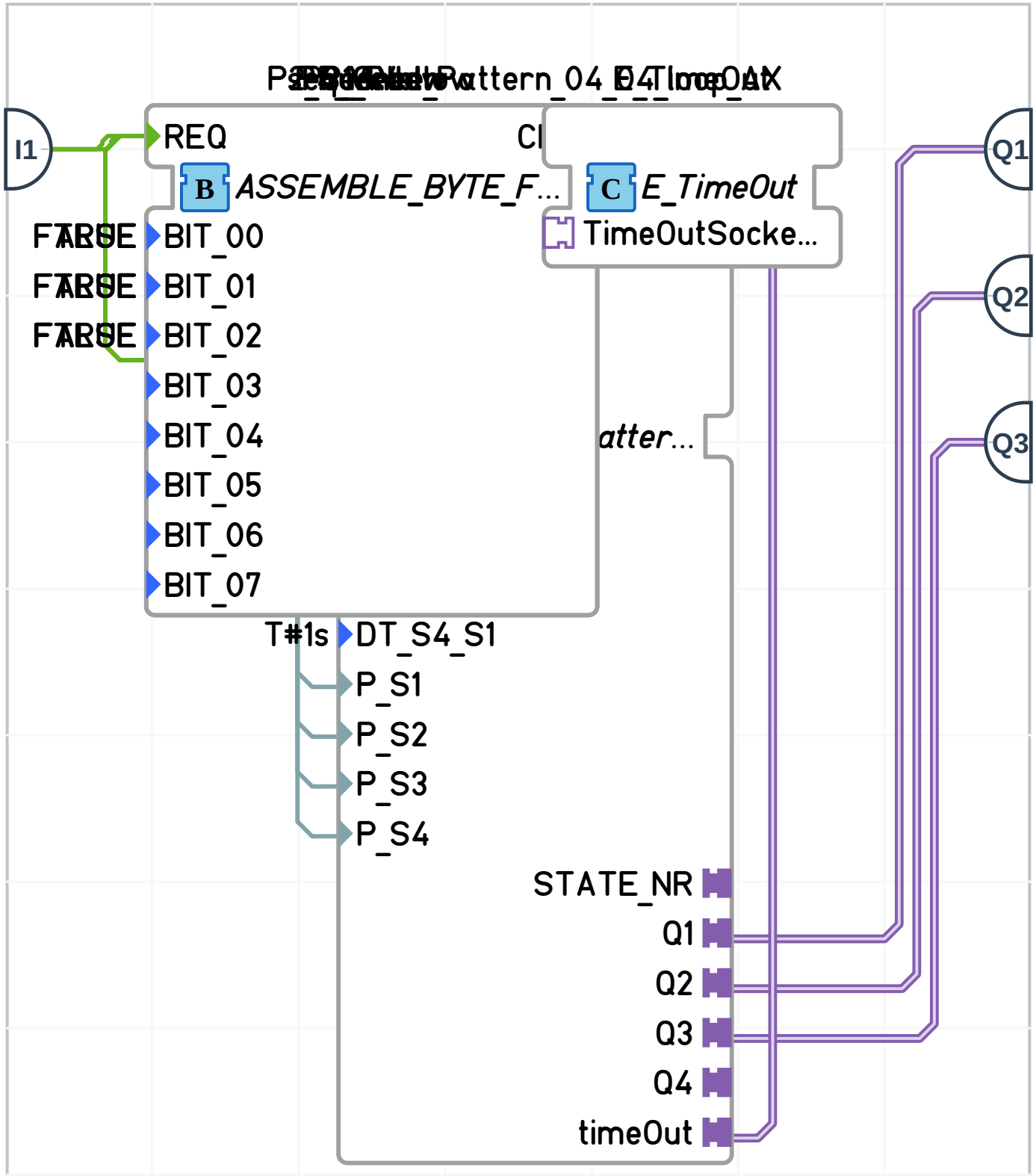

Uebung_035a1b_AX

Ampelsteuerung mit Pattern Sequencer (AX) und Bit-Assembler