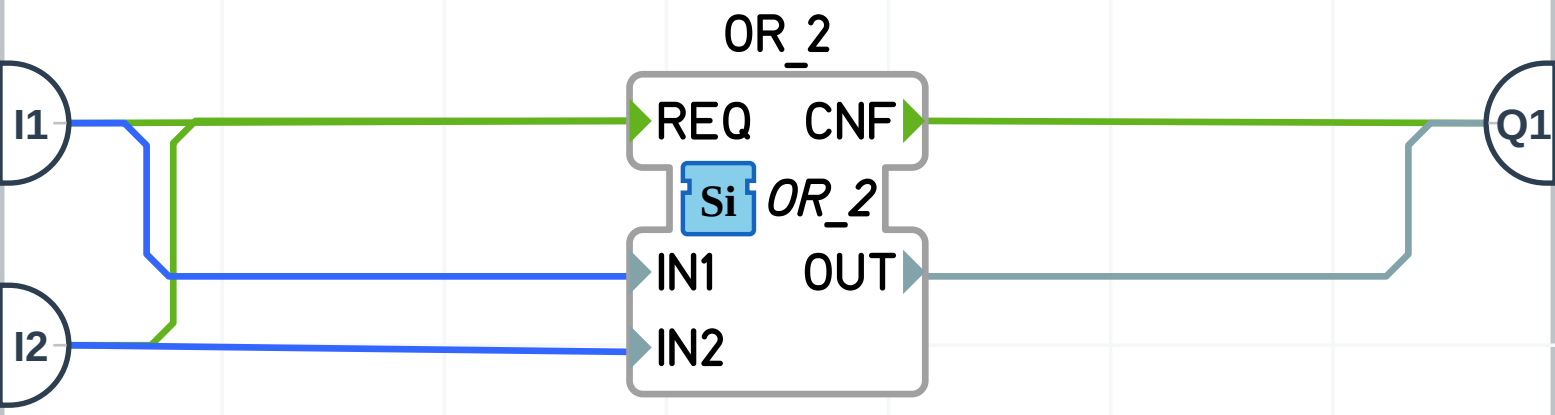


# Uebung_002a3

DigitalInput_I1/_I2 mit OR auf DigitalOutput_Q1