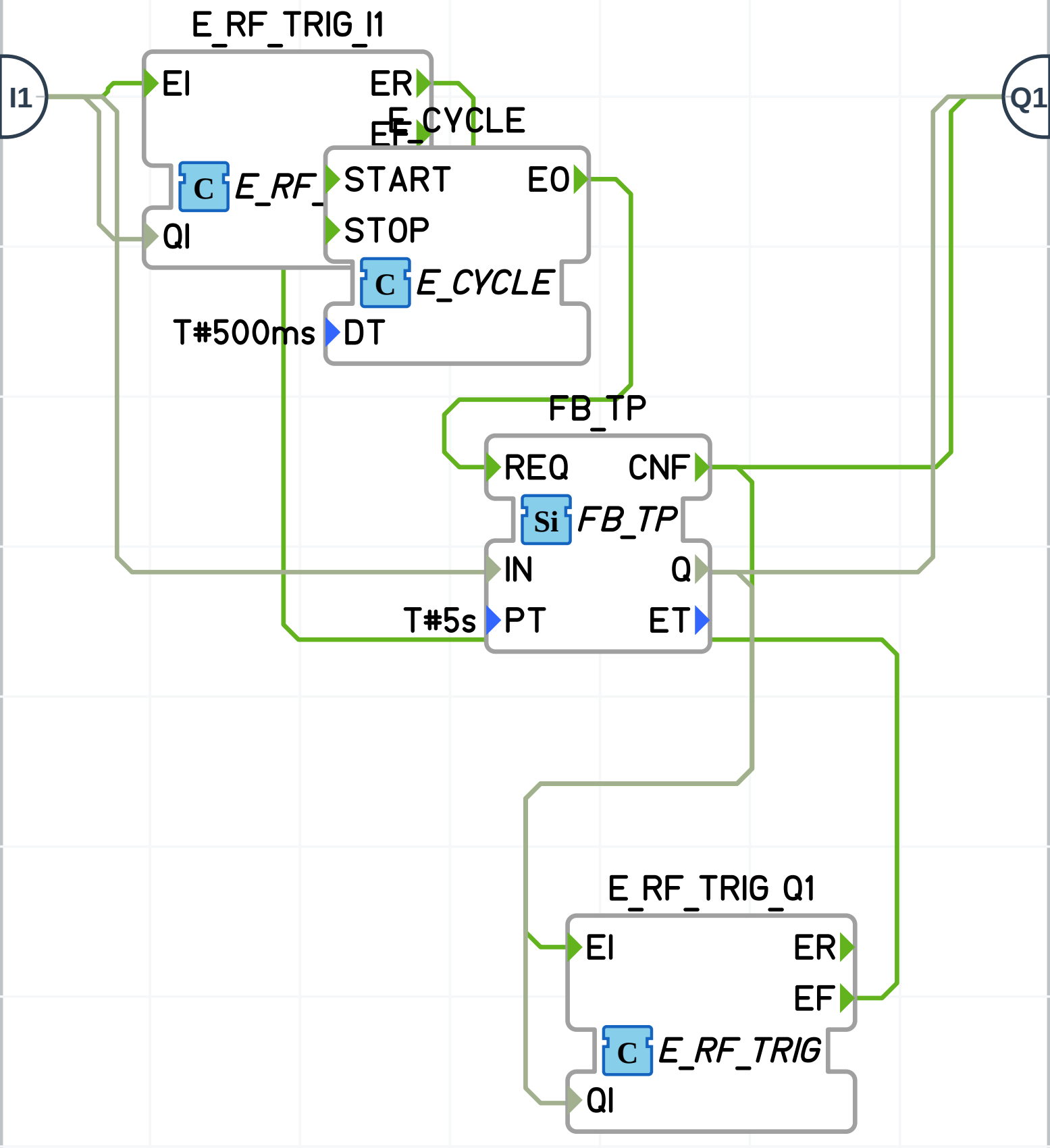

Uebung_020f2

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; FB_TP; Impulsformend