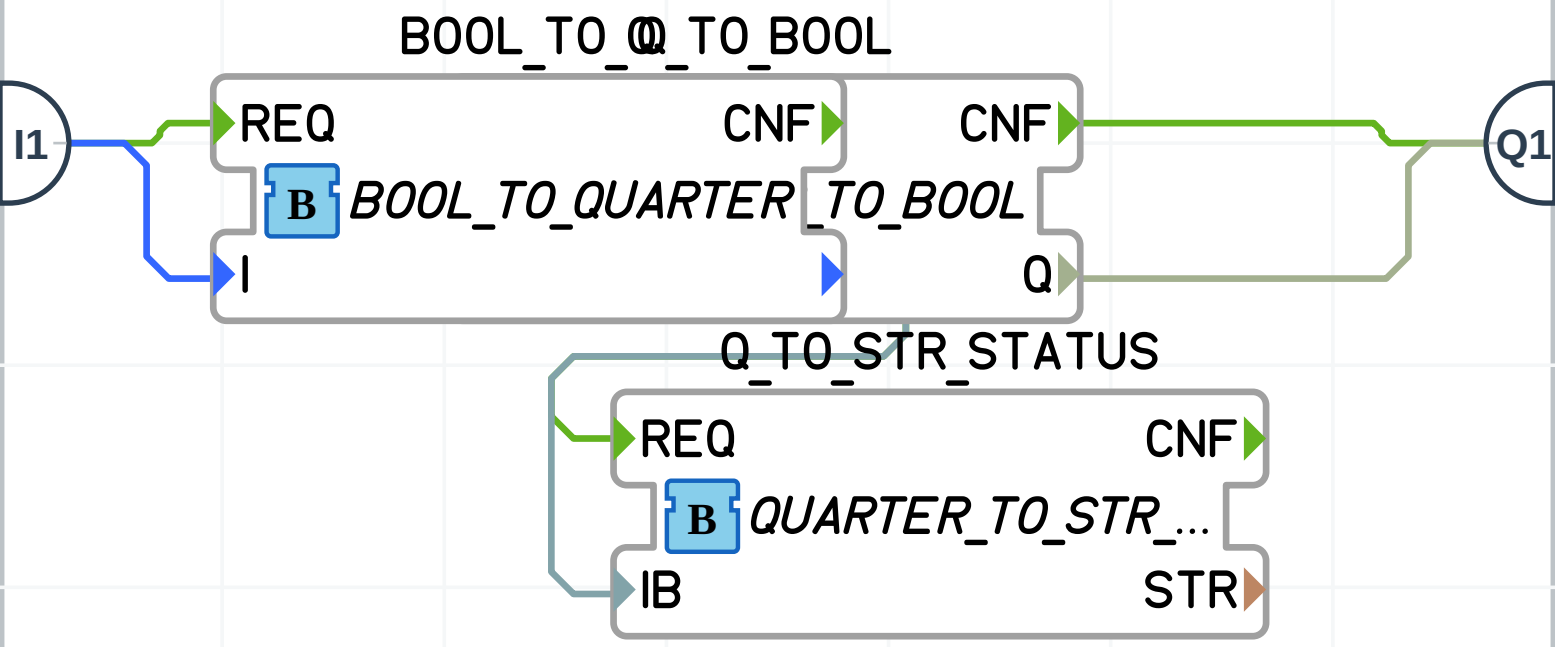

Uebung_055

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1