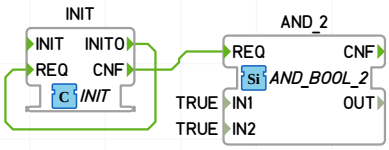


Uebung_000

ADD



Uebung_000b

AND




Uebung_001

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1




Uebung_001c

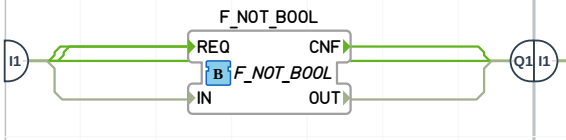DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1 --> Eingang abfragen bei Boot.




Uebung_001c2

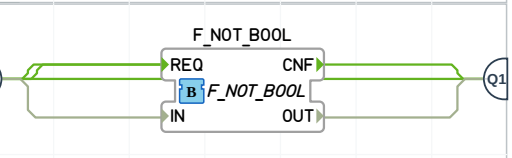DigitalInput_I1 negiert auf DigitalOutput_Q1 --> Eingang abfragen bei Boot.




Uebung_001c3

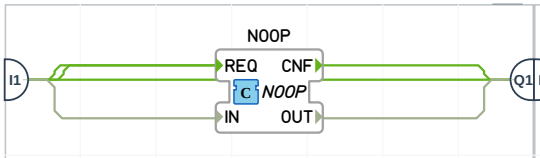DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1 --> Eingang abfragen bei Boot.




Uebung_001c4

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1 --> Eingang abfragen bei Boot.

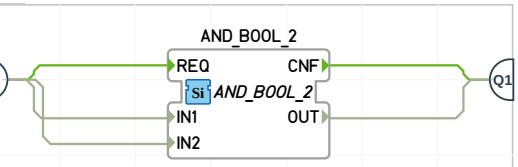


Uebung_001d

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1

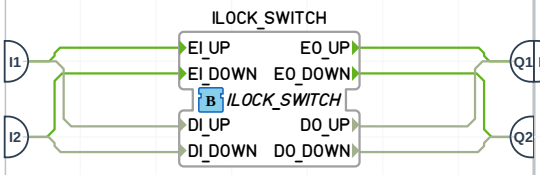


Uebung_001d2

DigitalInput_I1/2 auf DigitalOutput_Q1/2, als Alternative(Verriegelt) mit Interlock, ohne ECC

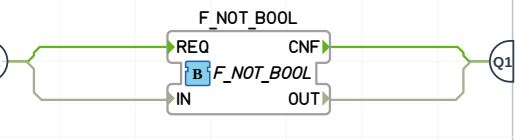


Uebung_001e

DigitalInput_I1 negiert auf DigitalOutput_Q1

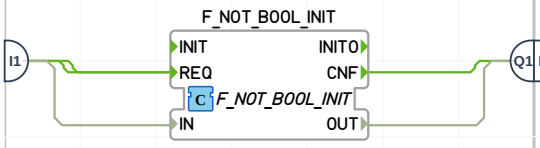

Uebung_001f

DigitalInput_I1 negiert mit INIT auf DigitalOutput_Q1

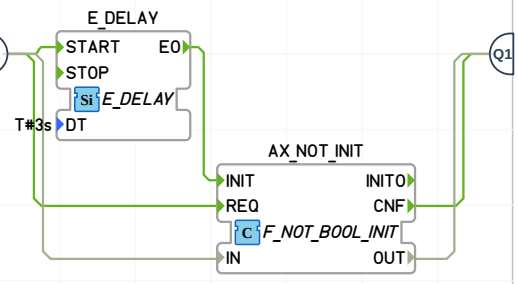


Uebung_001g

DigitalInput_I1 negiert mit INIT und Delay auf DigitalOutput_Q1




Uebung_002

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1/_Q2

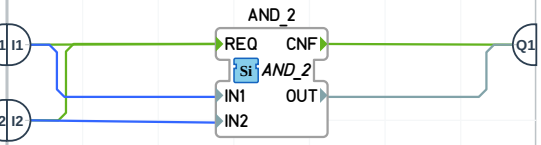


Uebung_002a

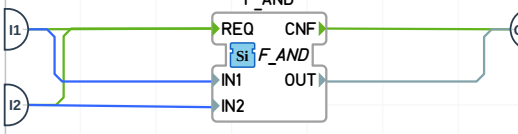DigitalInput_I1/_I2 mit AND auf DigitalOutput_Q1




Uebung_002a2

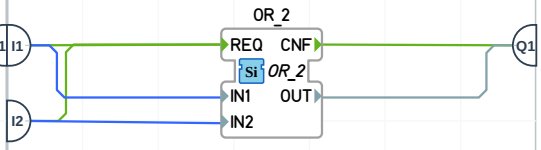DigitalInput_I1/_I2 mit AND (alt) auf DigitalOutput_Q1




Uebung_002a3

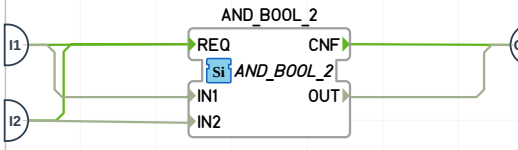DigitalInput_I1/_I2 mit OR auf DigitalOutput_Q1




Uebung_002a4

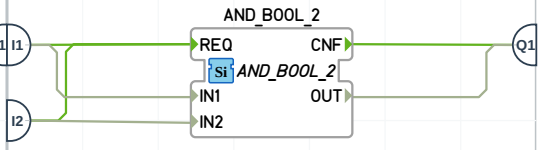DigitalInput_I1/_I2 mit AND_BOOL auf DigitalOutput_Q1




Uebung_002a4b

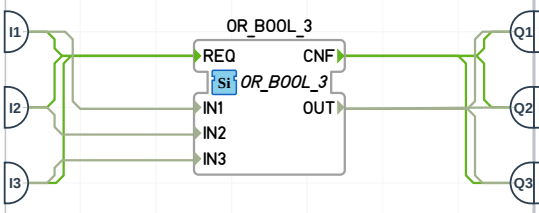DigitalInput_I1/_I2 mit AND_BOOL und Negate auf DigitalOutput_Q1




Uebung_002a5b

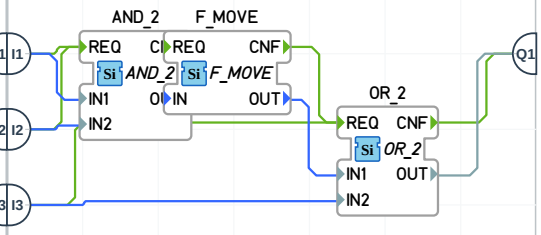DigitalInput_I1–3 mit OR auf DigitalOutput_Q1–3




Uebung_002b2

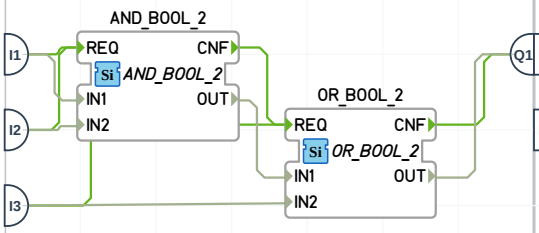DigitalInput_I1/_I2/_I3 auf DigitalOutput_Q1; mit MOVE



Uebung_002b3

DigitalInput_I1/_I2/_I3 auf DigitalOutput_Q1; ohne MOVE

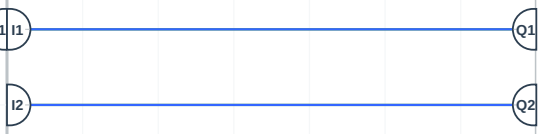

Uebung_003

DigitalInput_I1/_I2 auf DigitalOutput_Q1/_I2 – flach




Uebung_003a

DigitalInput_I1/_I2 auf DigitalOutput_Q1/_I2 – mit typed Subapp




Uebung_003a0

DigitalInput_I1/_I2 auf DigitalOutput_Q1/_I2 – mit untyped Subapp

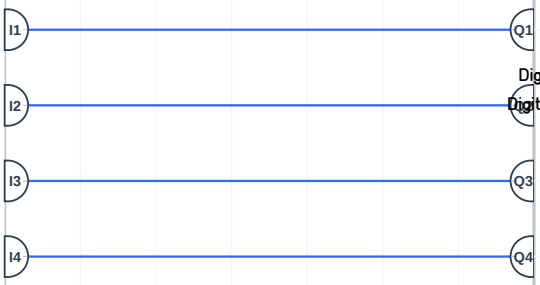


Uebung_003b

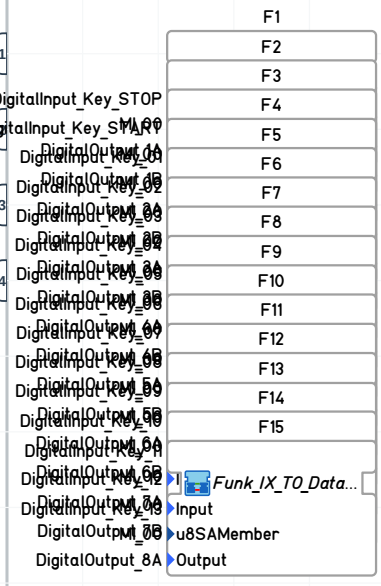DigitalInput_I1-2-3-4 auf DigitalOutput_Q1-2-3-4



Uebung_003b2

Funk 16 Tasten auf DataPanel 16

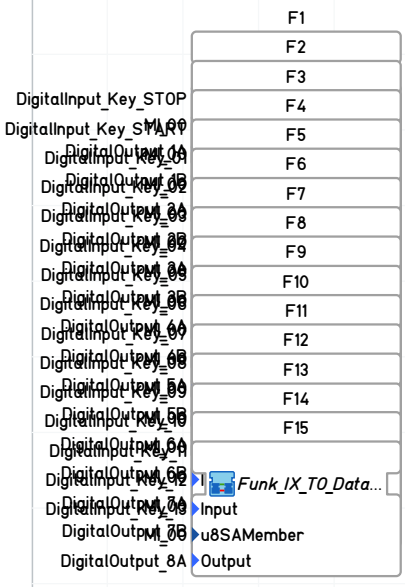


Uebung_003b3

Funk 16 Tasten auf DataPanel 16


Uebung_003c

DigitalInput_I1-2-3-4 auf AUX

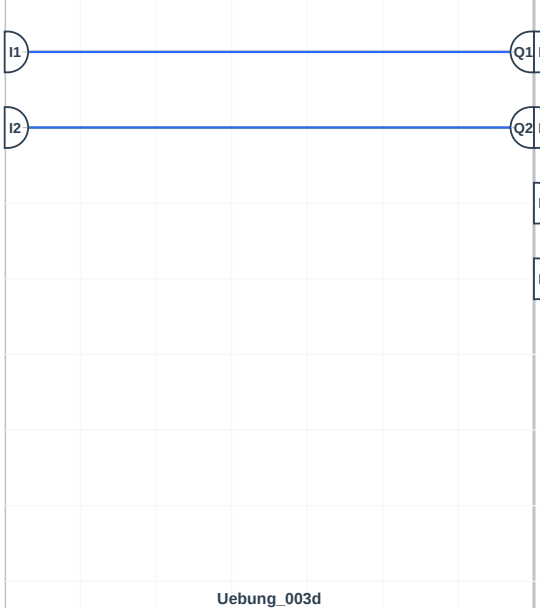


Uebung_003d

DigitalInput_I1/_I2 auf DigitalOutput_Q1/_I2

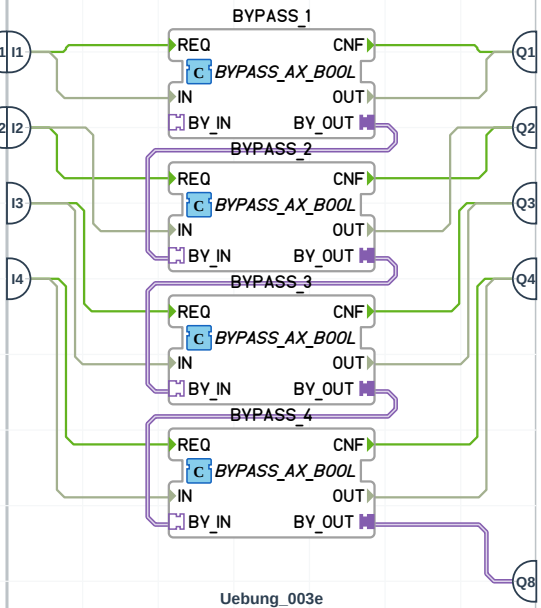


Uebung_003e

DigitalInput_I1-4 auf DigitalOutput_Q1-4 – flach mit Bypass (Druckumlaufventil)

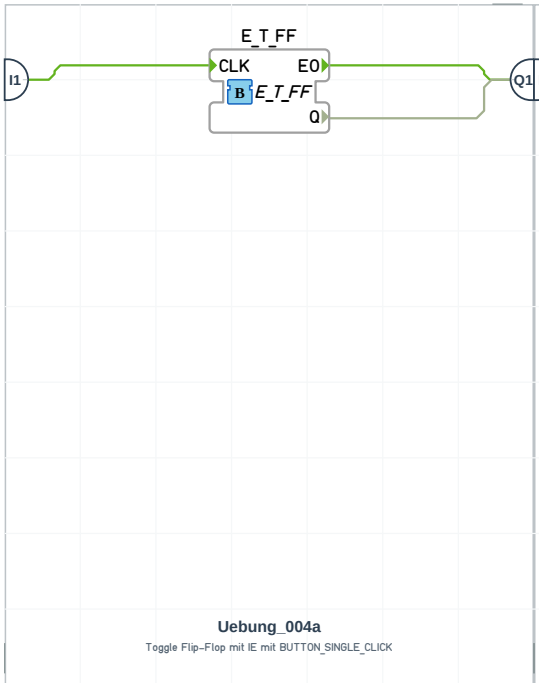


Uebung_004a

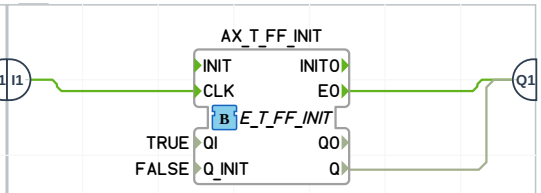Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_SINGLE_CLICK




Uebung_004a10a

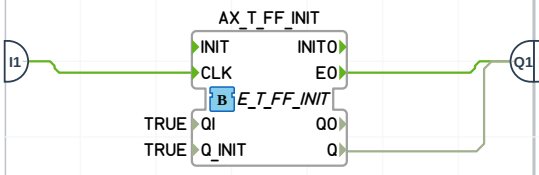Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_SINGLE_CLICK und INIT auf FALSE




Uebung_004a10b

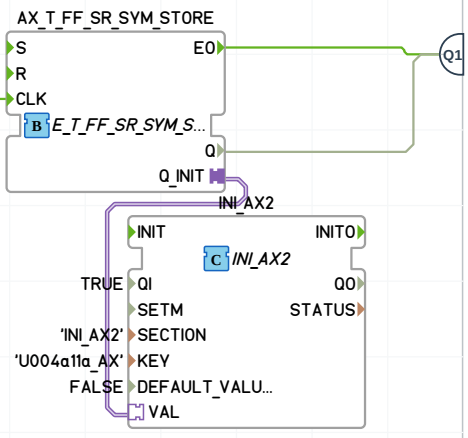Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_SINGLE_CLICK und INIT auf TRUE




Uebung_004a11a

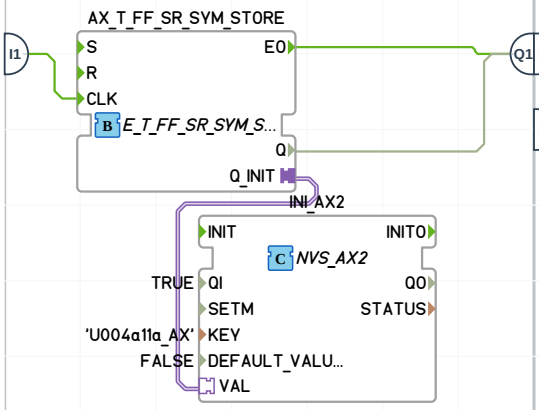Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_SINGLE_CLICK und STORE (INI)




Uebung_004a11b

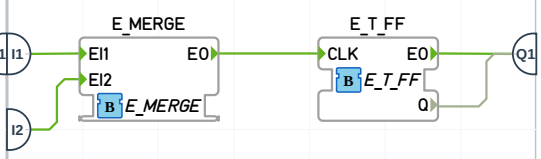Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_SINGLE_CLICK und STORE (NVS)



Uebung_004a2

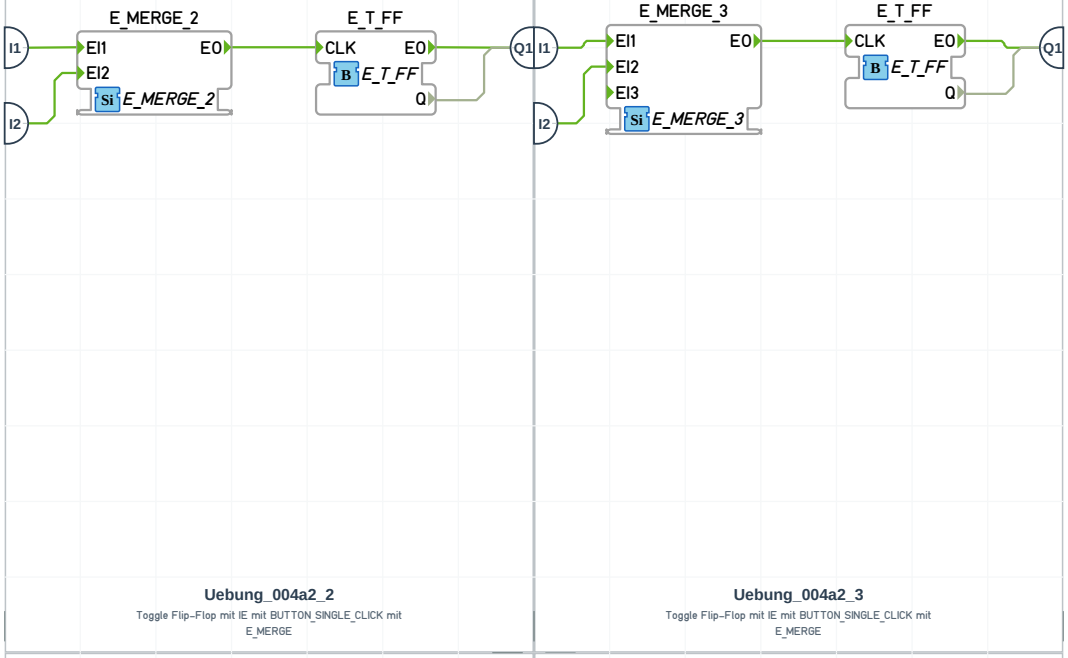Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_SINGLE_CLICK mit E_MERGE




Uebung_004a2_2

Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_SINGLE_CLICK mit E_MERGE

Uebung_004a2_3

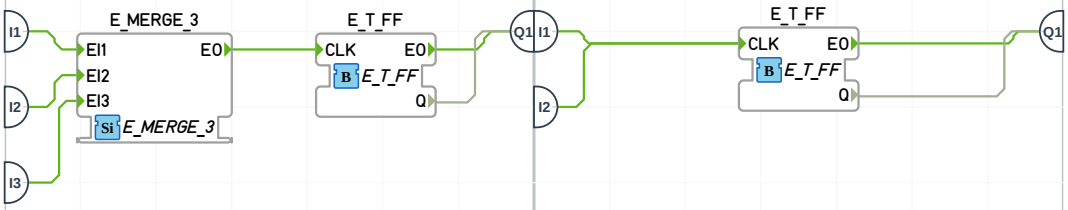Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_SINGLE_CLICK mit E_MERGE




Uebung_004a2_3b

Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_SINGLE_CLICK mit E_MERGE_3 (3 Taster)

Uebung_004a3

wie Uebung_004a2 aber ohne E_MERGE

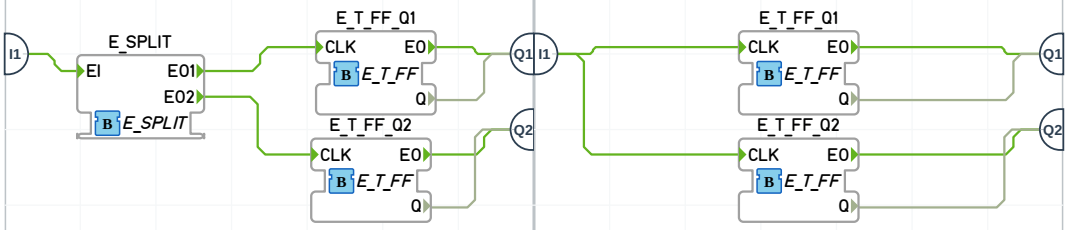


Uebung_004a4

Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_SINGLE_CLICK mit E_SPLIT


Uebung_004a5

wie Uebung_004a4 aber ohne E_SPLIT

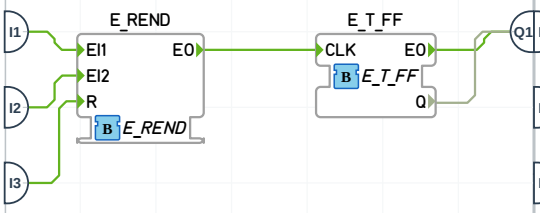


Uebung_004a6

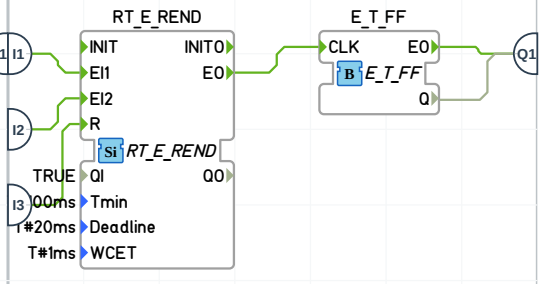Toggle Flip-Flop mit IE und E_REND (Rendezvous)




Uebung_004a6a

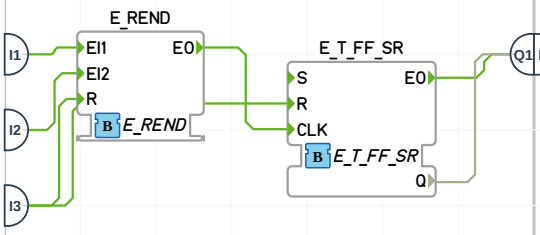Toggle Flip-Flop mit IE und RT_E_REND (Real-Time Rendezvous)




Uebung_004a7

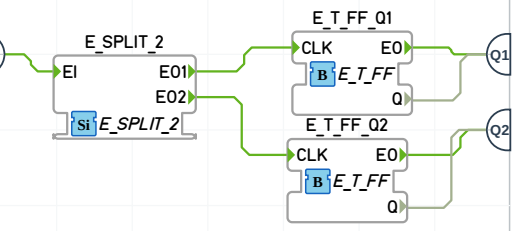SR und T-Flip-Flop mit IE und E_REND (Rendezvous)




Uebung_004a8

mit E_SPLIT_2

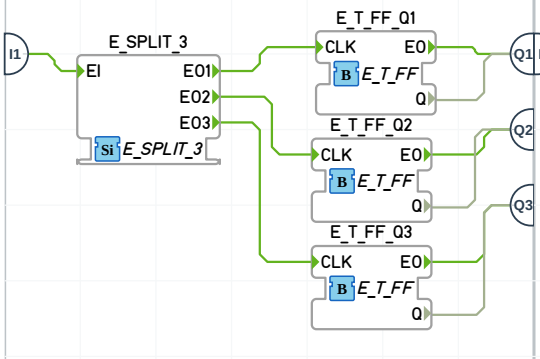


Uebung_004a9

mit E_SPLIT_3

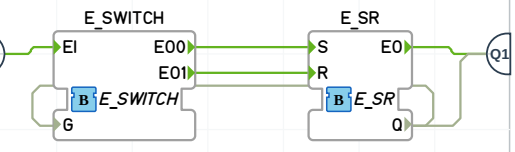

Uebung_004b

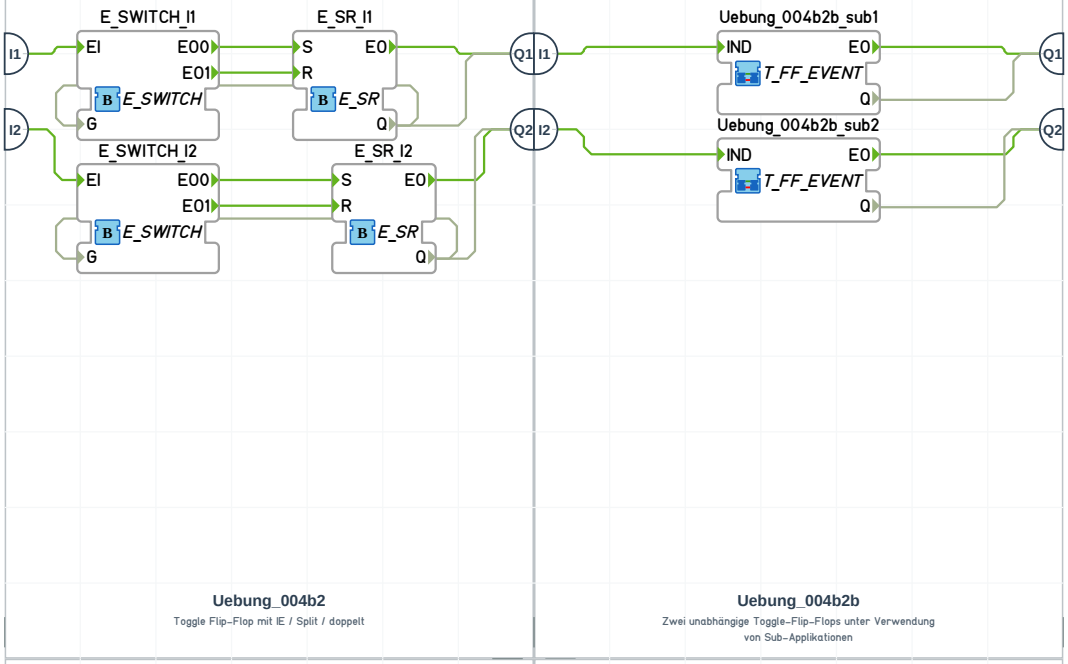Toggle Flip-Flop mit IE / E_SWITCH + E_SR




Uebung_004b2

Toggle Flip-Flop mit IE / Split / doppelt

Uebung_004b2b

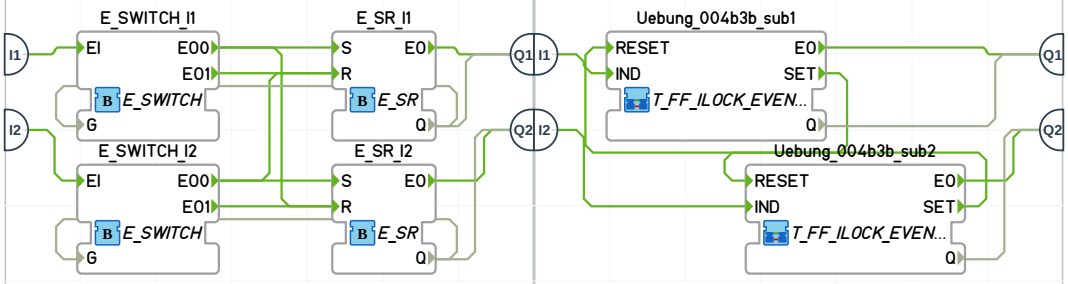Zwei unabhängige Toggle-Flip-Flops unter Verwendung von Sub-Applikationen




Uebung_004b3

Toggle Flip-Flop mit IE / Split / Verriegelt

Uebung_004b3b

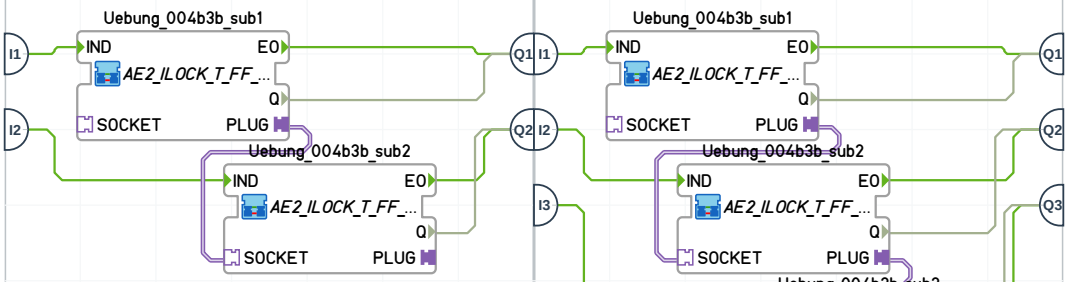Zwei gegenseitig verriegelte Toggle-Flip-Flops (Radio-Button-Logik) via Event-Verdrahtung




Uebung_004b3c

Zwei gegenseitig verriegelte Toggle-Flip-Flops unter Verwendung von bidirektionalen Adaptern


Uebung_004b4c

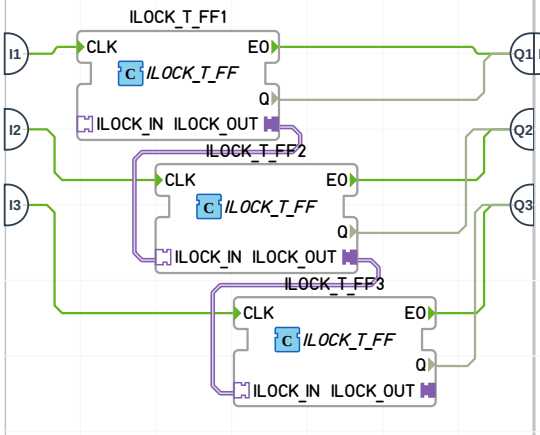Drei gegenseitig verriegelte Toggle-Flip-Flops in einer Kette via AE2-Adapter




Uebung_004b4d

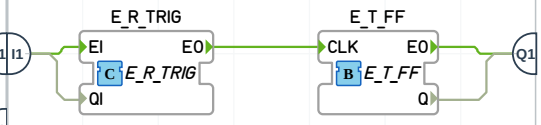Drei gegenseitig verriegelte Toggle-Flip-Flops in einer Kette via AE2-Adapter mit ILOCK_T_FF




Uebung_004b5

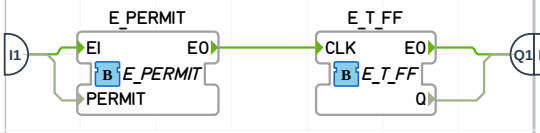Toggle Flip-Flop mit IX / E_SWITCH + E_T_FF




Uebung_004b6

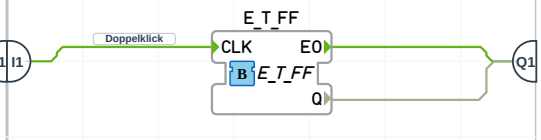Toggle Flip-Flop mit IX / E_PERMIT + E_T_FF




Uebung_004c1

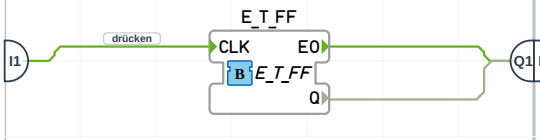Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_DOUBLE_CLICK




Uebung_004c2

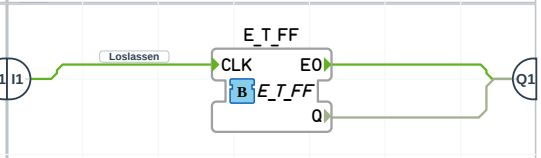Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_LONG_PRESS_START




Uebung_004c3

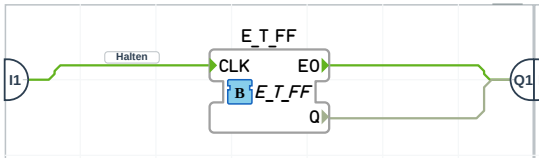Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_LONG_PRESS_UP




Uebung_004c4

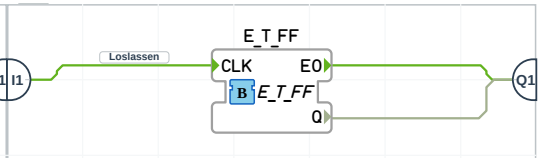Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_LONG_PRESS_HOLD




Uebung_004c5

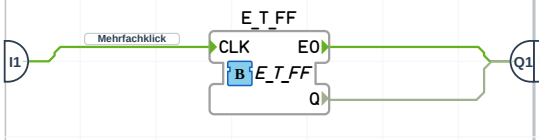Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_PRESS_END




Uebung_004c6

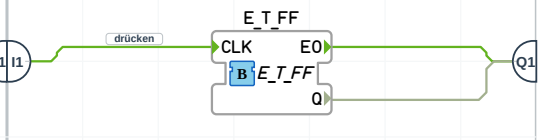Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_MULTIPLE_CLICK
(3-fach Klick)




Uebung_004c7

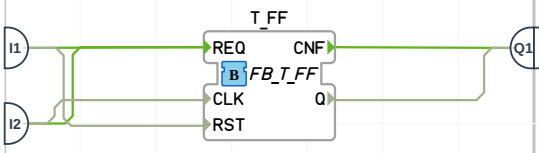Toggle Flip-Flop mit IE mit BUTTON_PRESS_END




Uebung_004d_T

Exercise for FB_T_FF (Toggle Flip-Flop)

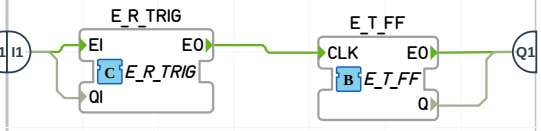


Uebung_005

Toggle Flip-Flop mit IX

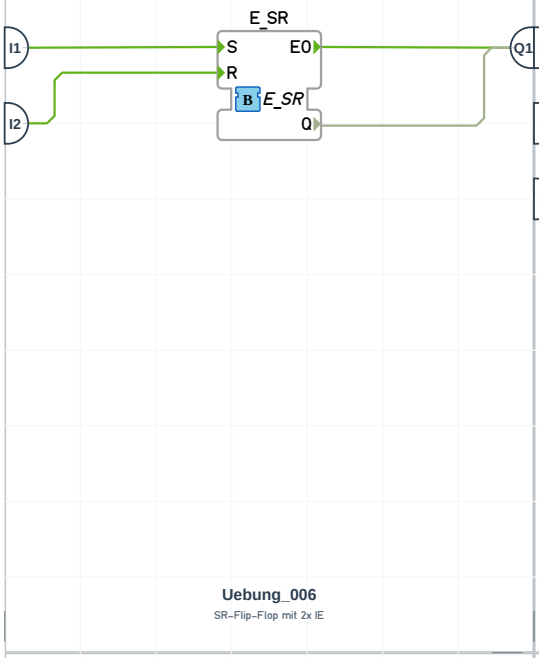


Uebung_006

SR-Flip-Flop mit 2x IE

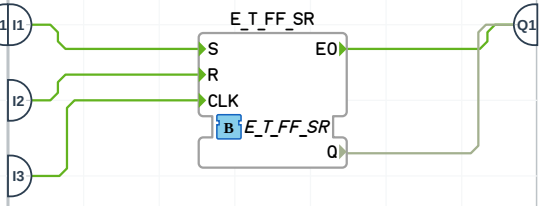


Uebung_006a

SR und T-Flip-Flop mit 3x IE

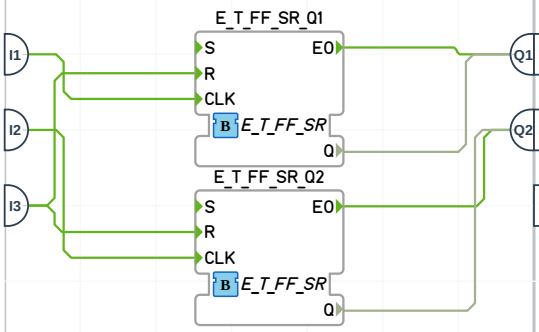


Uebung_006a2

2x SR und T-Flip-Flop mit IE

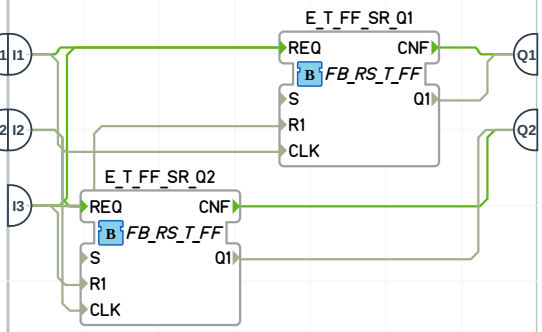


Uebung_006a2b

2x SR und T-Flip-Flop mit IX

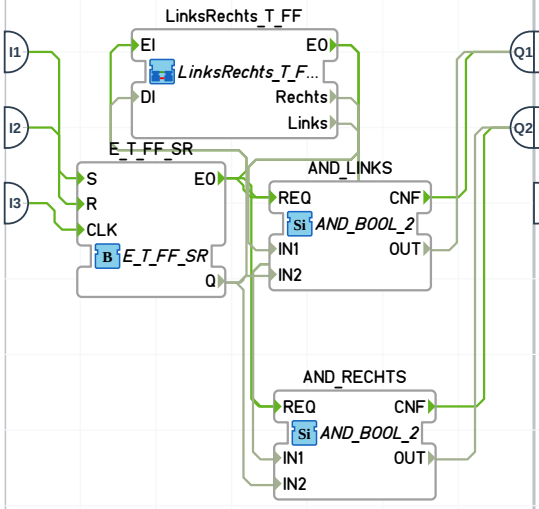


Uebung_006a3

SR und T-Flip-Flop mit 3x IE

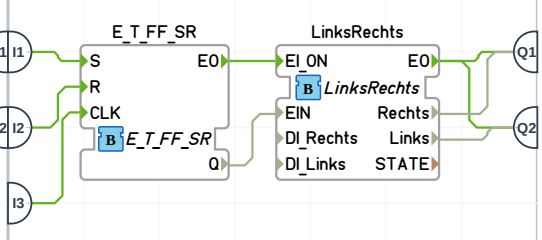


Uebung_006a4

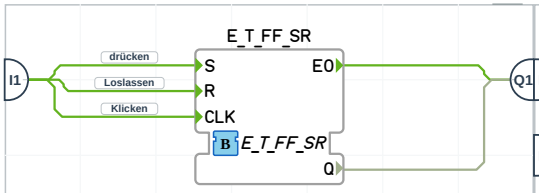SR und T-Flip-Flop mit 3x IE und LinksRechts Baustein




Uebung_006a5

SR und T-Flip-Flop als Rastend/Tastend Implementierung

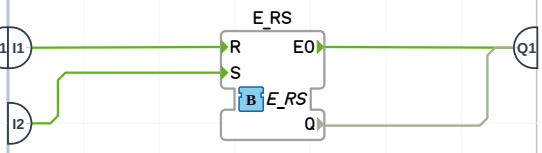


Uebung_006b

RS-Flip-Flop mit 2x IE

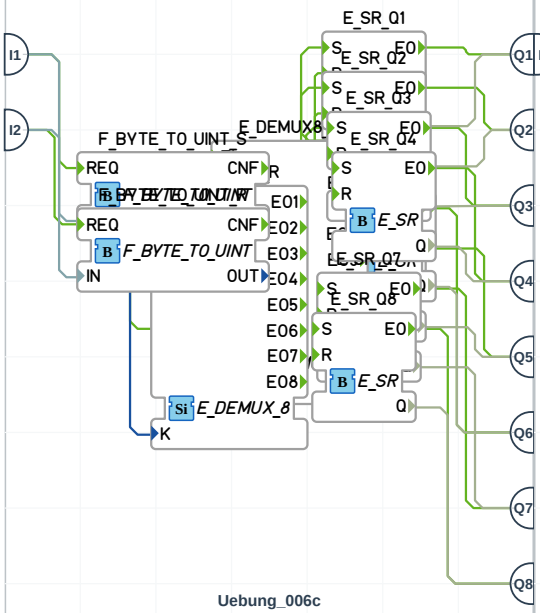


Uebung_006c

SR-Flip-Flop mit IB auf DI_REPEAT

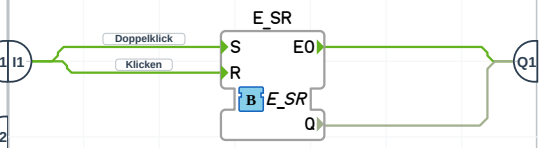


Uebung_006d

SR-Flip-Flop mit 2x IE und Doppelklick.

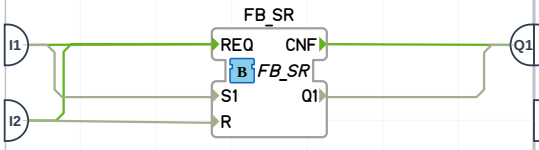


Uebung_006e1

SR-Flip-Flop mit 2x IX

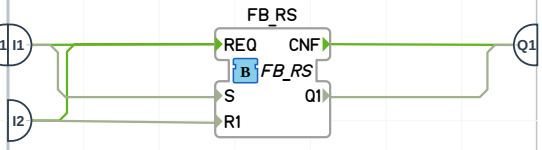


Uebung_006e2

RS-Flip-Flop mit 2x IX

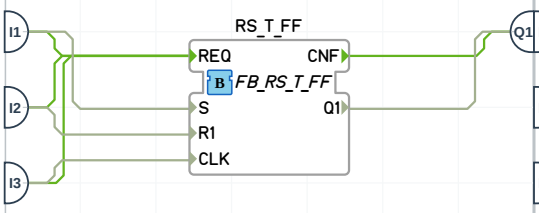


Uebung_006f_RS

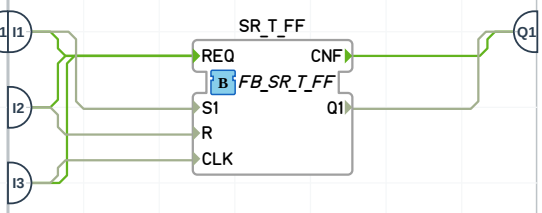Exercise for FB_RS_T_FF (Reset-Dominant Toggle Flip-Flop)




Uebung_006f_SR

Exercise for FB_SR_T_FF (Set-Dominant Toggle Flip-Flop)

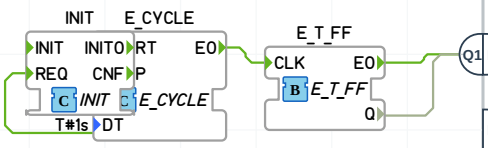


Uebung_007

Blinker mit E_CYCLE und E_T_FF

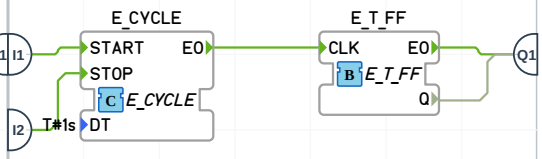


Uebung_007a1

Blinker mit E_CYCLE und E_T_FF

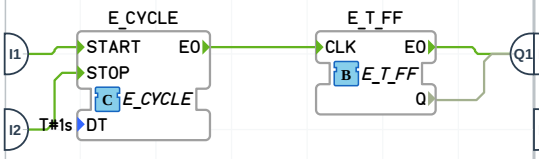


Uebung_007a2

Blinker mit E_CYCLE und E_T_FF

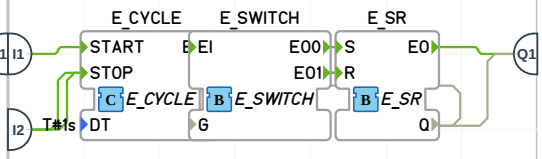


Uebung_007a3

Blinker mit E_CYCLE, E_SWITCH und E_SR

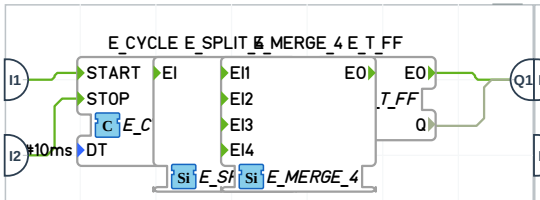


Uebung_007b

Blinker mit E_CYCLE und E_T_FF

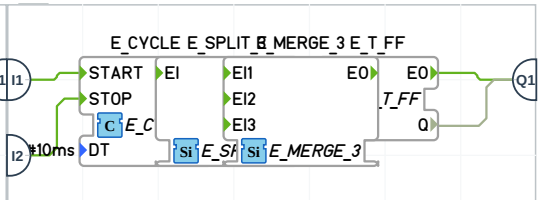


Uebung_007c

Blinker mit E_CYCLE und E_T_FF

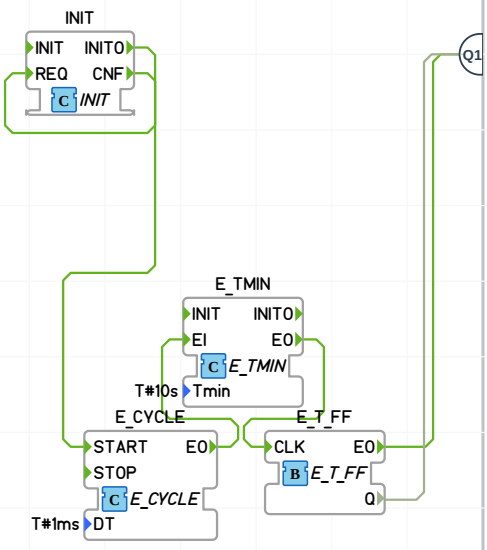


Uebung_007d

Blinker mit E_CYCLE und E_T_FF

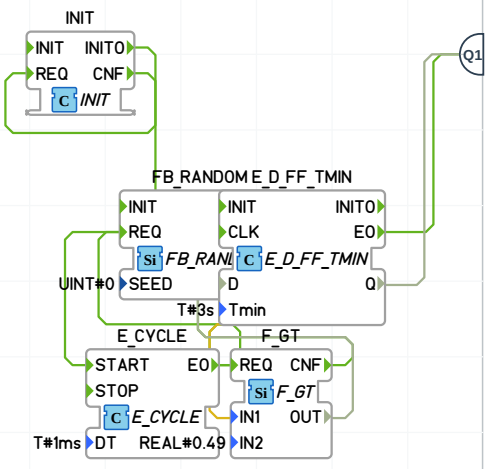


Uebung_007d2

Blinker mit E_CYCLE und E_T_FF

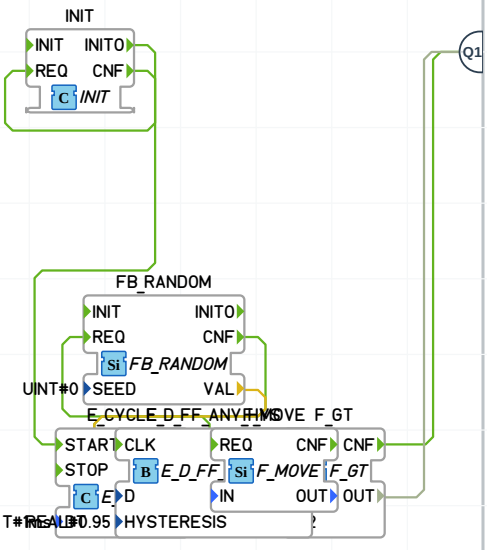


Uebung_007d3

Blinker mit E_CYCLE und E_T_FF

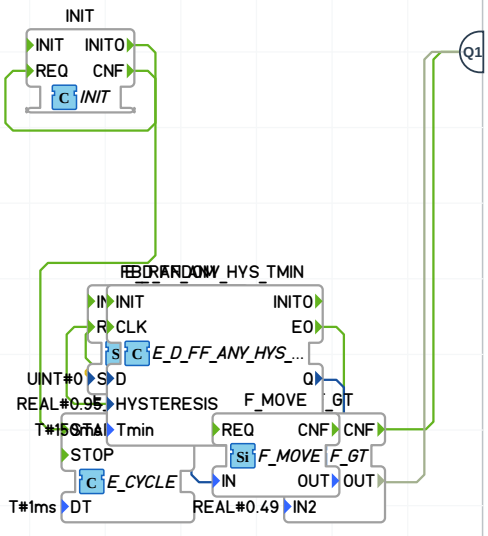


Uebung_007d4

Blinker mit E_CYCLE und E_T_FF

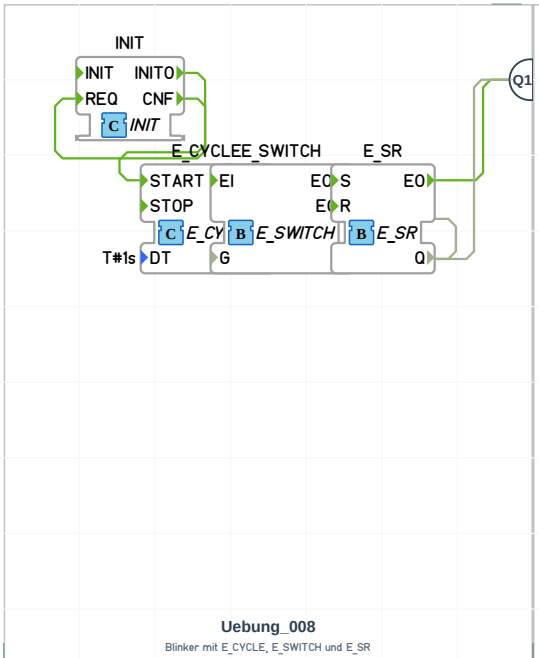


Uebung_008

Blinker mit E_CYCLE, E_SWITCH und E_SR

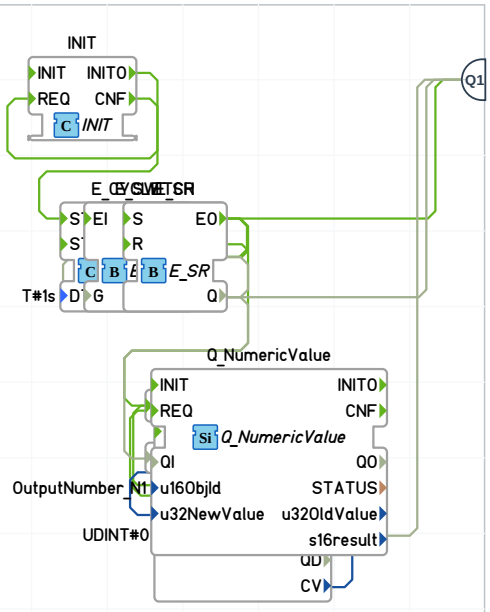


Uebung_009

Ticker

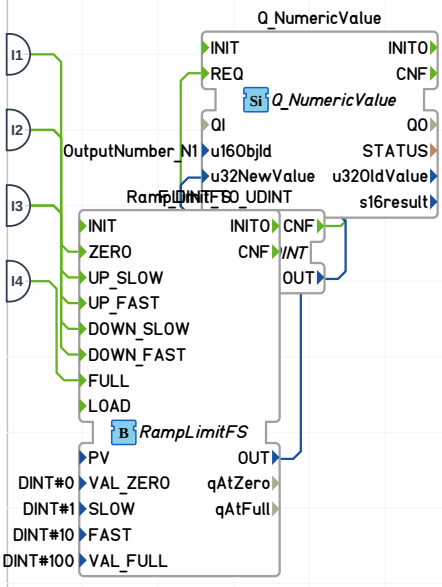


Uebung_009a

RampLimitFS

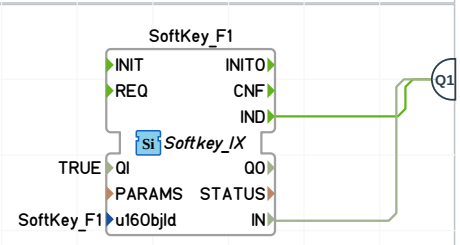


Uebung_010

SoftKey_F1 auf DigitalOutput_Q1

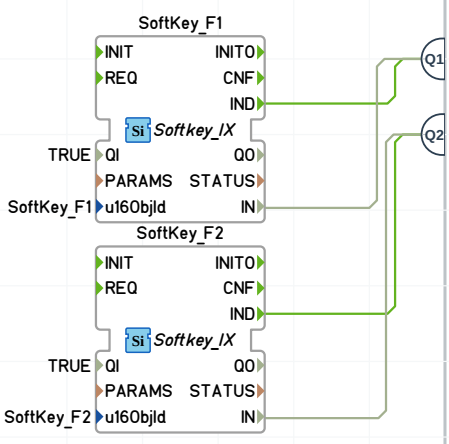


Uebung_010a

SoftKey_F1/_F2 auf DigitalOutput_Q1/_Q2

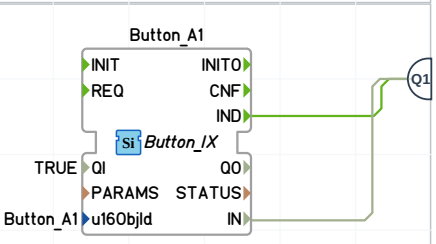


Uebung_010a2

Button_A1 auf DigitalOutput_Q1

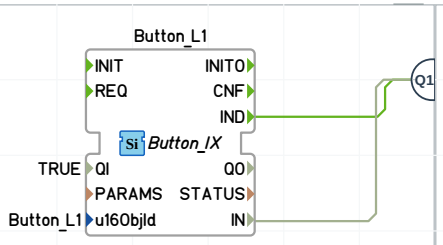


Uebung_010a3

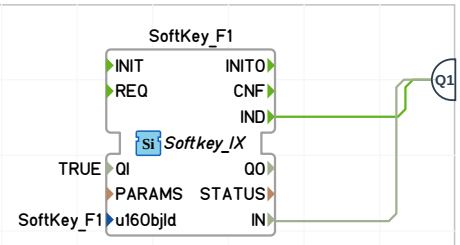Button_L1 (Latching) auf DigitalOutput_Q1




Uebung_010a4

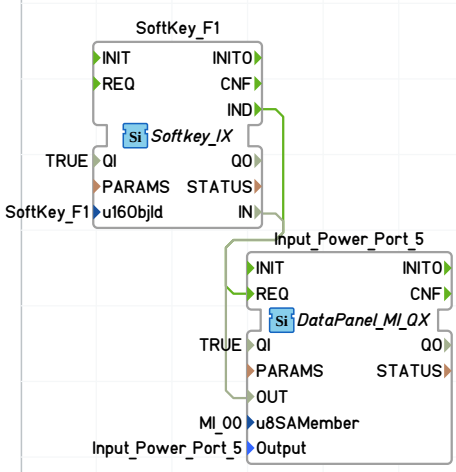SoftKey_F1 auf DigitalOutput_Q1 (Datapanel)




Uebung_010a5

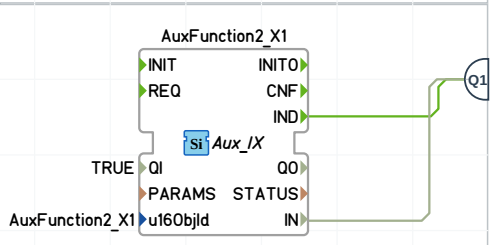SoftKey_F1 auf DigitalOutput_Q1 (Datapanel)




Uebung_010b1

AuxFunction2_X1 auf DigitalOutput_Q1

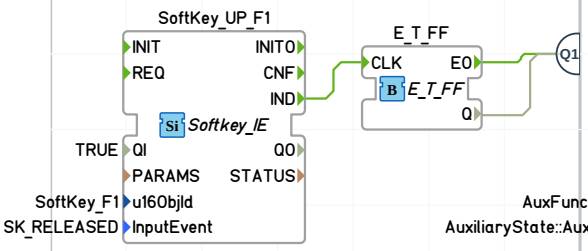

Uebung_010b2

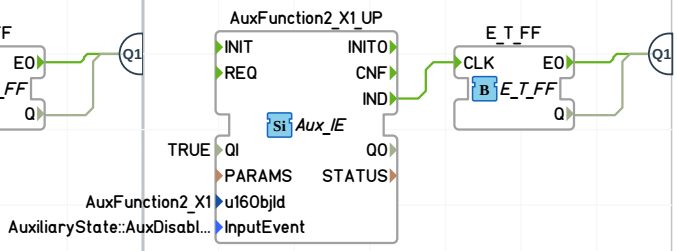Toggle Flip-Flop mit IE SoftKey_F1 SK_RELEASED



Uebung_010b3


Toggle Flip-Flop mit IE AuxFunction2_X1


Uebung_010b4

SoftKey_F1–8 auf DigitalOutput_Q1–8

Uebung_010b5

SoftKey_F1–10 auf DigitalOutput_Q1–10

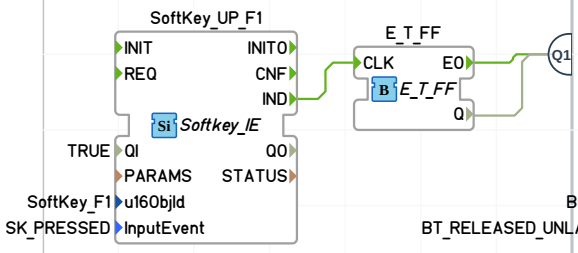

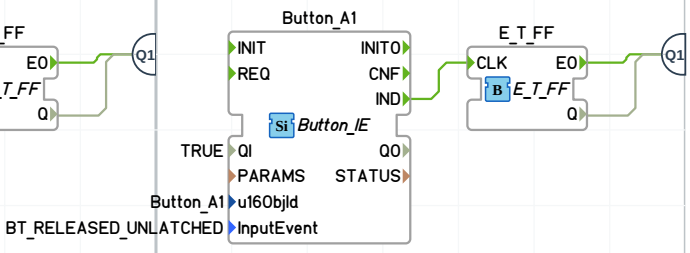



Uebung_010b6

Toggle Flip-Flop mit IE SoftKey_F1 SK_PRESSED

Uebung_010b7

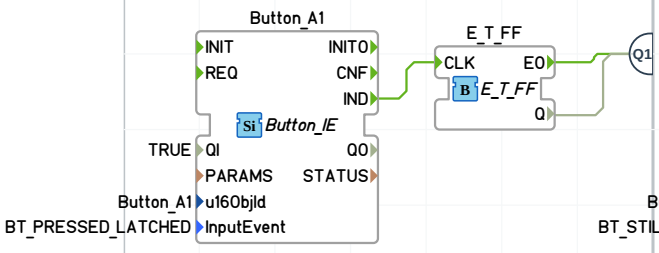Toggle Flip-Flop mit IE Button_A1 BT_RELEASED_UNLATCHED



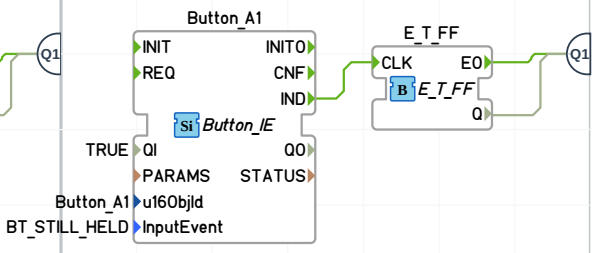


Uebung_010b8

Toggle Flip-Flop mit IE Button_A1 BT_PRESSED_LATCHED


Uebung_010b9

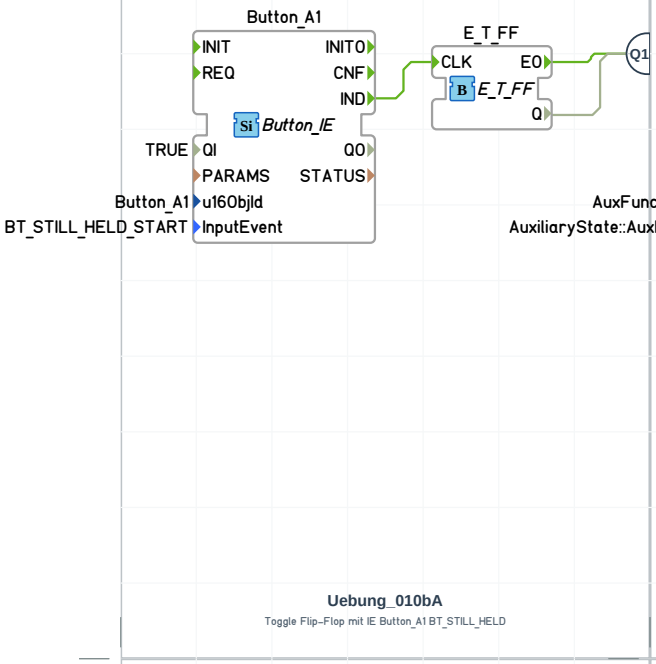Toggle Flip-Flop mit IE Button_A1 BT_STILL_HELD




Uebung_010bA

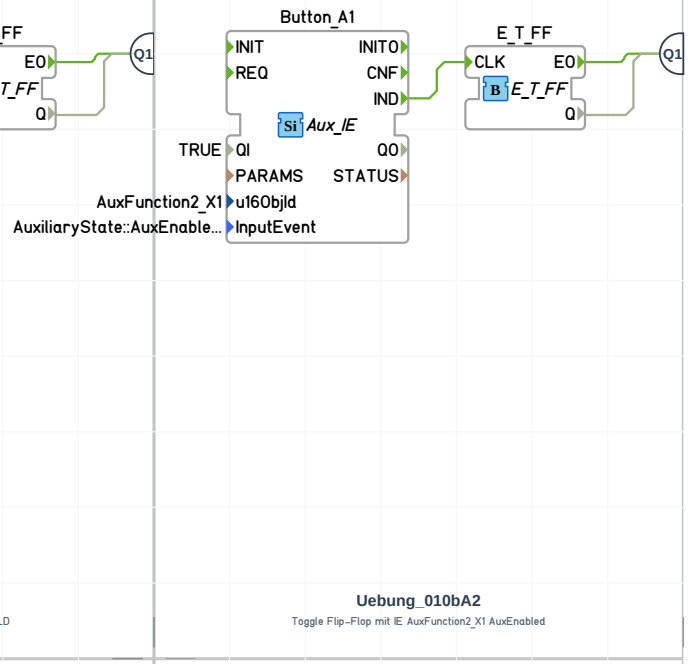Toggle Flip-Flop mit IE Button_A1 BT_STILL_HELD




Uebung_010bA2

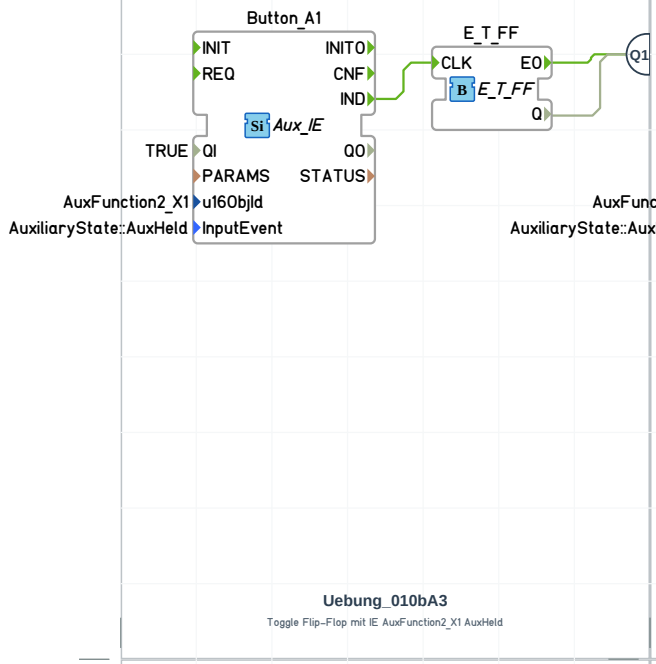Toggle Flip-Flop mit IE AuxFunction2_X1 AuxEnabled




Uebung_010bA3

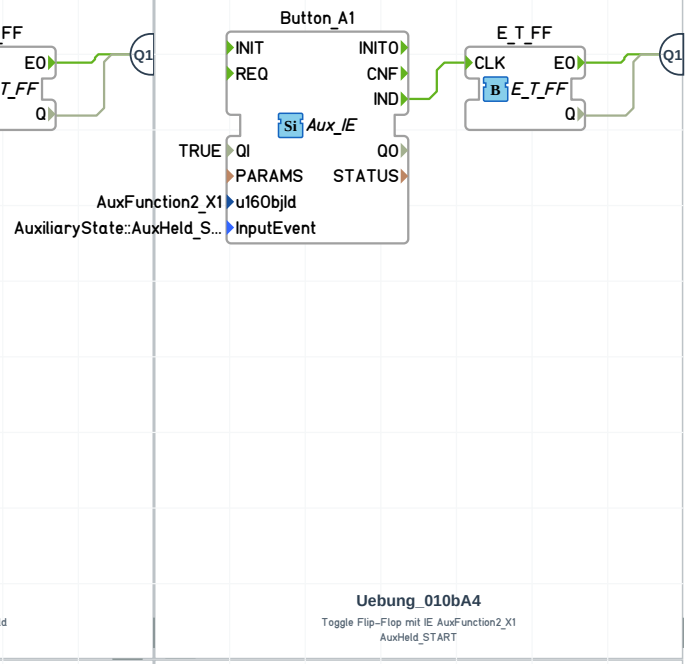Toggle Flip-Flop mit IE AuxFunction2_X1 AuxHeld




Uebung_010bA4

Toggle Flip-Flop mit IE AuxFunction2_X1 AuxHeld_START

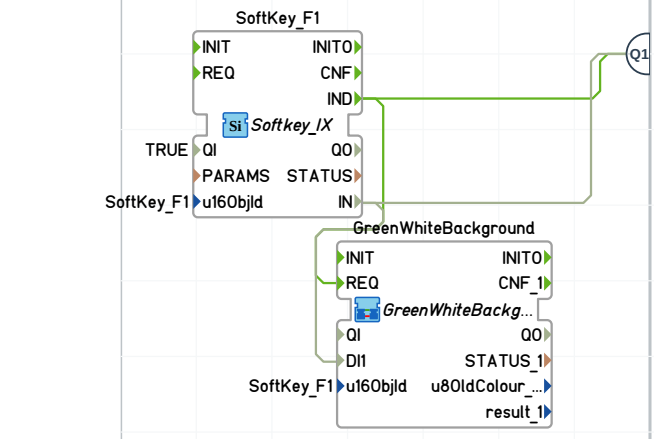


Uebung_010c

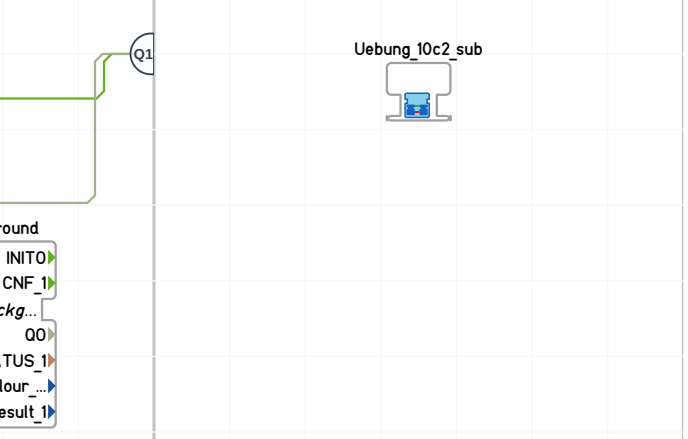
SoftKey_F1 auf DigitalOutput_Q1 mit GreenWhiteBackground





Uebung_010c2


SoftKey_F1 auf DigitalOutput_Q1 mit GreenWhiteBackground mit Subapp

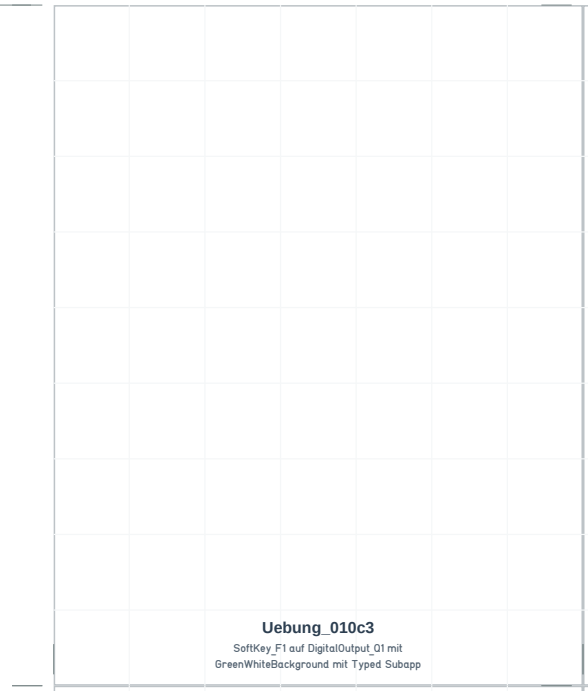

Uebung_010c3
SoftKey_F1 auf DigitalOutput_Q1 mit
GreenWhiteBackground mit Typed Subapp

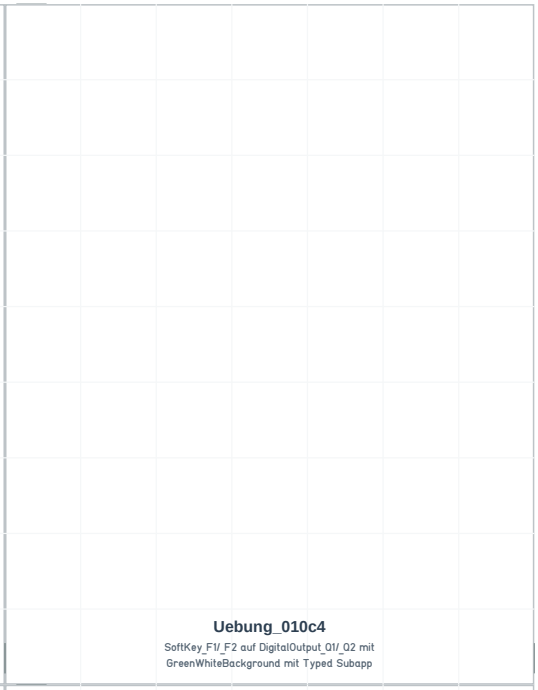

Uebung_010c4
SoftKey_F1/_F2 auf DigitalOutput_Q1/_Q2 mit
GreenWhiteBackground mit Typed Subapp

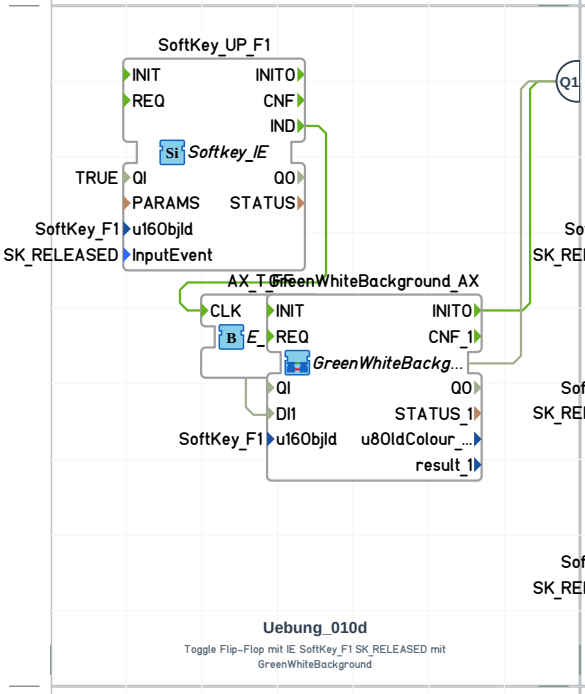
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
AX_T_FF_SR
GreenWhiteBackground_AX
CLK
E_
GreenWhiteBackg...
DI1
STATUS_1
u8OldColour_...
result_1
Q1
Uebung_010d
Toggle Flip-Flop mit IE SoftKey_F1 SK_RELEASED mit
GreenWhiteBackground

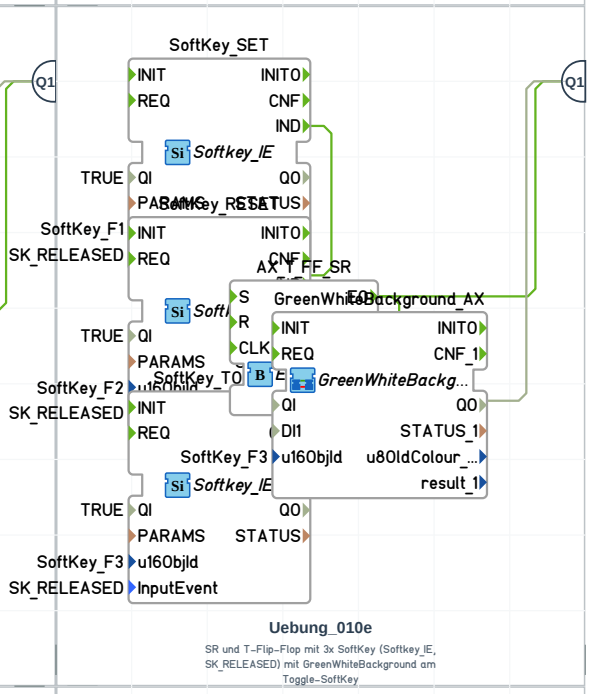
SoftKey_SET
SoftKey_F2
SoftKey_F3
SoftKey_TOGGLE
S
R
Q1
Uebung_010e
SR und T-Flip-Flop mit 3x SoftKey (Softkey_IE,
SK_RELEASED) mit GreenWhiteBackground am
Toggle-SoftKey

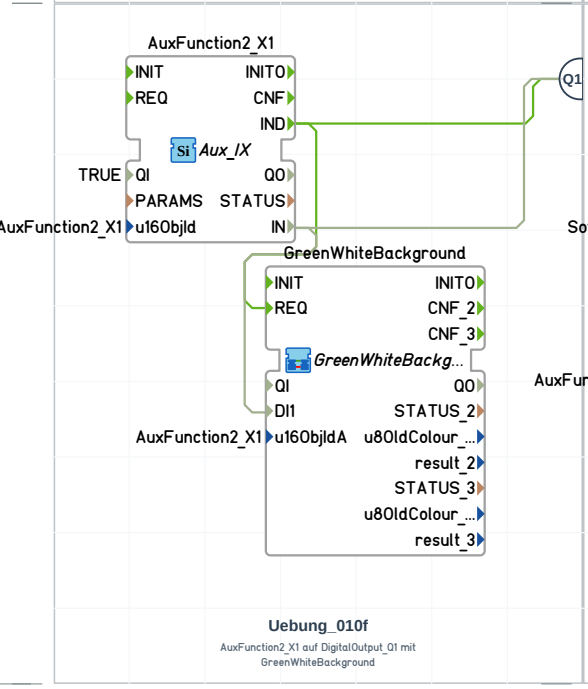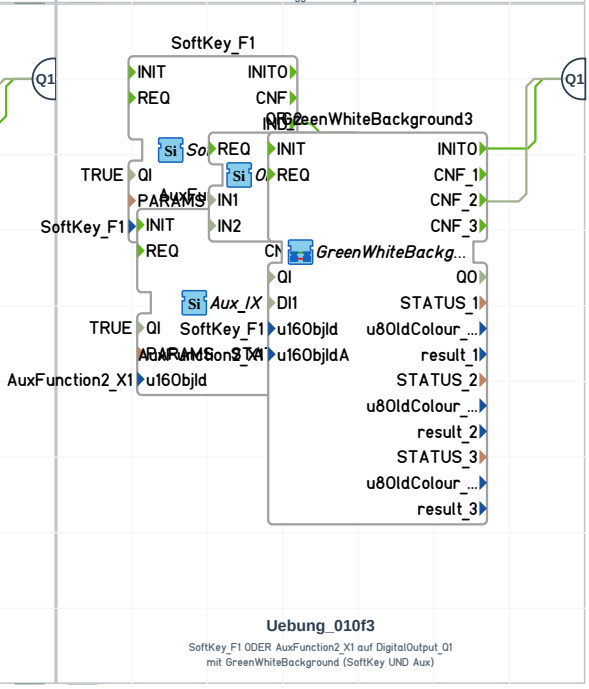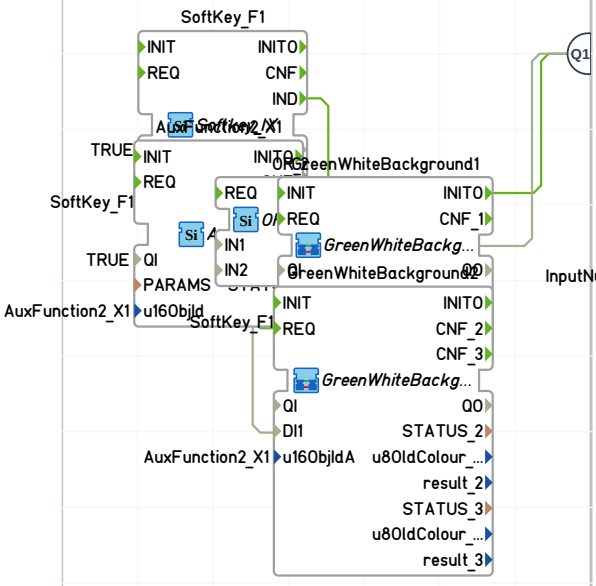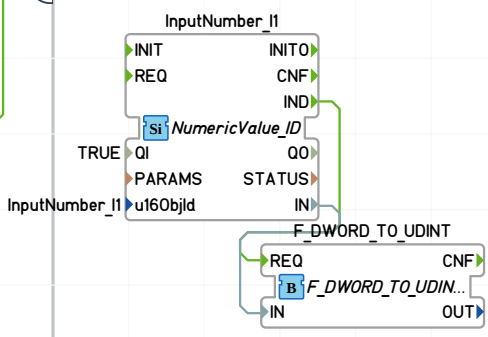

AuxFunction2_X1
Aux_IX
IN
GreenWhiteBackground
AuxFunction2_X1
u16ObjIdA
Q1
Uebung_010f
AuxFunction2_X1 auf DigitalOutput_Q1 mit
GreenWhiteBackground


SoftKey_F1
GreenWhiteBackground3
IN1
IN2
Aux_IX
SoftKey_F1
AuxFunction2_X1
u16ObjId
u16ObjIdA
Q1
Uebung_010f3
SoftKey_F1 ODER AuxFunction2_X1 auf DigitalOutput_Q1
mit GreenWhiteBackground (SoftKey UND Aux)




Uebung_010f4

SCHLECHTER STIL (Punktabzug!): SoftKey_F1 ODER AuxFunction2_X1 auf DigitalOutput_Q1 mit 2x GreenWhiteBackground statt GreenWhiteBackground3 –




Uebung_011

Numeric Value Input

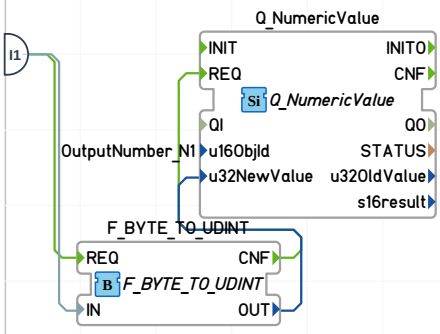


Uebung_011a

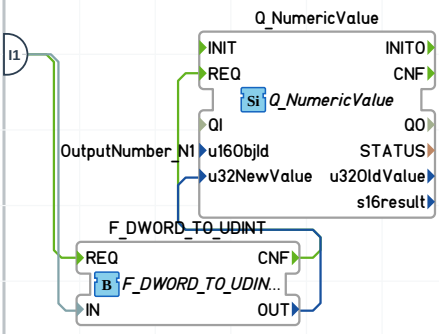Numeric Value Output und BUTTON_PRESS_REPEAT_DONE




Uebung_011a2

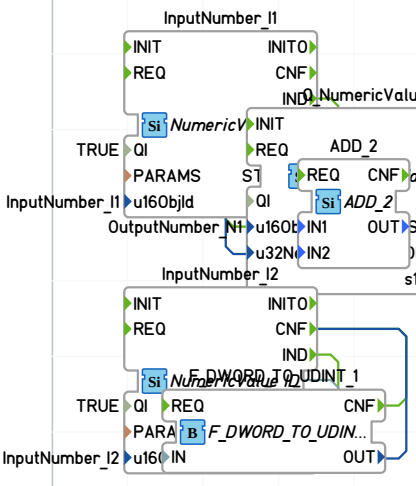Numeric Value Output und BUTTON_PRESS_REPEAT_DONE




Uebung_011b1

Numeric Value Input ADD

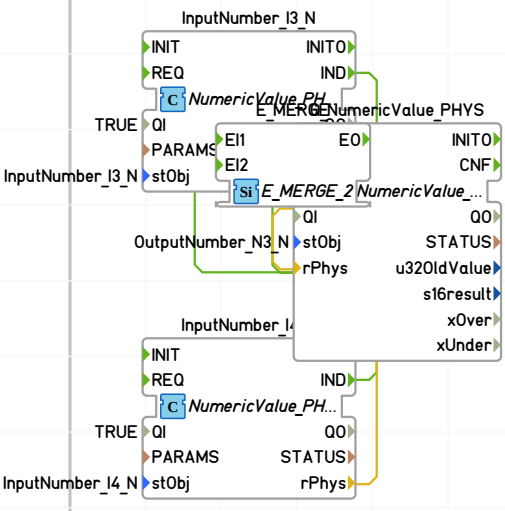


Uebung_011b1_PHYS

Numeric Value Input ADD (PHYS)

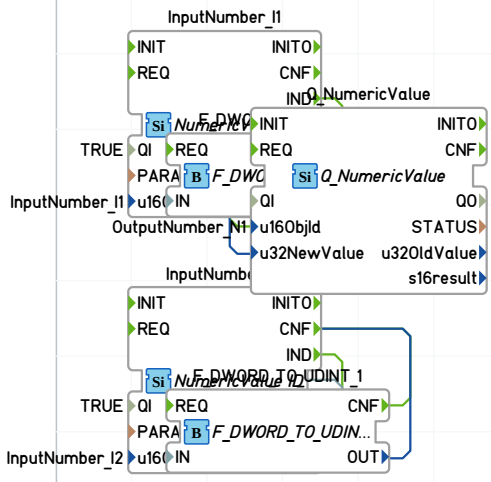


Uebung_011b2

Numeric Value Input MUL

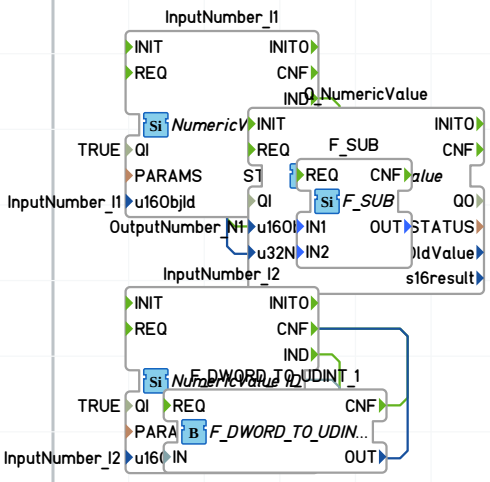


Uebung_011b3

Numeric Value Input SUB

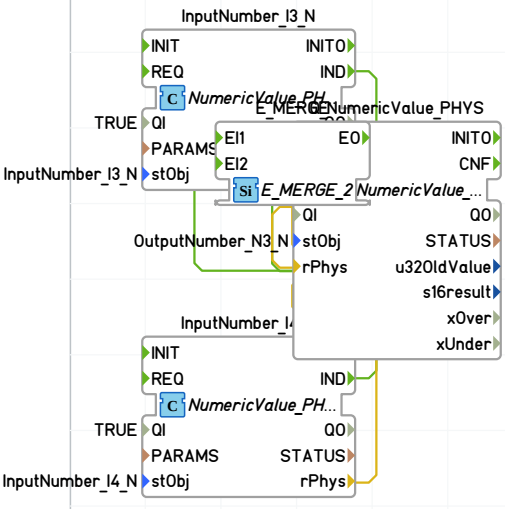


Uebung_011b3_PHYS

Numeric Value Input SUB (PHYS)

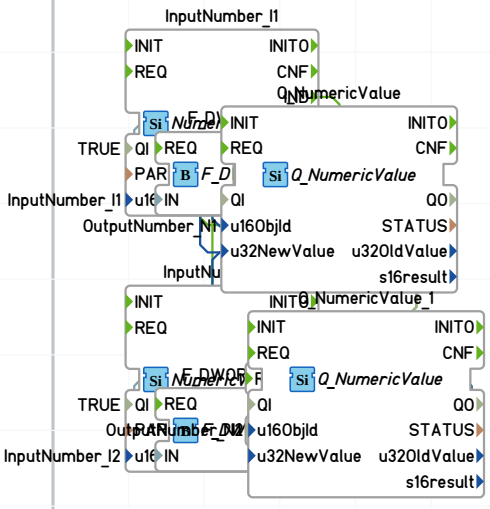


Uebung_011b4

Numeric Value Input SAFE_ADD

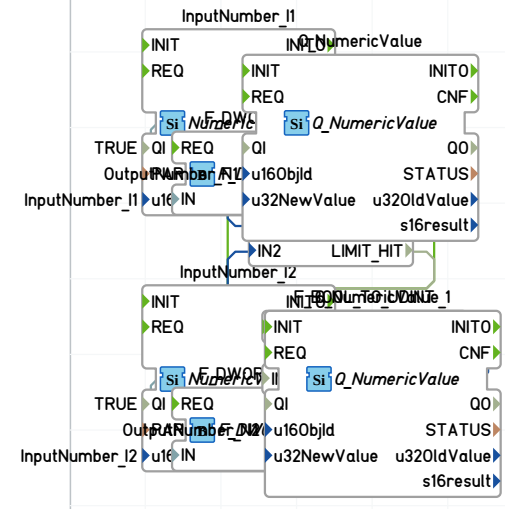


Uebung_011b5

Numeric Value Input SAFE_MUL

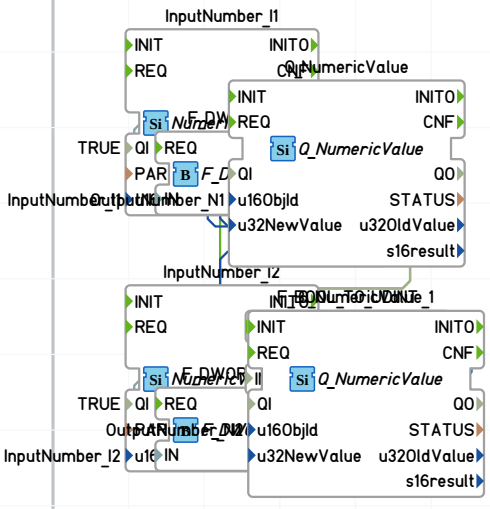


Uebung_011b6

Numeric Value Input SAFE_SUB

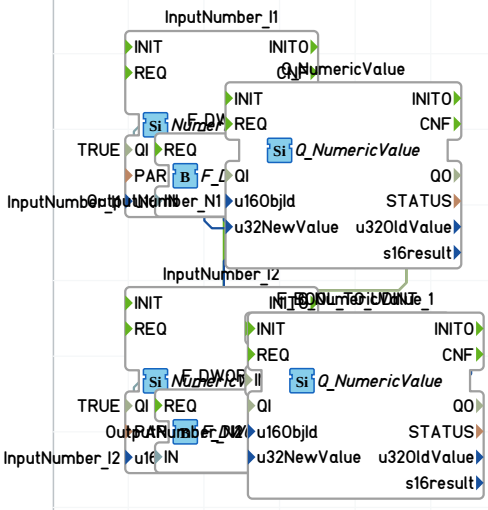


Uebung_011b7

Numeric Value Input SAFE_DIV

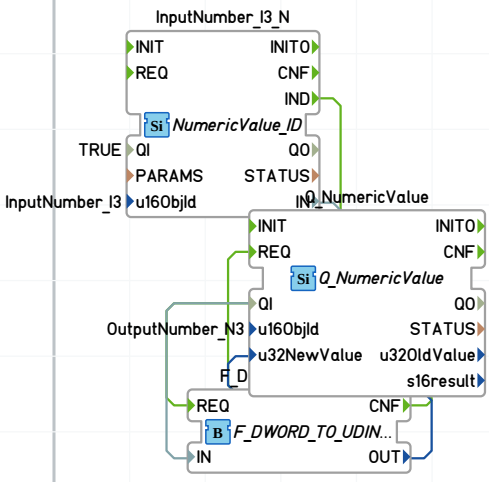


Uebung_011c

Numeric Value Input I3 Durchschleifen auf N3

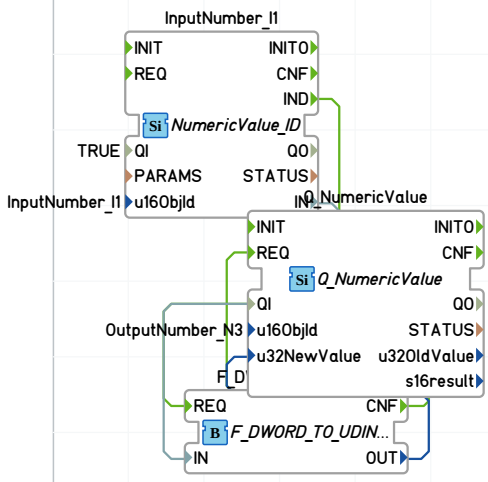


Uebung_011d

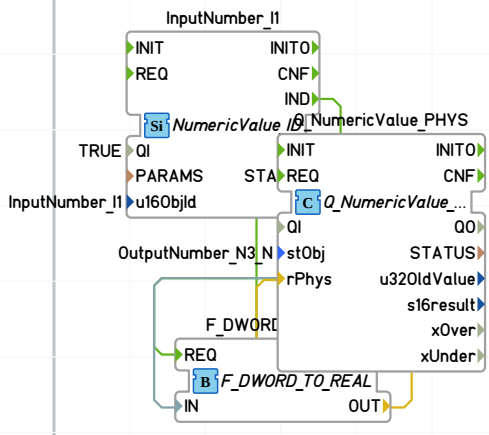Numeric Value Input I1 Durchschleifen auf N3
(Offset/Scale Effekt)




Uebung_011e_MIX

Numeric Value Input I1 Durchschleifen auf N3
(Software Scale via NumericObjectPool_S) falsch gemischt!

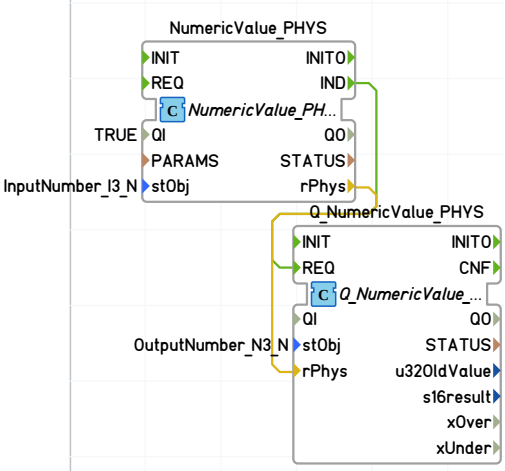


Uebung_011f

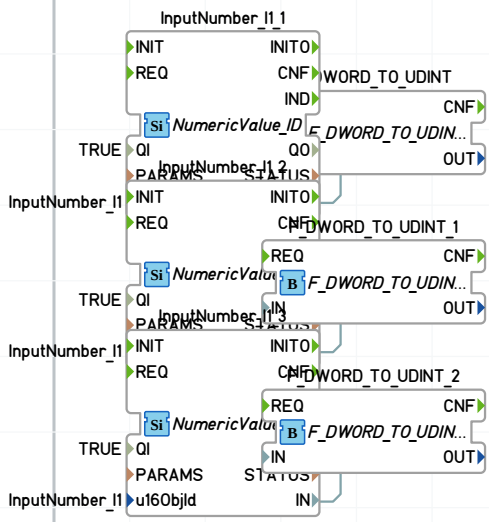Numeric Value Input I3 Durchschleifen auf N3 (Input und Output PHYS via NumericObjectPool_S)




Uebung_011g1

Numeric Value Input -- multiple IOObservers

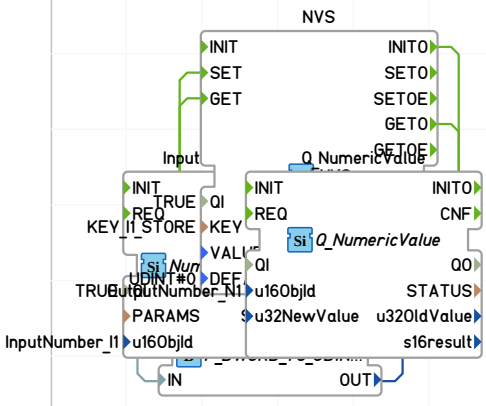


Uebung_012

Numeric Value Input und Speichern NVS

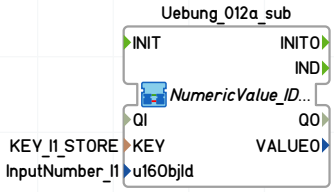


Uebung_012a

Numeric Value Input und Speichern NVS mit Subapp

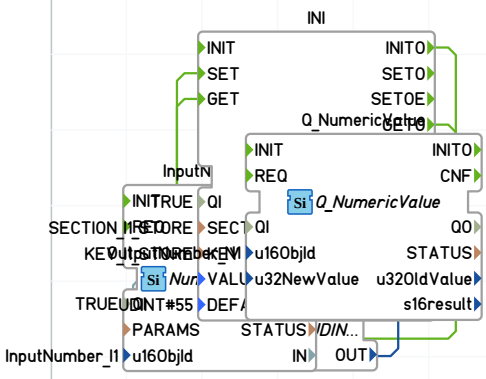


Uebung_012b

Numeric Value Input und Speichern INI

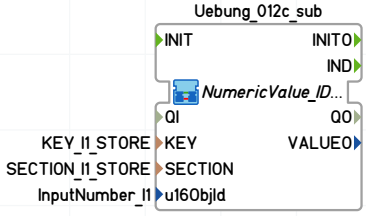


Uebung_012c

Numeric Value Input und Speichern INI mit Subapp

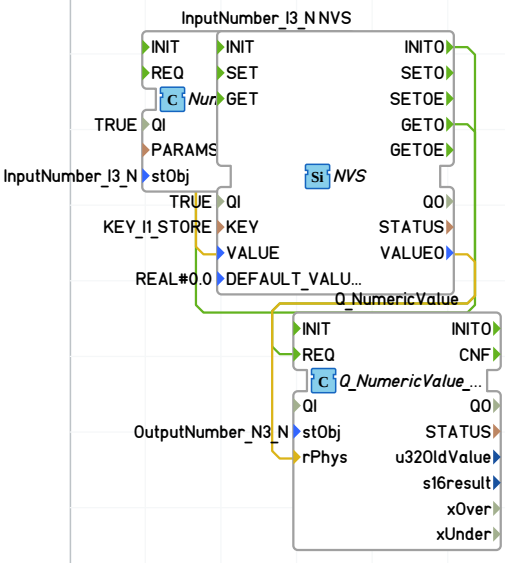


Uebung_012d

Numeric Value Input PHYS und Speichern NVS

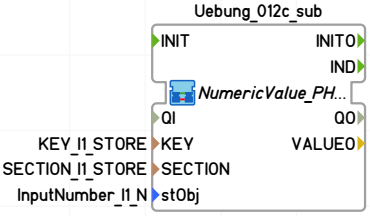


Uebung_012e

Numeric Value Input PHYS und Speichern INI mit Subapp

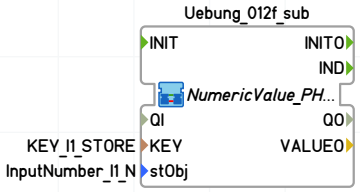


Uebung_012f

Numeric Value Input PHYS und Speichern NVS mit Subapp

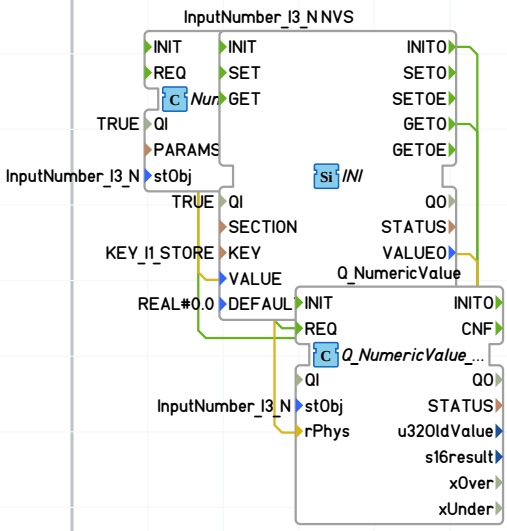


Uebung_012g

Numeric Value Input PHYS und Speichern INI

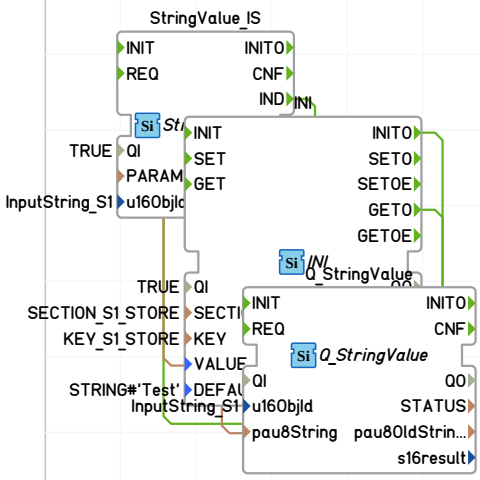


Uebung_012j

String Input und Speichern INI

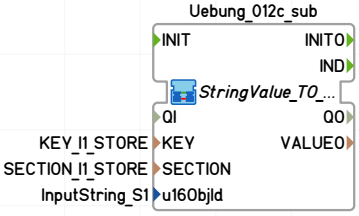


Uebung_012k

String Input und Speichern INI mit Subapp

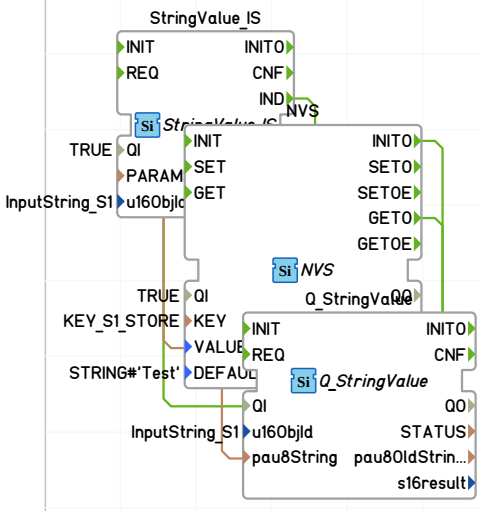


Uebung_012l

String Input und Speichern NVS

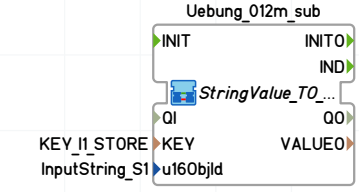


Uebung_012m

String Input und Speichern NVS mit Subapp

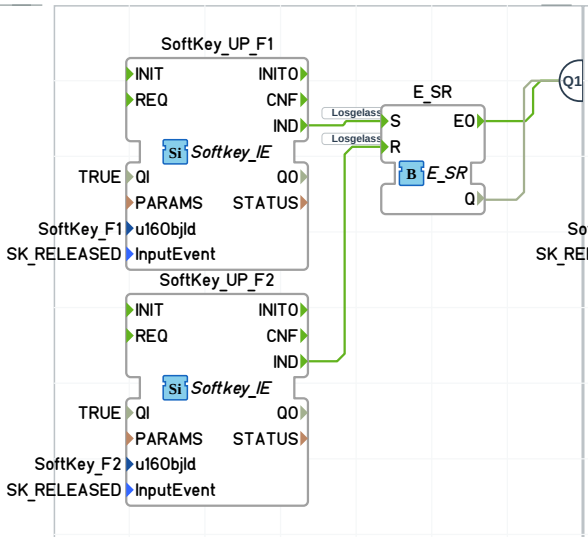


Uebung_013

SR-Flip-Flop (Softkey)

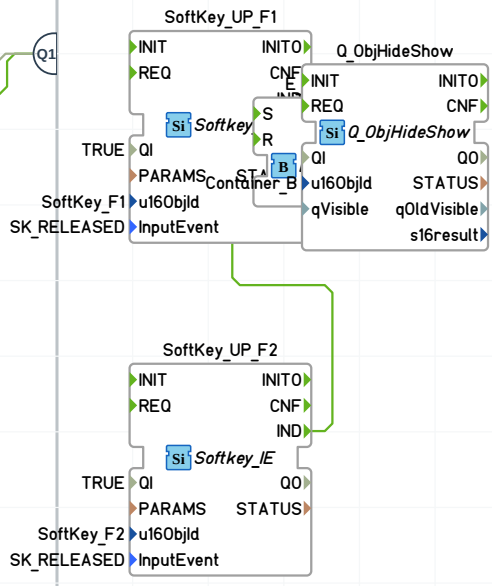


Uebung_014

Container (visible/invisible)

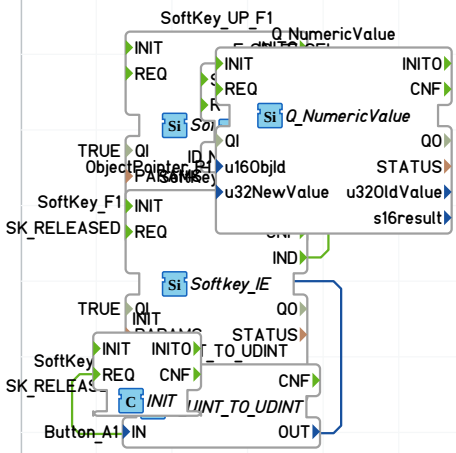


Uebung_015

Object Pointer umschalten

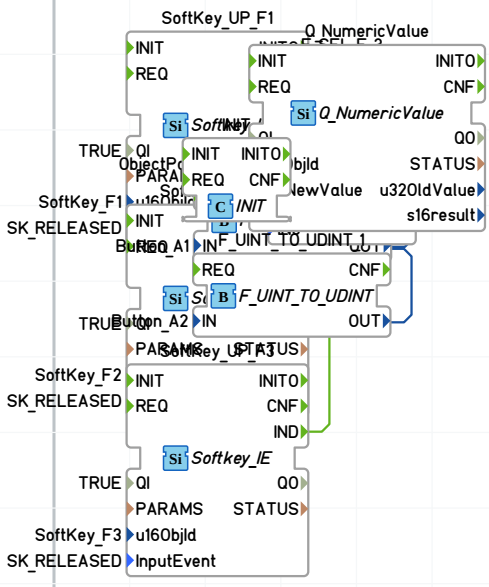


Uebung_015a

Object Pointer umschalten -- 3-fach

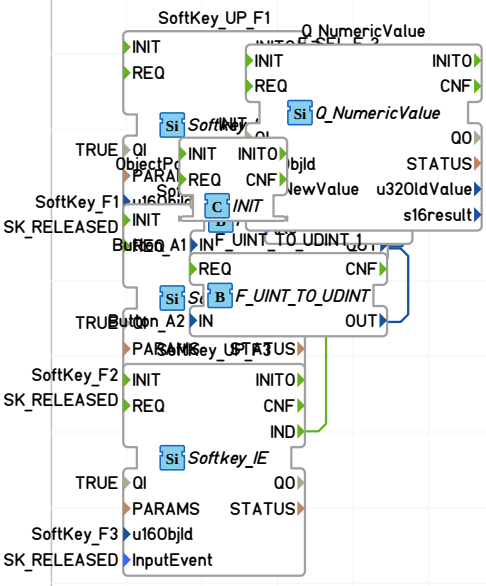


Uebung_015b

Object Pointer umschalten -- 3-fach

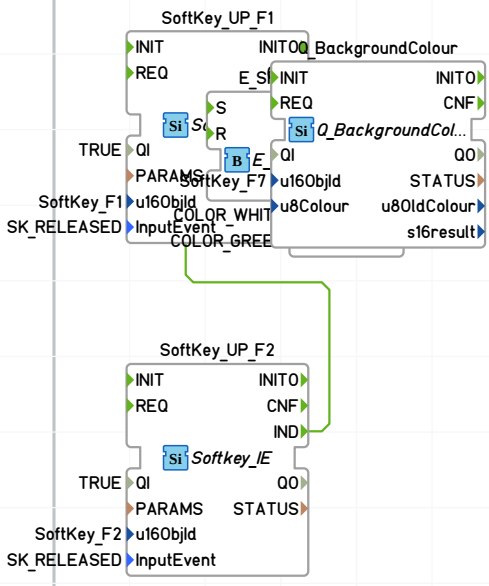


Uebung_016

Background Colour umschalten

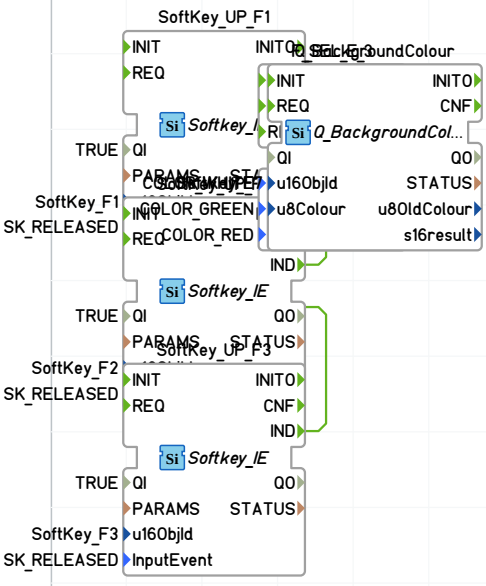


Uebung_016a

Background Colour umschalten -- 3-fach

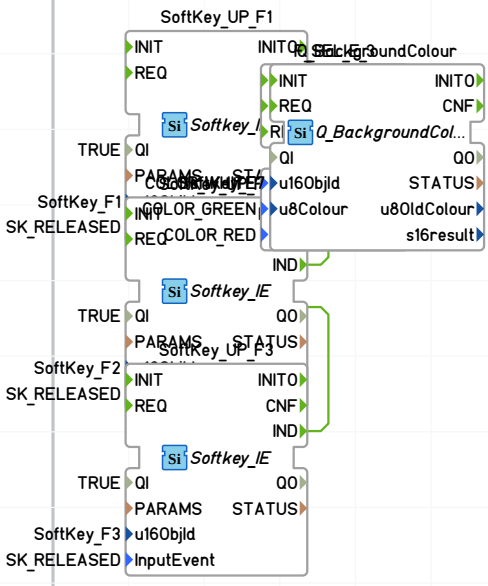


Uebung_016b

Background Colour umschalten -- 3-fach mit SubApp

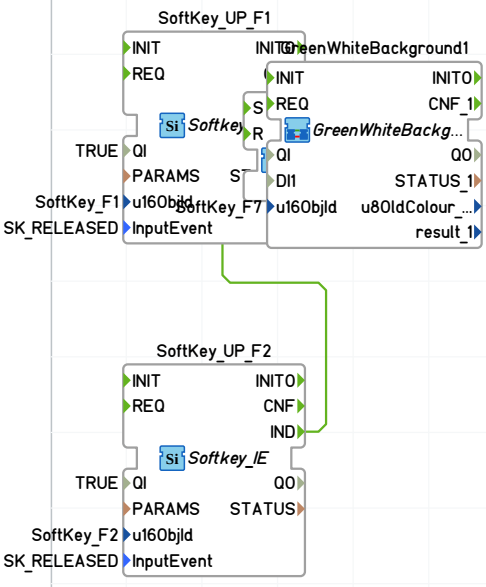


Uebung_016c

Background Colour umschalten -- mit SubApp für Green/White Background

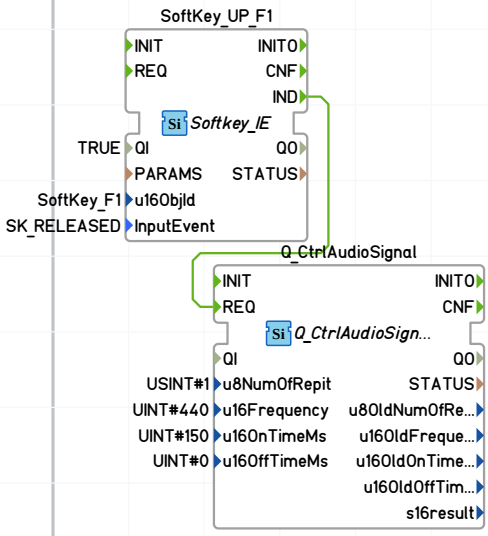


Uebung_017

Control Audio Signal

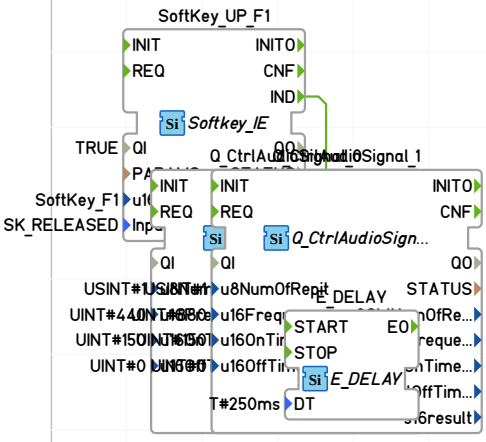


Uebung_018

Control Audio Signal und Delay

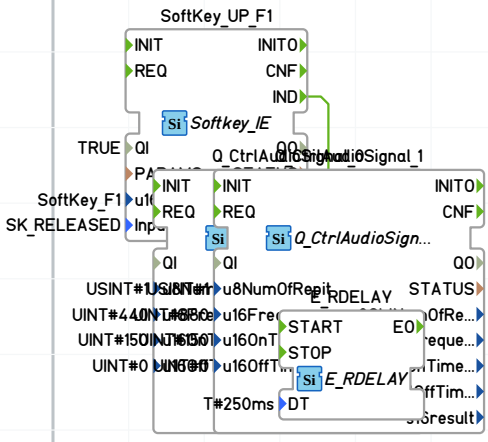


Uebung_018a

Control Audio Signal und Delay

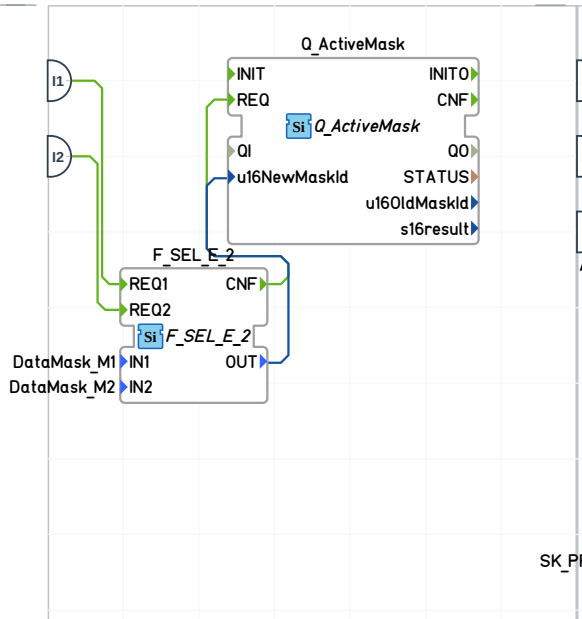


Uebung_019

Umschalten einer Maske

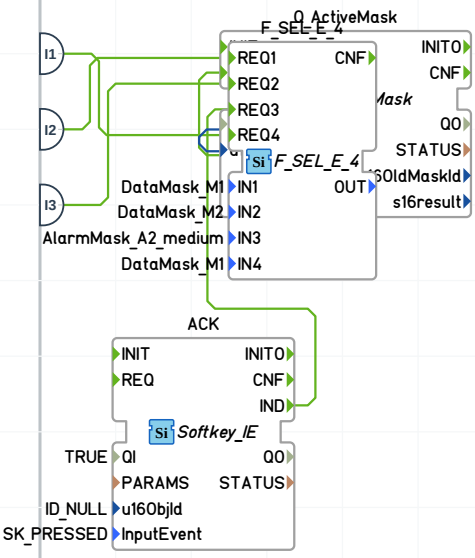


Uebung_019a

Umschalten einer Maske

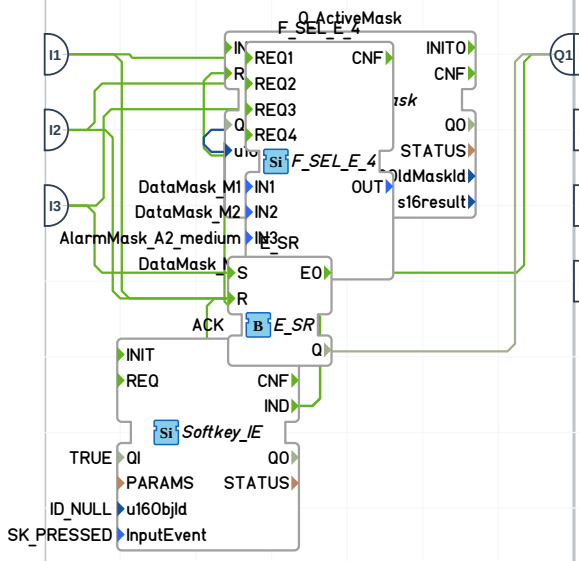


Uebung_019b

Umschalten einer Maske

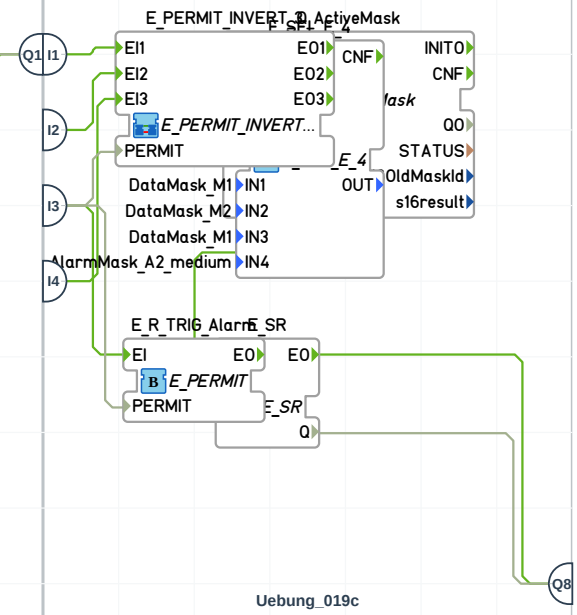


Uebung_019c

Umschalten einer Maske

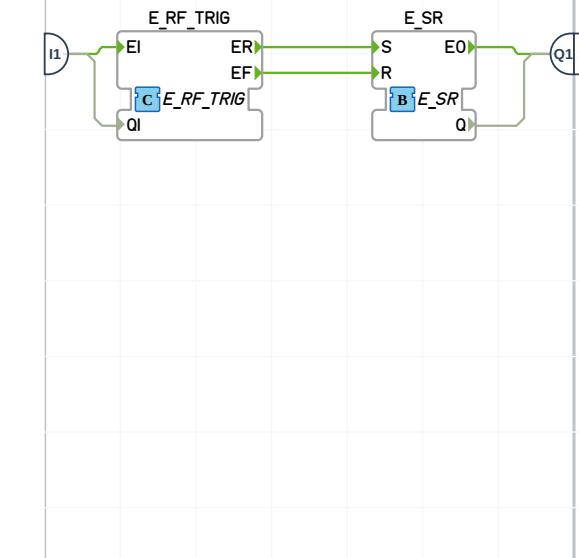


Uebung_020a

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1

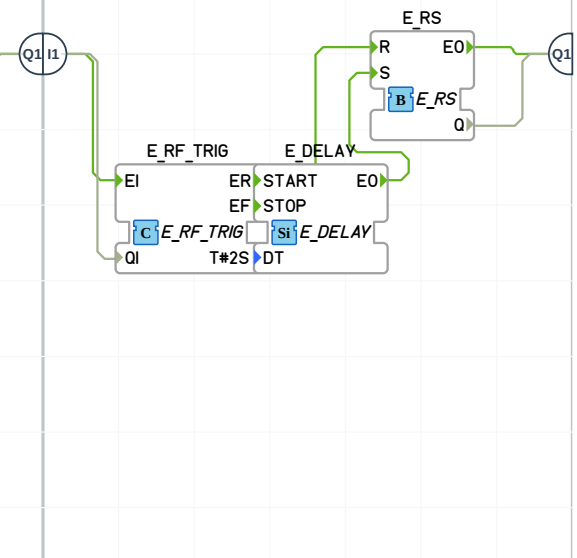


Uebung_020b

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; TON Einschaltverzögert; aufgelöst

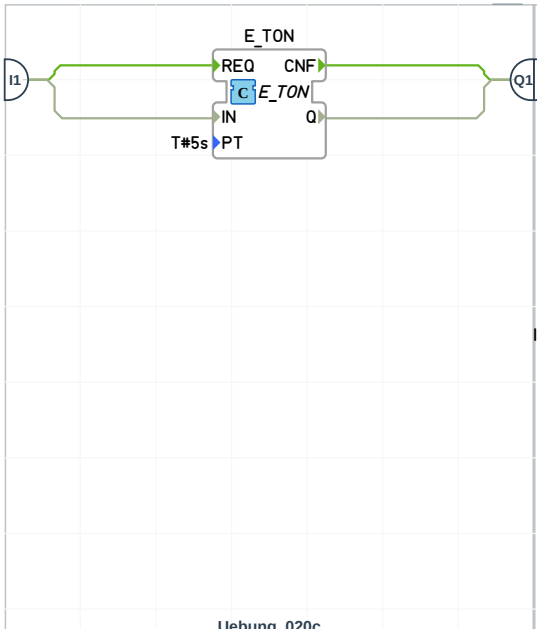


Uebung_020c

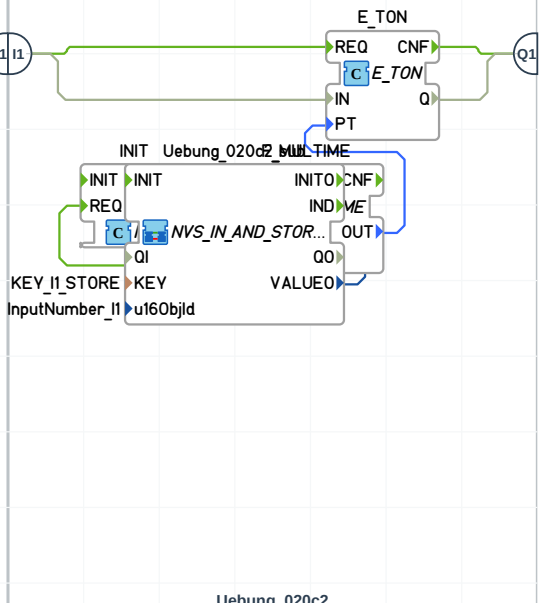DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; E_TON; Einschaltverzögert




Uebung_020c2

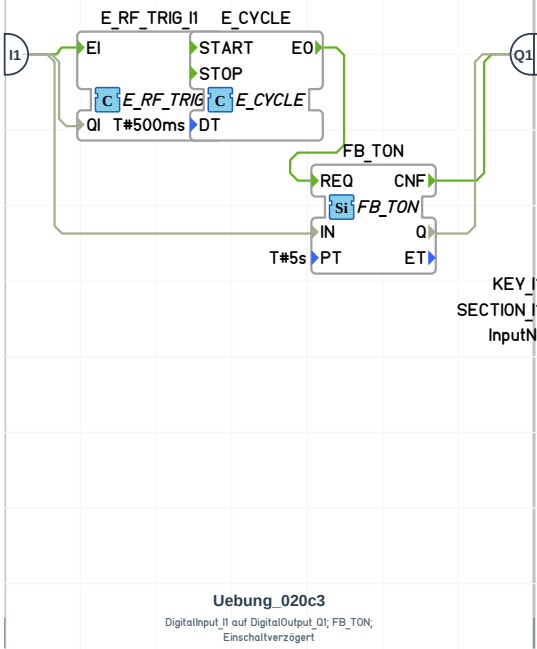DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; E_TON Einschaltverzögert; Zeit eingeben und speichern, NVS




Uebung_020c3

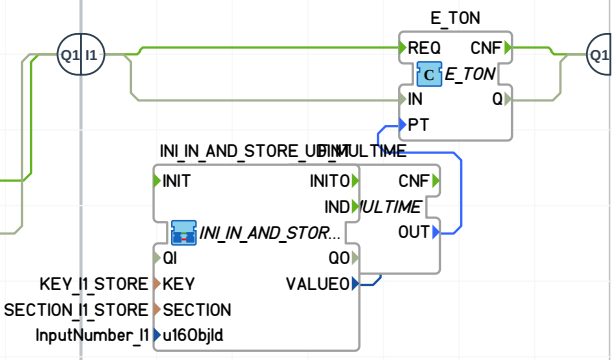DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; FB_TON; Einschaltverzögert




Uebung_020c4

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; E_TON Einschaltverzögert; Zeit eingeben und speichern, INI

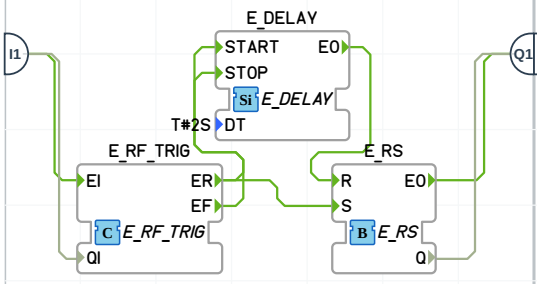


Uebung_020d

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; TOF Ausschaltverzögert; aufgelöst

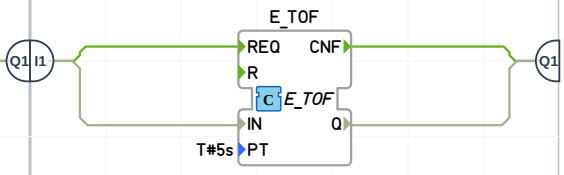


Uebung_020e

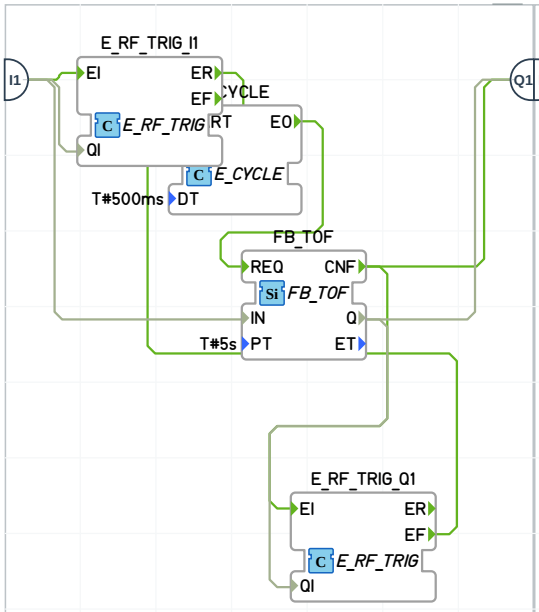DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; E_TOF; Ausschaltverzögert




Uebung_020e2

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; FB_TOF; Ausschaltverzögert

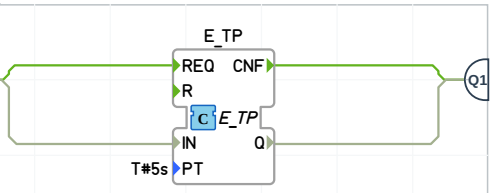


Uebung_020f

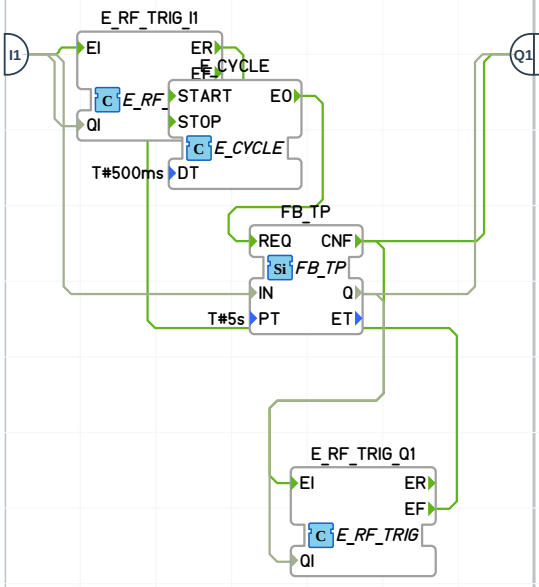DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; E_TP; Impulsformend




Uebung_020f2

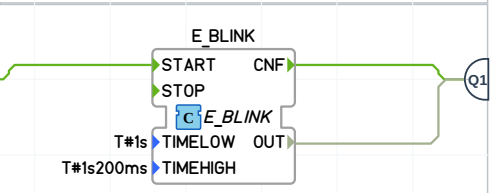DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; FB_TP; Impulsformend




Uebung_020f3

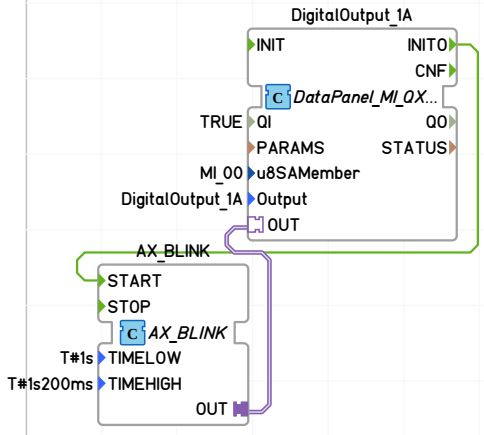DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; BLINKER




Uebung_020f4

DigitalInput_I1 auf DataPanel_1A; BLINKER

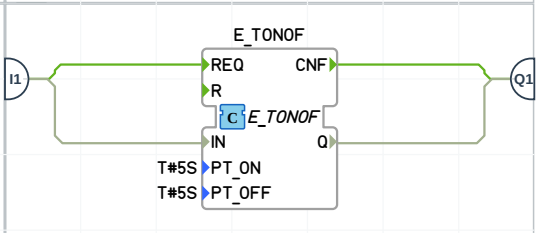


Uebung_020g

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; E_TONOF; Ein-/Ausschaltverzögert

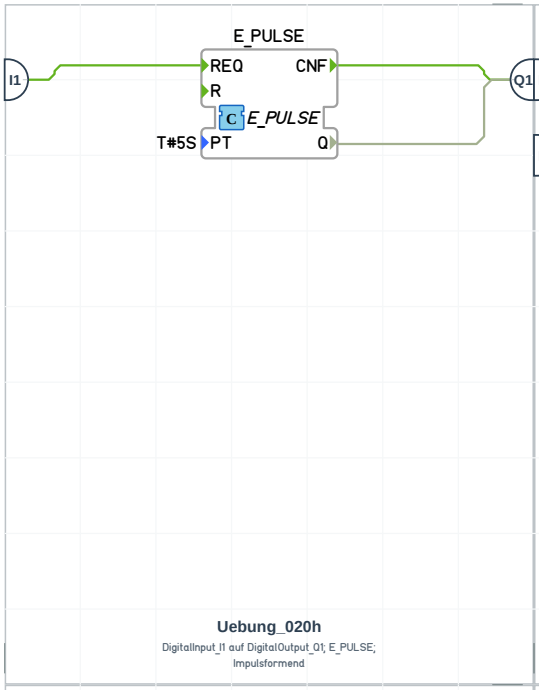


Uebung_020h

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; E_PULSE; Impulsformend

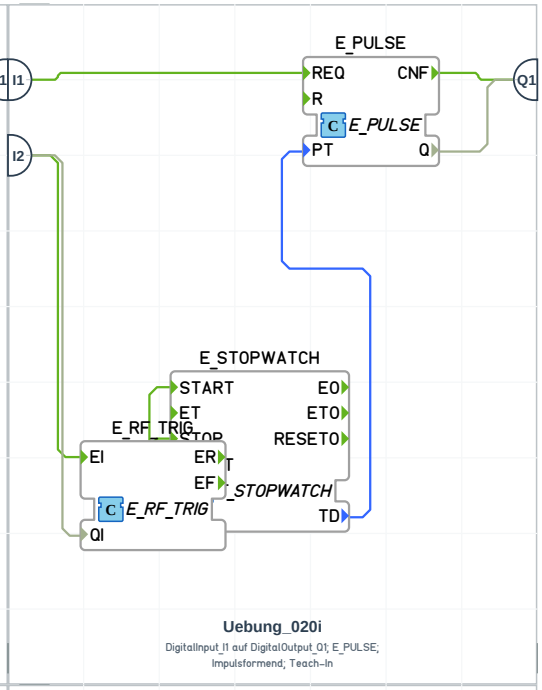


Uebung_020i

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; E_PULSE; Impulsformend; Teach-In

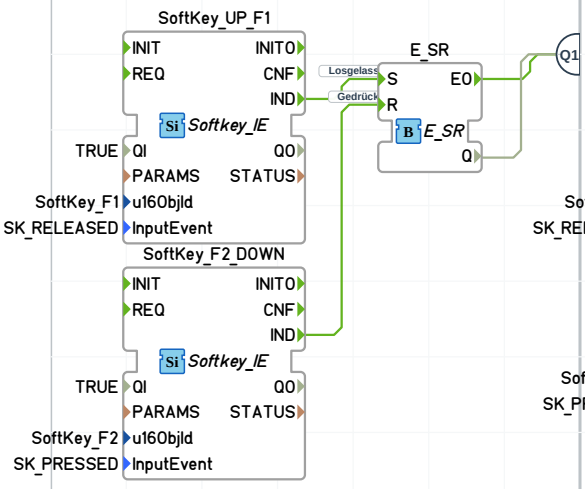


Uebung_021

Spiegelabfolge (1)

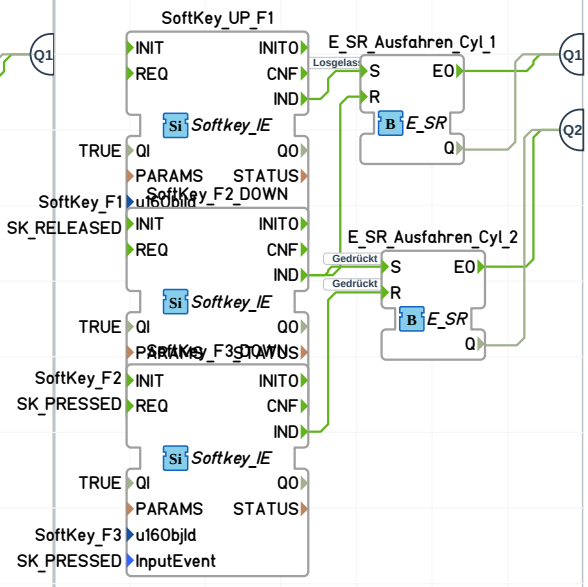


Uebung_022

Spiegelabfolge (2)

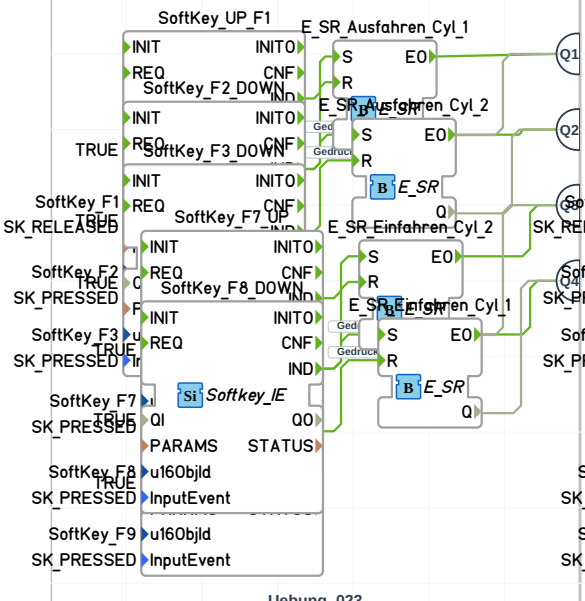


Uebung_023

Spiegelabfolge (3)

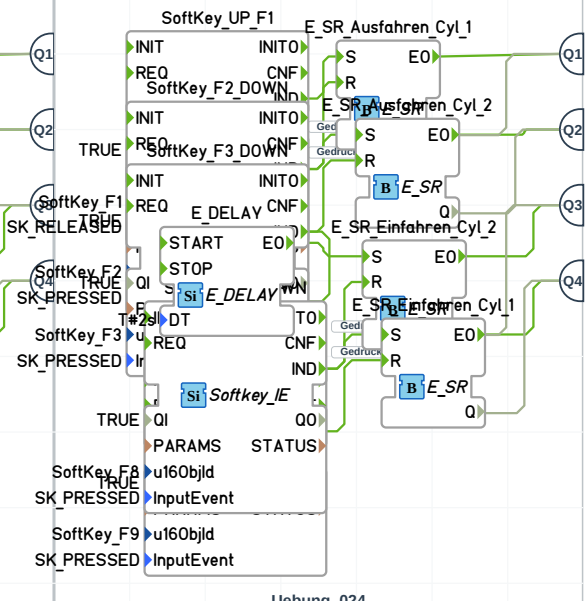


Uebung_024

Spiegelabfolge (4)

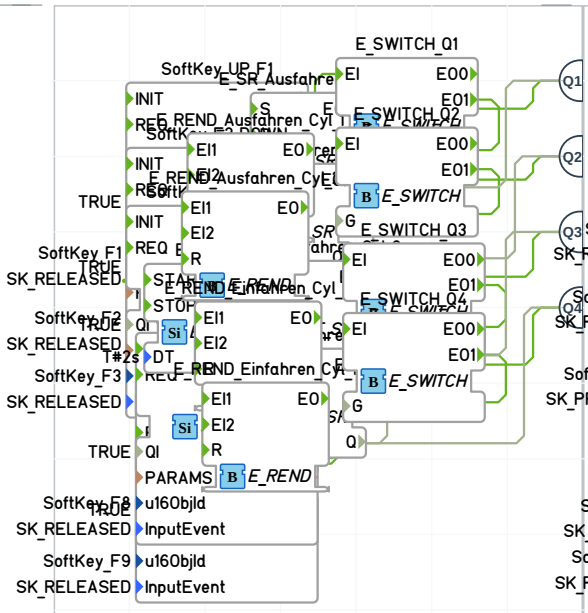


Uebung_025

Spiegelabfolge (5)

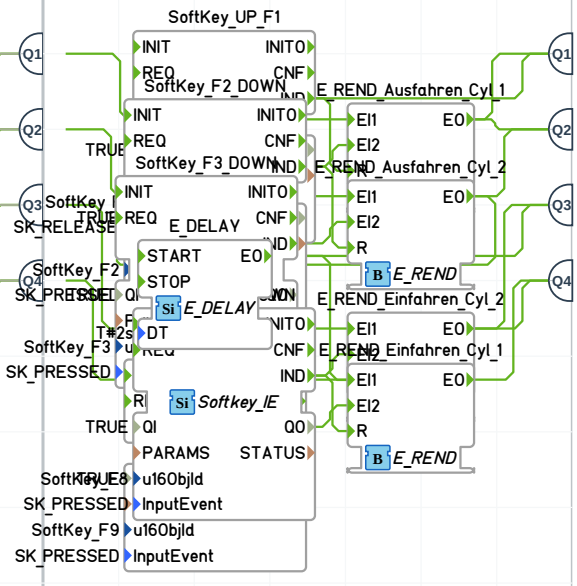


Uebung_026

Spiegelabfolge (6)

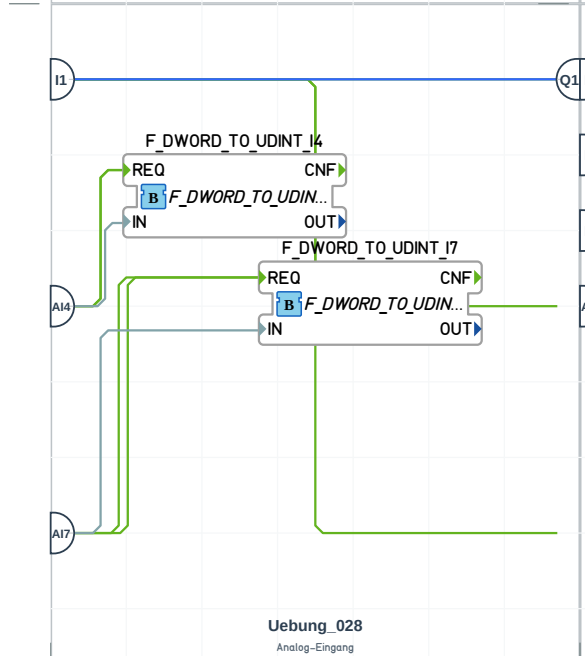


Uebung_028

Analog-Eingang

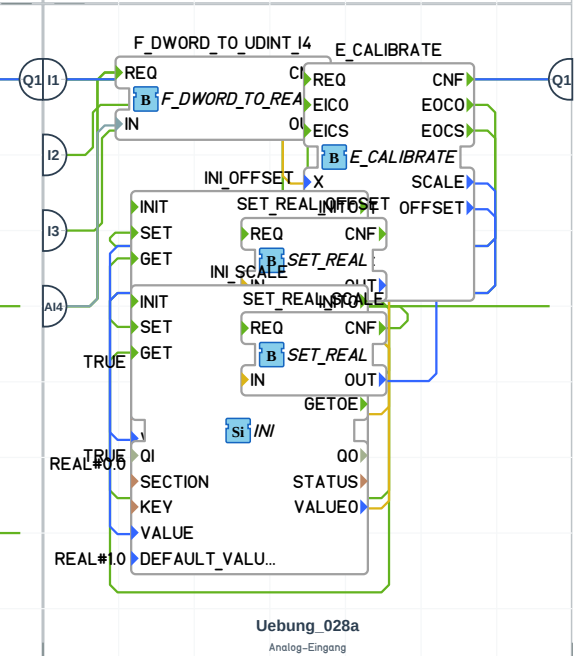


Uebung_028a

Analog-Eingang

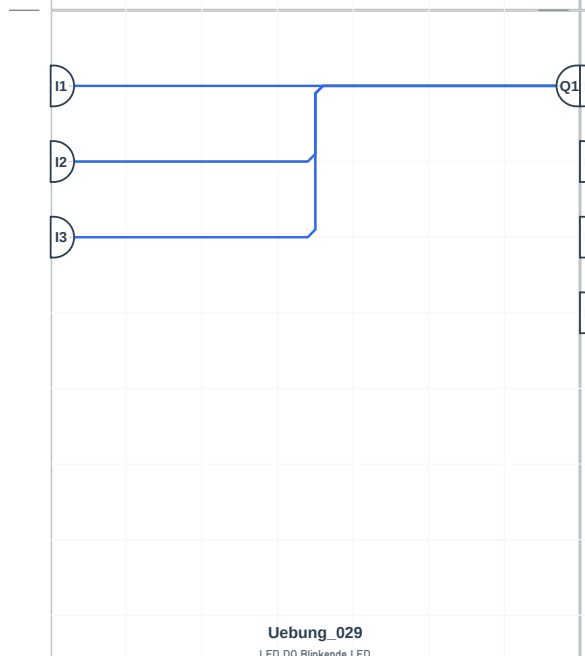


Uebung_029

LED_DO Blinkende LED

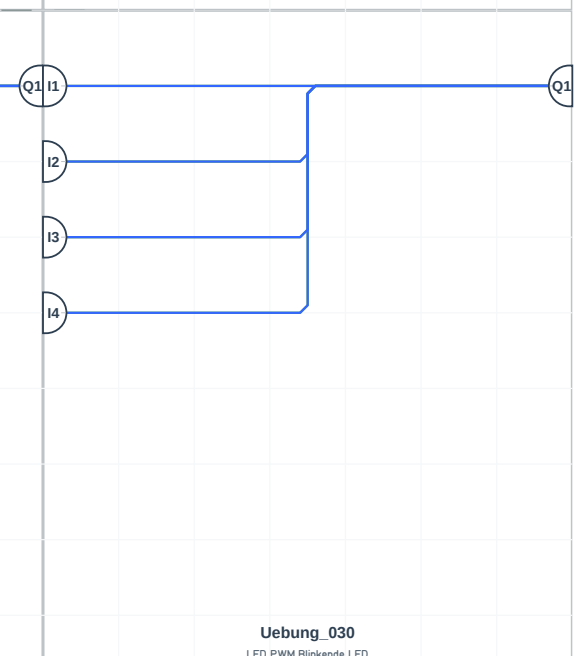


Uebung_030

LED_PWM Blinkende LED

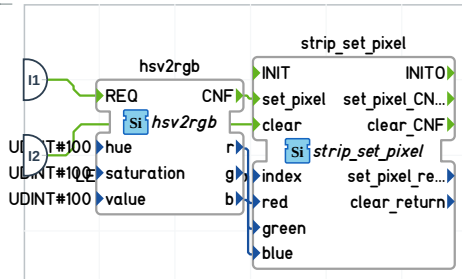


Uebung_031

LED Strip

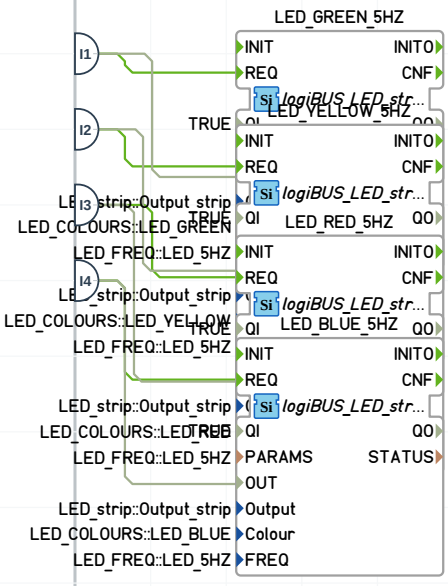

Uebung_032

LED Strip Blinkende LED

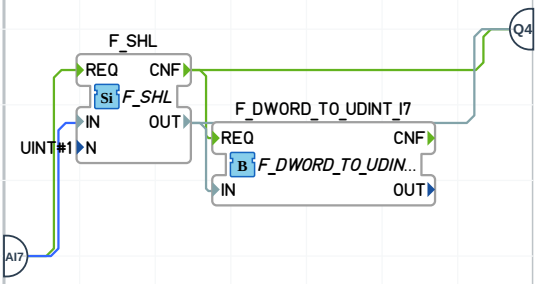


Uebung_033

LED Strip Blinkende LED


Uebung_034

Analog-Eingang auf PWM Ausgang

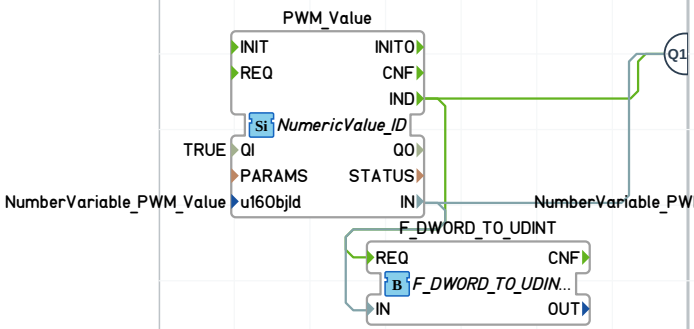


Uebung_034a1_Q1

Numeric Value Input auf PWM Ausgang

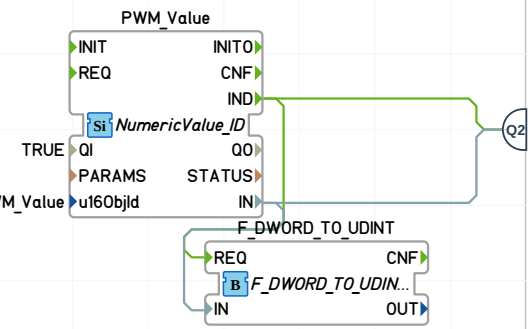


Uebung_034a1_Q2

Numeric Value Input auf PWM Ausgang

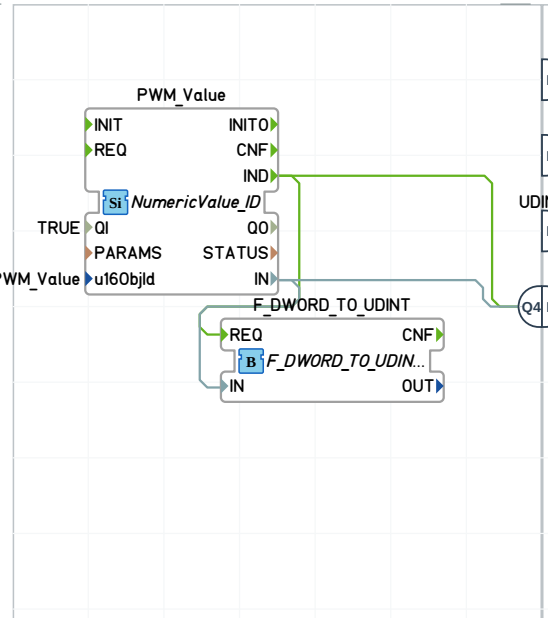


Uebung_034a1_Q4

Numeric Value Input auf PWM Ausgang

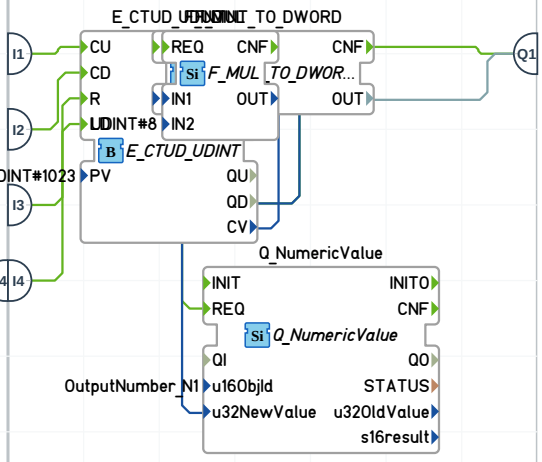


Uebung_034b

LONG_PRESS_HOLD-Eingang auf PWM Ausgang mit Terminal-Ausgabe

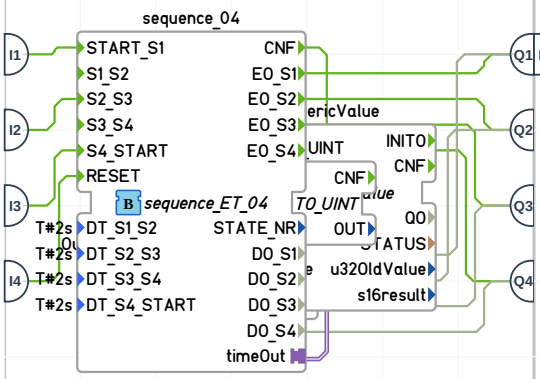


Uebung_035

Spiegelabfolge V2 mit Schrittkette

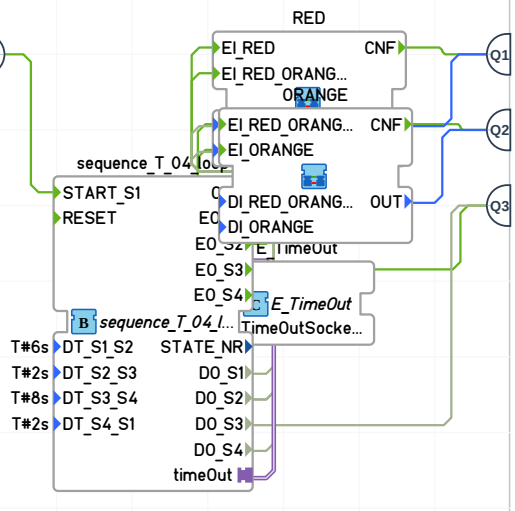


Uebung_035a

Ampelschaltung International

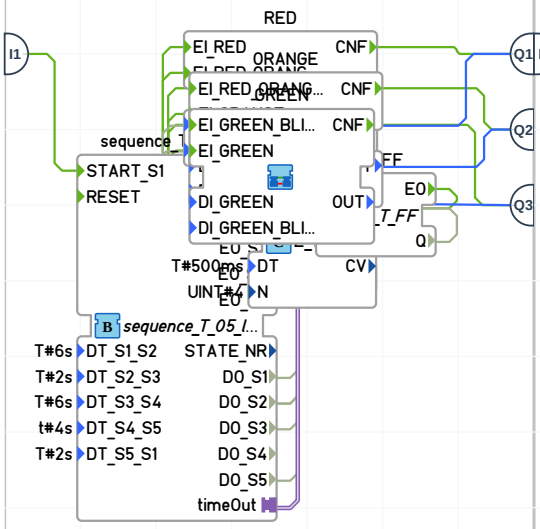


Uebung_035a2

Ampelschaltung Österreich

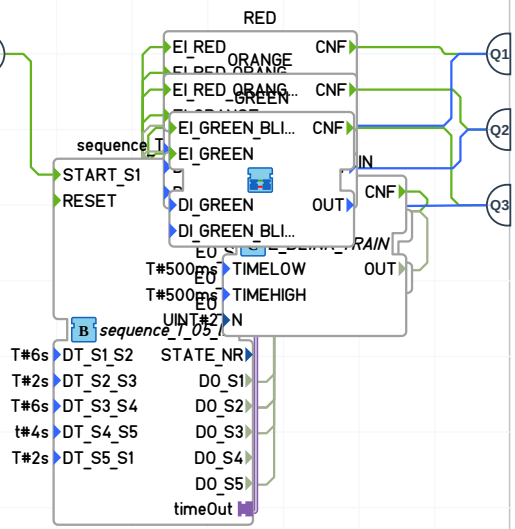


Uebung_035a3

Ampelschaltung Österreich

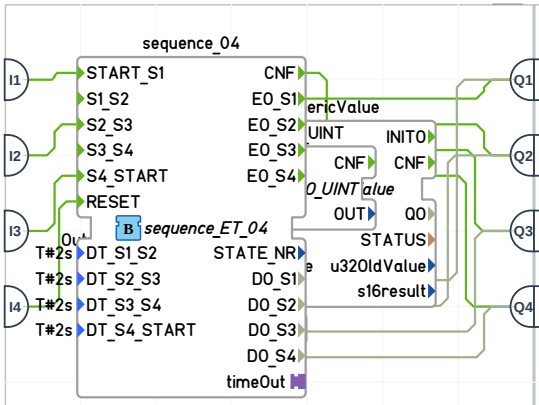


Uebung_035b

Spiegelabfolge V2 mit Schrittkette

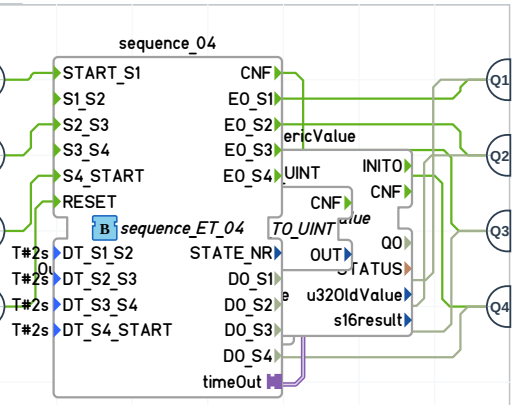


Uebung_035c

Spiegelabfolge V2 mit Schrittkette

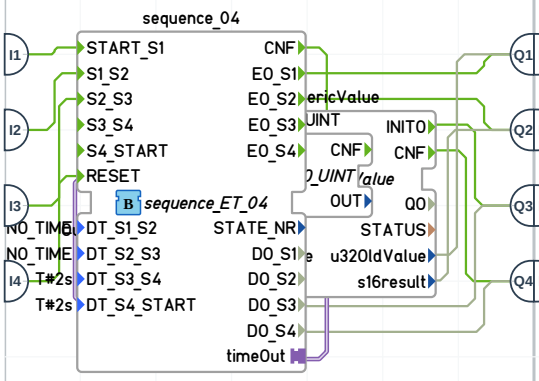


Uebung_036

Spiegelabfolge V2 mit Schrittkette

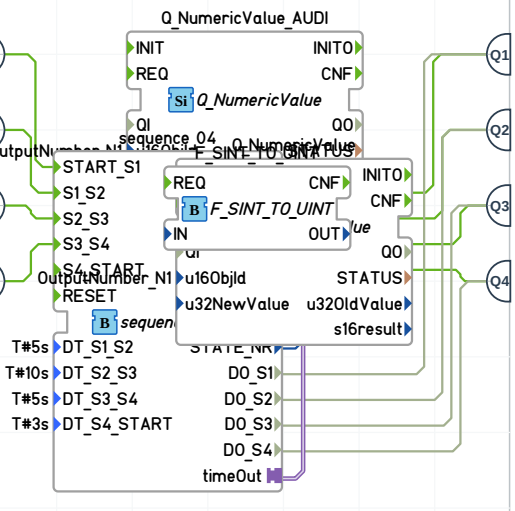


Uebung_036b

Kombinierte 4-Kanal-Schrittkette (Event & Zeit)

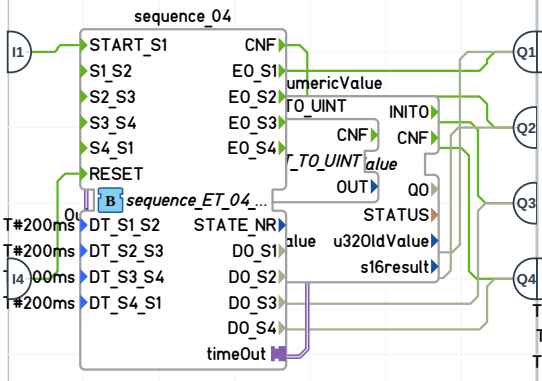


Uebung_037

Spiegelabfolge V2 mit Schrittkette ENDLOS

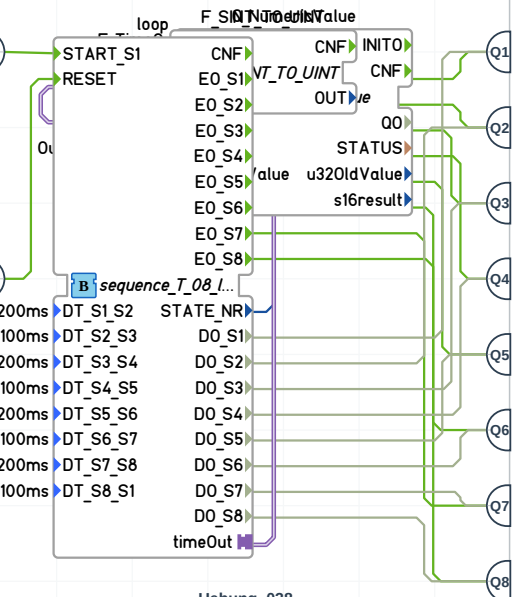


Uebung_038

Lauflicht 8 reine Zeitsteuerung

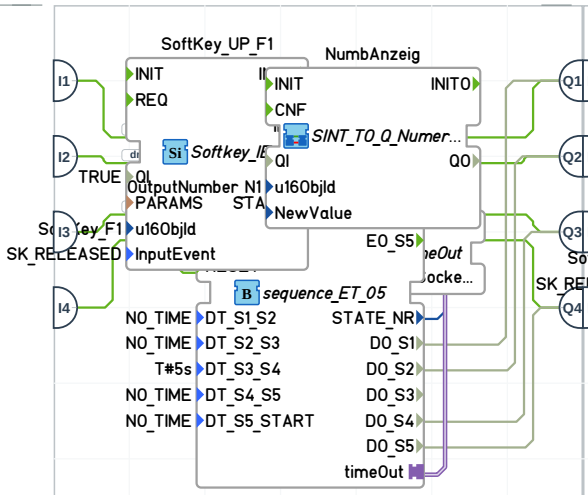


Uebung_039

Spiegelabfolge V2 mit Schrittkette

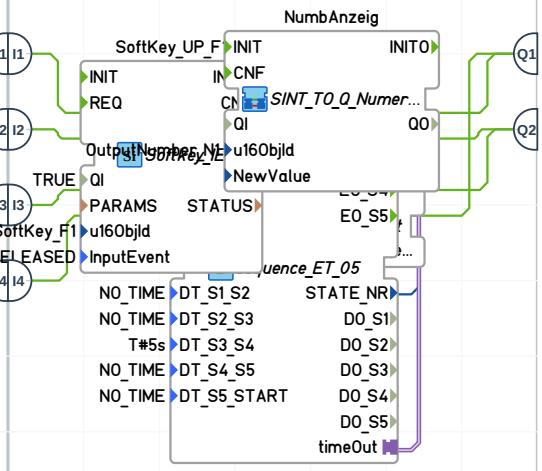


Uebung_039a

Spiegelabfolge V2 mit Schrittkette

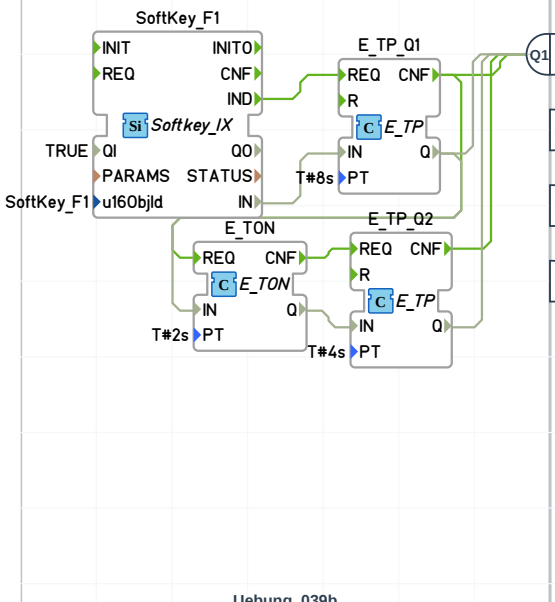


Uebung_039b

Spiegelabfolge V2 mit Schrittkette

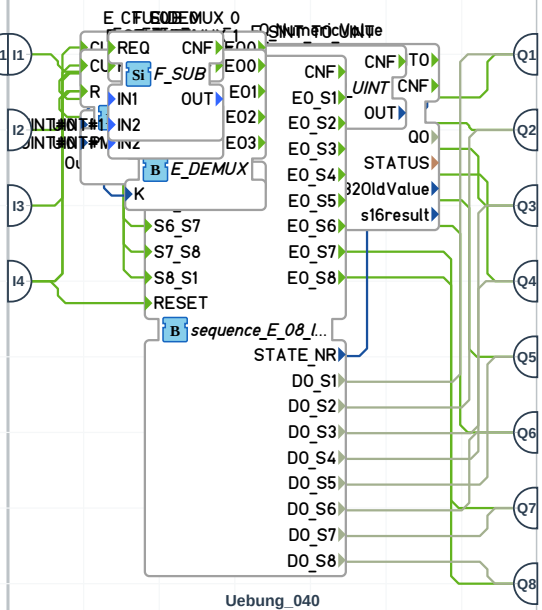


Uebung_040

Lauflicht 8

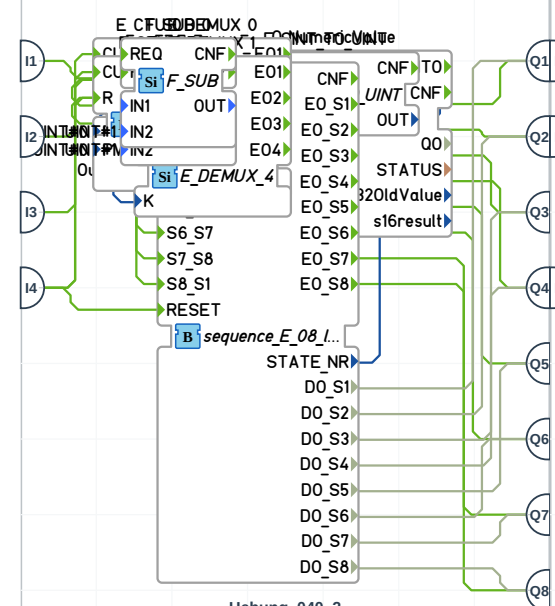


Uebung_040_2

Lauflicht 8

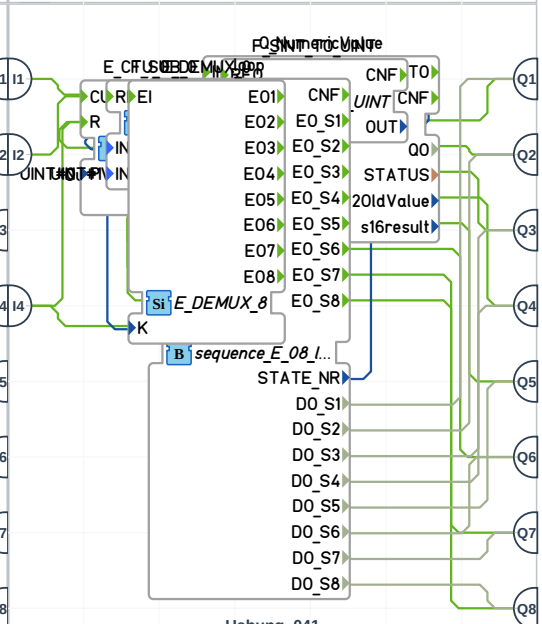


Uebung_041

Lauflicht 8 mit einer Taste

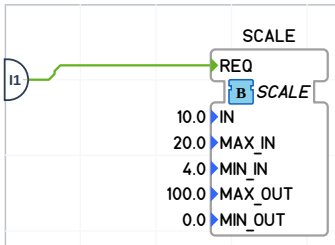


Uebung_042

Scaling Function Block Testing

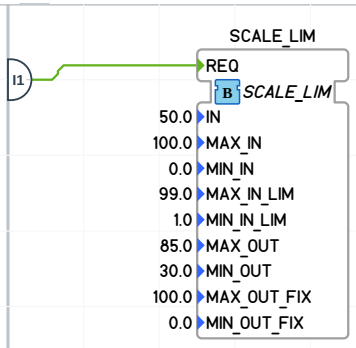


Uebung_043

Scaling Function Block with limits Testing

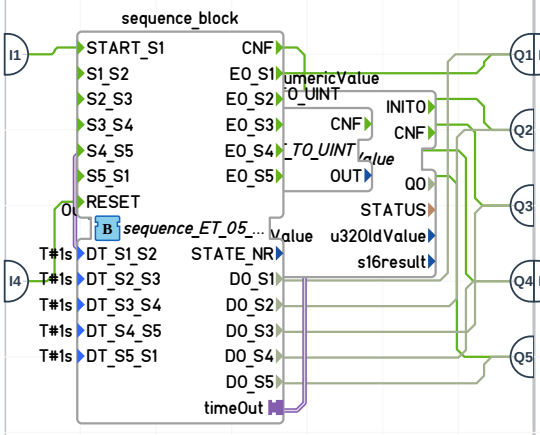


Uebung_044

Spiegelabfolge 5-Kanal mit Schrittkette ENDLOS

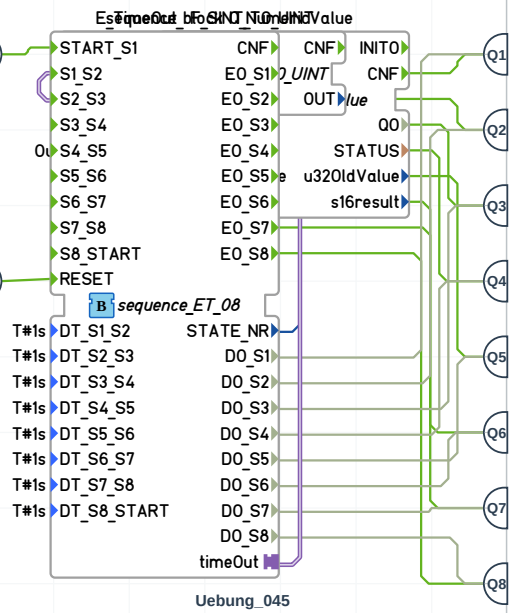


Uebung_045

Ablaufsteuerung 8-Kanal (Event & Zeit)

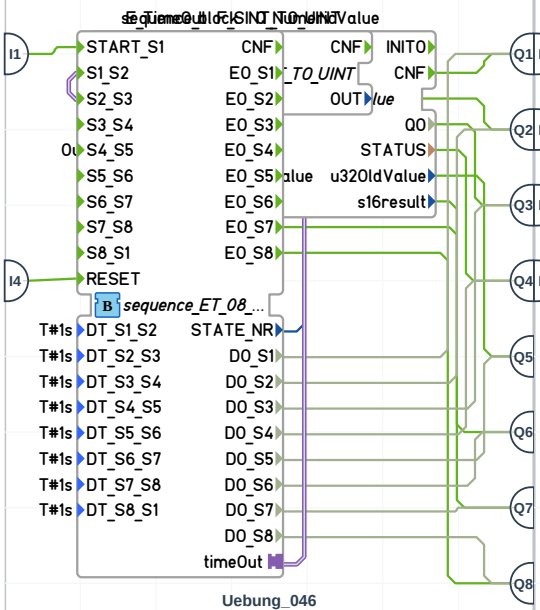


Uebung_046

Ablaufsteuerung 8-Kanal ENDLOS (Event & Zeit)

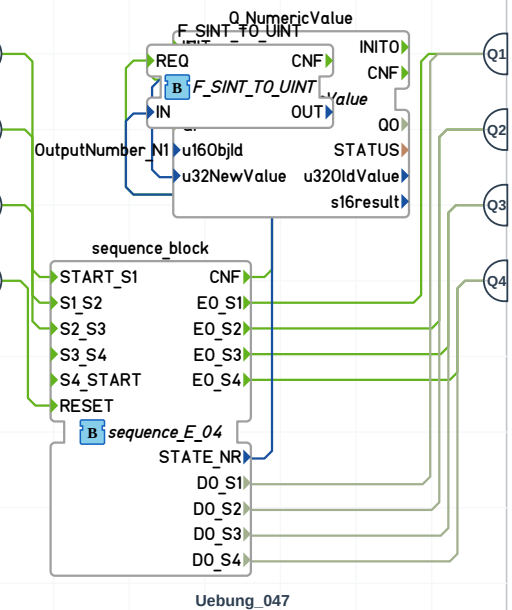

Uebung_047

Reine Event-Schrittkette 4-Kanal

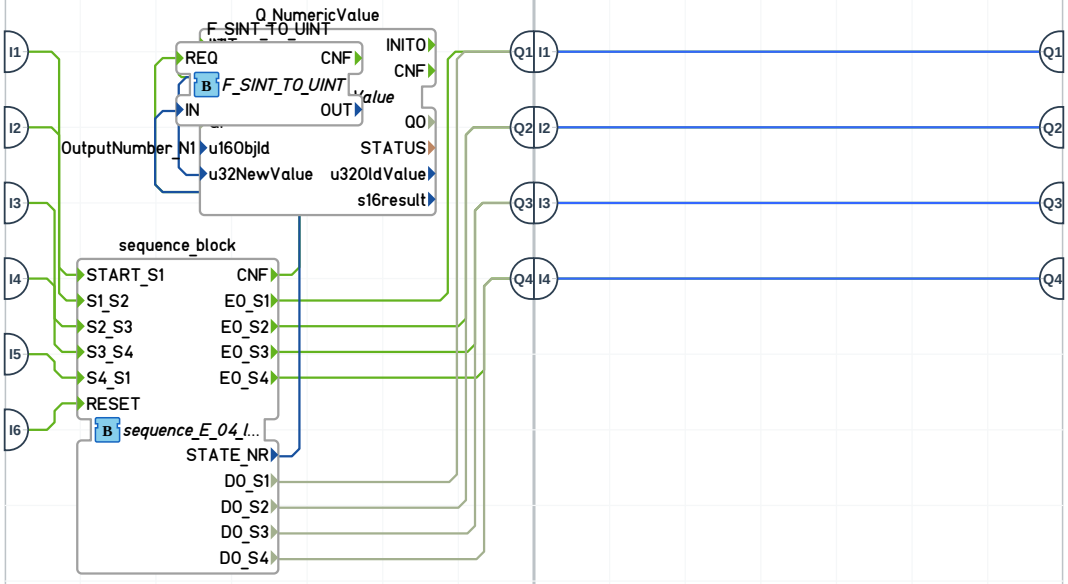


Uebung_048

Reine Event-Schrittkette 4-Kanal ENDLOS

Uebung_049

DigitalInput_I1-_I4 auf DigitalOutput_Q1-_Q4

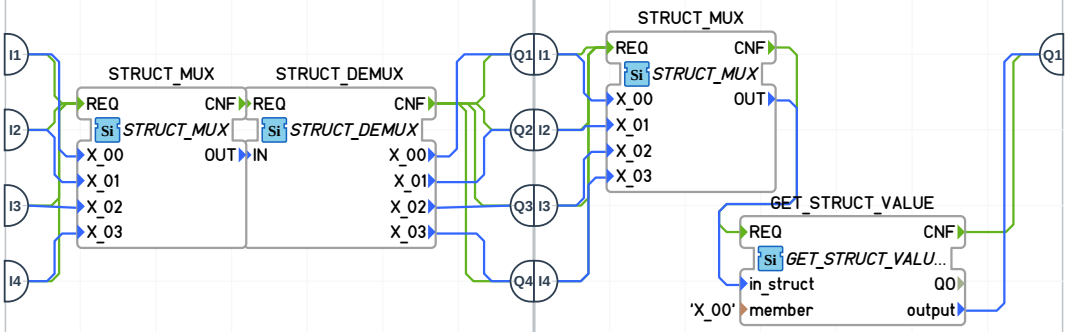


Uebung_051

DigitalInput_I1-_I4 auf DigitalOutput_Q1-_Q4

Uebung_052

DigitalInput_I1-_I4 auf DigitalOutput_Q1-_Q4

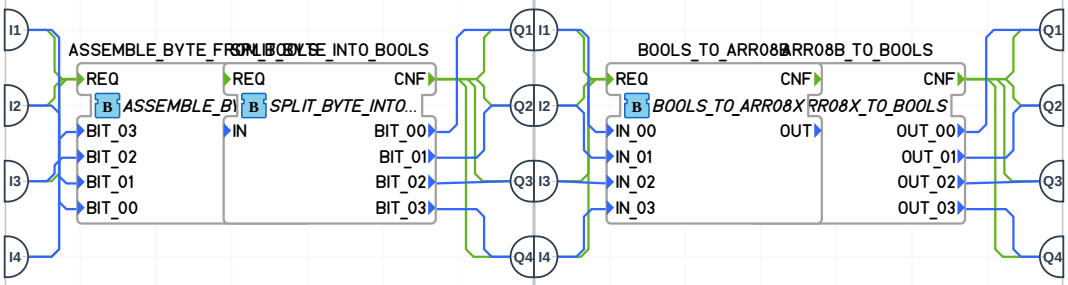


Uebung_053

DigitalInput_I1-_I4 auf DigitalOutput_Q1-_Q4


Uebung_054

DigitalInput_I1-_I4 auf DigitalOutput_Q1-_Q4

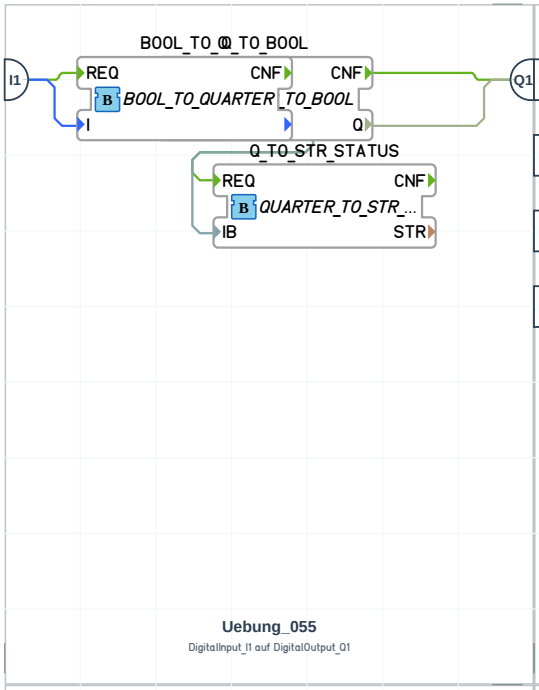


Uebung_055

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1

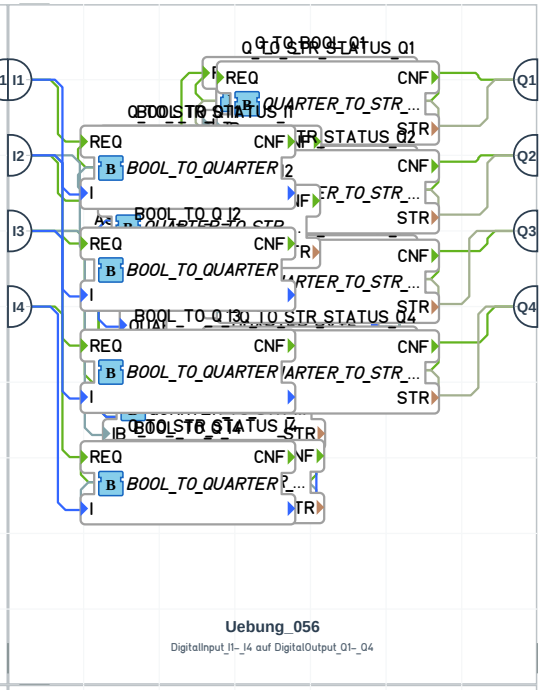


Uebung_056

DigitalInput_I1-_I4 auf DigitalOutput_Q1-_Q4

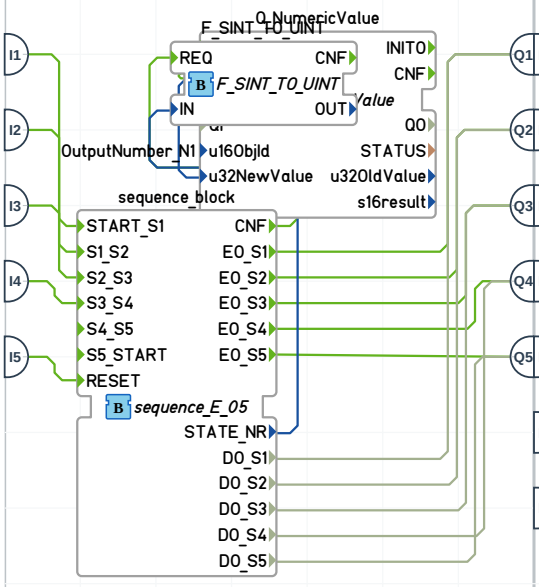


Uebung_057

Reine Event-Schrittkette 5-Kanal

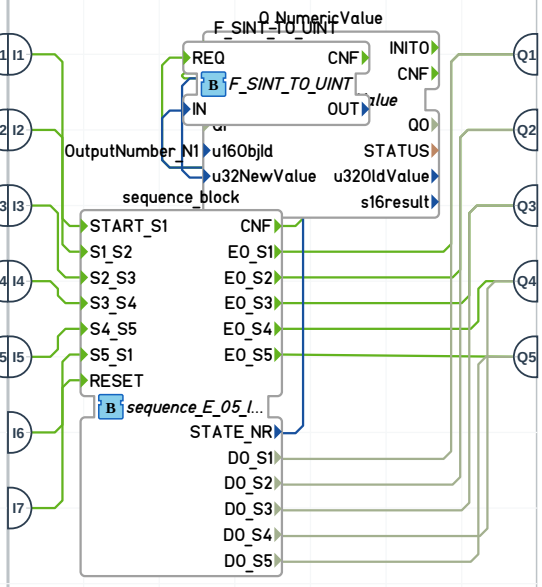


Uebung_058

Reine Event-Schrittkette 5-Kanal ENDLOS

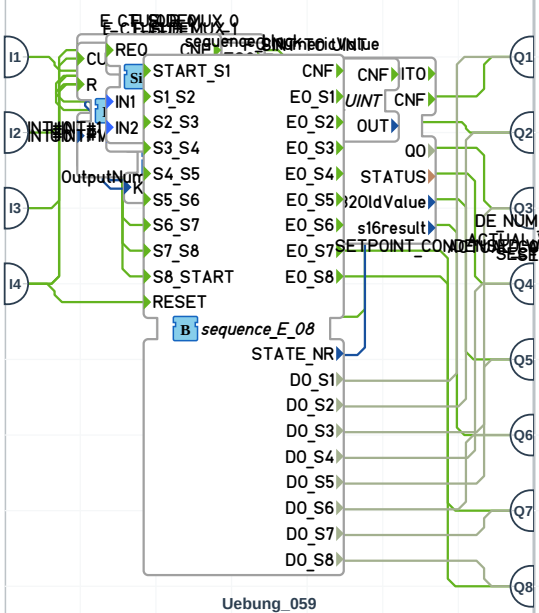


Uebung_059

Reine Event-Schrittkette 8-Kanal

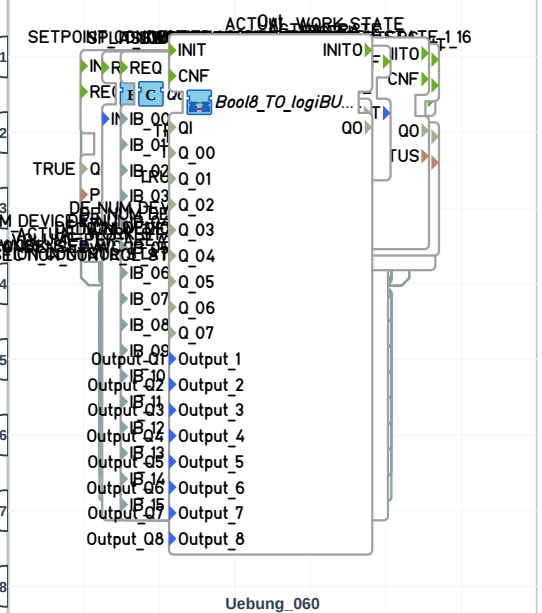


Uebung_060

für TC-SC also Task Controller Section Control

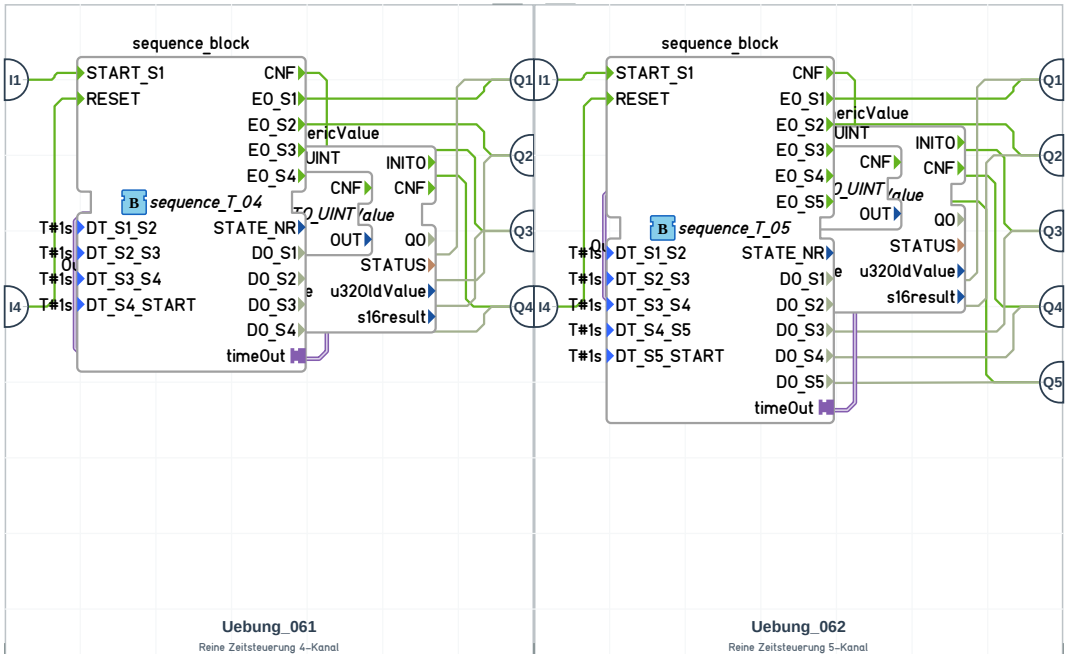


Uebung_061
Reine Zeitsteuerung 4-Kanal

Uebung_062
Reine Zeitsteuerung 5-Kanal

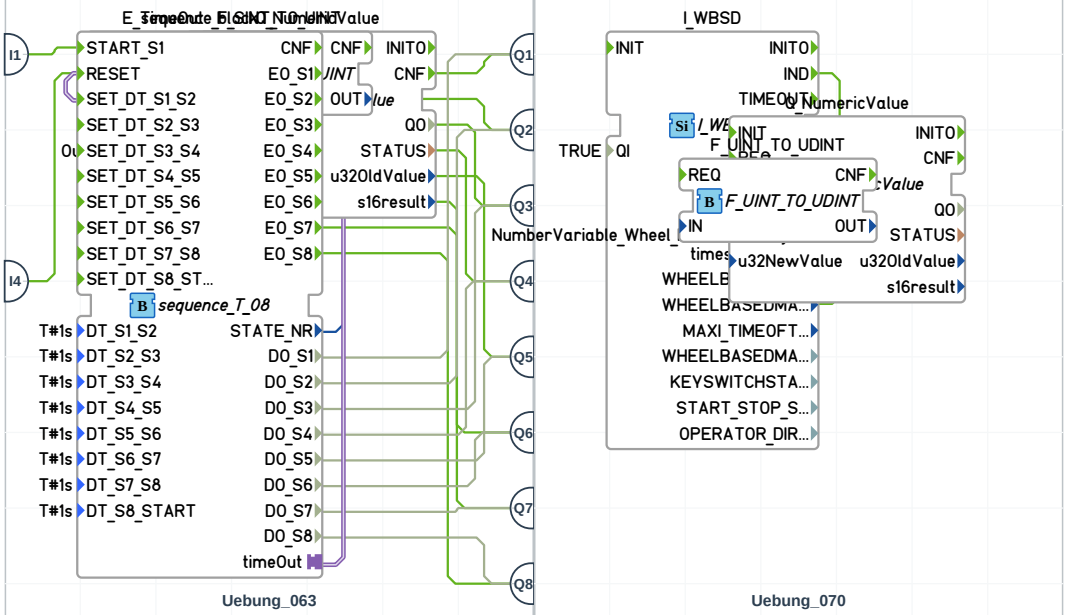


Uebung_063
Reine Zeitsteuerung 8-Kanal

Uebung_070
WBSD auf UT ausgeben

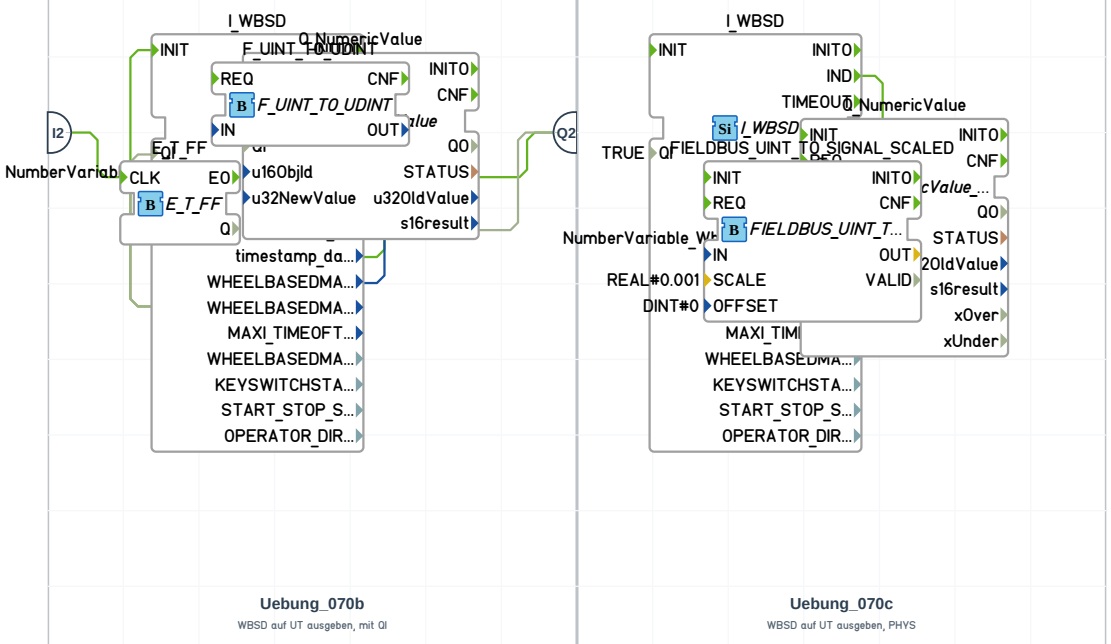


Uebung_070b
WBSD auf UT ausgeben, mit QI

Uebung_070c
WBSD auf UT ausgeben, PHYS

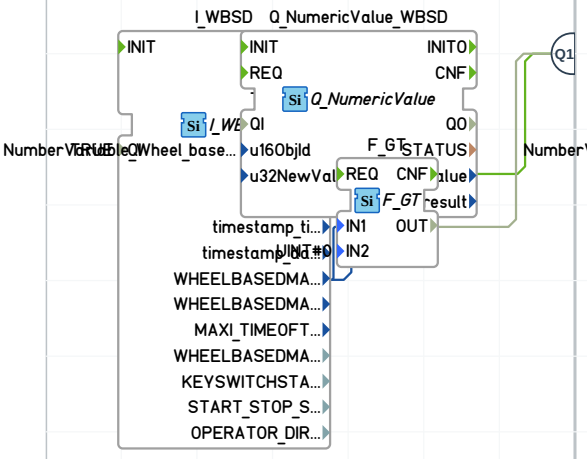


Uebung_071

WBSD auf UT ausgeben, Q1 Schalten wenn Speed >0

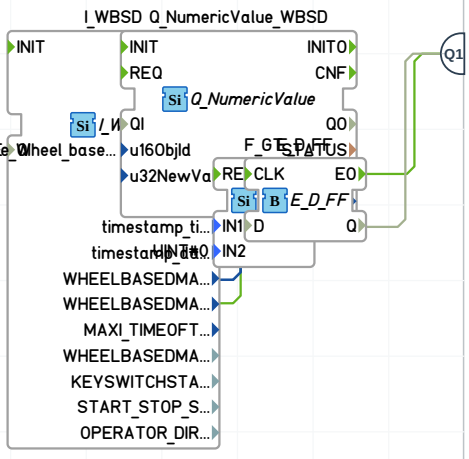


Uebung_071a

WBSD auf UT ausgeben, Q1 Schalten wenn Speed >0

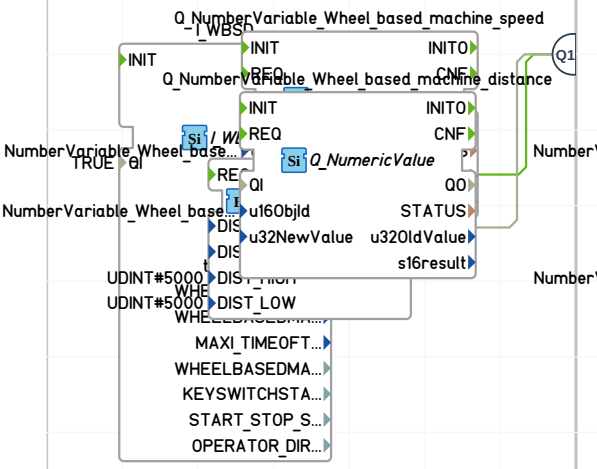


Uebung_071b

WBSD auf UT ausgeben, Q1 Schalten wenn Speed >0

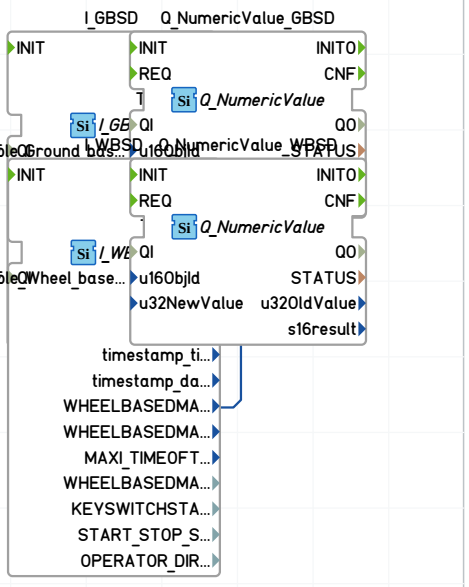


Uebung_072

GBSD auf UT ausgeben

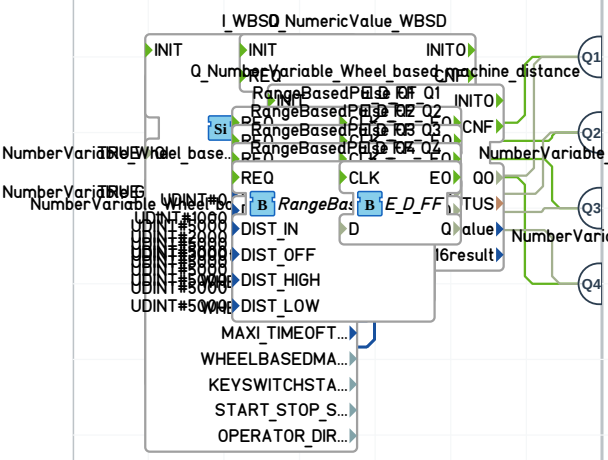


Uebung_072b

GBSD auf UT ausgeben, mit Impulsen.

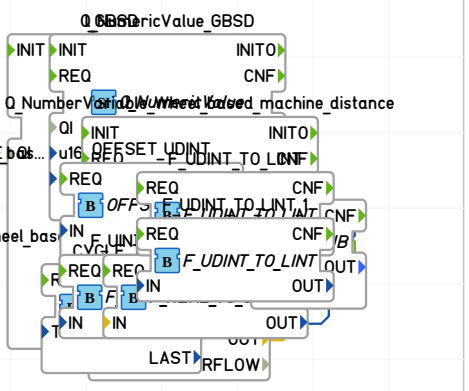


Uebung_072c

GBSD auf UT ausgeben

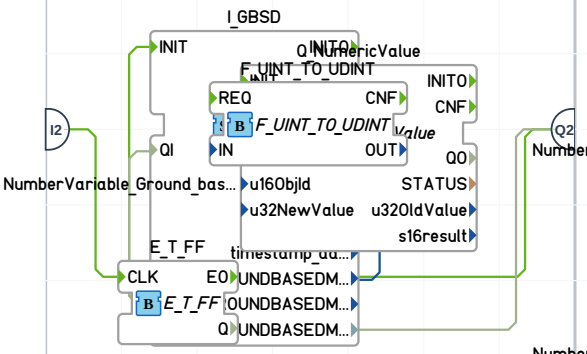


Uebung_072d

WBSD auf UT ausgeben, mit QI

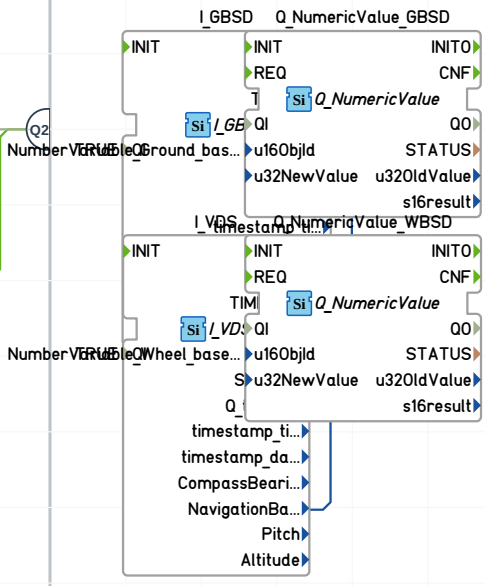


Uebung_073

VDS auf UT ausgeben

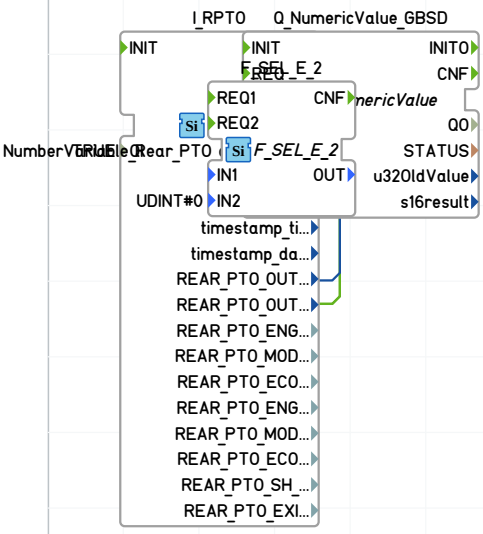


Uebung_074

RPTO auf UT ausgeben mit Fendt-Schaltung

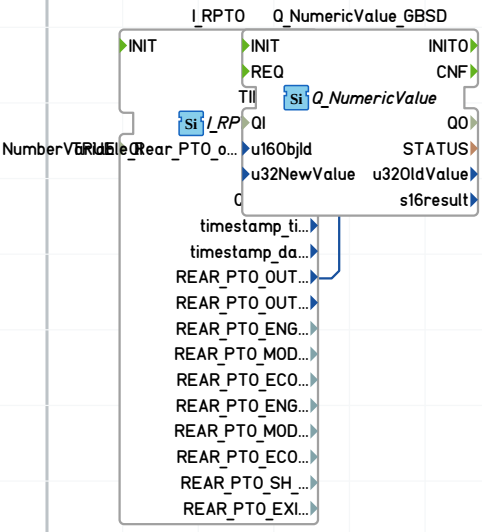


Uebung_074b

RPTO auf UT ausgeben ohne Fendt-Schaltung

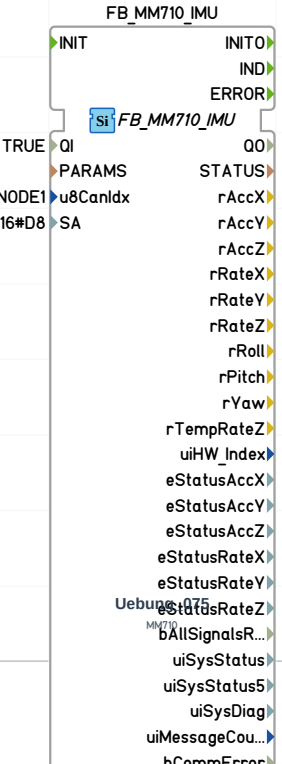


Uebung_075

MM710

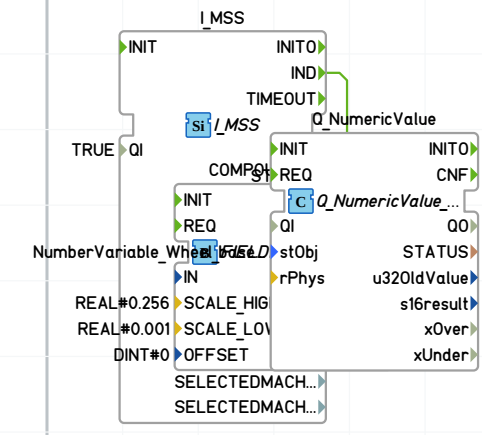


Uebung_076

MSS mit Compound Scaling auf UT ausgeben

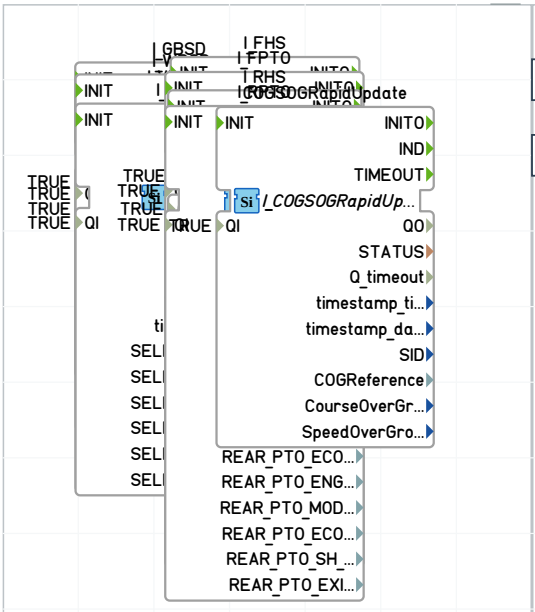


Uebung_079

alle TECU FBs

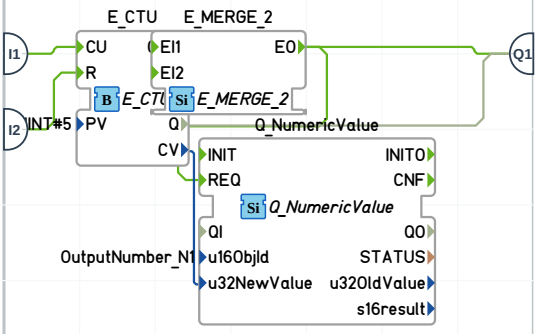


Uebung_080

Beispiel für E_CTU

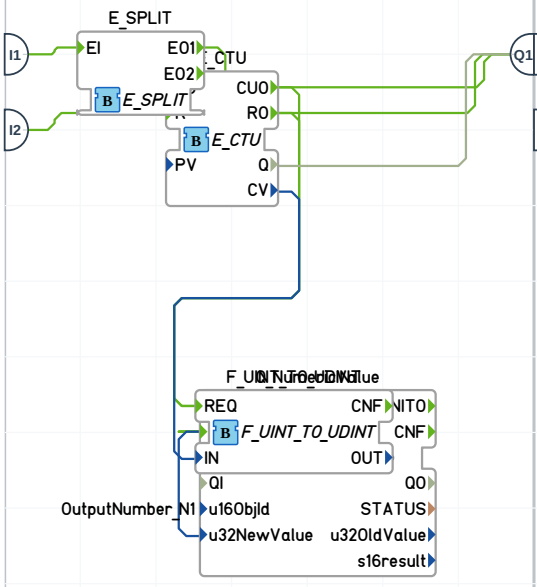


Uebung_080b

Beispiel für E_CTU mit E_SPLIT für
Event-Verdoppelung und Terminal-Ausgabe

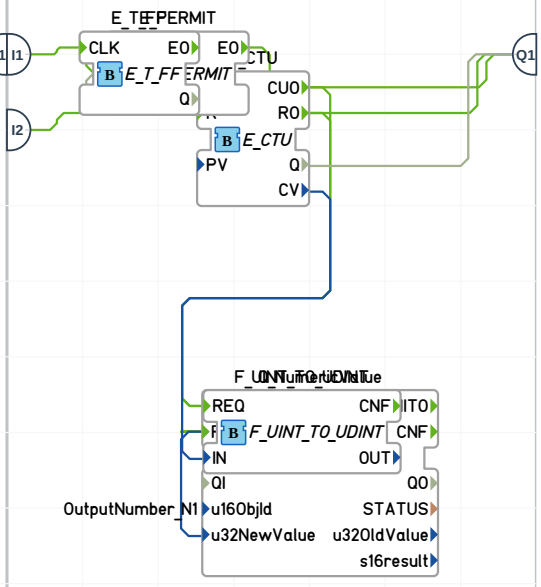


Uebung_080c

Beispiel für E_CTU mit Terminal-Ausgabe

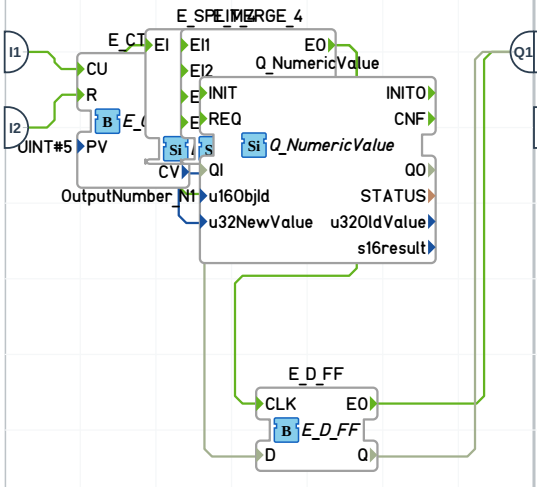


Uebung_080d

Beispiel für E_CTU mit Eventbremse durch E_D_FF_ANY

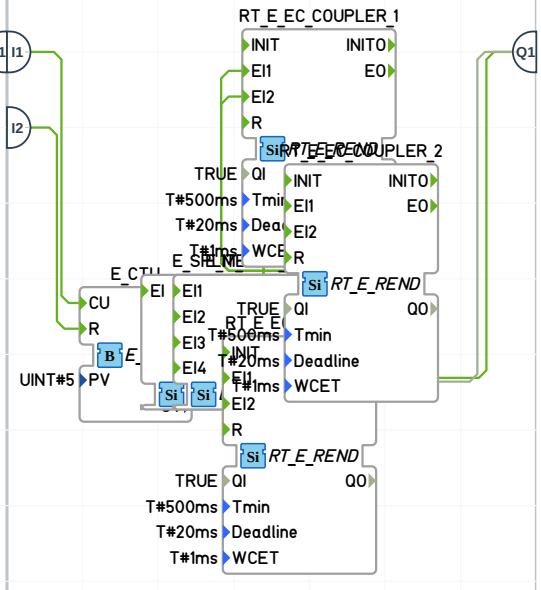


Uebung_080e

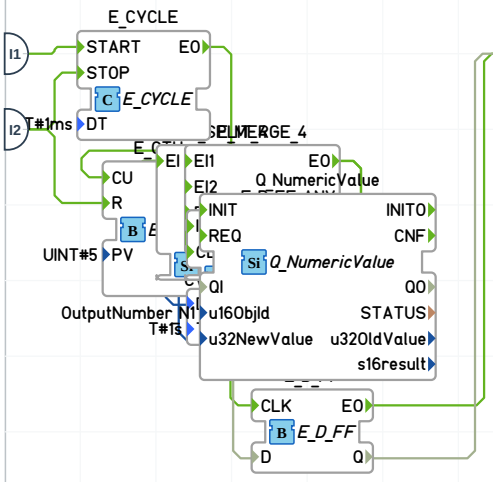Beispiel für E_CTU mit Eventbremse durch E_D_FF_ANY




Uebung_080e2

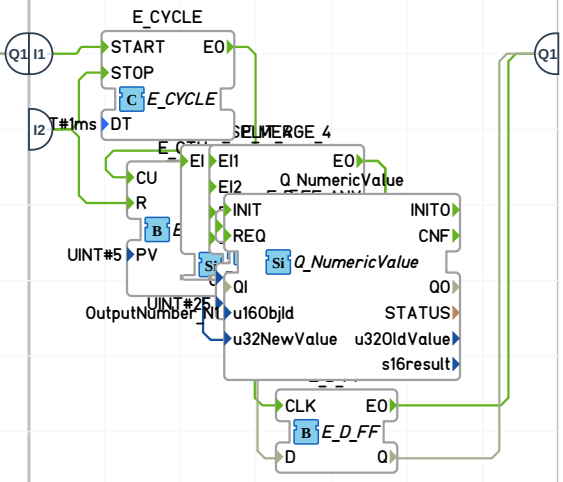Beispiel für E_CTU mit Eventbremse durch E_D_FF_ANY




Uebung_080e3

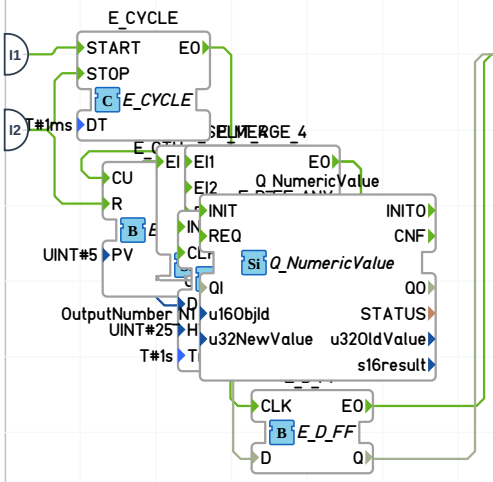Beispiel für E_CTU mit Eventbremse durch E_D_FF_ANY




Uebung_080e4

Beispiel für E_CTU mit Eventbremse durch E_D_FF_ANY

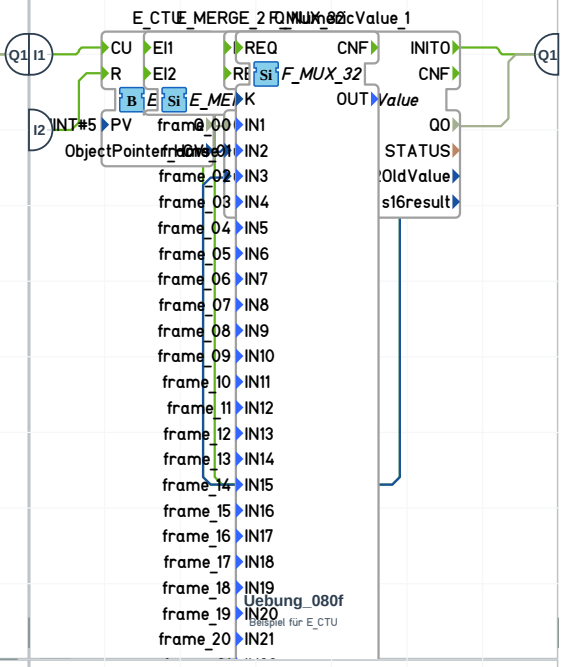


Uebung_080f

Beispiel für E_CTU

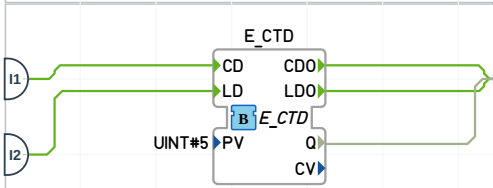


Uebung_081

Beispiel für E_CTD

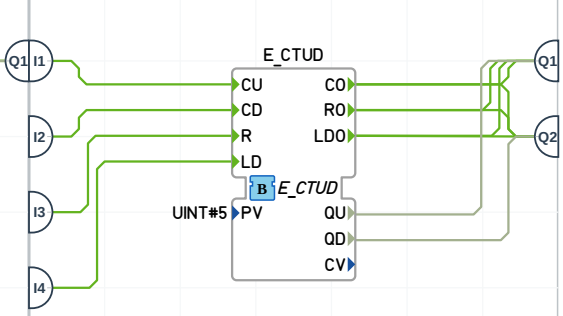


Uebung_082

Beispiel für E_CTUD

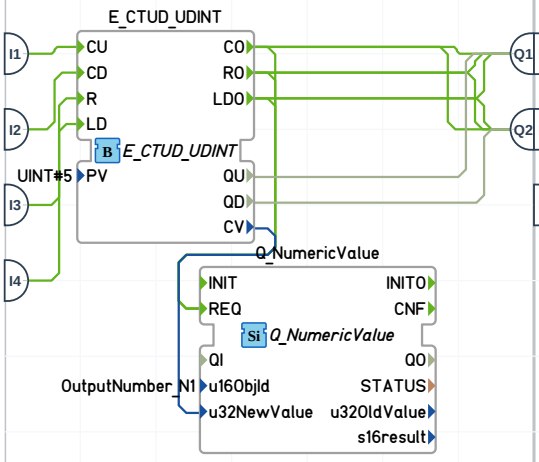


Uebung_083

Beispiel für E_CTUD_UDINT

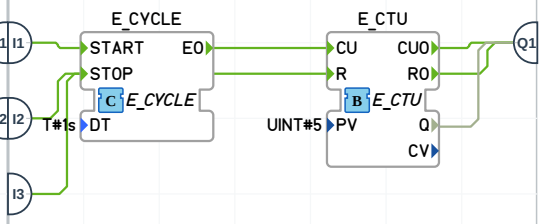


Uebung_084

Beispiel für E_CYCLE

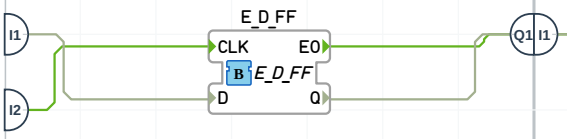


Uebung_085

Beispiel für E_D_FF

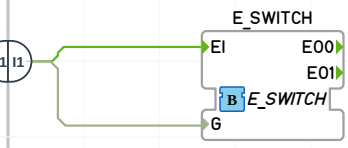


Uebung_086

Beispiel für E_SWITCH

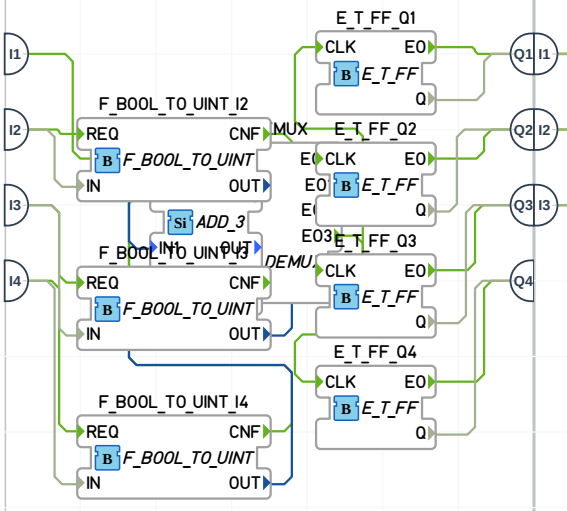


Uebung_087

Beispiel für E_DEMUX

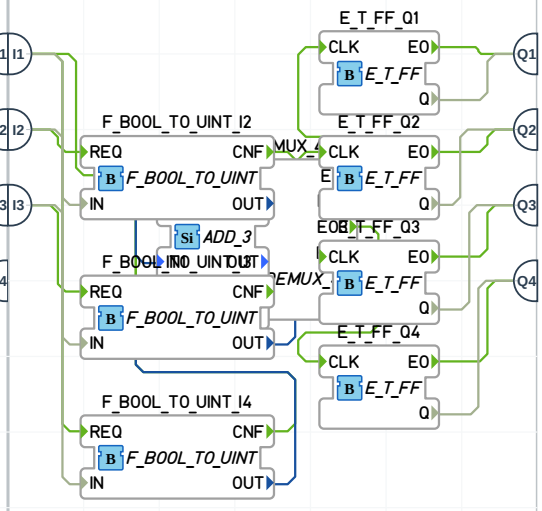

Uebung_087a1

Beispiel für E_DEMUX_4

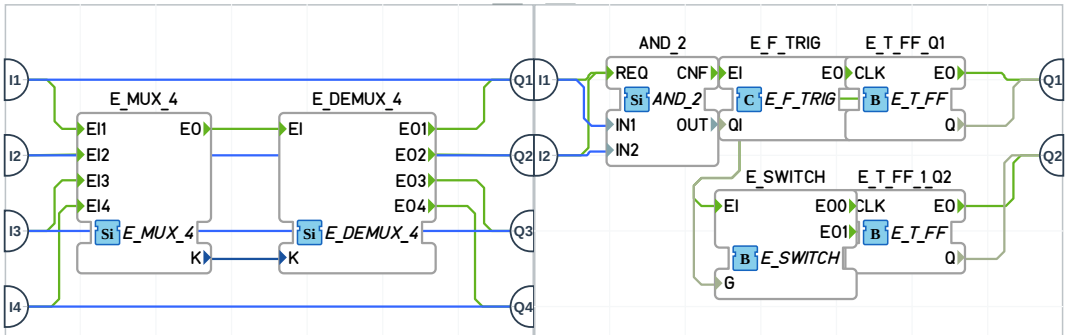


Uebung_087a2

Beispiel für E_DEMUX_4

Uebung_088

Beispiel für E_F_TRIG

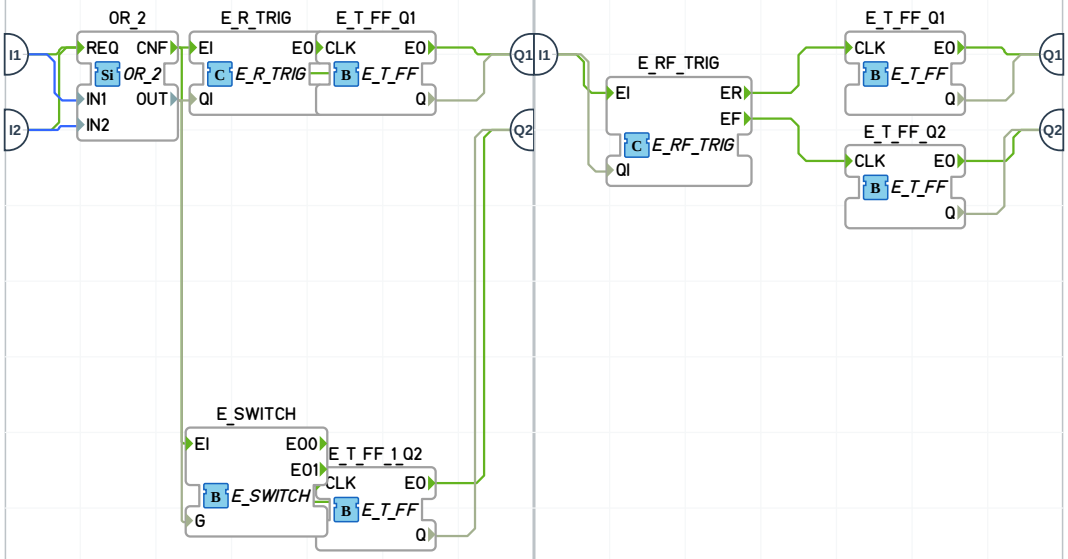


Uebung_089

Beispiel für E_R_TRIG

Uebung_089a

Beispiel für E_RF_TRIG

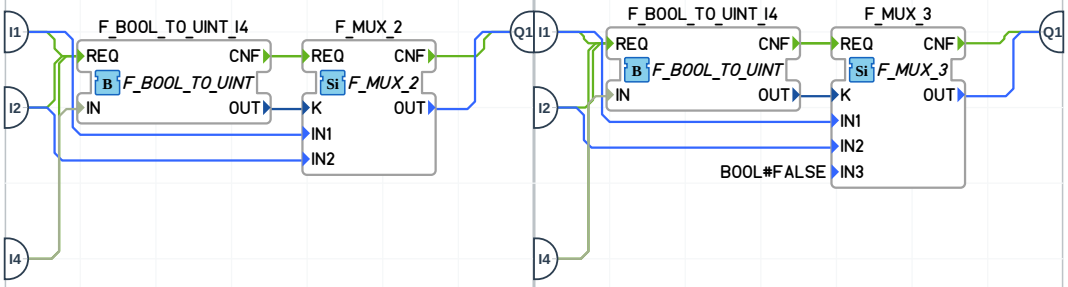


Uebung_090a1

Beispiel für F_MUX_2


Uebung_090a2

Beispiel für F_MUX_3

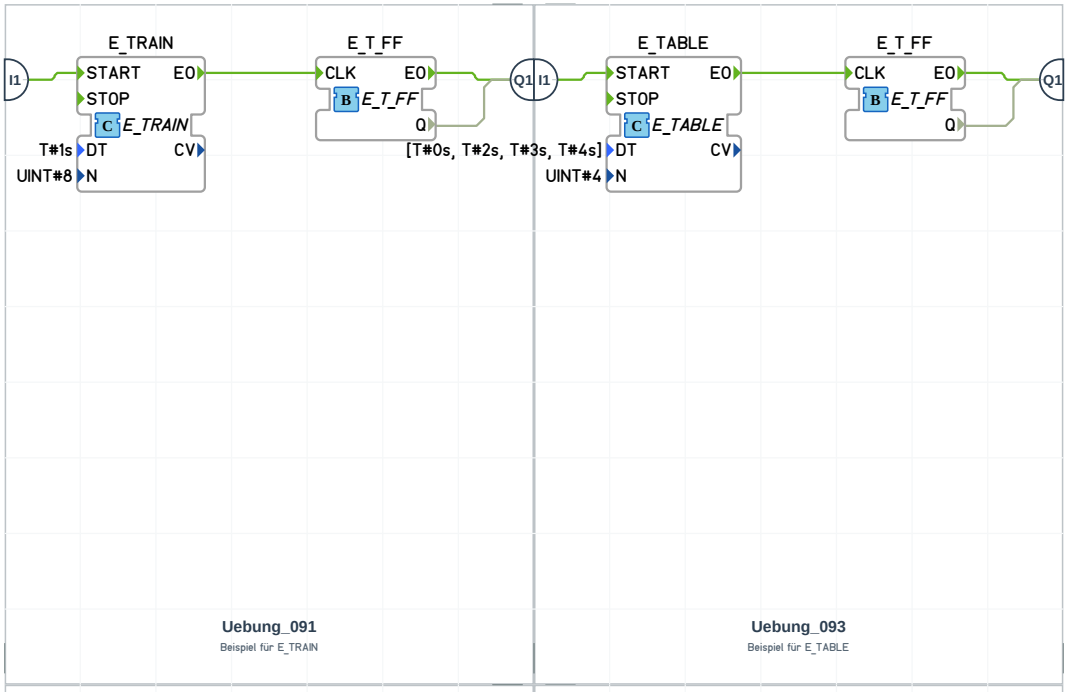


Uebung_091
Beispiel für E_TRAIN

Uebung_093
Beispiel für E_TABLE

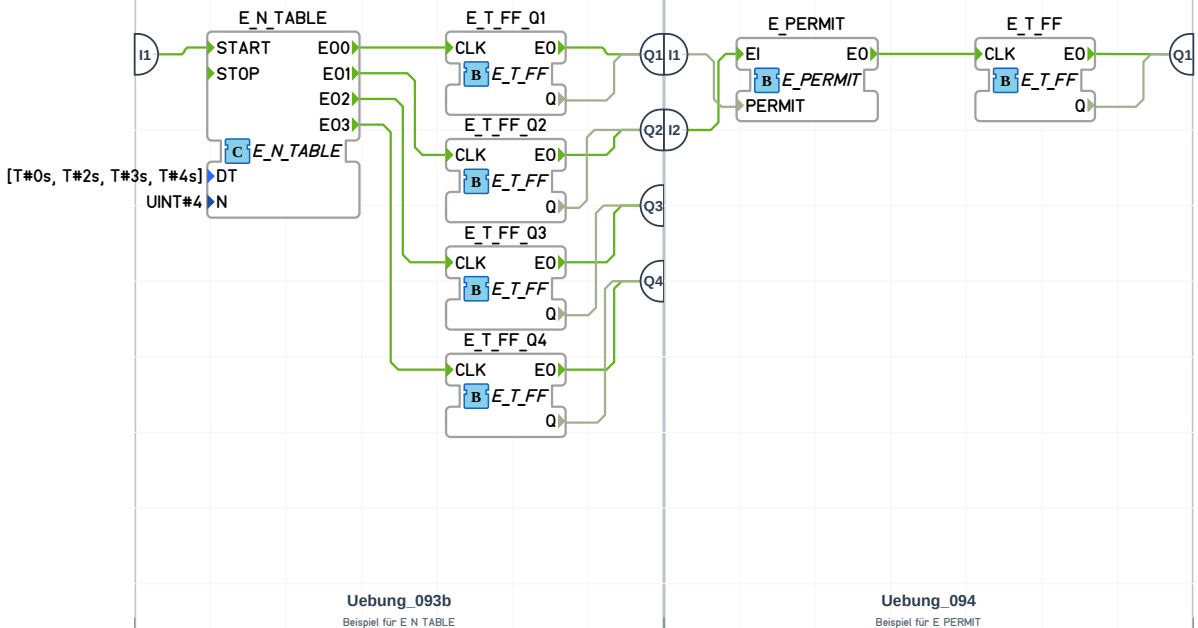


Uebung_093b
Beispiel für E_N_TABLE

Uebung_094
Beispiel für E_PERMIT

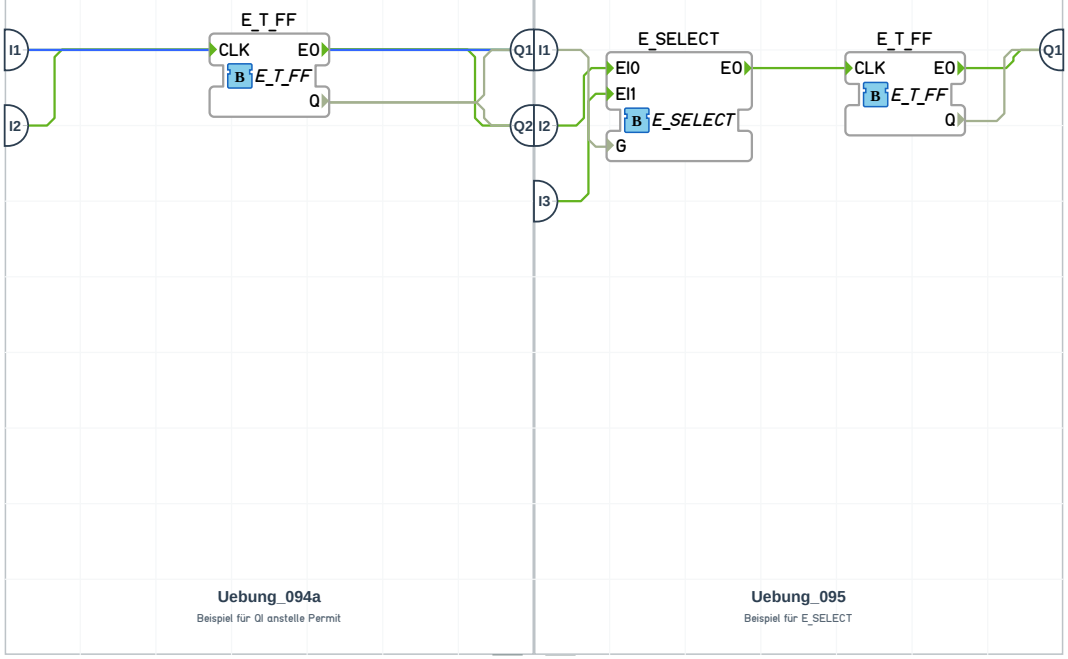


Uebung_094a
Beispiel für QI anstelle Permit

Uebung_095
Beispiel für E_SELECT

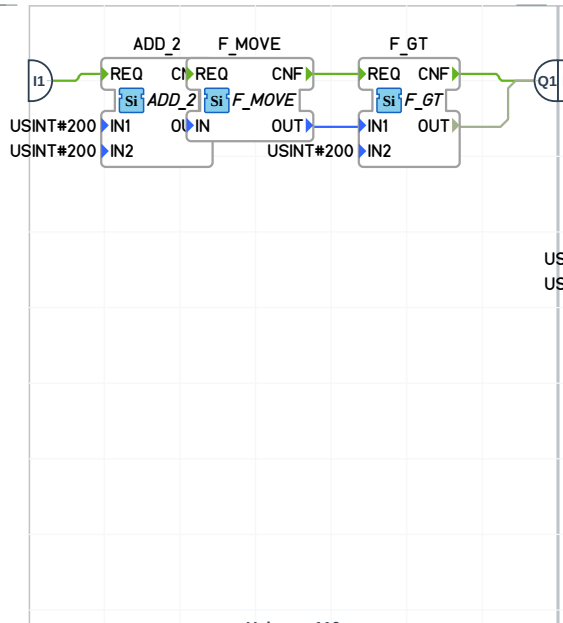


Uebung_110

Übung zum Integer Überlauf

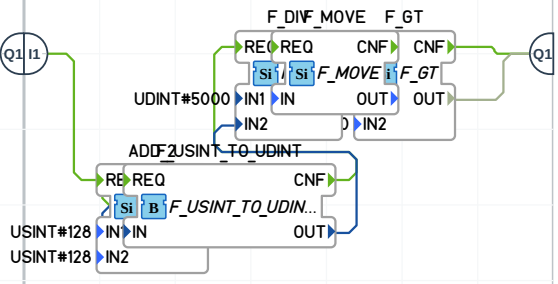


Uebung_111

Übung zum Integer Überlauf

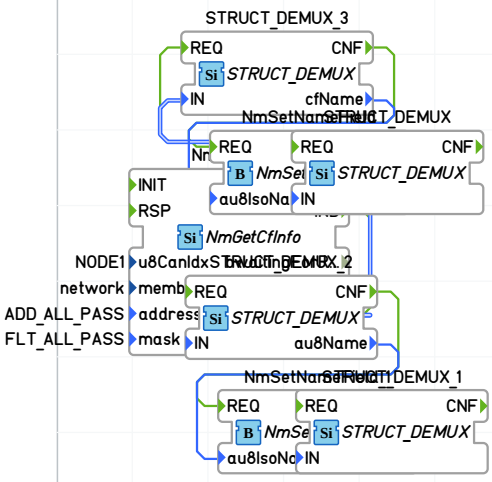


Uebung_120

Übung zu ISOBUS Name

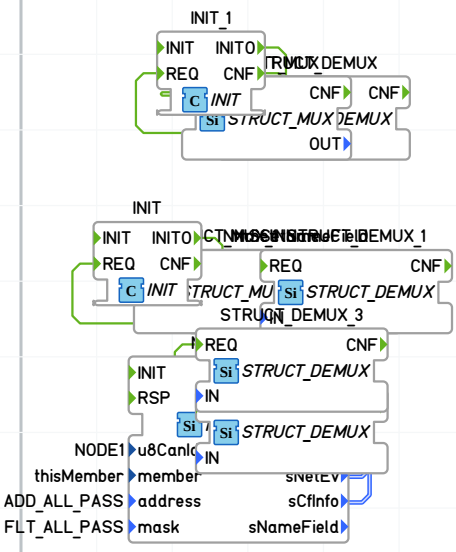


Uebung_121

Übung zu ISOBUS Name

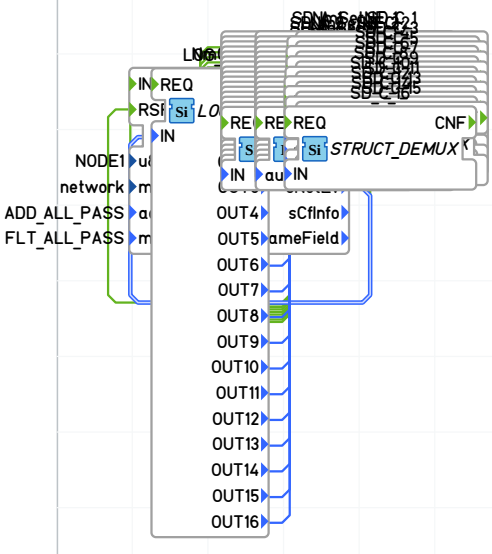


Uebung_122

Übung zu ISOBUS Name

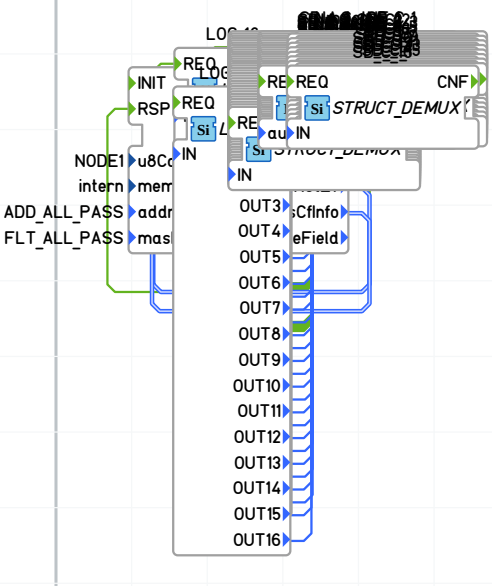


Uebung_122b

Übung zu ISOBUS Name

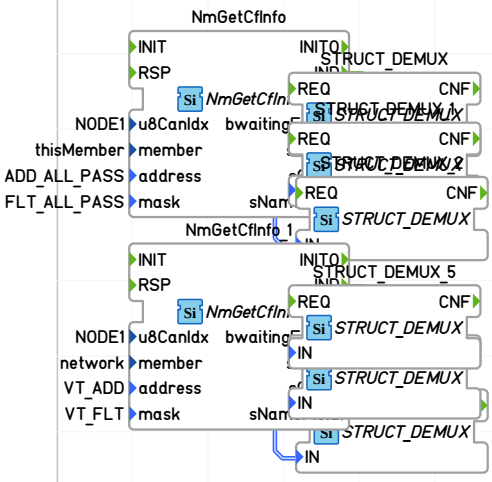


Uebung_123

Übung zu ISOBUS Name

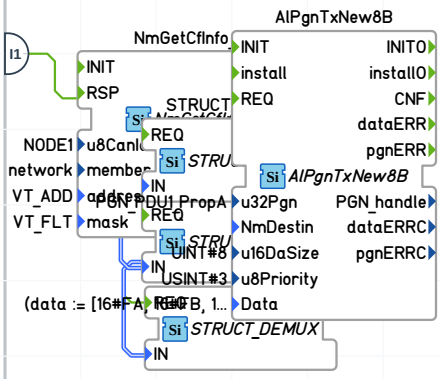


Uebung_124

Übung zu ISOBUS Send Message

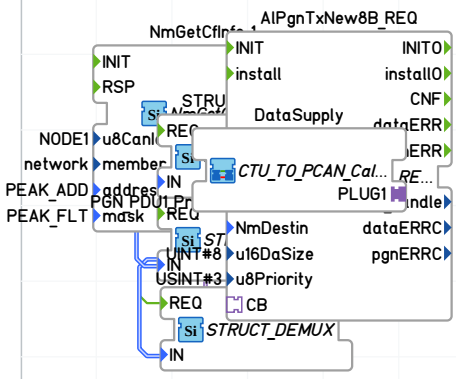


Uebung_125

Übung zu ISOBUS Send Message on Request (mit CB)

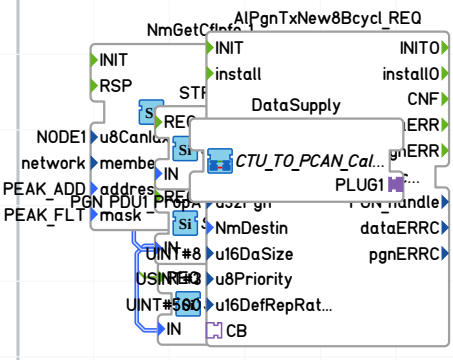


Uebung_126

Übung zu ISOBUS Send Message Cyclic (mit CB)

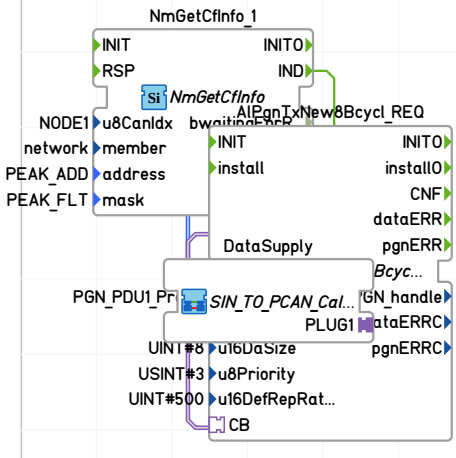


Uebung_126b

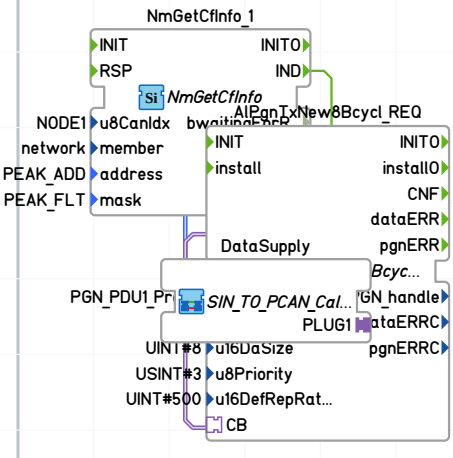Übung zu ISOBUS Send Message Cyclic (mit CB)
SINUS-Funktion Plotten




Uebung_126b2

Übung zu ISOBUS Send Message Cyclic (mit CB)
SINUS-Funktion Plotten

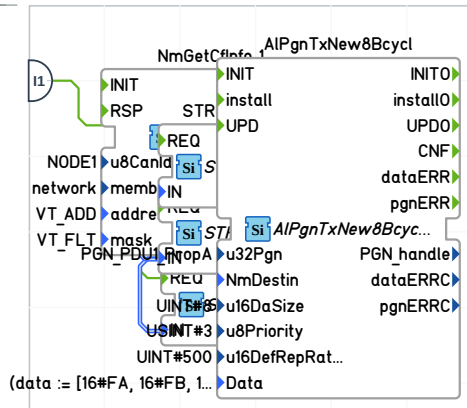


Uebung_127

Übung zu ISOBUS Send Message Cyclic (ohne CB)

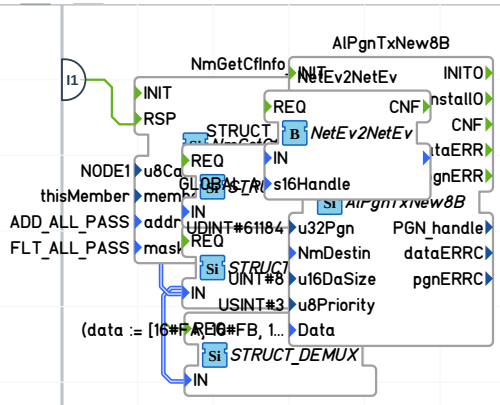


Uebung_128

Übung zu ISOBUS Send Message GLOBAL

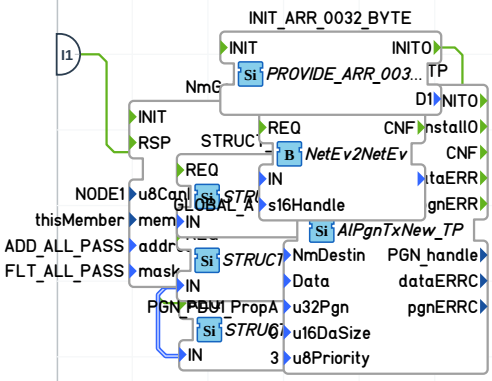


Uebung_128b

Übung zu ISOBUS Send Message GLOBAL TP BAM

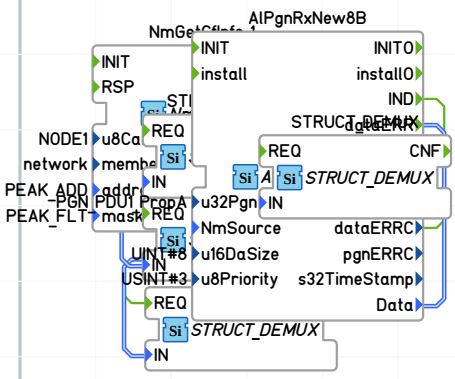


Uebung_130

Übung zu ISOBUS Receive Message

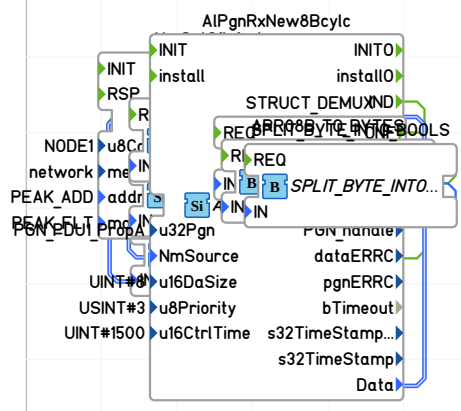


Uebung_131

Übung zu ISOBUS Receive Message Cyclic

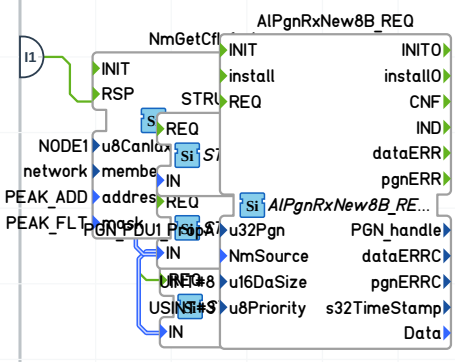


Uebung_132

Übung zu ISOBUS Request Message

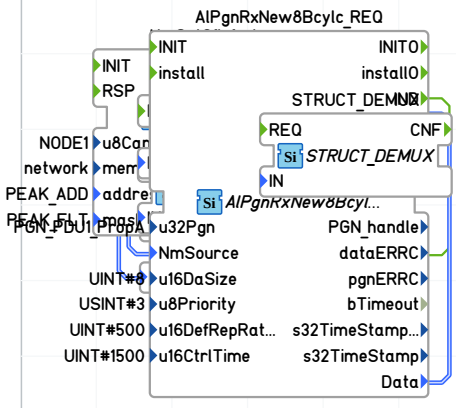


Uebung_133

Übung zu ISOBUS Request Message Cyclic

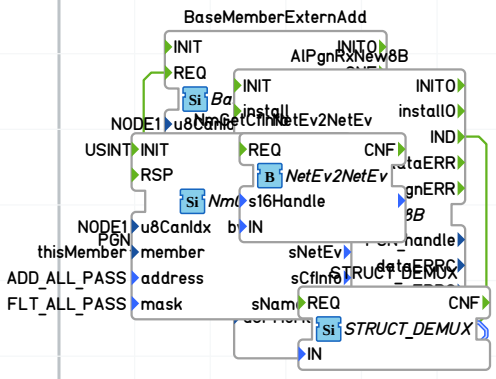


Uebung_134

Übung zu ISOBUS Receive from Unclaimed Partner

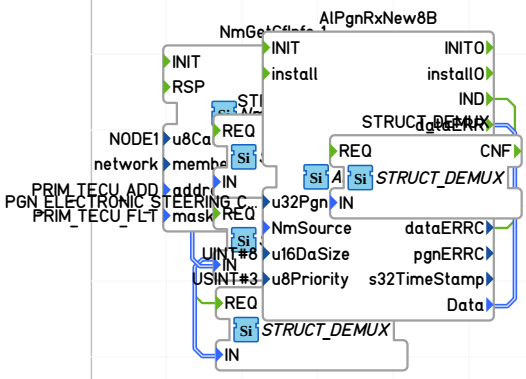


Uebung_135

Übung zu ISOBUS Receive Message

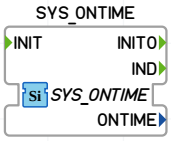


Uebung_140

Übung zu SYS_ONTIME (Betriebsstundenzähler)

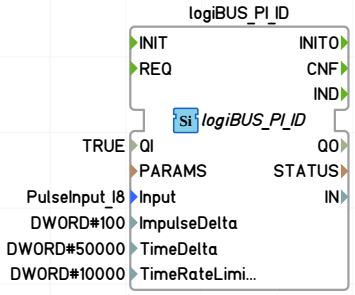


Uebung_150

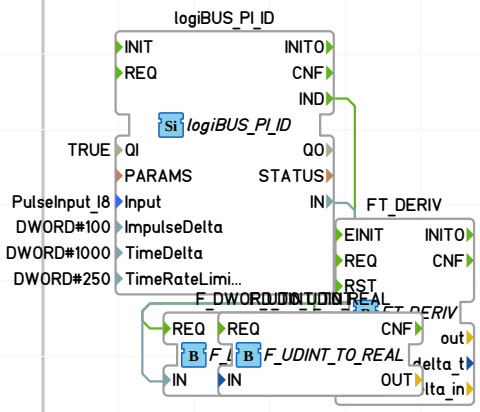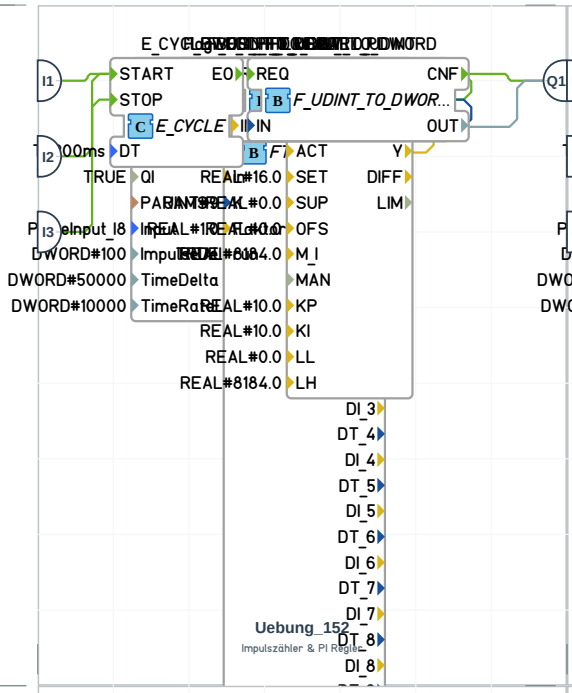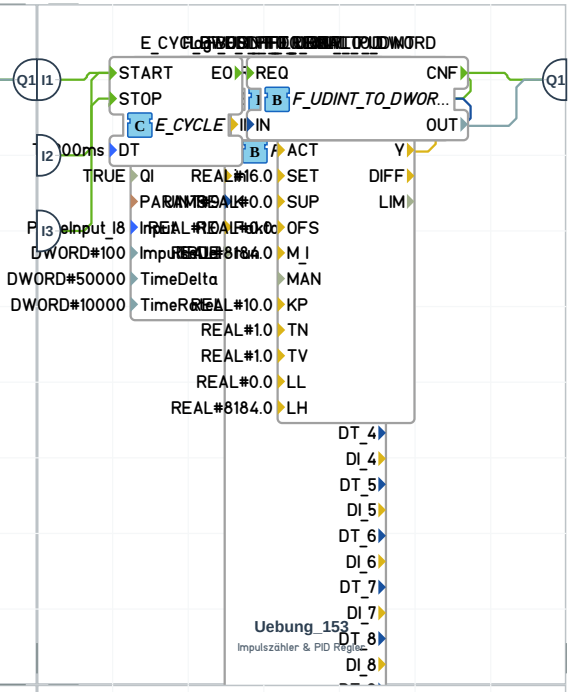
Impulszähler

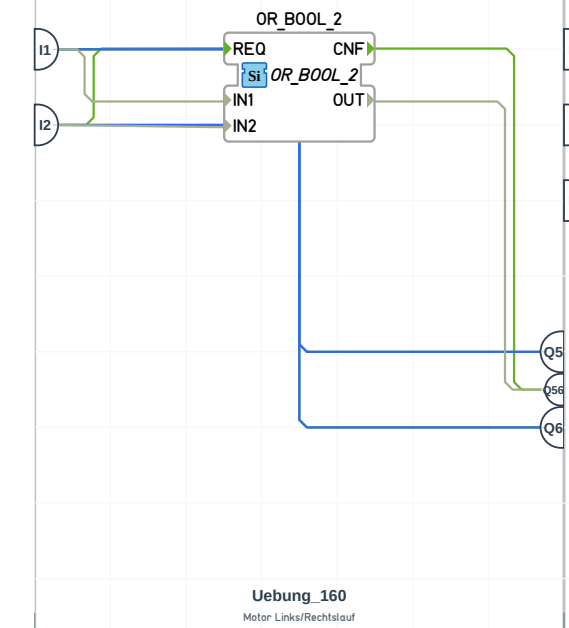



Uebung_151


Impulszähler



E_CYCLE
START
STOP
DT
TRUE
QI
F_UDINT_TO_DWOR...
REQ
CNF
IN
OUT
ACT
SET
SUP
OFS
M_I
MAN
KP
KI
LL
LH
Y
DIFF
LIM
I1
I2
I3
Q1
DWORD#100
DWORD#50000
DWORD#10000
REAL#16.0
REAL#0.0
REAL#10.0
REAL#8184.0
DI_3
DT_4
DI_4
DT_5
DI_5
DT_6
DI_6
DT_7
DI_7
DT_8
DI_8
Uebung_152
Impulszähler & PI Regler



E_CYCLE
START
STOP
DT
TRUE
QI
F_UDINT_TO_DWOR...
REQ
CNF
IN
OUT
ACT
SET
SUP
OFS
M_I
MAN
KP
TN
TV
LL
LH
Y
DIFF
LIM
I1
I2
I3
Q1
DWORD#100
DWORD#50000
DWORD#10000
REAL#1.0
REAL#0.0
REAL#8184.0
DT_4
DI_4
DT_5
DI_5
DT_6
DI_6
DT_7
DI_7
DT_8
DI_8
Uebung_153
Impulszähler & PID Regler


OR_BOOL_2
REQ
CNF
OR_BOOL_2
IN1
IN2
OUT
I1
I2
Q5
Q56
Q6
Uebung_160
Motor Links/Rechtslauf

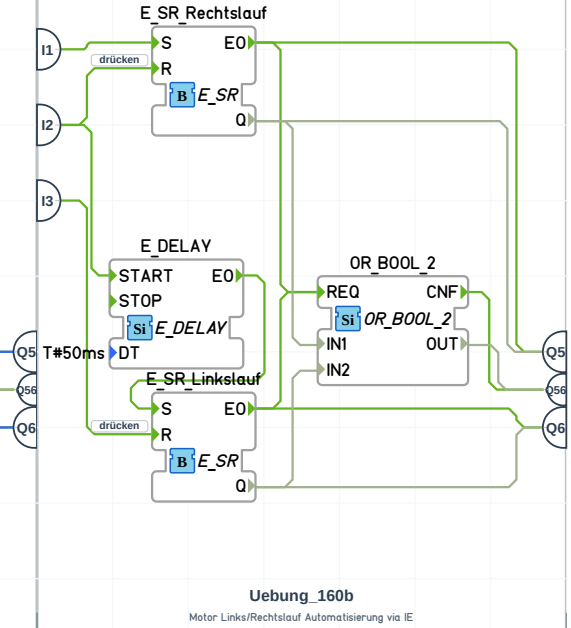
E_SR_Rechtslauf
S
R
E_SR
Q
EO
drücken
I1
I2
I3
E_DELAY
START
STOP
DT
T#50ms
OR_BOOL_2
REQ
CNF
IN1
IN2
OUT
E_SR_Linkslauf
Q5
Q56
Q6
Uebung_160b
Motor Links/Rechtslauf Automatisierung via IE

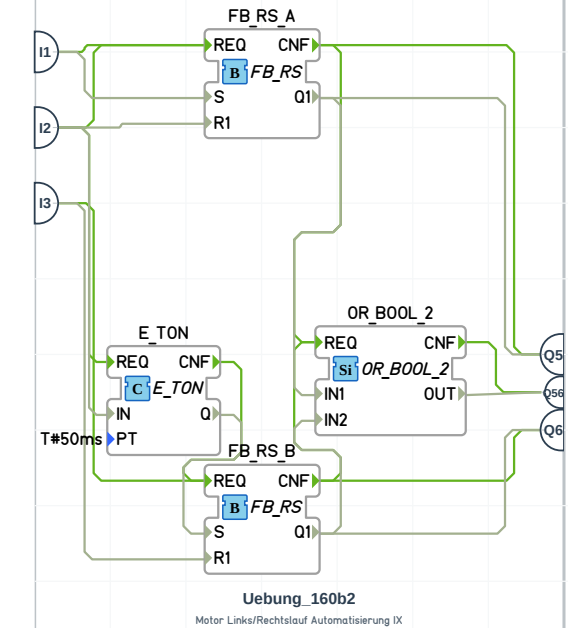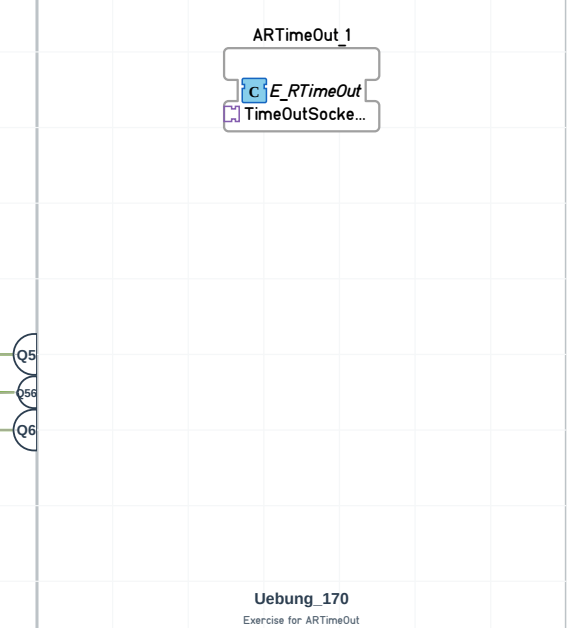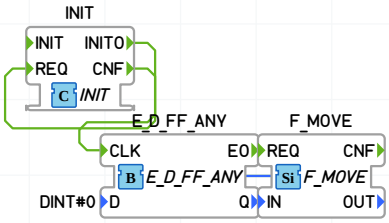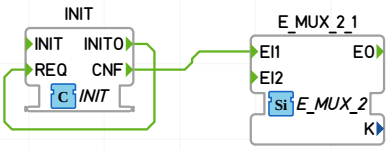

FB_RS_A
REQ
CNF
FB_RS
S
Q1
R1
I1
I2
I3
E_TON
E_TON
IN
Q
T#50ms
PT
OR_BOOL_2
OR_BOOL_2
IN1
IN2
FB_RS_B
Q5
Q56
Q6
Uebung_160b2
Motor Links/Rechtslauf Automatisierung IX


ARTimeOut_1
E_RTimeOut
TimeOutSocke...
Uebung_170
Exercise for ARTimeOut




Uebung_171

Exercise for E_D_FF_ANY




Uebung_172

Exercise for E_MUX_2

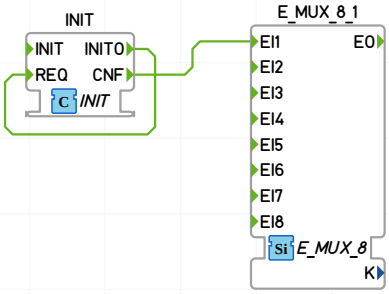


Uebung_173

Exercise for E_MUX_8

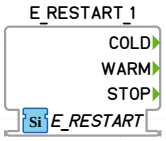


Uebung_174

Exercise for E_RESTART

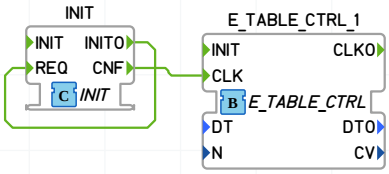


Uebung_175

Exercise for E_TABLE_CTRL

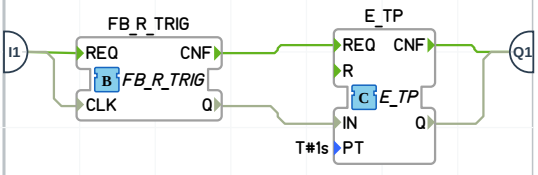


Uebung_177

Beispiel für FB_R_TRIG (Rising Edge Detection)

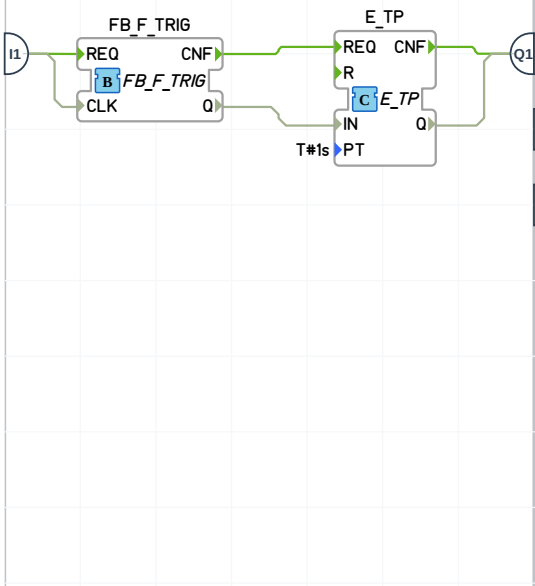


Uebung_178

Beispiel für FB_F_TRIG (Falling Edge Detection)

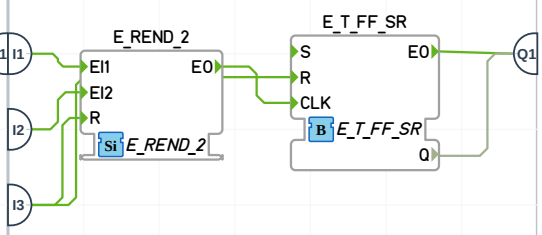


Uebung_179

Beispiel für E_REND_2 (Rendezvous von zwei Events)

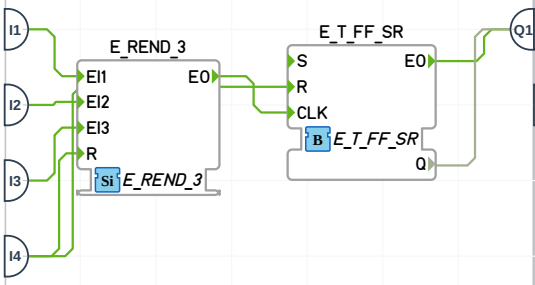


Uebung_180

Beispiel für E_REND_3 (Rendezvous von drei Events)

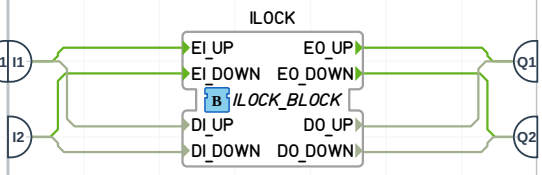


Uebung_201

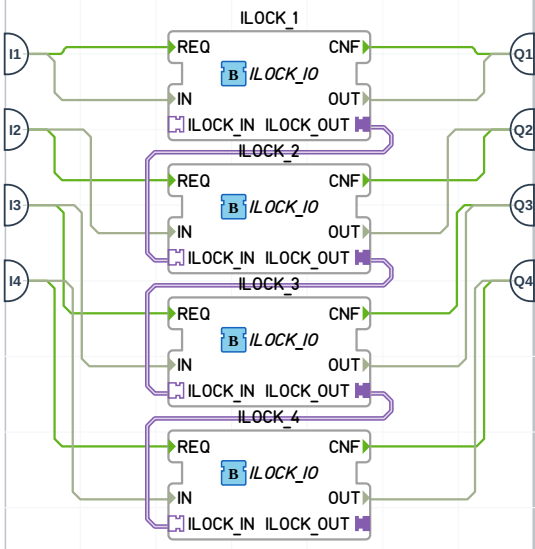Interlock: ILOCK_BLOCK (Gegenseitige Verriegelung)




Uebung_201_Interlock

Interlock advanced exercise (AX)

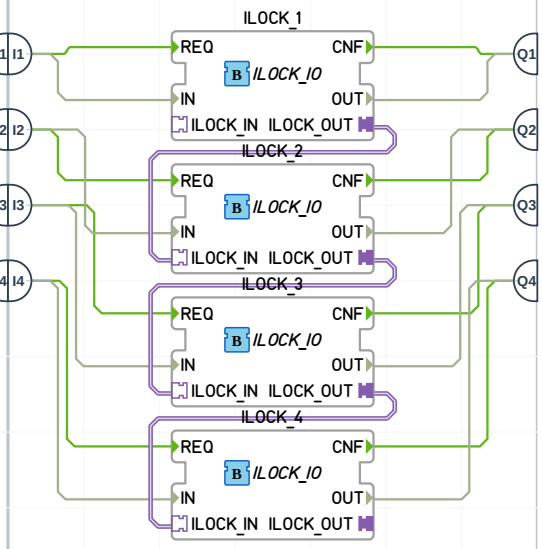


Uebung_201_Interlock_BOOL

Interlock basic exercise (BOOL)

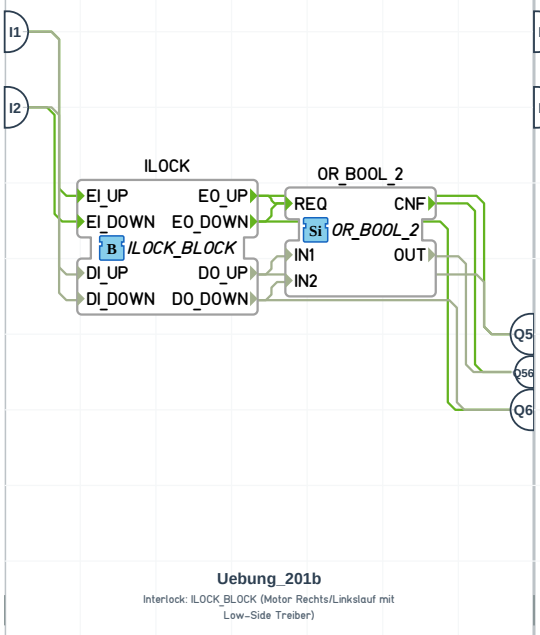


Uebung_201b

Interlock: ILOCK_BLOCK (Motor Rechts/Linkslauf mit Low-Side Treiber)

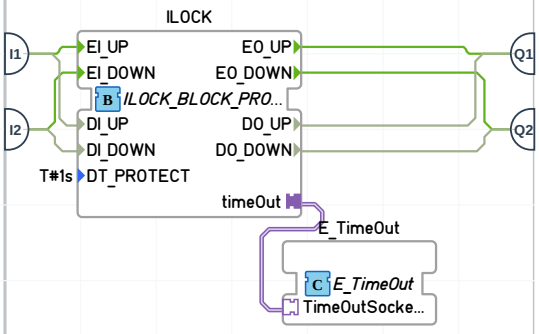


Uebung_202

Interlock: ILOCK_BLOCK_PROTECT (Verriegelung mit Schutzzeit)

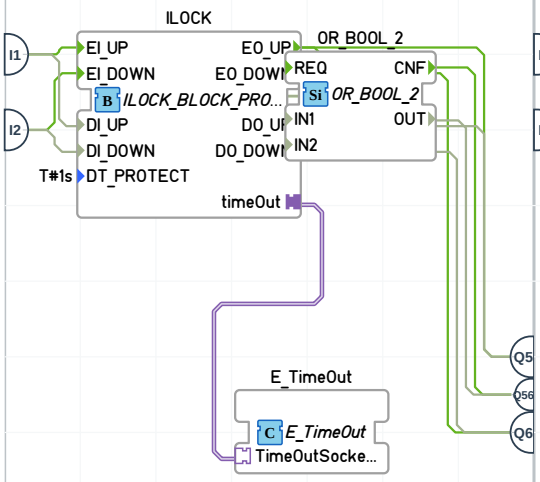


Uebung_202b

Interlock: ILOCK_BLOCK_PROTECT (Motor Reversierung mit Schutzzeit)

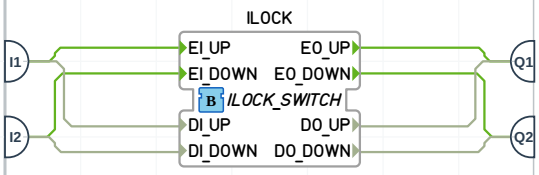


Uebung_203

Interlock: ILOCK_SWITCH (Umschalt-Priorität Last-Wins)

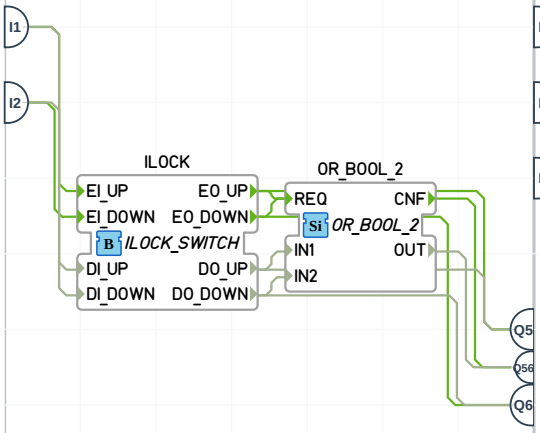


Uebung_203b

Interlock: ILOCK_SWITCH (Motor Reversierung Priorität Last-Wins)

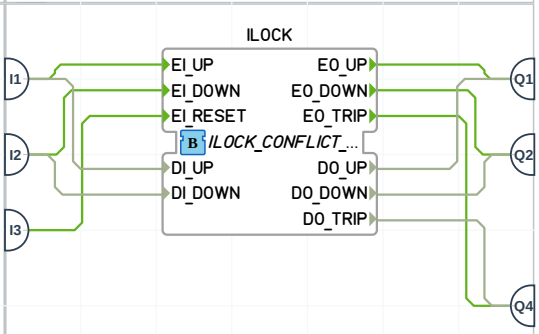


Uebung_204

Interlock: ILOCK_CONFLICT_TRIP (Trip bei Konflikt mit Reset)

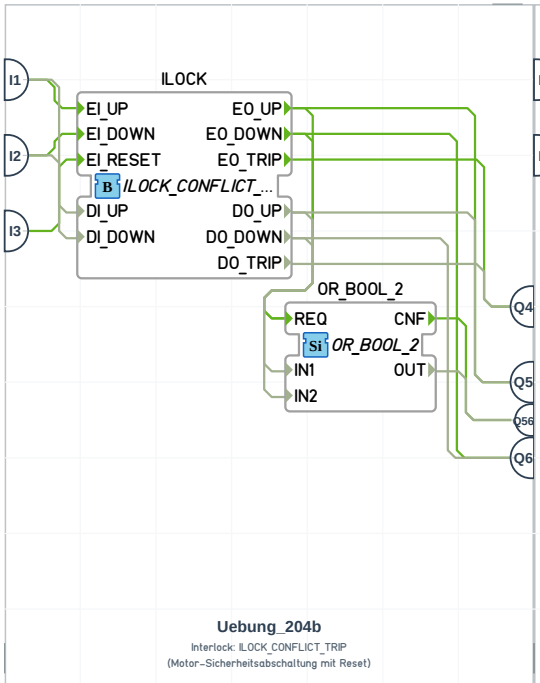


Uebung_204b

Interlock: ILOCK_CONFLICT_TRIP
(Motor-Sicherheitsabschaltung mit Reset)

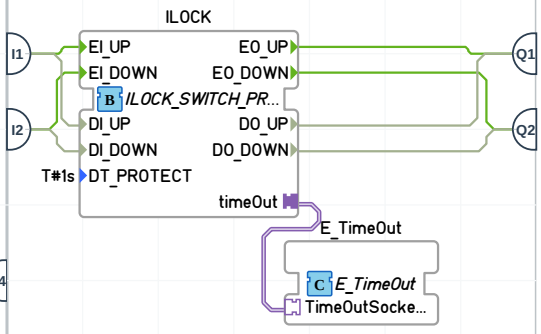


Uebung_205

Interlock: ILOCK_SWITCH_PROTECT (Umschalt-Priorität
mit Schutzzeit)

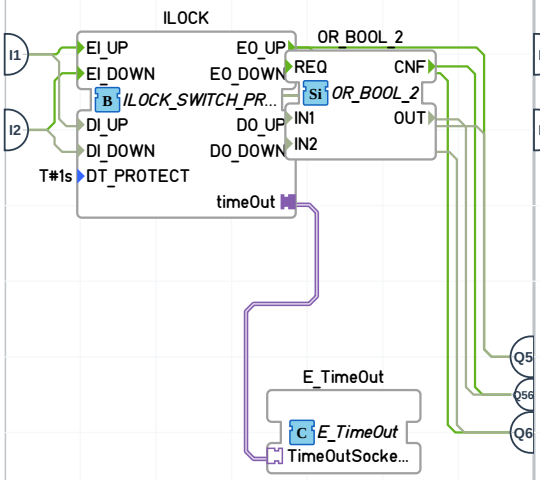


Uebung_205b

Interlock: ILOCK_SWITCH_PROTECT (Motor Reversierung
Priorität mit Schutzzeit)

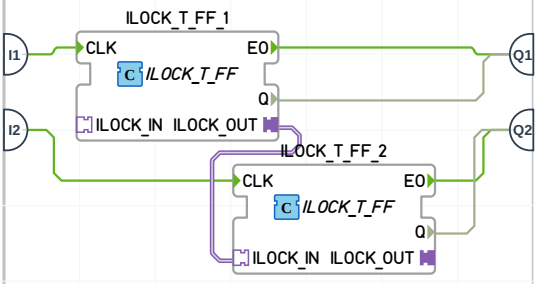


Uebung_206

Interlock: ILOCK_T_FF (Zwei gegenseitig verriegelte
Toggle-Flip-Flops via Adapter-Kette)

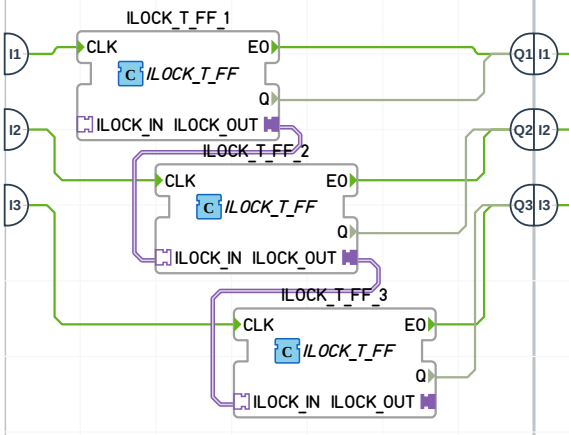


Uebung_206b

Interlock: ILOCK_T_FF (Drei gegenseitig verriegelte
Toggle-Flip-Flops via Adapter-Kette)

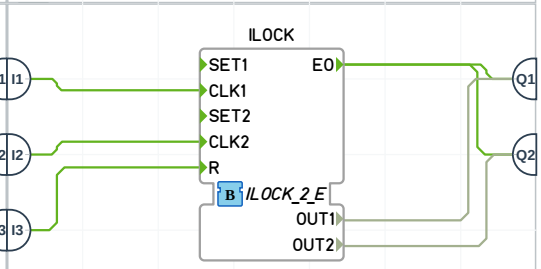


Uebung_207

Interlock: ILOCK_2_E (Event-gesteuertes bistabiles
Relais mit gegenseitiger Verriegelung)

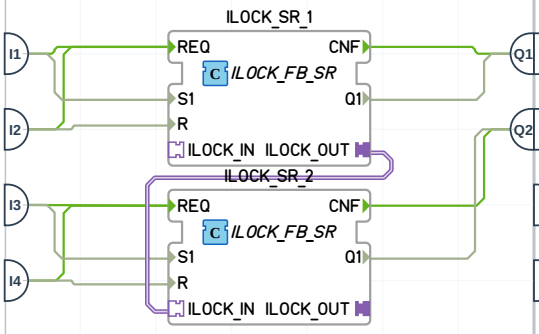


Uebung_208

Interlock: ILOCK_FB_SR (Zwei gegenseitig verriegelte Set-Dominante Latches via AX2-Adapter)

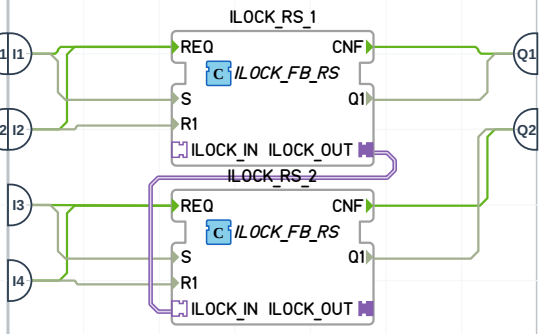


Uebung_209

Interlock: ILOCK_FB_RS (Zwei gegenseitig verriegelte Reset-Dominante Latches via AX2-Adapter)

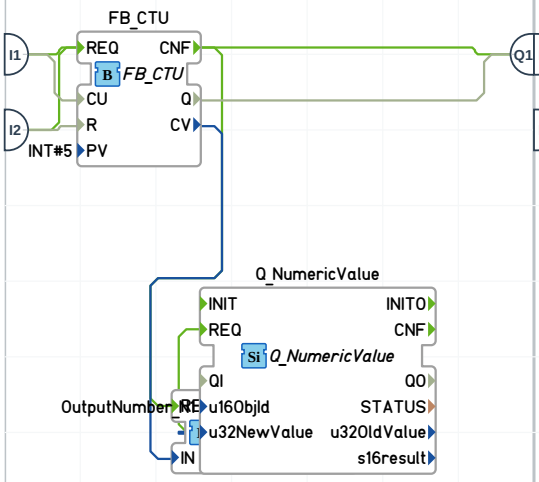


Uebung_210

Standard IEC 61131-3 FB_CTU (Vorwärtszähler, INT) mit Terminal-Ausgabe

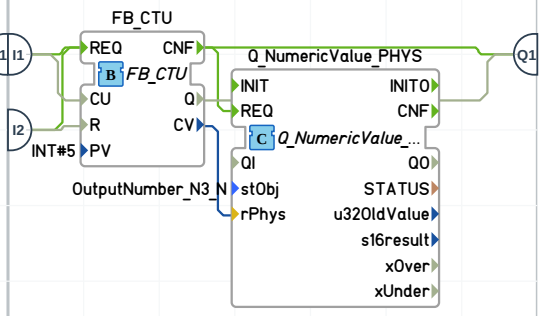


Uebung_210b

Standard IEC 61131-3 FB_CTU (Vorwärtszähler, INT) mit Terminal-Ausgabe

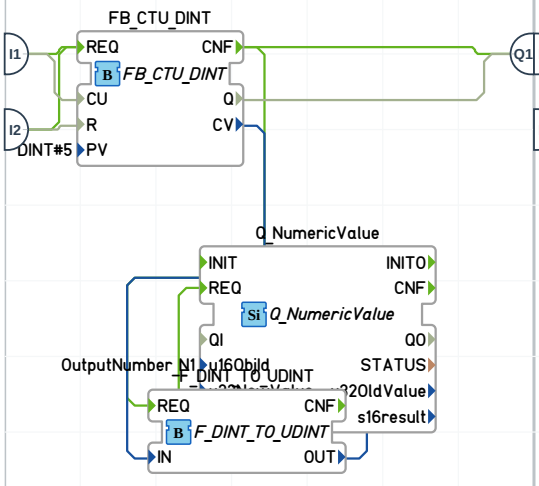


Uebung_211

Standard IEC 61131-3 FB_CTU_DINT (Vorwärtszähler, DINT) mit Terminal-Ausgabe

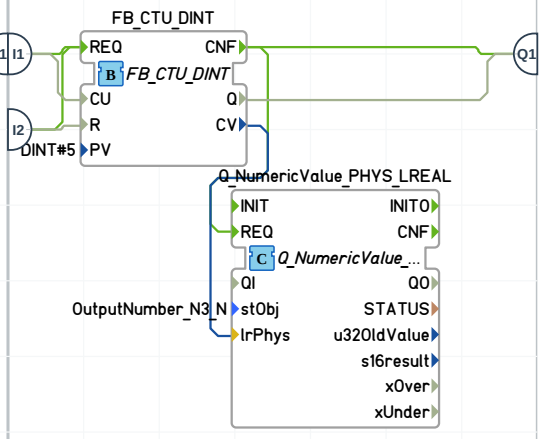


Uebung_211b

Standard IEC 61131-3 FB_CTU_DINT (Vorwärtszähler, DINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)

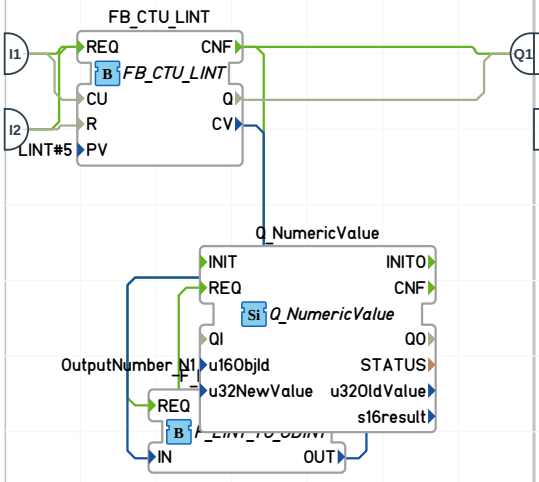


Uebung_212

Standard IEC 61131-3 FB_CTU_LINT (Vorwärtszähler, LINT) mit Terminal-Ausgabe

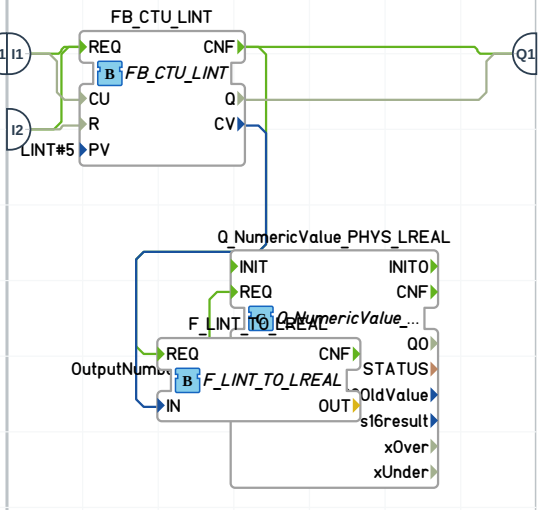


Uebung_212b

Standard IEC 61131-3 FB_CTU_LINT (Vorwärtszähler, LINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)

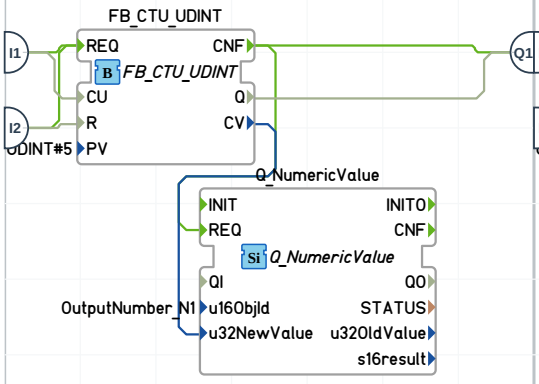


Uebung_213

Standard IEC 61131-3 FB_CTU_UDINT (Vorwärtszähler, UDINT) mit Terminal-Ausgabe

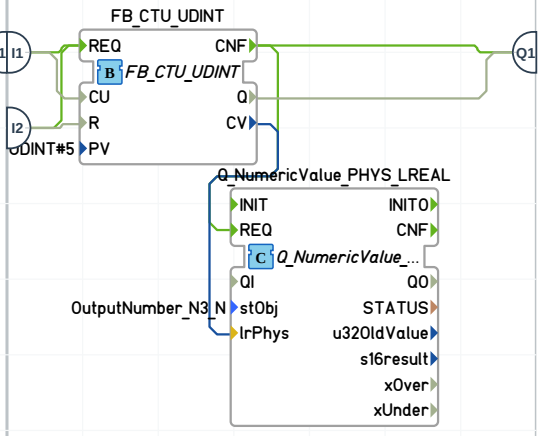


Uebung_213b

Standard IEC 61131-3 FB_CTU_UDINT (Vorwärtszähler, UDINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)

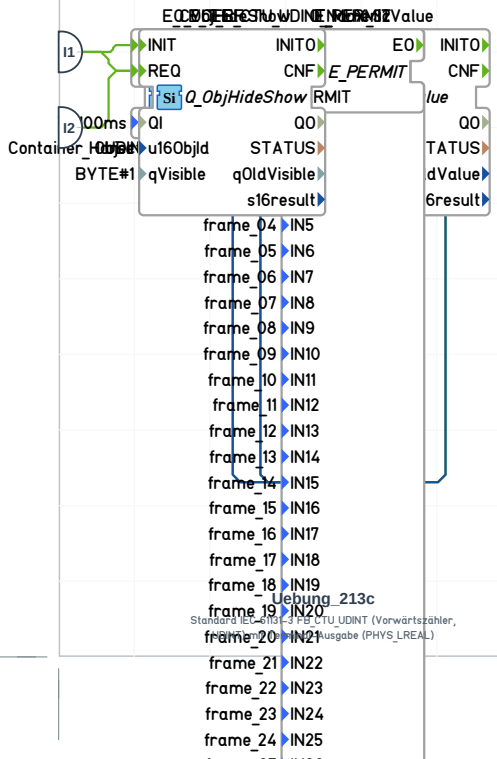


Uebung_213c

Standard IEC 61131-3 FB_CTU_UDINT (Vorwärtszähler, UDINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)

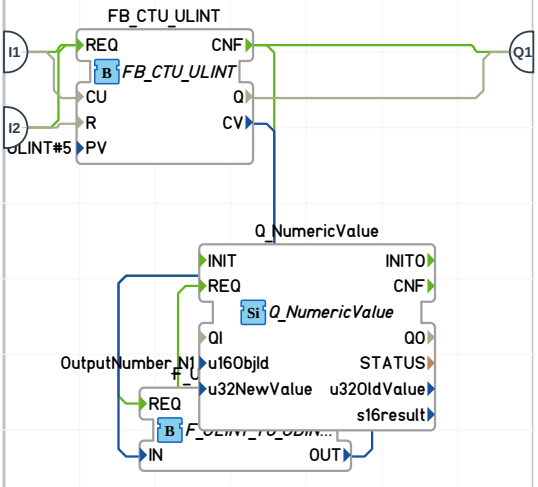


Uebung_214

Standard IEC 61131-3 FB_CTU_ULINT (Vorwärtszähler, ULINT) mit Terminal-Ausgabe

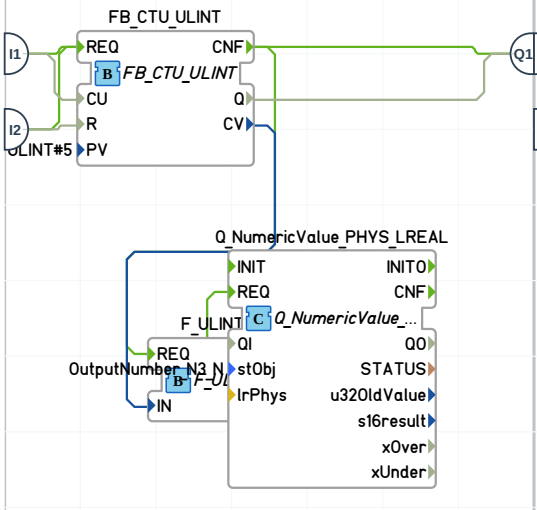


Uebung_214b

Standard IEC 61131-3 FB_CTU_ULINT (Vorwärtszähler, ULINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)

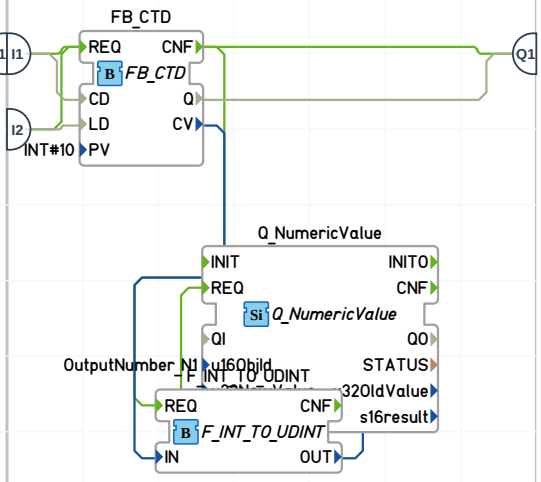


Uebung_215

Standard IEC 61131-3 FB_CTD (Rückwärtszähler, INT) mit Terminal-Ausgabe

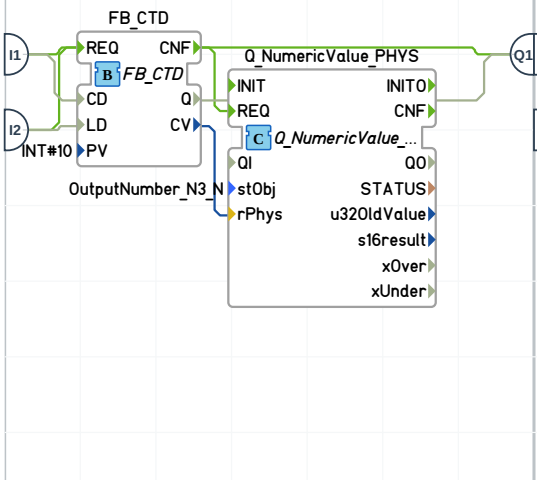


Uebung_215b

Standard IEC 61131-3 FB_CTD (Rückwärtszähler, INT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS)

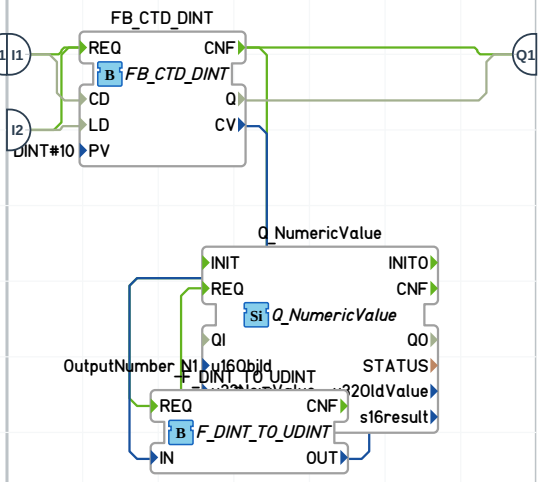


Uebung_216

Standard IEC 61131-3 FB_CTD_DINT (Rückwärtszähler, DINT) mit Terminal-Ausgabe

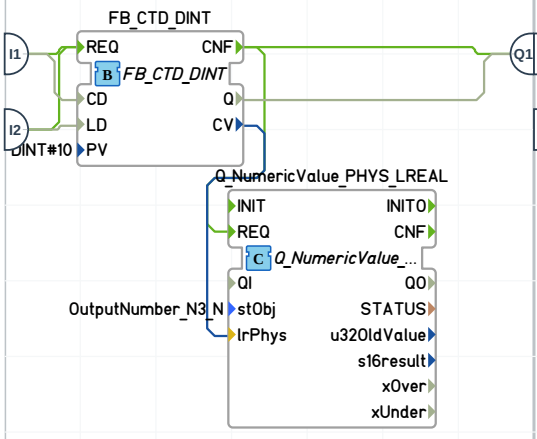


Uebung_216b

Standard IEC 61131-3 FB_CTD_DINT (Rückwärtszähler, DINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)

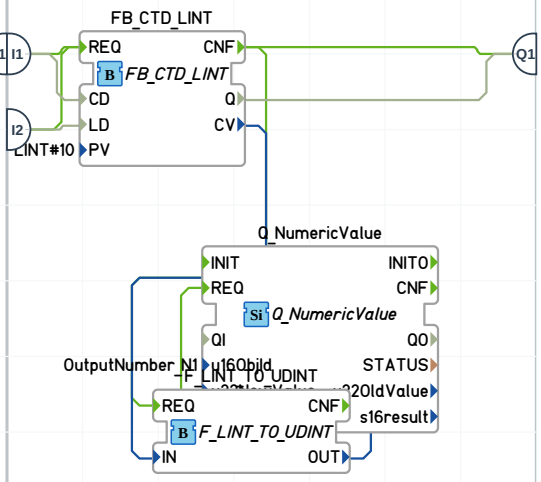


Uebung_217

Standard IEC 61131-3 FB_CTD_LINT (Rückwärtszähler, LINT) mit Terminal-Ausgabe

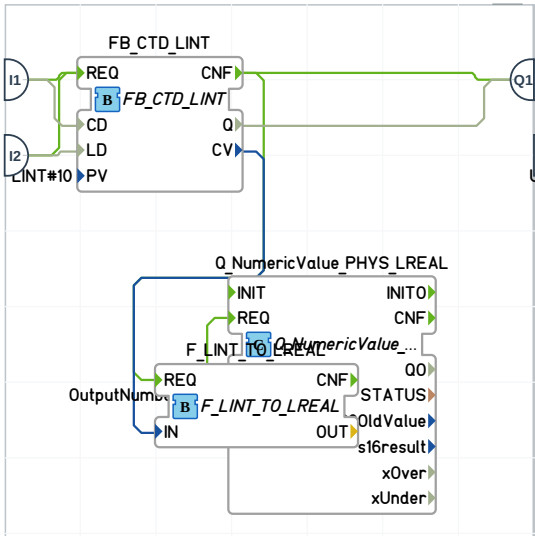


Uebung_217b

Standard IEC 61131-3 FB_CTD_LINT (Rückwärtszähler, LINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)

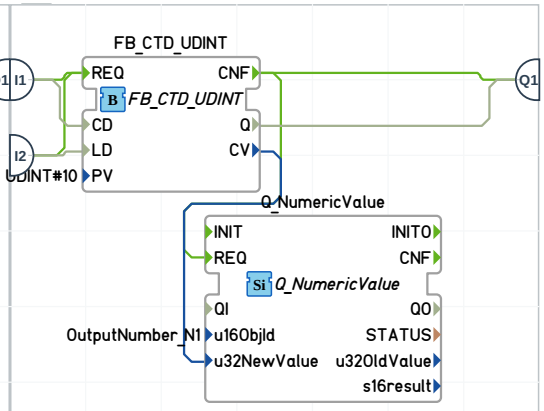


Uebung_218

Standard IEC 61131-3 FB_CTD_UDINT (Rückwärtszähler, UDINT) mit Terminal-Ausgabe

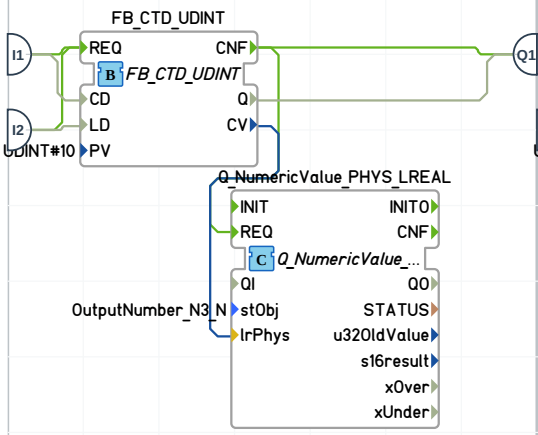


Uebung_218b

Standard IEC 61131-3 FB_CTD_UDINT (Rückwärtszähler, UDINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS)

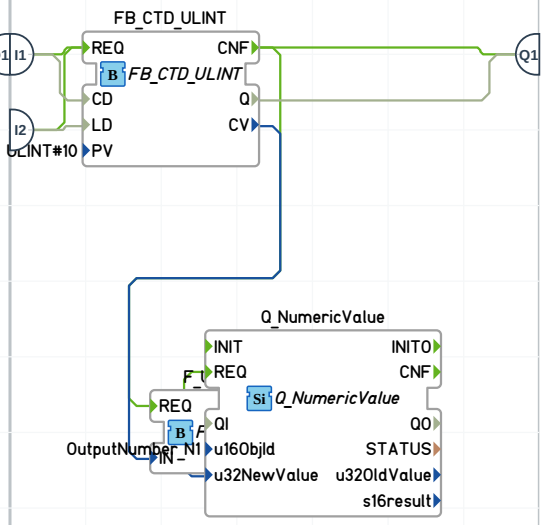


Uebung_219

Standard IEC 61131-3 FB_CTD_ULINT (Rückwärtszähler, ULINT) mit Terminal-Ausgabe

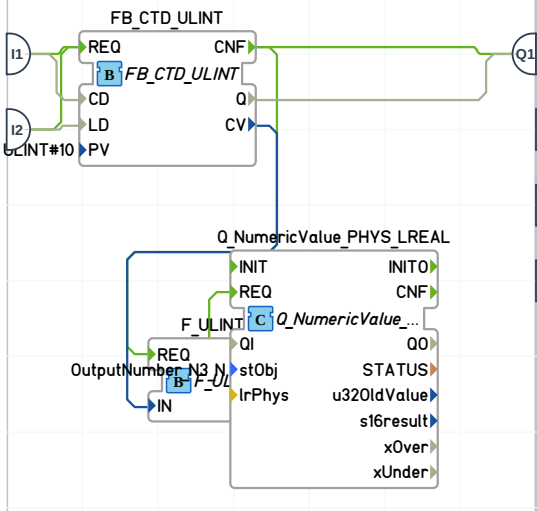


Uebung_219b

Standard IEC 61131-3 FB_CTD_ULINT (Rückwärtszähler, ULINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)

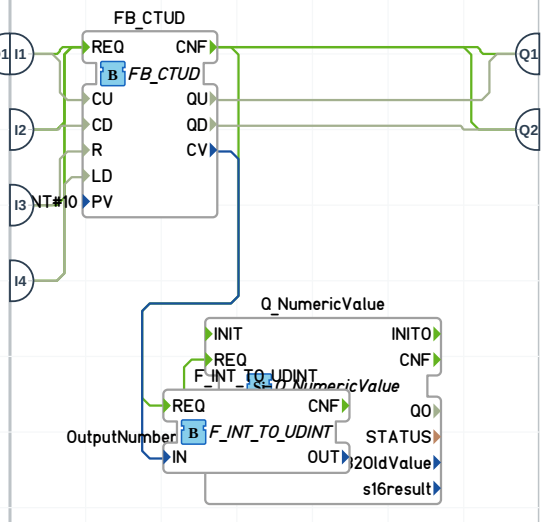


Uebung_220

Standard IEC 61131-3 FB_CTUD (Vor-/Rückwärtszähler, INT) mit Terminal-Ausgabe

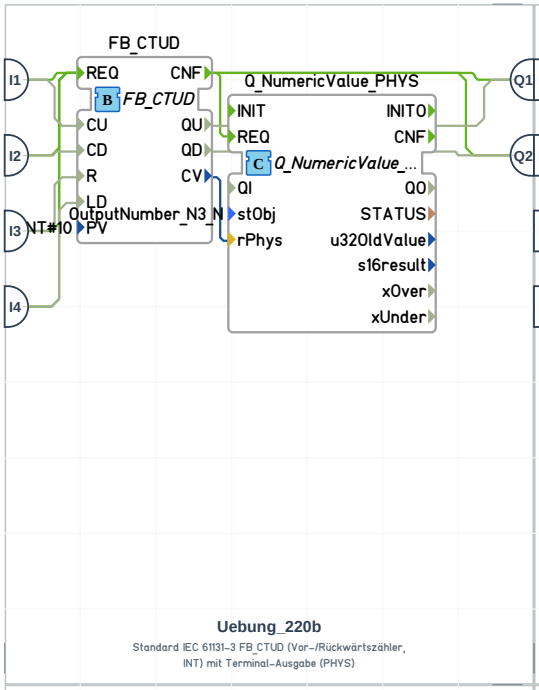


Uebung_220b

Standard IEC 61131-3 FB_CTUD (Vor-/Rückwärtszähler, INT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS)

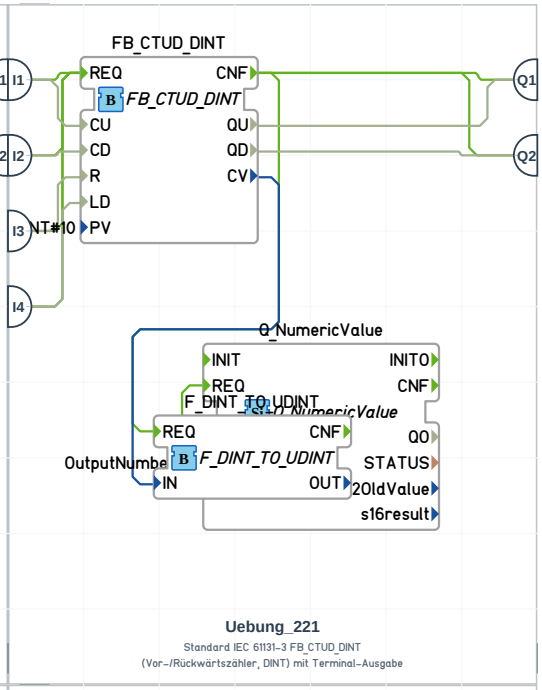


Uebung_221

Standard IEC 61131-3 FB_CTUD_DINT (Vor-/Rückwärtszähler, DINT) mit Terminal-Ausgabe

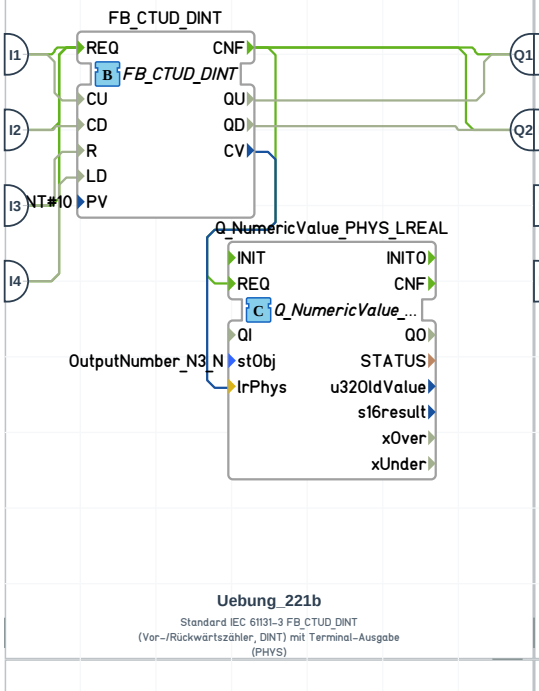


Uebung_221b

Standard IEC 61131-3 FB_CTUD_DINT (Vor-/Rückwärtszähler, DINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS)

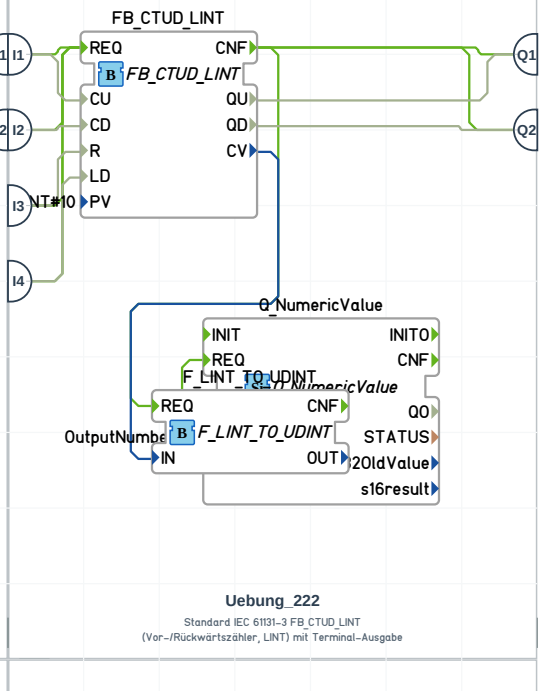


Uebung_222

Standard IEC 61131-3 FB_CTUD_LINT (Vor-/Rückwärtszähler, LINT) mit Terminal-Ausgabe

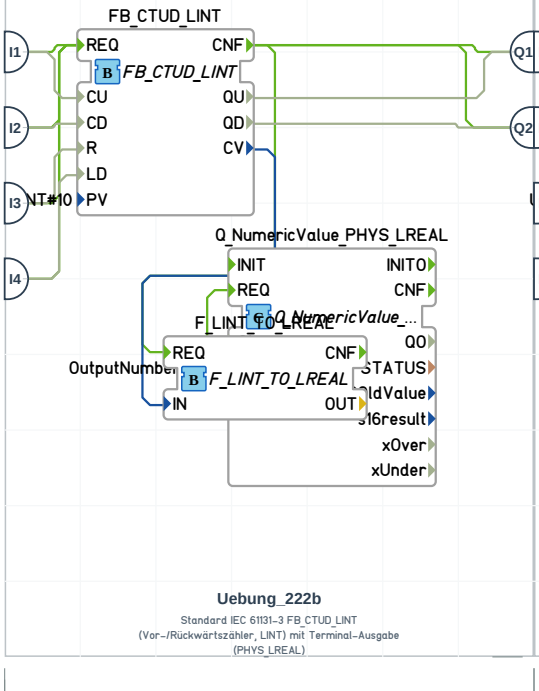


Uebung_222b

Standard IEC 61131-3 FB_CTUD_LINT (Vor-/Rückwärtszähler, LINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)

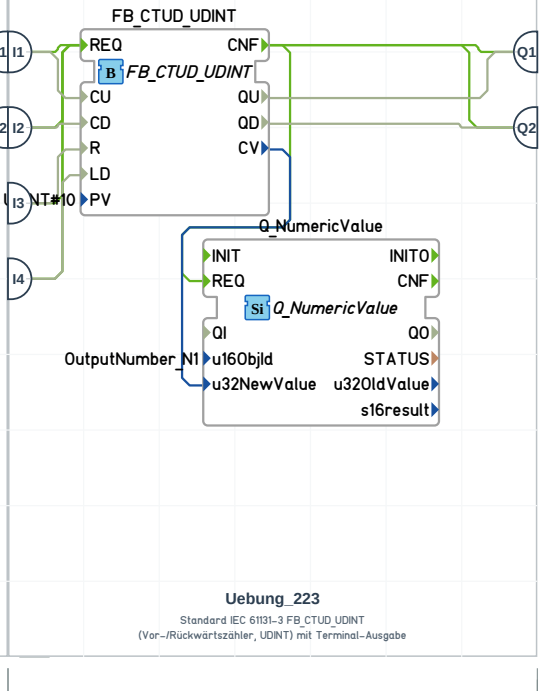


Uebung_223

Standard IEC 61131-3 FB_CTUD_UDINT (Vor-/Rückwärtszähler, UDINT) mit Terminal-Ausgabe

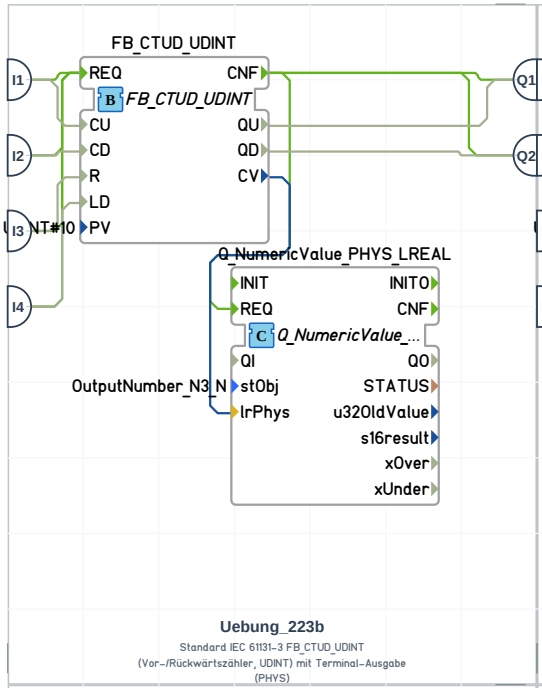


Uebung_223b

Standard IEC 61131-3 FB_CTUD_UDINT (Vor-/Rückwärtszähler, UDINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS)

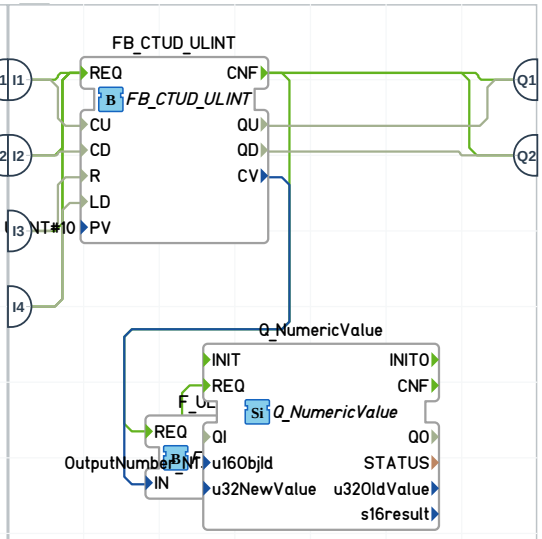


Uebung_224

Standard IEC 61131-3 FB_CTUD_ULINT (Vor-/Rückwärtszähler, ULINT) mit Terminal-Ausgabe

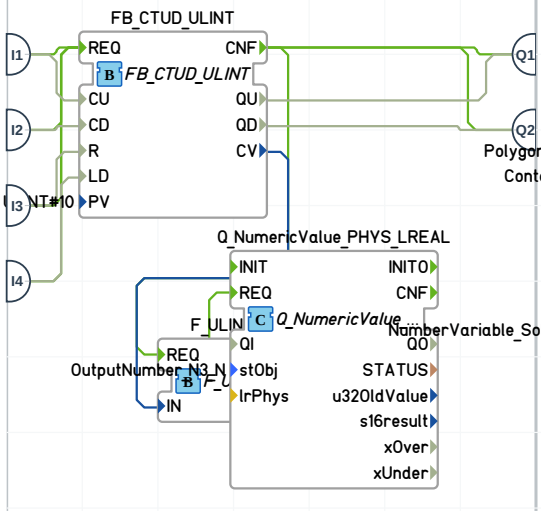


Uebung_224b

Standard IEC 61131-3 FB_CTUD_ULINT (Vor-/Rückwärtszähler, ULINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)

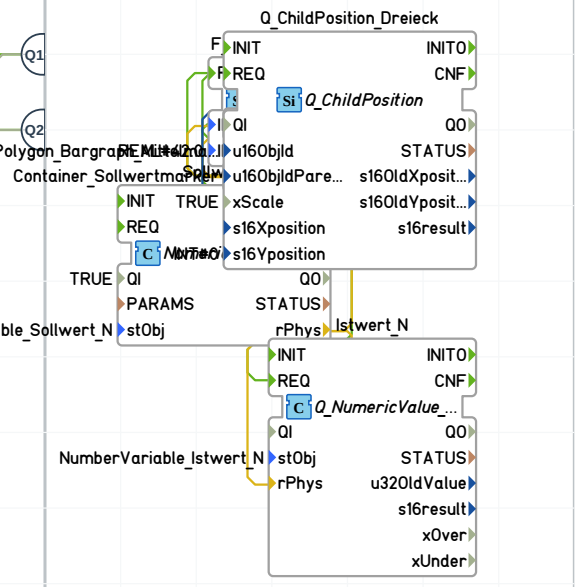


Uebung_225

Dreieck-Sollwertmarker: Sollwert-Eingabe bewegt das Dreieck und schreibt den Istwert zurueck

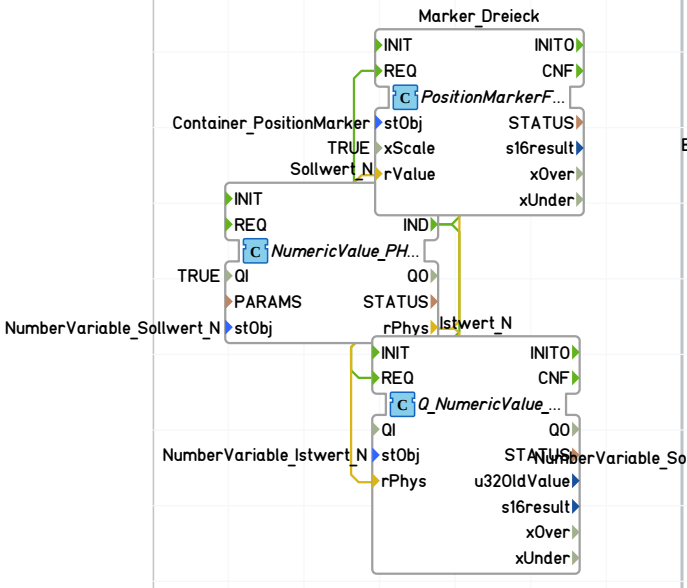


Uebung_225b

Dreieck-Sollwertmarker (wie Uebung_225, aber mit dem wiederverwendbaren PositionMarkerFS-Baustein statt F_ADD_Center/F_REAL_TO_INT_Pos/Q_ChildPosition_Dreieck)

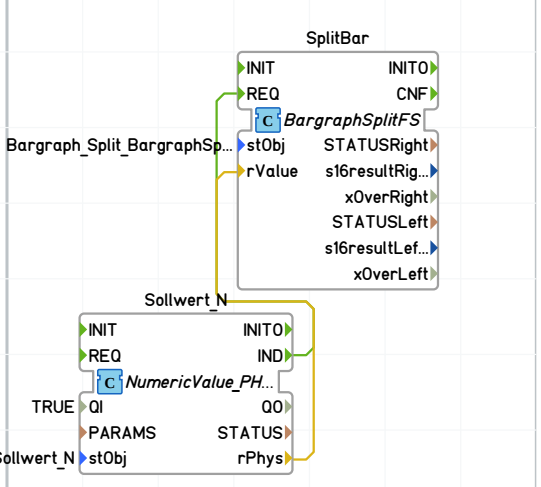


Uebung_226

Split-Bargraph: Sollwert-Eingabe treibt zwei nebeneinanderliegende Bargraphen als vorzeichenbehafteten Ausschlag

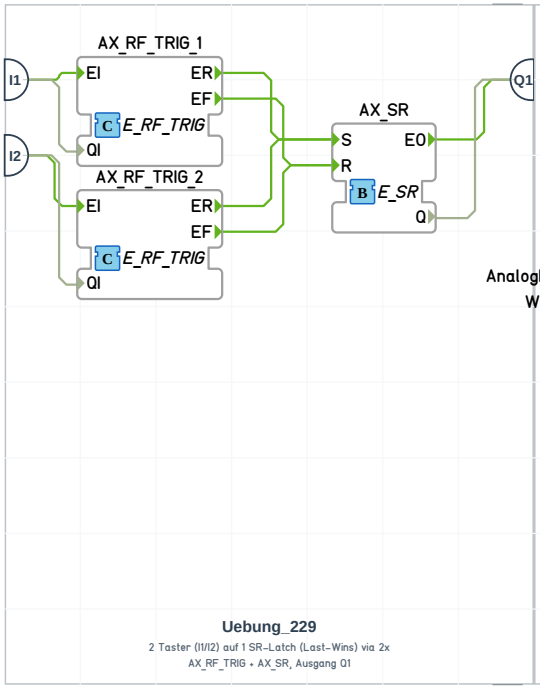

Uebung_229

2 Taster (I1/I2) auf 1 SR-Latch (Last-Wins) via 2x AX_RF_TRIG + AX_SR, Ausgang Q1

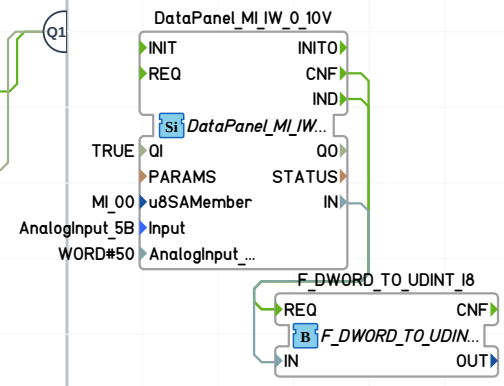

Uebung_230

Analog-Eingang