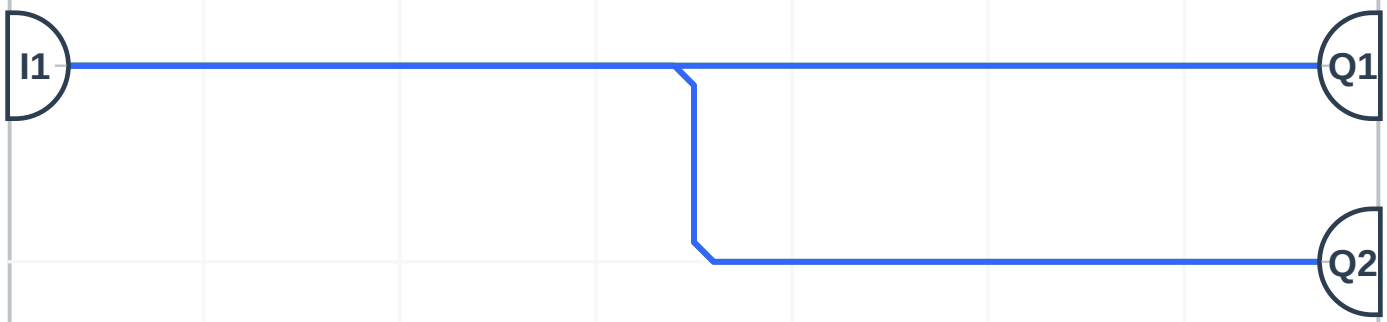

Uebung_002

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1/_Q2