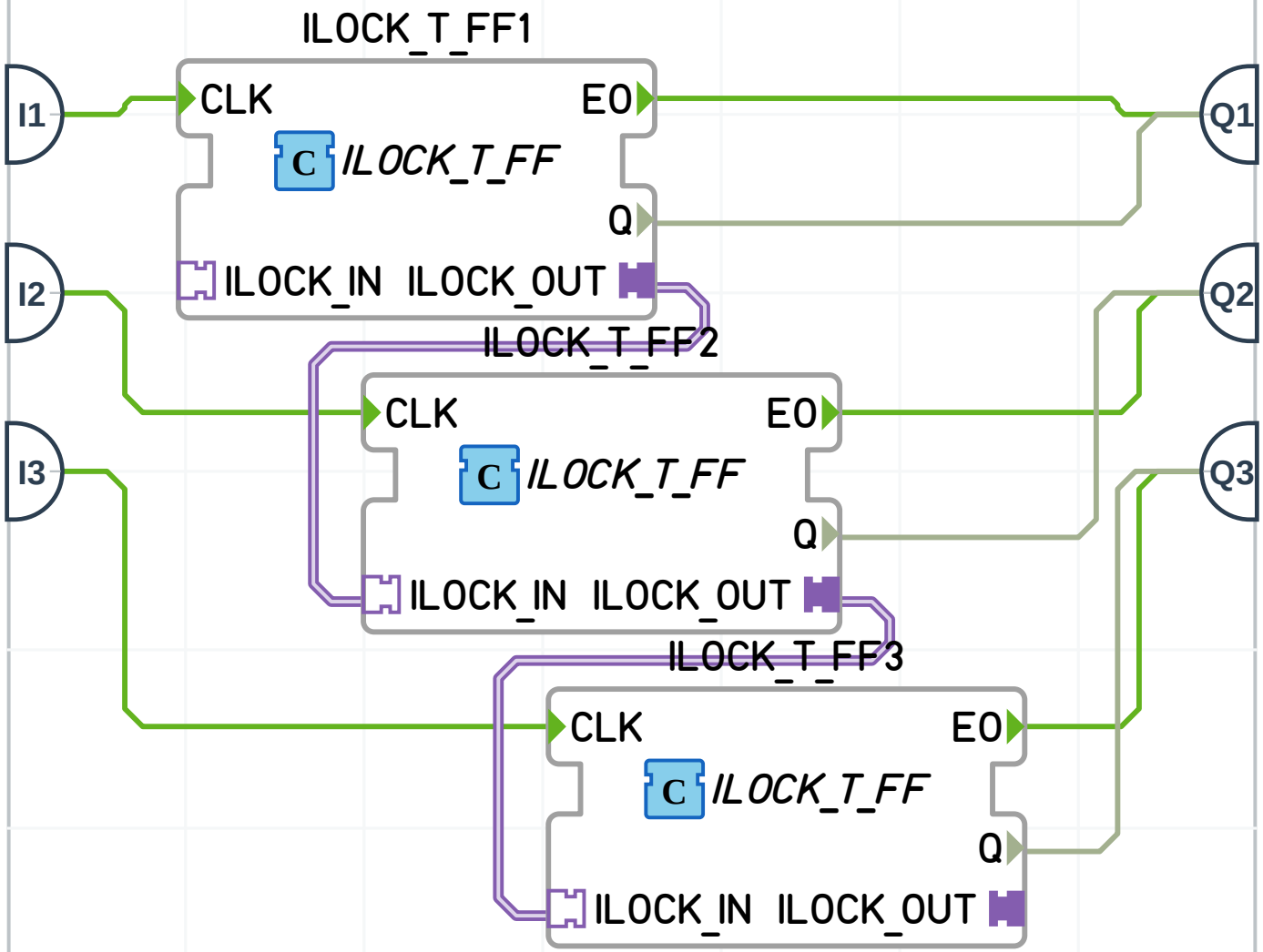


## Uebung_004b4d

Drei gegenseitig verriegelte Toggle-Flip-Flops in einer Kette via AE2-Adapter mit ILOCK_T_FF