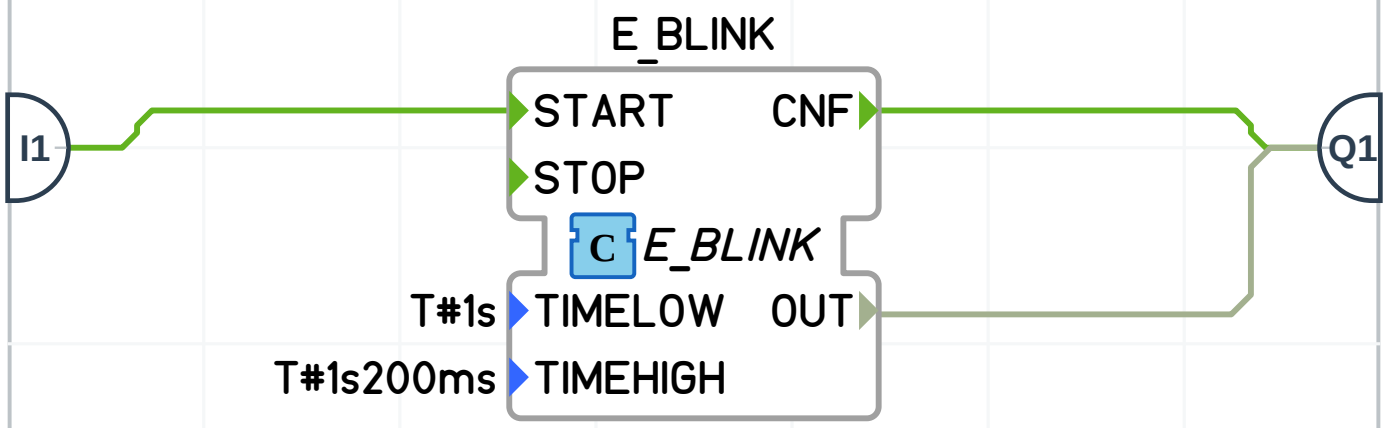


## Uebung_020f3

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; BLINKER