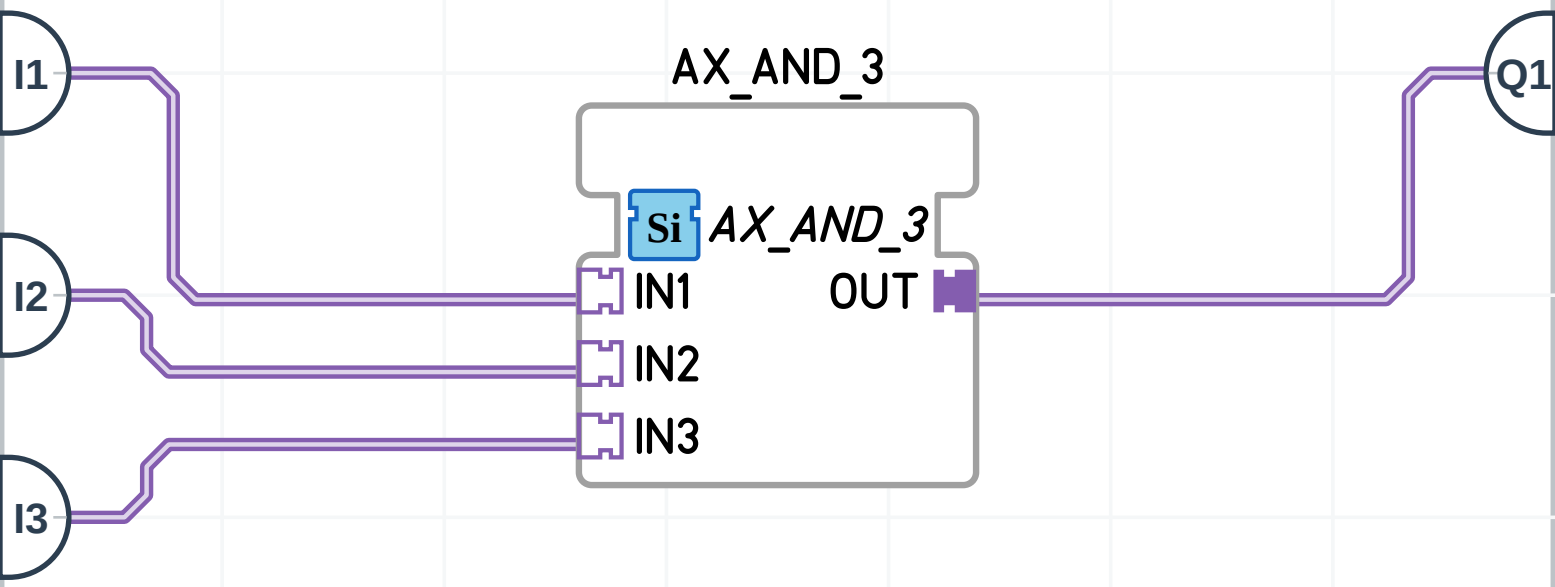

Uebung_002a6_AX

DigitalInput_I1-3 mit AND auf DigitalOutput_Q1, mit Plug and Socket

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_002a6_AX

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf