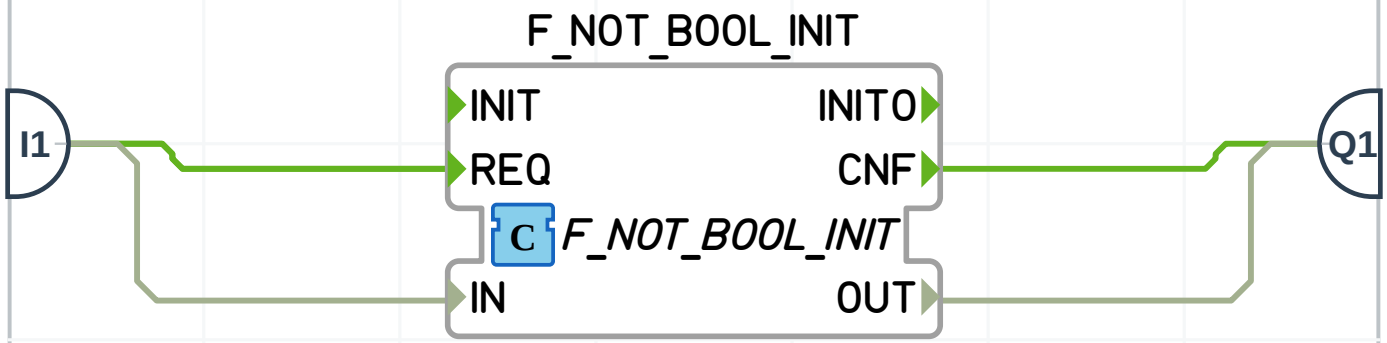

Uebung_001f

DigitalInput_I1 negiert mit INIT auf DigitalOutput_Q1

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_001f

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf