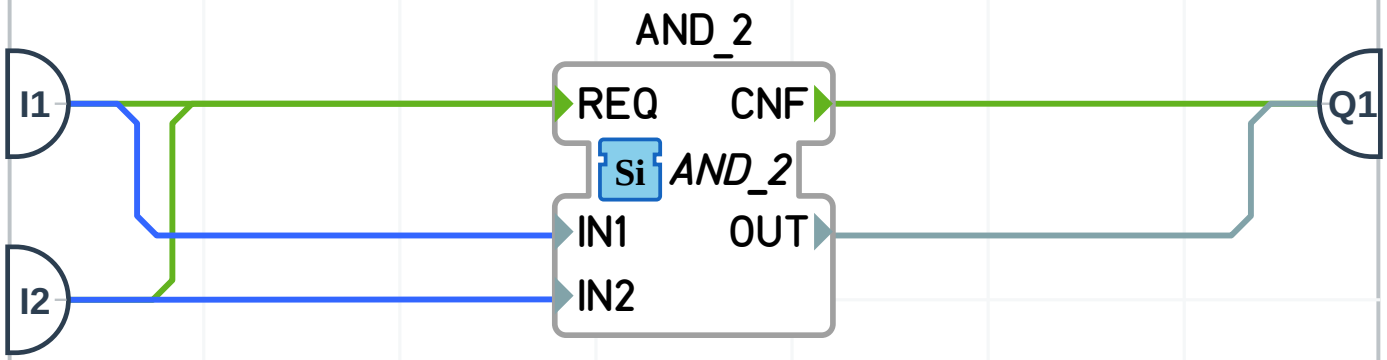

Uebung_002a

DigitalInput_I1/_I2 mit AND auf DigitalOutput_Q1

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_002a

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf