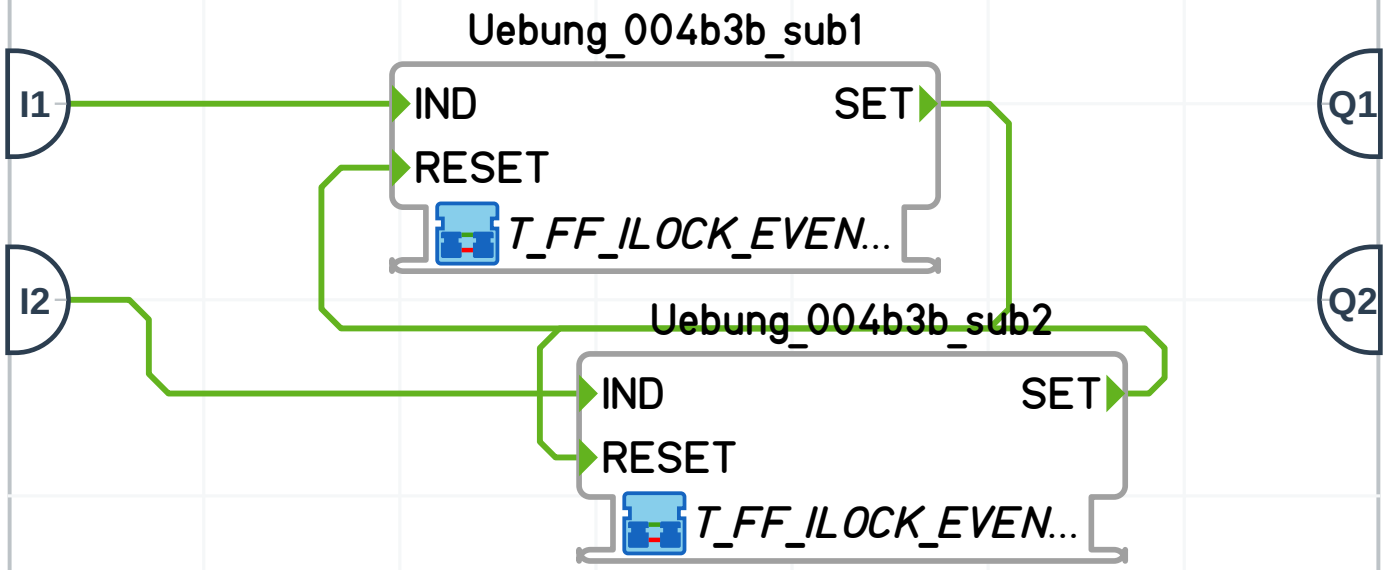

Uebung_004b3b_AX

Zwei gegenseitig verriegelte Toggle-Flip-Flops
(Radio-Button-Logik) via Event-Verdrahtung