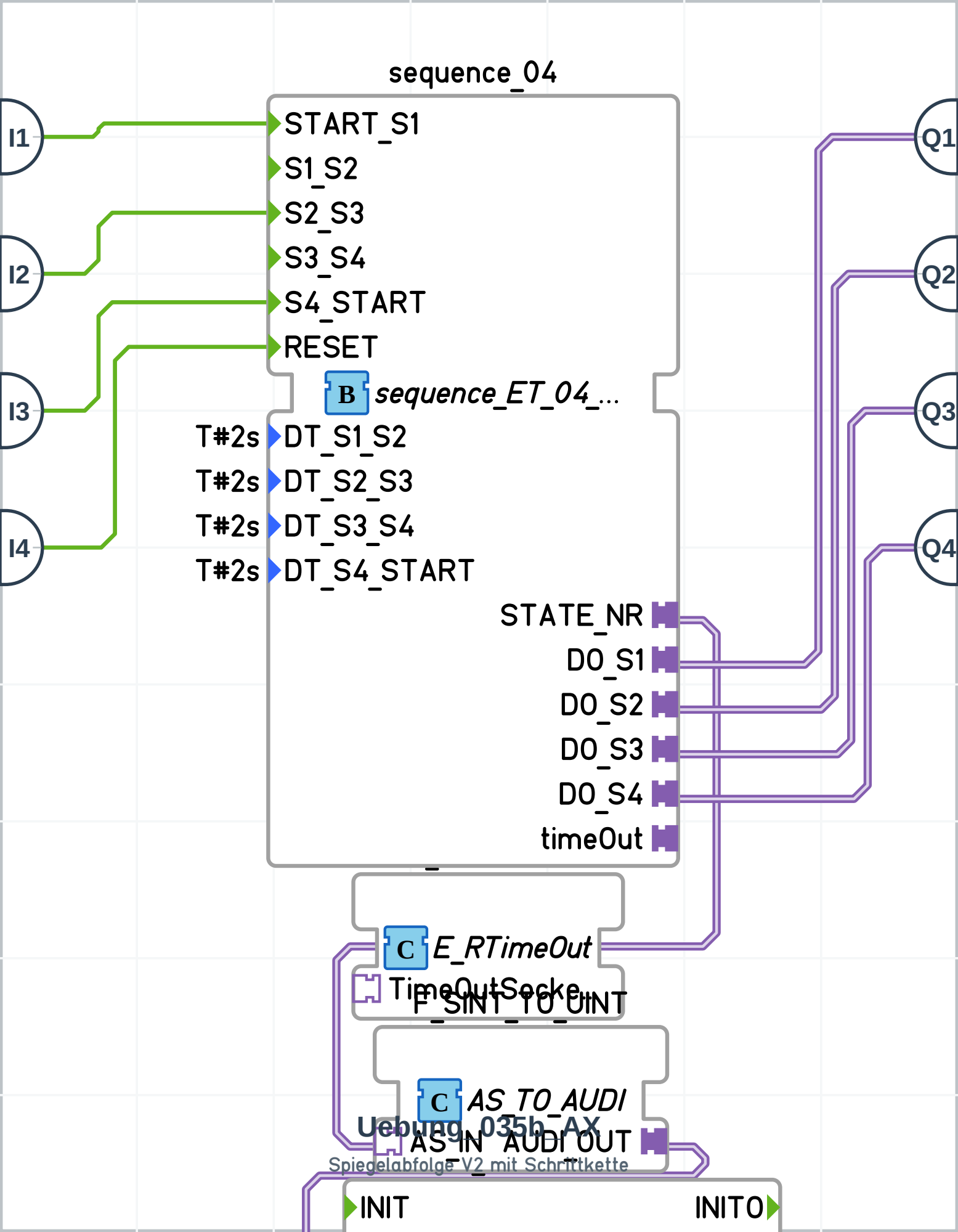
sequence_04
I1
I2
I3
I4
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_START
RESET
B sequence_ET_04_...
T#2s DT_S1_S2
T#2s DT_S2_S3
T#2s DT_S3_S4
T#2s DT_S4_START
STATE_NR
DO_S1
DO_S2
DO_S3
DO_S4
timeOut
Q1
Q2
Q3
Q4
C E_RTimeOut
TimeOutSocke
F_SINT_TO_UINT
C AS_TO_AUDI
Uebung_035b_AX
AS_IN AUDI OUT
Spiegelabfolge V2 mit Schrittkette
INIT
INITO