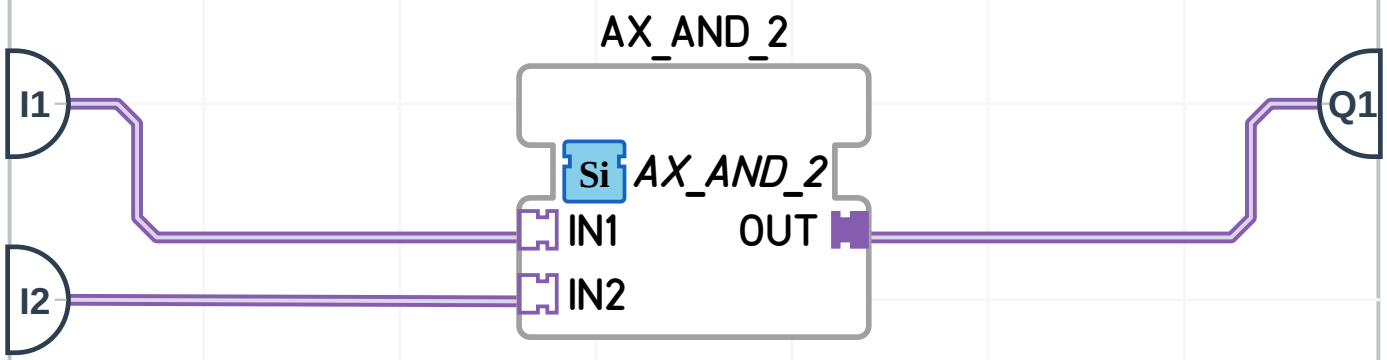

Uebung_002a4_AX

DigitalInput_I1/_I2 mit AX_AND_2 auf
DigitalOutput_Q1